

13-ma'ruza mashg'uloti


Mavzu: Berk zanjir uchun Om qonuni va Kirxgof qoidalar.

Reja:

1. Berk zanjir uchun Om qonuni.. Elektr yurutuvchi kuch
2. Kirxgof qonunlari

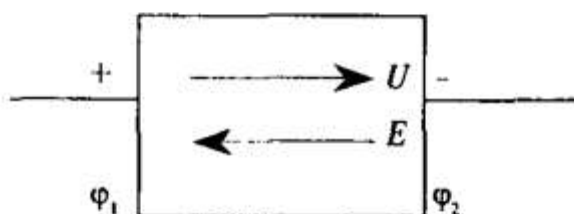1. Berk zanjir uchun Om qonuni.. Elektr yurutuvchi kuch

O'tkazgichda o'zgarmas elektr tokini hosil qilish uchun, uning uchlarida tok manbalari yordamida uzluksiz ravishda potentsiallar farqini hosil qilib turish kerak. Har qanday manba ikkita qutbga ega. Potentsiali katta bo'lgan qutb **musbat**, potentsiali kichik bo'lgan qutb **manfiy qutb** deyiladi. Manba qutblari orasida potentsiallar farqi (kuchlanish) mavjud. Har qanday manba qarshilikka ega, uni odatda manbaning **ichki qarshiligi** deyiladi. 39-rasmda tok manbaining sxematik ko'rinishi



1-rasm

keltirilgan (kimyo manbai, termo-element va boshqalar).

Manbaning musbat qutbi potentsiali φ_1 va manfiy qutbning potentsialini φ_2 desak, unda manbaning qutblari orasidagi elektr kuchlanish:

$$U = \varphi_1 - \varphi_2$$

Manba ichidagi, ya'ni qutblar orasidagi kuchlanish, bu yerda manbaning ichki qarshiligidagi kuchlanishdir.

Manba ichida, elektr zaryadlarning harakatiga elektr kuchlanishdan qandaydir boshqa sabablar ta'siri bo'lmaganda ichki qarshilik orqali musbat qutbdan manfiy qutbga qarab tok o'tadi va potentsiallar tenglashgunga qadar tok o'tishi davom etadi. Ammo ulanmagan manbalarda potentsiallar farqi uzoq muddat saqlanib turadi va manba ichida elektr toki bo'lmaydi. Buni shunday tushuntirishimiz mumkin, ya'ni manba ichida elektr kuchlarining tabiatidan farqliroq tashqi kuchlar mavjud. Bunda elektr kuchlari bir birlik zaryadni musbat qutbdan manfiy qutbga ko'chirishda bajargan ishi tashqi kuchlar bajargan ishga teng va qarama-qarshi bo'lar ekan.

Bir birlik zaryadni tashqi kuchlar ko'chirishida bajarilgan ish kattaligini **elektr yurituvchi kuch** (E.Yu.K.) deb yuritiladi.


Tok manbalarini ko'pincha E.Yu.K. manbalari deb yuritiladi. E.Yu.K. ϵ harfi bilan belgilanadi. E.Yu.K. (ϵ) kuchlanish birliklarida, ya'ni voltlarda o'lchanadi. Manba ichida elektr yurituvchi kuchning ta'siri elektr kuchlanish ta'siriga qarama-qarshi yo'nalgan. Shuning uchun, E.Yu.K. manfiy qutbdan musbat qutb tomonga yo'nalgan. Ulanmagan manbada ($R=\infty$) qutblar orasidagi elektr kuchlanish son jihatdan elektr yurituvchi kuchga teng bo'lar ekan:

$$U = \epsilon \quad 1.1$$

bunda, R - zanjirning tashqi qarshiligi.

Agar manbaga tashqi qarshilik ulab, yopiq zanjir hosil qilsak, unda zanjir bo'yicha tok o'tadi.

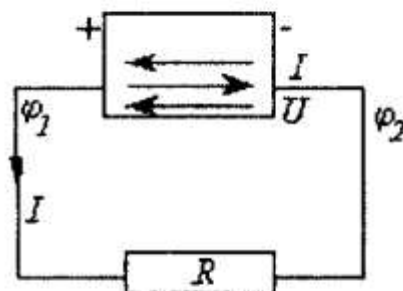2 -rasmدا ko'rsatilgan zanjirning tashqi qismida musbat zaryadning harakatini ko'rib chiqaylik. Elektr kuchlar, musbat zaryadni musbat qutbdan tashqi (R) qarshilik orqali manfiy qutbga ko'chiradi. Bu qutbdan musbat zaryad o'tganda unga elektr kuchlardan tashqari, zaryadning harakatiga to'siqlik qiluvchi tashqi kuchlar ham ta'sir qiladi.



2 -rasm.

Zanjirda elektr toki bo'lganda, manbaning elektr yurituvchi kuchi, qutblar orasidagi kuchlanishdan katta bo'ladi. Bunda manba ichidagi tok, elektr yurituvchi kuch va kuchlanish farqining ta'siri hisobida hosil bo'ladi. Shuning uchun manba ichidagi tok Om qonuniga asosan quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$I = \frac{E - U}{r} \quad 1.2$$

Zanjirning tashqi qismida esa tok kuchi:

$$I = \frac{U}{R} \quad 1.3$$


1.2 va 1.3 tenglamalardan quyidagi formulani hosil qilamiz:

$$I = \frac{E}{R + r} \quad 1.4$$

1.4 formula berk zanjir uchun Om qonunini ifodalaydi va quyidagicha ta'riflanadi: berk zanjirdagi tok kuchi kattaligi shu zanjirdagi elektr yurituvchi kuchning kattaligiga to'g'ri proporsional va zanjirning tashqi va ichki qarshiliklari yig'indisiga teskari proporsional.

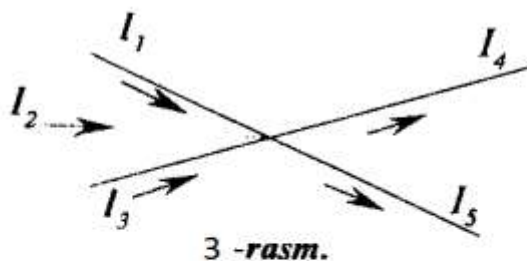2. Kirxgof qoidalari

Elektr zanjir tok manbalari va o'tkazgichlar majmuasidan tashkil topadi. Umumiy holatda elektr zanjir tarmoqlanmagan (murakkab) bo'lsa, unda tugunlar mavjud bo'ladi. Tarmoqlangan zanjirda



rasm) kamida ikkita o'tkazgich birlashadigan nuqtaga tugun deb aytiladi.

Eng sodda elektr zanjirlarida tok kuchini hisoblashda Om qonunidan foydalaniladi.

Murakkab elektr zanjirlarida tokni hisoblashda Kirxgof qonunlari qo'llaniladi.

Kirxgofning birinchi qonuni tarmoqlanish tuguniga (nuqtaga) kirayotgan toklar va tugundan chiqayotgan toklar o'rtasida bog'lanishni aniqlaydi. Tarmoqlanish nuqtasi o'lchamga ega emas. Shuning uchun unda zaryad miqdori to'planmaydi.

Zaryadlarning saqlanish qonuniga asosan quyidagi xulosa kelib chiqadi: tarmoqlanish tuguniga (nuqtasiga) kirayotgan toklar yig'indisi, shu tugundan chiqayotgan toklar yig'indisiga teng. Kirxgofning I qonunini quyidagicha ta'riflashimiz ham mumkin: *har qanday zanjirning tarmoqlanish tugunida (nuqtasida) toklarning algebraik yig'indisi nolga teng.*

Agar tarmoqlanish tuguniga (nuqtaga) kirayotgan tok kuchini musbat, undan chiqayotgan tok kuchini manfiy deb qabul qilsak, unda zanjir uchun quyidagi munosabatni yozamiz:

$$I_1 + I_2 + I_3 - I_4 - I_5 = 0 \quad 2.1$$

n ta o'tkazgichni birlashtiruvchi ixtiyoriy tarmoqlanish tuguni (nuqtasi) uchun Kirxgofning birinchi qonuni quyidagi ko'rinishda yoziladi:

$$\sum_{k=1}^n I_k = 0 \quad 2.2$$

Kirxgofning ikkinchi qonunini umumiy ko'rinishda *energiyaning saqlanish qonunidan* keltirib chiqarishimiz mumkin.

Energiyaning saqlanish qonuni quyidagicha ta'riflanadi: *ya'ni izolyatsiyalangan sistemaning barcha energiyalari o'zgarishi yig'indisi nolga teng:*

$$\sum_i W_i = 0 \quad 2.3$$

Agar energiyaning (har bir tarkibiy qismi uchun) o'zgarishi bajarilgan ishga teng bo'lsa,

$$\Delta A = \Delta W_i \quad 2.4$$

unda izolyatsiyalangan sistemada barcha ishlarning algebraik yig'indisi nolga teng bo'ladi:

$$\sum_i \Delta A_i = 0 \quad 2.4a$$

Agar tok manbalarini elektr zanjir o'tkazgichlarini va atrof muhitni izolyatsiyalangan sistema deb qabul qilsak, unda energiyaning saqlanish qonuniga asosan har qanday elektr zanjirda maydon bajarayotgan ishlar va unga qarshi bajarilayotgan ishlar yig'indisi nolga teng bo'ladi.

O'zgarmas tokda elektr zanjir bo'yicha birlik zaryadni ko'chirishda bajarilgan ish kuchlanishning har xil tabiati bilan aniqlanadi. Shuning uchun, Kirxgof qonunini quyidagicha ta'riflashimiz mumkin: *o'zgarmas tok elektr zanjirlarida har xil tabiatli maydon kuchlanishlarining algebraik yig'indisi nolga teng bo'ladi.*

Elektr zanjirlarida faqat elektr kuchlanish, qarshilikdagi kuchlanish va elektr yurituvchi kuch (tashqi maydon kuchlanishi) mavjud bo'ladi. Kirxgofning ikkinchi qonuni umumiy ko'rinishini quyidagicha yozishimiz mumkin:

$$\sum_{i=1}^n U_i + \sum_{k=1}^n U_k + \sum_{i=1}^n \mathcal{E}_k = 0 \quad 2.5$$

bunda: U_i - i indeksi bilan belgilangan zanjir qismidagi kuchlanish,
 U_k - qarshilikdagi kuchlanish,
 $\mathcal{E}_k$ - zanjir qismidagi E.Yu.K,
 n - yopiq zanjirning alohida qismlari soni.

Unda yopiq konturlar uchun elektr kuchlanishlarning yig'indisi nolga teng bo'ladi:

$$\sum_i U_i = 0 \quad 2.6$$

Yopiq konturlar uchun (2.5) quyidagi ko'rinishda yoziladi:

$$\sum_{k=1}^n \mathcal{E}_k + \sum_{k=1}^n U_k = 0 \quad 2.7$$

Agar $U_k = I_k R_k$ hisobga olsak, unda quyidagini hosil qilamiz:

$$\sum_{k=1}^n \mathcal{E}_k = \sum_{k=1}^n I_k R_k \quad 2.8$$

2.8 formulaga asosan, Kirxgofning ikkinchi qonuni quyidagicha ta'riflanadi:


Har qanday yopiq kontur uchun elektr yurituvchi kuchlarning algebraik yig'indisi zanjir qismlarining qarshiligini undagi tok kuchiga ko'paytmasining algebraik yig'indisiga teng bo'ladi.

2.8 tenglamani tuzish uchun konturning aylanib o'tish yo'nalishini (soat strelkasi harakati bo'yicha yoki unga qarama-qarshi yo'nalishda) shartlashib olish kerak. Barcha toklar (I_k)ning yo'nalishi, konturning aylanib o'tish yo'nalishi bilan mos tushsa, unda ular musbat toklar deb hisoblanadi.

Agar ular hosil qilayotgan tok yo'nalishi konturning aylanib o'tish yo'nalishi bilan mos tushsa elektr konturning har xil qismlariga (joylariga) kiritilgan tok manbalari E.Yu.K. ($\mathcal{E}_k$) musbat deb hisoblanadi.

Masalan, 4 -rasmda ko'rsatilgan $ABDE$ konturda, soat strelkasi harakati bo'yicha konturni aylanib o'tishda 2.8 tenglama quyidagi ko'rinishda yoziladi:
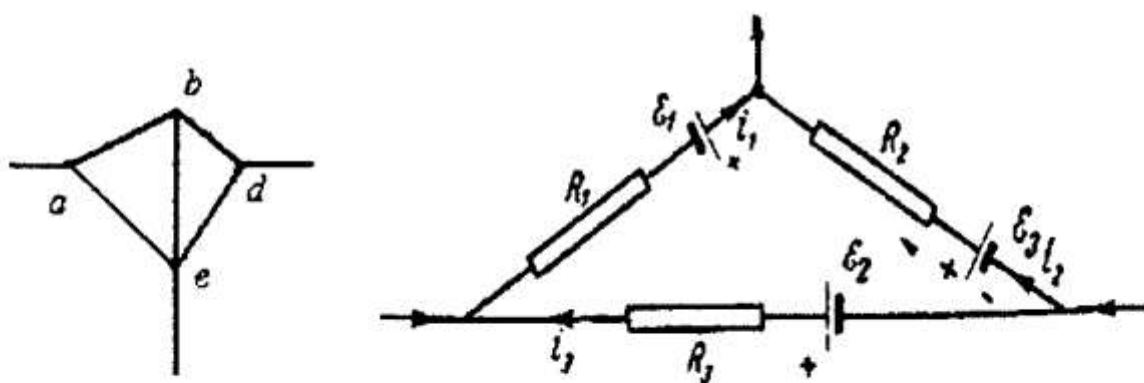
$$I_1 R_1 - I_2 R_2 + I_3 R_3 + I_4 R_4 = \mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2 + \mathcal{E}_3 \quad 2.9$$



4. -rasm.

Keyingi paragraflarda masalalarni yechishda Kirxgof qonunlarining qo'llanishi keltirilgan.

TEST SAVOLLARI

1. Tugunlar uchun Kirxgof qoidasini aniqlang:

A) $\sum_i I_i R_i = \sum_k \mathcal{E}_k$ B) $I = \frac{\mathcal{E}}{r + R}$

C) $\sum_k I_k = 0$ D) $R = \sum_{i=1}^n R_i$

2. Kontur uchun Kirxgof qoidasini aniqlang:

A) $\sum_i I_i R_i = \sum_k \mathcal{E}_k$ B) $I = \frac{\mathcal{E}}{r + R}$

C) $\sum_k I_k = 0$ D) $R = \sum_{i=1}^n R_i$

3. Agar elektr zanjirining tashqi qarshiligi tok manbaining ichki qarshiligiga teng bo'lsa, tok manbaining FIK i necha foizga teng?

A) 25%. B) 35%. C) 40%. D) 75%.

4. Har bir tomoninig qarshiligi R bo'lgan teng tomonli uchburchakning ikki uchi orasidagi qarshilikni toping

A) $R/2$. B) $3R/2$. C) $6R$. D) $2R/3$.

5. Tok kuchi $I = 20 + 4t$ qonun bo'yicha o'zgaradi. 2 sekundda o'tkazgich orqali qancha zaryad miqdori o'tadi.

A) 20 C. B) 4 C. C) 48 C. D) 24 C.

6. O'tkazgich orqali o'tayotgan elektr zaryadi $q = 20 + 4t$ qonun bo'yicha o'zgaradi. 2 sekundda o'tkazgichdagi tok kuchini aniqlang.

A) 48 A. B) 4 A. C) 24. D) 20 A.

6-AMALIY MASHG'ULOT.

Doimiy tok qonunlari

1- masala. Elektr sxemadagi ampermetrning ko'rsatishini aniqlang. Yopiq zanjirning uchlaridagi kuchlanish U . R_1 , R_2 , R_3 qarshiliklar ma'lum. Ampermetrning qarshiligini hisobga olmang.

№	Sxema	U, V	R_1, Om	R_2, Om	R_3, Om
1		2,1	5	6	3
2		3,0	7	2	3
3		4,2	6	4	6
4		2,8	3	4	9
5		4,0	4	8	12
6		12,0	10	6	8
7		20,	8	7	6
8		8,0	12	10	8
9		5,0	7	3	8
10		10,0	14	5	6
11		2,5	8	5	12
12		2,0	6	4	10
13		4,0	4	8	12
14		2,5	6	3	9
15		1,2	8	2	6
16		3,6	4	5	10
17		12,0	2	4	8
18		20,0	6	8	10
19		8,0	8	6	4
20		6,0	12	5	10
21		2,2	4	2	6
22		3,6	6	10	4
23		4,8	10	8	12
24		6,0	14	6	8
25		4,0	6	4	10
26		6,2	8	6	4
27		10,0	10	4	8
28		8,4	12	10	6

2 - masala. m massali suvni t_1 temperaturadan to qaynaguncha qizdirish uchun isitgich W elektr energiyani sarf etadi. Isitgichning F.I.K. η . Jadvaldan topshiriq raqami bo'yicha noma'lum kattaliklarni toping.

N_2	m, kg	$t_1, ^\circ S$	W, kJ	$\eta, \%$
1	?	30	1257	80
2	2,2	?	921,8	58
3	2,38	23	?	77
4	2	20	838	?
5	?	20	900	74,5
6	1,8	?	754,2	67
7	3,58	45	?	55
8	3	40	1250	?
9	?	25	1400	78,6
10	1,6	?	670,4	83
11	3,58	28	?	72
12	2,5	30	1047,5	?
13	?	42	1676	58
14	1,25	?	523,75	66
15	2,86	22	?	78
16	1,8	25	754,2	?
17	?	22	1257	78
18	2,3	?	963,7	81
19	2,34	26	?	74
20	1,5	0	1047,5	?
21	?	32	502,8	68
22	1,5	?	628,5	79
23	1,98	18	?	82
24	2,0	10	1676	?
25	?	27	712,3	73
26	0,8	?	335,2	84
27	1,43	10	?	60
28	0,5	12	419	?

3 - masala. E.YU.K. ε va ichki qarshiligi r bo'lgan element I_{max} maksimal tok kuchi beradi. Bu element beradigan maksimal foydali quvvat P_{max} . Jadvaldan topshiriq raqami bo'yicha noma'lum kattaliklarni toping.

N_2	ε, V	r, Om	I_{max}, A	P_{max}, Vt
1	6	?	3	?
2	4	2	?	?
3	?	2	4	?
4	4	2	?	2
5	?	?	?	8
6	10	?	2	?
7	?	5	4	6

8	2	?	?	?
9	4	1	?	2
10	?	3	4	?
11	6	?	?	?
12	?	2	2	3
13	6	?	?	?
14	?	?	6	4,5
15	8	2	4	?
16	?	?	?	4,5
17	4	4	1	?
18	8	3	?	?
19	?	?	12	?
20	6	3	?	12
21	?	?	?	3
22	6	?	3	?
23	?	2	4	2
24	10	4	?	?
25	?	?	?	1
26	?	2	3	4,5
27	?	?	8	?
28	6	?	?	9

4 - masala. $t=0$ °S temperaturada R_0 qarshilikka ega bo'lgan simdan yasalgan reostat, R_A ichki qarshilikli milliampermetr va qarshiligini hisobga olmasa ham bo'ladigan tok generatori ketma-ket ulangan. 0 °S temperaturada milliamper I_0 tokni ko'rsatadi. Agar reostat Δt temperaturagacha qizisa, milliamper I_1 tokni ko'rsatadi. Resotat simining temperatura koeffitsenti α . Jadvaldan topshiriq raqami bo'yicha noma'lum kattaliklarni toping.

№	R_0, Om	R_A, Om	I_0, mA	$\Delta t, \text{K}$	I_1, mA	$\alpha, 1/\text{K}$
1	?	5	10	100	9,2	$5 \cdot 10^{-3}$
2	100	?	31	80	22	$6 \cdot 10^{-3}$
3	120	20	?	50	20	$6 \cdot 10^{-3}$
4	80	4	102	?	95	$7 \cdot 10^{-3}$
5	80	5	25	60	?	$5 \cdot 10^{-3}$
6	120	8	83	16,4	76	?
7	?	4	132	40	120	$6 \cdot 10^{-3}$
8	60	?	20	80	18	$2 \cdot 10^{-3}$
9	90	2	?	50	102	$7 \cdot 10^{-3}$
10	80	6	84	?	75	$2 \cdot 10^{-3}$
11	120	20	22	50	?	$6 \cdot 10^{-3}$
12	60	10	58	40	51	?
13	?	12	36	100	31	$5 \cdot 10^{-3}$




14	80	?	59	70	42	$6 \cdot 10^{-3}$
15	75	10	?	50	78	$2 \cdot 10^{-3}$
16	150	20	44	?	39	$5 \cdot 10^{-3}$
17	130	10	120	80	?	$2 \cdot 10^{-3}$
18	80	3	52	31,4	44	?
19	?	25	28	100	22	$5 \cdot 10^{-3}$
20	90	?	53	30	46	$6 \cdot 10^{-3}$
21	80	2	?	40	39	$3 \cdot 10^{-3}$
22	60	4	68	?	61	$2 \cdot 10^{-3}$
23	20	0,5	12	80	?	$4 \cdot 10^{-3}$
24	120	10	39	59,25	32	?
25	?	18	21	50	17	$5 \cdot 10^{-3}$
26	40	?	103	60	94	$2 \cdot 10^{-3}$
27	120	10	?	70	112	$3 \cdot 10^{-3}$
28	90	6	41	?	34	$5 \cdot 10^{-3}$

Qaytarish uchun nazorat savollari

1. Kirxgof qonunlarini tushintirib bering.
2. Tarmoqlangan elektr zanjirlari uchun Kirxgof qonunlarini ta'riflab, tushuntiring.
3. Kirxgof qonunlari qanday fizik qonunlar asosida topilgan?

10-MUSTAQIL BAJARISH UCHUN TOPSHIRIQLAR

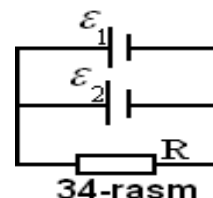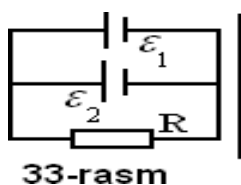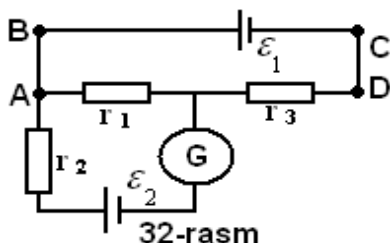1. Elektr zanjiri ikkita galvanik elementdan, uchta qarshilikdan va galvanometrda tuzilgan (32-rasm). Zanjirda $r_1=100\text{ Om}$, $r_2=500\text{ Om}$, $r_3=20\text{ Om}$. Birinchi elementni E.Yu.K. $\varepsilon=2\text{ V}$. Galvanometr $I=50\text{ mA}$ tokni ko'rsatadi, uning yo'nalishi esa strelka bilan ko'rsatilgan. Ikkinchi elementni E.Yu.K. ε_2 ni toping. Galvanometrni qarshiligi va tok manbalarni ichki qarshiliklari etiborga olinmasin.







2. Ikki tok manbai: $\varepsilon_1=14\text{ V}$, ichki qarshiligi $r_1=2\text{ Om}$ va $\varepsilon_2=6\text{ V}$, ichki qarshiligi $r_2=4\text{ Om}$, hamda reostat $R=10\text{ Om}$ 33-rasmda ko'rsatilgandek ulangan. Reostatda va tok manbalarida tok kuchi aniqlansin.

3. Reostat uchlarida kuchlanish tushuvi va har bir elementdagi tok kuchi topilsin (34-rasm). Bunda $\varepsilon_1=8\text{ V}$, $r_1=1\text{ Om}$, $\varepsilon_2=4\text{ V}$, $r_2=0.5\text{ Om}$ va $R=50\text{ Om}$.

4. $r_1=2\text{ Om}$, $r_2=r_3=4\text{ Om}$ va $r_4=2\text{ Om}$ qarshiliklar va tok manbalari $\varepsilon_1=10\text{ V}$, $\varepsilon_2=4\text{ V}$ 35-rasmdagidek ulangan bo'lsa, shu qarshiliklardagi kuchlanishlar topilsin. Manbani qarshiligi etiborga olinmasin.

5. Uchta qarshilik $r_1=35\text{ Om}$, $r_2=1\text{ Om}$, $r_3=3\text{ Om}$, hamda $\varepsilon=1,4\text{ V}$ bo'lgan element 36-rasmda ko'rsatilgandek ulangan. r_3 qarshilikdan $I=1\text{ A}$ tok strelka bilan ko'rsatilgan yo'nalishda o'tishi uchun zanjirning A va B uchlariga qanday tok manbai ulashimiz kerak? Manbalarni ichki qarshiliklari etiborga olinmasin.

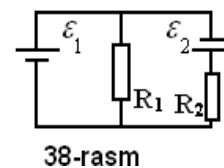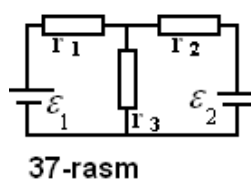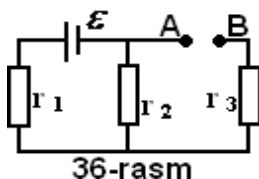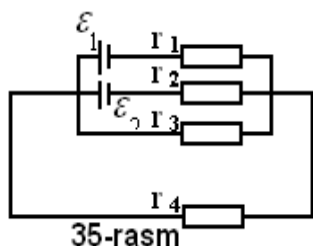6. 37-rasmda $\varepsilon_1=4\text{ V}$, $\varepsilon_2=3\text{ V}$, $r_1=2\text{ Om}$, $r_2=6\text{ Om}$, $r_3=1\text{ Om}$ bo'lsa, r_3 qarshilikdan o'tuvchi tok kuchi va shu qarshilikda kuchlanish tushuvi topilsin. Manbalarni ichki qarshiliklari etiborga olinmasin.



7. 38-rasmdagi zanjirda manbalarni E.Yu.K. $\varepsilon_1=50$, $\varepsilon_2=10\text{ V}$ va ichki qarshiliklari $r=1.5\text{ Om}$, $r_2=0.5\text{ Om}$, R_0 qarshilikda tok kuchi nolga teng bo'lganda, R_1 qarshilikni qiymati topilsin.






8. 39-rasmdagi sxemada $\varepsilon=\varepsilon_2$ va $R_1=R_2=100\text{ Om}$. Voltmetrni qarshiligi $R_v=100\text{ Om}$, kuchlanishi esa $U_v=200\text{ V}$. Manbalarining ichki qarshillarini e'tiborga olmagan holda E.Yu.K. ε_1 va ε_2 larni toping.

9. 39-rasmdagi sxemada $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 400$ V, $R_1 = R_2 = 400$ Om. Voltmetrni qarshiligi $R_v = 200$ Om. Voltmetrni ko'rsatishi topilsin. Manbalarni qarshiliklari e'tiborga olinmasin.

10. 40-rasmdagi sxemada $\varepsilon_1 = 10$ V, $\varepsilon_2 = 2$ V, $R_1 = 1$ Om, $R_2 = 4$ Om, $R_3 = 3$ Om. Zanjirning hamma qismida tok kuchi topilsin. Manbalarni ichki qarshiliklari e'tiborga olinmasin.

11. 41-rasmdagi sxemada $\varepsilon_1 = 1$ V, $\varepsilon_2 = 2$ V, $R_1 = 1$ Om, $R_2 = 4$ Om, $R_3 = 5$ Om. Zanjirning hamma qismidagi tok kuchi topilsin. Manbalarining ichki qarshiliklari e'tiborga olinmasin.

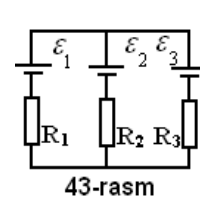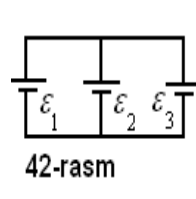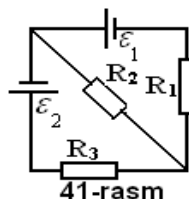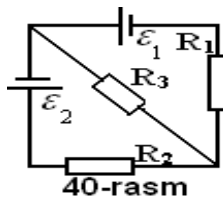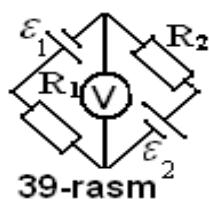12. Uchta tok manbai $\varepsilon_1 = 1$ V, $\varepsilon_2 = 3$ V, $\varepsilon_3 = 2$ V 42-rasmda ko'rsatilgadek ulangan. Manbalarining ichki qarshiliklari o'zaro tengdir $r_1 = r_2 = r_3 = 0.2$ Om. Zanjirni bo'laklaridagi tok kuchlari topilsin.







13. E.Yu.K. lari $\varepsilon_1 = 10$ V, $\varepsilon_2 = 5$ V, $\varepsilon_3 = 1$ V bo'lgan manbalar $R_1 = 1$ Om, $R_2 = 2$ Om, $R_3 = 3$ Om qarshiliklar bilan 43-rasmda ko'rsatilgandek ulangan. Qarshiliklardagi tok kuchi topilsin. Manbalarni ichki qarshiliklari etiborga olinmasin.




14. E.Yu.K. lari $\varepsilon_1 = 2$ V, $\varepsilon_2 = 1.2$ V bo'lgan manbalar va $R_1 = 900$ Om, $R_2 = 300$ Om qarshiliklar 44-rasmdagidek ulangan bo'lsa, galvanometr qanday tok kuchini ko'rsatadi? R_1 qarshiliklarda kuchlanish tushuvi $U_1 = 2$ V. Manbalarni ichki qarshiliklari etiborga olinmasin.

15. Uchta tok manbai $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 4$ V, $\varepsilon_3 = 6$ V va reostat $R = 30$ Om bo'yicha ulangan. Agarda $r_1 = r_3 = 10$ m va $r_2 = 20$ m bo'lsa, reostatdagi tok topilsin.

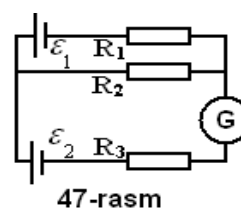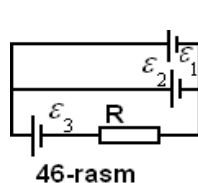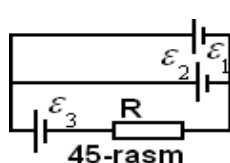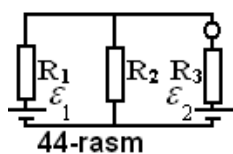16. Uchta galvanik element ($\varepsilon_1 = 1.3$ V, $\varepsilon_2 = 1.5$ V, $\varepsilon_3 = 2$ V, $r_1 = r_2 = r_3 = 0.2$ m) 46-rasmda ko'rsatilgandek ulangan. Qarshilik $R = 0.55$ Om. elementlardagi tok topilsin.



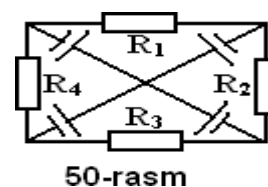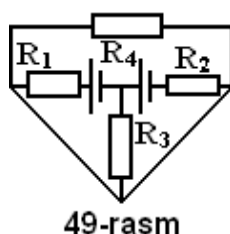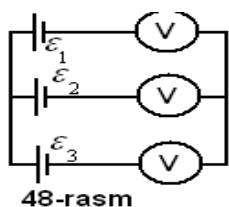17. 47-rasmdagi sxemada $R_1 = 50$ Om, $R_2 = 200$ Om, $R_3 = 1000$ Om, $\varepsilon_1 = 1.8$ V. Galvanometrda o'tuvchi $I = 0.5$ mA tokni yo'nalish strelka bilan ko'rsatilgan. Galvanometrni qarshiligi va elementlari ichki qarshiliklarini etiborga olmasdan, ikkinchi galvanik elementni E.Yu.K. topilsin.



18. Uchta galvanik element va uchta voltmetr 48-rasmda ko'rsatilgan sxema bo'yicha ulangan. elementlarni E.Yu.K. lari $\varepsilon_1=1\text{ V}$, $\varepsilon_2=2\text{ B}$, $\varepsilon_3=1.5$.

Voltmetrlarni qarshiliklari $R_1=2\cdot 10^3\text{ Om}$, $R_2=3\cdot 10^3\text{ Om}$, $R_3=4\cdot 10^3\text{ Om}$. Agarda manbalarni qarshiliklarini juda kichik deb olsak, eletmetrlarni ko'rsatishini toping.

19. 49-rasmda sxemada qarshiliklar $R_1=R_2=R_3=R_4=10\text{ Om}$, $\varepsilon_1=1.5\text{ V}$, $\varepsilon_2=1.8$, manbalarni ichki qarshiliklarini etiborga olmasdan qarshiliklardagi tok kuchlari nimaga tengligi topilsin.


20. 50-rasmdagi sxemada har bir qarshilikdan o'tuvchi tok $I=0.1\text{ A}$ ga teng bo'lishi uchun R_1 , R_2 , R_3 va R_4 , qarshiliklarni qiymati qanday bo'lishi kerak? Manbalarni ichki qarshiliklarini e'tiborga olmasdan, E.Yu.K. lari esa $\varepsilon_1=1\text{ V}$, $\varepsilon_2=2\text{ V}$, $\varepsilon_3=3\text{ V}$, $\varepsilon_4=4\text{ V}$ ga teng.

21. E.Yu.K.lari $\varepsilon_1=-2\text{ V}$, $\varepsilon_2=2.8\text{ V}$, $\varepsilon_3=1.4\text{ V}$ va ichki qarshiliklari o'zaro teng bo'lib $r=0.5\text{ Om}$ bo'lsa, $R_1=5\text{ Om}$ ga teng bo'lgan 51-rasmdagi sxemada $R_2=10\text{ Om}$ qarshilikdagi kuchlanish topilsin.

22. 52-rasmda ko'rsatilgan sxema bo'yicha ulangan voltmetrning ko'rsatishini toping. Voltmetrning qarshiligi $R_v=300\text{ Om}$. Tok manbalarini E.Yu.K.lari $\varepsilon_1=\varepsilon_2=2.2\text{ V}$. Qarshiliklar $R_1=100\text{ Om}$, $R_2=200\text{ Om}$, $R_3=400\text{ Om}$, $R_4=300\text{ Om}$. Manbalarining ichki qarshiliklarini e'tiborga olmasdan.


23. 53-rasmda ko'rsatilgan zanjirda galvanometrda tok o'tmagan paytda R_x qarshilikni qiymatini toping. Bunda $R=9\text{ Om}$, $\varepsilon_1=15\text{ V}$, $r_1=2.8\text{ Om}$ $\varepsilon_2=2.7\text{ V}$.

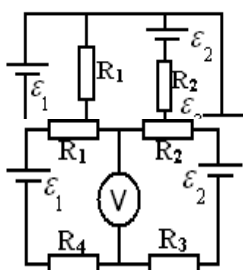24. 54-rasmda $\varepsilon_1=6.5\text{ V}$, $\varepsilon_2=3.9\text{ V}$, $r_1=r_2=r_3=r_4=r_5=r_6=10\text{ Om}$ bo'lsa zanjirni har bir bo'lagidan o'tayotgan tok kuchi topilsin. Manbaning ichki qarshiligi e'tiborga olinmasin.




52-rasm


25.

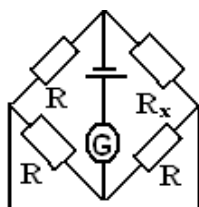

53-rasm

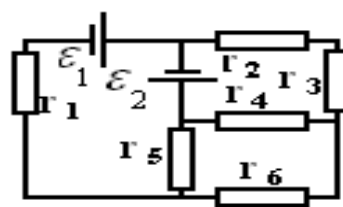

54-rasm

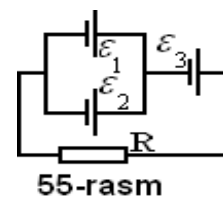

55-rasm

Uchta tok manbai

$\varepsilon_1=1.3\text{ V}$, $\varepsilon_2=1.5\text{ V}$ va $\varepsilon_3=2\text{ V}$ va ichki qarshiliklari $R_1=R_2=R_3=0.2\text{ Om}$ bo'lgan zanjir 55-rasmdagidek ulangan. Qarshilik $R=0.55\text{ Om}$. Elementlardagi tok kuchlari I_1 , I_2 va I_3 lar topilsin.

26. 56-rasmdagi sxemada $\varepsilon_1=2\varepsilon_2$, $R_1=R_3=20\text{ Om}$, $R_2=15\text{ Om}$, $R_4=30\text{ Om}$. Ampermetrni ko'rsatishi $I_1=1.5\text{ A}$. R_2 va R_3 qarshiliklardan o'tuvchi I_2 va I_3 tok kuchi va manbani E.Yu.K. lari ε_1 va ε_2 lari topilsin.

27. 57-rasmdagi sxema bo'yicha ulangan milliampermetrdan o'tuvchi tok kuchi topilsin. $\varepsilon_1=\varepsilon_2=1.5\text{ V}$, $R_1=R_2=0.5\text{ Om}$ milliampermetrni qarshiligi $R_A=3\text{ Om}$.

28. 58-rasmdagi zanjirda $\varepsilon_1=2\text{ V}$, $\varepsilon_2=5\text{ V}$, $R_3=20\text{ Om}$. Qarshiliklar shunday tanlanganki batareya E_1 dan tok o'tmaydi. R_2 qarshilikni uchlaridagi kuchlanish U_2 nimaga teng? R_3 qarshilikdan o'tuvchi tok kuchi I_3 ni qiymatini toping. Batareyalar qarshiligini e'tiborga olmasdan. R_1 , R_2 va R_4 qarshiliklarni qiymatini toping.

29. 59-rasmda keltirilgan zanjirda hamma qarshiliklar va R_4 qarshilikdan o'tuvchi tok I_4 ma'lumdir. Batareyani ichki qarshiliklari e'tiborga olinmasin. Manba E.Yu.K ε

30. 60-rasmdagi zanjirda manbani E.Yu.K. $\varepsilon=10V$, $R_1=50\Omega$, $R_2=R_3=1\Omega$, $r=3\Omega$. Manbani ichki qarshiligini e'tiborga olmagan holda zanjirni har bir bo'lagidan o'tuvchi tok kuchi topilsin.

