

O'zbekiston Respublikasi oliy va
o'rta maxsus ta'lim Vazirligi

Buxoro oziq-ovqat va engil sanoat
texnologiyasi instituti

"Elektroenergetika" kafedrası

Sadullaev N.N.

Kasbiy ta'lim fakultetining «Elektroenergetika» yo'nalishidagi
talabalar uchun

" Elektrotexnikaning nazariy asoslari" fanidan
Amaliy ishlarni bajarish uchun
USLUBIY KO'RSATMA

Buxoro - 2008 yil

Takrizchi:

«Elektroenergetika» kafedrası
dotstnti. Turdiev M. T.

Ushbu uslubiy kursatma 8 - iyul 2005 yilda «Elektroenergetika» kafedrasida muxokama qilindi (bayonnoma № 17) va Bux.OO va ESTI ning uslubiy kengashi muxokamasiga tavsiya etildi.

Bux.OO va ESTI uslubiy kengashining_____2005 yilgi yigilishida muxokama kilindi va tasdiklandi. Bayonnoma N_____

Annotatsiya

Ushbu uslubiy kursatma «Elektrotexnikaning nazariy asoslari» fanidan mustaqil ishlarni bajarish uchun uslubiy ko'rsatmalar keltirilgan. Xar bir masalaning echilish namunasi bajarib kursatilgan. Masalalar ENA fanining 1-qismi bo'yicha tanlangan.

MUSTAQIL ISHLARNI BAJARISH BO'YICHA USLUBIY KO'RSATMALAR.

1-MASALA. O'ZGARMAS TOK ZANJIRLARI.

O'zgarmas tok zanjirlari shoxalaridagi toklar bir necha usullar bilan aniklanadi. Jumladan, Kontur toklari usuli, tugun potentsiallari usuli, ustma-ustlash (superpozitsiya) usuli va boshka usullar mavjud. Amaliyotda sxemani kurinishiga karab ma'lum usul tanlanadi. Masalan, tugunlar soni kam, konturlar soni kup bulsa tugun potentsiallari usuli, aksincha bulsa kontur toklari usuli kullaniladi. Mashinaviy xisoblash usullariga kulay bulgani uchun masalani kontur toklari usulida xisoblaymiz.

Kontur toklari usulida sxemadagi xar bir berk konturdan mustakil kontur toklari okadi deb olinadi. Bu kontur toklari 4 – sxemada kursatilgan.

Boshka konturlarni ta'siri toklarni yunalishiga karab ishoralari belgilanadi. Kontur toklarini yunalishi ixtieriy olinadi. Agar toklar yunalishi notugri olingan bulsa natija teskari ishora bilan chikadi. Biz barcha kontur toklari yunalishini bir xil, ya'ni soat strelkasi yunalishida olamiz (4-rasm.).

Kontur toklari usulida tenglamalar kuyidagicha tuziladi. Kurilaetgan konturning (masalan 1-konturning) toki (I_{11}) shu konturning xususiy karshiligi (R_{11}) bilan kupaytma shaklida yoziladi. Konturning xususiy karshiligi deb shu konturga bevosita alokador bulgan kashiliklar yigindisi tushuniladi. Masalan, 1-kontur uchun $R_{11} = R_1 + R_4 + R_6$. Boshka konturlarni ta'siri uzaro umumiy bulgan karshiliklarda utaetgan tok yunalishiga karab aniklanadi. Masalan, R_4 va R_6 karshilikdan va toklar karama-karshi tomonga o'tadi. SHuning uchun I_{22} va I_{33} kontur manfiy ishorada buladi. Tenglamaning ung tomonida kurilaetgan konturdagi EYUKlarning yigindisi yoziladi. SHunday kilib kontur toklari usulida tuzilga tenglamalar sistemasi kuyidagi kurinishda buladi.

$$\begin{aligned} I_{11} \cdot (R_1 + R_6 + R_4) - I_{22} \cdot R_4 - I_{33} \cdot R_4 &= E_1; \\ -I_{11} \cdot R_4 + I_{22} \cdot (R_2 + R_4 + R_5) - I_{33} \cdot R_5 &= E_2; \end{aligned} \quad (1.1.)$$

$$-I_{11} \cdot R_6 - I_{22} \cdot R_5 - I_{33} \cdot (R_3 + R_5 + R_6) = E_3;$$

Kuyidagi almashtirishlarni bajaramiz.

$$R_1 + R_4 + R_6 = R_{11};$$

$$R_2 + R_4 + R_5 = R_{22};$$

$$R_3 + R_5 + R_6 = R_{33};$$

$$R_{12} = R_{21} = R_4; \quad E_{11} = E_1;$$

$$R_{23} = R_{32} = R_5; \quad E_{22} = E_2;$$

$$R_{31} = R_{31} = R_6; \quad E_{33} = E_3.$$

Almashtirishlardan sung (1.1) ifoda kuyidagi kurinishni oladi:

$$I_{11} \cdot R_{11} - I_{22} \cdot R_{12} - I_{33} \cdot R_{13} = E_{11};$$

$$-I_{11} \cdot R_{21} + I_{22} \cdot R_{22} - I_{33} \cdot R_{23} = E_{22}; \quad (1.2.)$$

$$-I_{11} \cdot R_{31} - I_{22} \cdot R_{32} - I_{33} \cdot R_{33} = E_{33};$$

(1.2) ifodani standart matritsa kurinishida yozamiz:

$$\begin{vmatrix} I_{11} \\ I_{22} \\ I_{33} \end{vmatrix} X \begin{vmatrix} R_{11} & -R_{12} & -R_{13} \\ R_{21} & R_{22} & -R_{23} \\ R_{31} & -R_{32} & -R_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} E_{11}; \\ E_{22}; \\ E_{33}; \end{vmatrix} \quad (1.3.)$$

SHunday kilib uch o'zgaruvchili tenglamalar sistemasini xosil kildik. Tenglamalar sistemasini echib kontur toklarini kiymatini xisoblaymiz. Tenglamani urniga ko'yish, o'zgaruvchilarni birin-ketin yo'kotish (Gauss usuli) yoki Kramer (aniklovchilar) usulida xisoblash mumkin. Mashinaviy xisobash uchun eng kulay bo'lgani uchun Kramer usulidan foydalanamiz. Buning uchun asosiy va yordamchi aniklovchilarni xisoblaymiz.

Asosiy aniklovchi koeffitsientlar matritsasidan xisoblanadi:

$$\Delta = \begin{vmatrix} R_{11} & -R_{12} & -R_{13} \\ R_{21} & R_{22} & -R_{23} \\ R_{31} & -R_{32} & -R_{33} \end{vmatrix} = R_{11} \cdot R_{22} \cdot R_{33} + R_{21} \cdot R_{32} \cdot R_{13} + R_{12} \cdot R_{23} \cdot R_{31} -$$

$$-R_{13} \cdot R_{22} \cdot R_{31} - R_{12} \cdot R_{21} \cdot R_{33} - R_{11} \cdot R_{23} \cdot R_{32};$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} E_{11} & -R_{12} & -R_{13} \\ E_{22} & R_{22} & -R_{23} \\ E_{33} & -R_{32} & -R_{33} \end{vmatrix} = E_{11} \cdot R_{22} \cdot R_{33} + E_{22} \cdot R_{32} \cdot R_{13} + R_{12} \cdot R_{23} \cdot E_{33} -$$

$$-R_{13} \cdot R_{22} \cdot E_{33} - R_{12} \cdot E_{22} \cdot R_{33} - E_{11} \cdot R_{23} \cdot R_{32};$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} R_{11} & E_{11} & R_{13} \\ R_{21} & E_{22} & -R_{23} \\ R_{31} & E_{33} & -R_{33} \end{vmatrix} = R_{11} \cdot E_{22} \cdot R_{33} + R_{21} \cdot E_{33} \cdot R_{13} + R_{12} \cdot R_{23} \cdot E_{33} -$$

$$-R_{13} \cdot R_{22} \cdot E_{33} - R_{12} \cdot E_{22} \cdot R_{33} - E_{11} \cdot R_{23} \cdot R_{32};$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} R_{11} & -R_{12} & E_{11} \\ R_{21} & R_{22} & E_{22} \\ R_{31} & -R_{32} & E_{33} \end{vmatrix} = R_{11} \cdot R_{22} \cdot E_{33} + R_{21} \cdot R_{32} \cdot E_{12} + E_{11} \cdot R_{23} \cdot R_{31} -$$


$$-E_{11} \cdot R_{22} \cdot R_{31} - R_{12} \cdot R_{21} \cdot E_{33} - R_{11} \cdot E_{22} \cdot R_{32};$$

Kontur toklari quyidagi ifodalardan topiladi:

$$I_{11} = \frac{\Delta_1}{\Delta}; \quad I_{22} = \frac{\Delta_2}{\Delta}; \quad I_{33} = \frac{\Delta_3}{\Delta};$$

Kontur toklari orkali xakikiy toklarni aniklaymiz:
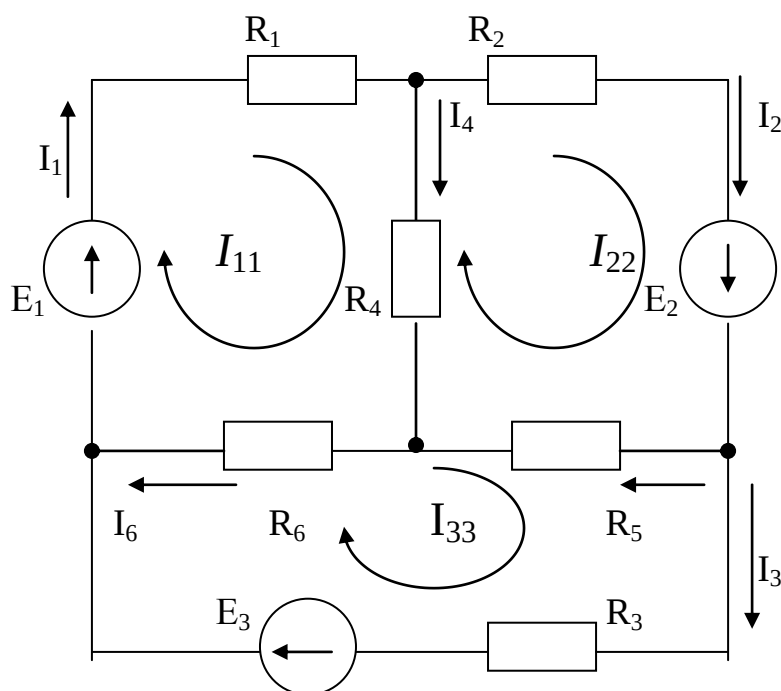
$$I_1 = I_{11}; \quad I_2 = I_{22}; \quad I_3 = I_{33}; \quad I_4 = I_{11} - I_{22}; \quad I_5 = I_{22} - I_{33}; \quad I_6 = I_{11} - I_{33}.$$



4-rasm.. Uzgarmas tok zanjiri sxemasi.

Xisoblangan toklar Kirxgofning I va II-konunlariga tekshirilib ko'riladi.

Misol tarikasida kuyidagi variantni xisoblaymiz.

Vari- Ant	E ₁ , V	E ₂ V	E ₃ V	R ₁ om	R ₂ om	R ₃ o	R ₄ om	R ₅ om	R ₆ om
27	4	24	6	9	8	1	6	10	4

Tenglama koeffitsientlarini aniklaymiz.

$$R_{11} = R_1 + R_4 + R_6 = 9 + 6 + 4 = 19;$$

$$R_{22} = R_2 + R_4 + R_5 = 8 + 6 + 10 = 24$$

$$R_{33} = R_3 + R_5 + R_6 = 1 + 10 + 4 = 15;$$

$$R_{12} = R_{21} = R_4 = 6;$$

$$E_{11} = E_1 = 4;$$

$$R_{23} = R_{32} = R_5 = 10;$$

$$E_{22} = E_2 = 24;$$

$$R_{31} = R_{31} = R_6 = 4;$$

$$E_{33} = E_3 = 6.$$

Tenglamani matritsa ko'rinishida yozamiz :

$$\begin{vmatrix} I_{11} \\ I_{22} \\ I_{33} \end{vmatrix} X \begin{vmatrix} 19 & -6 & -4 \\ -6 & 24 & -10 \\ -4 & -10 & 15 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 \\ 24 \\ 6 \end{vmatrix}$$

Asosiy aniklovchini xisoblaymiz:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 19 & -6 & -4 \\ -6 & 24 & -10 \\ -4 & -10 & 15 \end{vmatrix} = 19 \cdot 24 \cdot 15 + 24 \cdot (-10) \cdot (-4) + (-6) \cdot (-10) \cdot (-4) -$$

$$-(-4) \cdot 24 \cdot 6 - (-6) \cdot 24 \cdot 15 + 19 \cdot (-10) \cdot (-10) = 3536;$$

YOrdamchi aniklovchilarni xisoblaymiz:

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 4 & -6 & -4 \\ 24 & 24 & -10 \\ 6 & -10 & 15 \end{vmatrix} = 4 \cdot 24 \cdot 15 + 24 \cdot (-10) \cdot (-4) + (-6) \cdot (-10) \cdot 6 -$$

$$-(-4) \cdot 24 \cdot 6 - (-6) \cdot 24 \cdot 15 + 4 \cdot (-10) \cdot (-10) = 5096;$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 19 & 4 & -4 \\ -6 & 24 & -10 \\ -4 & 6 & 15 \end{vmatrix} = 19 \cdot 24 \cdot 15 + (-6) \cdot (-10) \cdot (-4) + (-6) \cdot (-10) \cdot 6 -$$

$$-(-4) \cdot 24 \cdot (-4) - 4 \cdot (-6) \cdot 15 + 19 \cdot (-10) \cdot 6 = 8260;$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 19 & -6 & 4 \\ -6 & 24 & 24 \\ -4 & -10 & 6 \end{vmatrix} = 19 \cdot 24 \cdot 6 + (-6) \cdot (-10) \cdot 4 + (-6) \cdot 24 \cdot (-4) -$$

$$-(-4) \cdot 24 \cdot (-4) - (-6) \cdot (-6) \cdot 6 + 19 \cdot 24 \cdot (-10) = 8280;$$

Kontur toklarini xisoblaymiz:

$$I_{11} = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{5096}{3536} = 1,44;$$

$$I_{22} = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{8260}{3536} = 2,34;$$

$$I_{33} = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{8280}{3536} = 2,34;$$

Kontur toklari orkali xakikiy toklarni aniklaymiz:

$$I_1 = I_{11} = 1,44 \text{ A};$$

$$I_2 = I_{22} = 2,34 \text{ A};$$

$$I_3 = I_{33} = 2,34 \text{ A};$$

$$I_4 = I_{11} - I_{22} = 1,44 - 2,34 = -0,89 \text{ A};$$

$$I_5 = I_{22} - I_{33} = 2,34 - 2,34 = 0 \text{ A};$$

$$I_6 = I_{11} - I_{33} = 1,44 - 2,34 = -0,9 \text{ A}.$$

ADABIYOTLAR

1. Karimov A.S."Elektrotexnika va elektronika asoslari". Masalalar to'plami va tajriba ishlari. Toshkent "Ukituvchi" 1989 y. 15-18 betlar
2. Karimov A.S."Elektrotexnika va elektronika asoslari". Toshkent "Ukituvchi" 1995 y.
3. F.E.Evdokimov. Umumiy elektrotexnika. Toshkent, 1995. 35-63 betlar
4. Elektrotexnika i osnovy elektroniki. Metodicheskie ukazaniya i kontrolnye zadaniya dlya studentov zaочnikov inzhenerno-texnicheskix spetsialnostey vysshih uchebnyh zavedeniy. M.: Vysshaya shkola, 1979. str.11-22.

2-MASALA. BIR FAZALI SINUSOIDAL TOK ZANJIRLARI.

Bu mavzuda talabalar elektr zanjir va aktiv, induktiv va sigim karshiliklarning, bu turli zanjirlarning kullanishining bilishi lozim. SHu zanjirlarda Om va Kirxgof konunlarining kullanilishi va uzgaruvchan tok zanjirlarining xisoblash usullarida kompleks sonlarning kullashning uzlashtirishlari kerak.

Berilgan ketma - ket va paralel boglangan elektr zanjirning toklarining xisoblang va vektor diagrammasini kuring.

Masalani echish tartibi.

Dastlab zanjir shoxalaridagi karshiliklarni xisoblaymiz:
shoxaning to'la karshiligi:

$$Z_1 = \sqrt{R_1^2 + j(X_{l1} - X_{c1})^2};$$

bu erda: X_L -induktiv karshilik:


$$X_L = \omega \cdot L = 2\pi \cdot f;$$

X_C -sigim karshilik

$$X_C = \frac{1}{\omega \cdot C} = \frac{1}{2\pi \cdot C};$$

Karshiliklar uchburchagidagi faza burchagi:
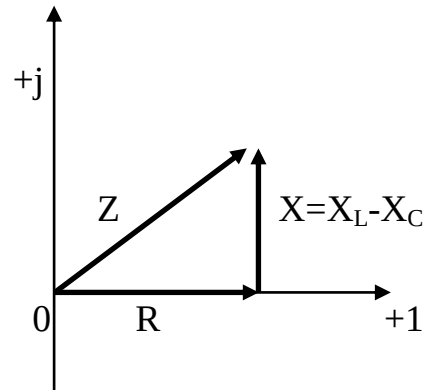
$$\varphi_0 = \arctg\left(\frac{X_L - X_C}{R}\right);$$



Bu karshilikning kursatgichli kurinishda yozamiz:

$$Z = R + jX = Z \cdot e^{j\varphi};$$

Berilgan zanjirning paralel kismining ekvivalent karshiligini xisoblaymiz:

$$Z_{\text{экв}} = \frac{Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{Z_1 e^{j\varphi_1} \cdot Z_2 e^{j\varphi_2}}{(R_1 + R_2) + j(X_1 + X_2)};$$

Zanjirning umumiy karshiligi.

$$Z_{YM} = Z_1 + Z_{\text{экв}} = (R_1 + R_{\text{экв}}) + j(X_1 + X_{\text{экв}}) = R_{YM} + jX_{YM};$$

Zanjirning umumiy shoxadagi toki.

$$I_1 = \frac{U e^{j\varphi}}{Z_{YM} e^{j\varphi}};$$

Ikkinchi shoxadagi karshilik


Zanjirning shoxalangan kismidagi toklar.

$$I_2 = I_1 \cdot \frac{Z_3}{Z_2 + Z_3};$$

$$I_3 = I_1 \cdot \frac{Z_2}{Z_2 + Z_3};$$

Kuyidagi masalani namuna sifatida xisoblaymiz.

Vari- Ant	E, V	R ₁ , Om	R ₂ , om	R ₃ , om	L ₁ , mGn	L ₂ , mGn	L ₃ , mGn	C ₁ , mkF	C ₂ , mkF	C ₃ , mkF
0	220	5	10	8	0	15,9	6,37	637	0	4

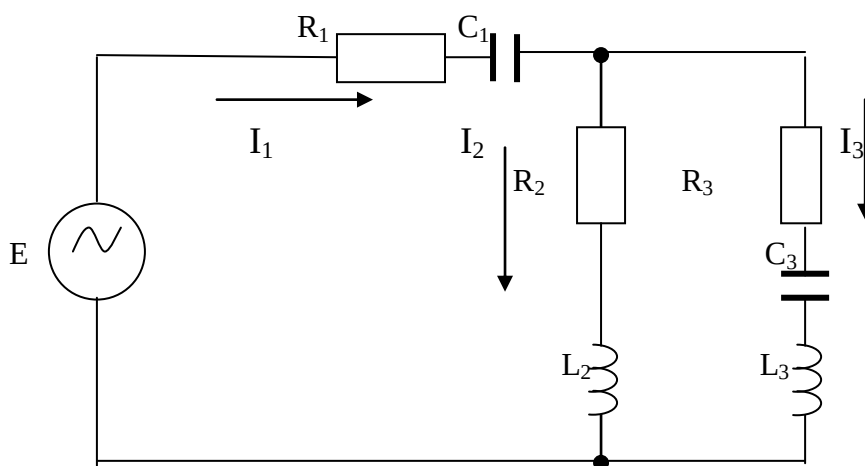

5-rasm. Bir fazali sinsoidal tok zanjiri.

YUkorida keltirilgan ifodalar asosida karshiliklarni xisoblaymiz:

Birinchi shoxaning sigim karshiligi:

$$X_{C1} = \frac{1}{\omega \cdot C} = \frac{1}{2\pi \cdot C} = \frac{1}{314 \cdot 637 \cdot 10^{-6}} = 5 \text{ om};$$

Birinchi shoxaning to'la karshiligi :

$$Z_1 = \sqrt{R_1^2 - jX_{C1}^2} = \sqrt{5^2 - j5^2} = 7,1e^{-j45^0};$$

Birinchi shoxadagi tok va kuchlanish orasidagi faza siljishi:

$$\varphi_{01} = \arctg\left(\frac{-jX_C}{R}\right) = \arctg(-1) = -45^0;$$

Ikkinchi shoxaning to'la karshiligini xisoblaymiz:

$$X_{L2} = \omega \cdot L_2 = 2\pi \cdot f = 2 \cdot 3,14 \cdot 50 \cdot 15,9 \cdot 10^{-3} = 5 \text{ om};$$

$$Z_2 = \sqrt{R_2^2 + j(X_{L2} - X_{C2})^2} = \sqrt{10^2 + j5^2} = 11,2e^{j27^0};$$

SHu tartibda uchinchi shoxadagi karshilikni xisoblaymiz:

$$Z_3 = \sqrt{R_3^2 + j(X_{L3} - X_{C3})^2} = \sqrt{8^2 + j2^2} = 8,2e^{j14^0};$$

bu erda,

$$X_{L3} = \omega \cdot L_2 = 314 \cdot 6,37 \cdot 10^{-3} = 2 \text{ oM};$$

Berilgan zanjirning parallel kismining ekvivalent karshiligini xisoblaymiz:

$$\begin{aligned} Z_{\text{эКВ}} &= \frac{Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{Z_1 e^{j\varphi_1} \cdot Z_2 e^{j\varphi_2}}{(R_1 + R_2) + j(X_1 + X_2)} = \\ &= \frac{7,1e^{j27^0} \cdot 11,2e^{j14^0}}{(10 + 8) + j(5 + 2)} = 19,3e^{j21^0}; \end{aligned}$$

Zanjirning umumiy karshiligi.

$$\begin{aligned} Z_{\text{YM}} &= Z_1 + Z_{\text{эКВ}} = (R_1 + R_{\text{эКВ}}) + j(X_1 + X_{\text{эКВ}}) = \\ &= (5 + 4,5) + j(2 - 5) = 10 - j3 = 10,1e^{-j20^0} \end{aligned}$$

Bu erda,

$$R_{\text{эКВ}} = Z_{\text{эКВ}} \cdot \cos 21^0 = 4,8 \cdot 0,94 = 4,5 \text{ oM};$$

$$Q_{\text{эКВ}} = Z_{\text{эКВ}} \cdot \sin 21^0 = 4,8 \cdot 0,33 = 1,6 \text{ oM};$$

Zanjirning umumiy shoxadagi toki.


$$I_1 = \frac{U e^{j\varphi}}{Z_{\text{YM}} e^{j\varphi}} = \frac{220e^{j0^0}}{10,1e^{-j20^0}} = 21,8e^{j20^0};$$

Zanjirning shoxalangan kismidagi toklar.

$$I_2 = I_1 \cdot \frac{Z_3}{Z_2 + Z_3} = 21,8e^{j20^0} \cdot \frac{8,2e^{j14^0}}{11,2e^{j27^0} + 8,2e^{j14^0}} = 9,3e^{j13^0};$$

$$I_3 = I_1 \cdot \frac{Z_2}{Z_2 + Z_3} = 21,8e^{j20^\circ} \cdot \frac{11,2e^{j27^\circ}}{11,2e^{j27^\circ} + 8,2e^{j14^\circ}} = 12,6e^{j25^\circ};$$

toklar vektor diagrammasi

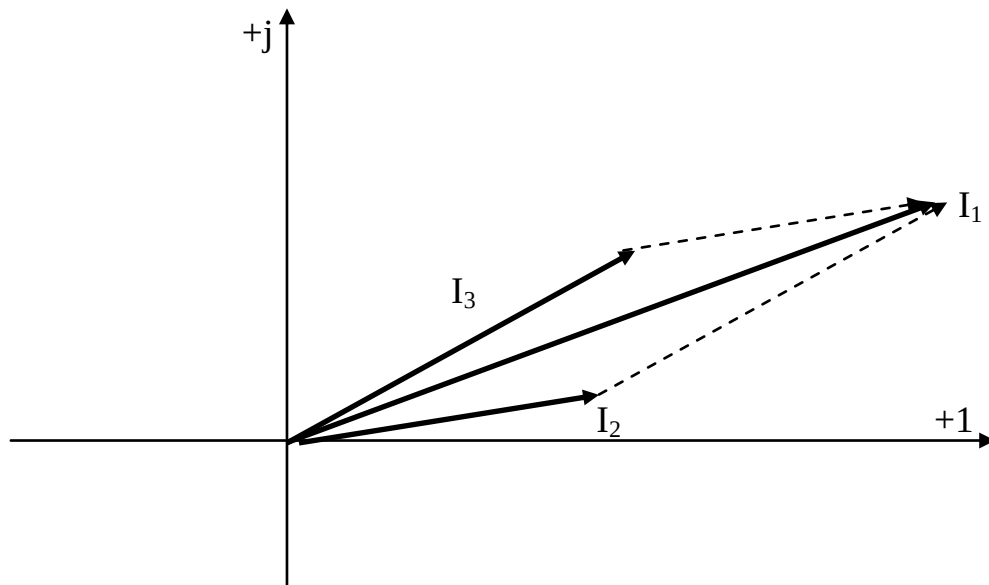

6-rasm. Tok va kuchlanishlar diagrammasi.

ADABIYOTLAR

1. Karimov A.S."Elektrotexnika va elektronika asoslari". Masalalar to'plami va tajriba ishlari. Toshkent "Ukituvchi" 1989 y. 24-39 betlar
2. Karimov A.S."Elektrotexnika va elektronika asoslari". Toshkent "Ukituvchi" 1995 y.
3. F.E.Evdokimov. Umumiy elektrotexnika. Toshkent, 1995. 101-142 betlar
- 4.Elektrotexnika i osnovy elektroniki. Metodicheskie ukazaniya i kontrolnye zadaniya dlya studentov zachnikov injenerno-texnicheskix spetsialnostey vysshix uchebnykh zavedeniy. M.: Vysshaya shkola, 1979. str.23-29.

3-MASALA. UCH FAZALI O'ZGARUVCHAN TOK ZANJIRLARI.

Misol sifatida quyidagi masalani echamiz.

Vari- Ant	U_L , V	R_A , Om	R_B , om	R_C , om	X_{LA} , Om	X_{LB} , om	X_{LC} , om	X_{CA} , om	X_{BC} , om	X_C , om
1	220	13	24	35	10	35	7	3	5	6

A-fazaning karshiligini hisoblaymiz:

$$Z_A = \sqrt{R_A^2 + j(X_{LA} - X_{CA})^2} = \sqrt{13^2 + j(10 - 3)^2} = 14,8e^{j28^\circ};$$

A-fazaning tok va kuchlanish orasidagi faza siljishi

$$\varphi_0 = \arctg\left(\frac{X_L - X_C}{R}\right);$$

SHu tartibda kolgan fazalardagi to'la karshiliklarni hisoblaymiz:

$$Z_B = \sqrt{R_B^2 + j(X_{LB} - X_{CB})^2} = \sqrt{24^2 + j(35 - 5)^2} = 38,4e^{j51^\circ};$$

$$Z_C = \sqrt{R_C^2 + j(X_{LC} - X_{CC})^2} = \sqrt{35^2 + j(7 - 6)^2} = 35e^{j2^\circ};$$

Uch fazali zanjirning faza toklarini hisoblaymiz:

Uch fazali istemolchilar «yulduzcha» ulanganda faza kuchlanishi quyidagicha aniqlanadi:

$$U_\phi = \frac{U_n}{\sqrt{3}} = \frac{380}{\sqrt{3}} = 220 \text{ B};$$

A-fazaning faza toki:

$$I_A = \frac{U_{\phi A} e^{j\varphi}}{Z_A e^{j\varphi}} = \frac{220e^{j0^\circ}}{14,8e^{j28^\circ}} = 14,9e^{-j28^\circ};$$


V-fazaning faza toki:

$$I_B = \frac{U e^{j\varphi}}{Z_{ym} e^{j\varphi}} = \frac{220e^{-j120^\circ}}{38,4e^{j51^\circ}} = 5,7e^{-j171^\circ};$$

S-fazaning faza toki:

$$I_C = \frac{Ue^{j\varphi}}{Z_{ym}e^{j\varphi}} = \frac{220e^{j120^\circ}}{35e^{j2^\circ}} = 7,1e^{j118^\circ};$$

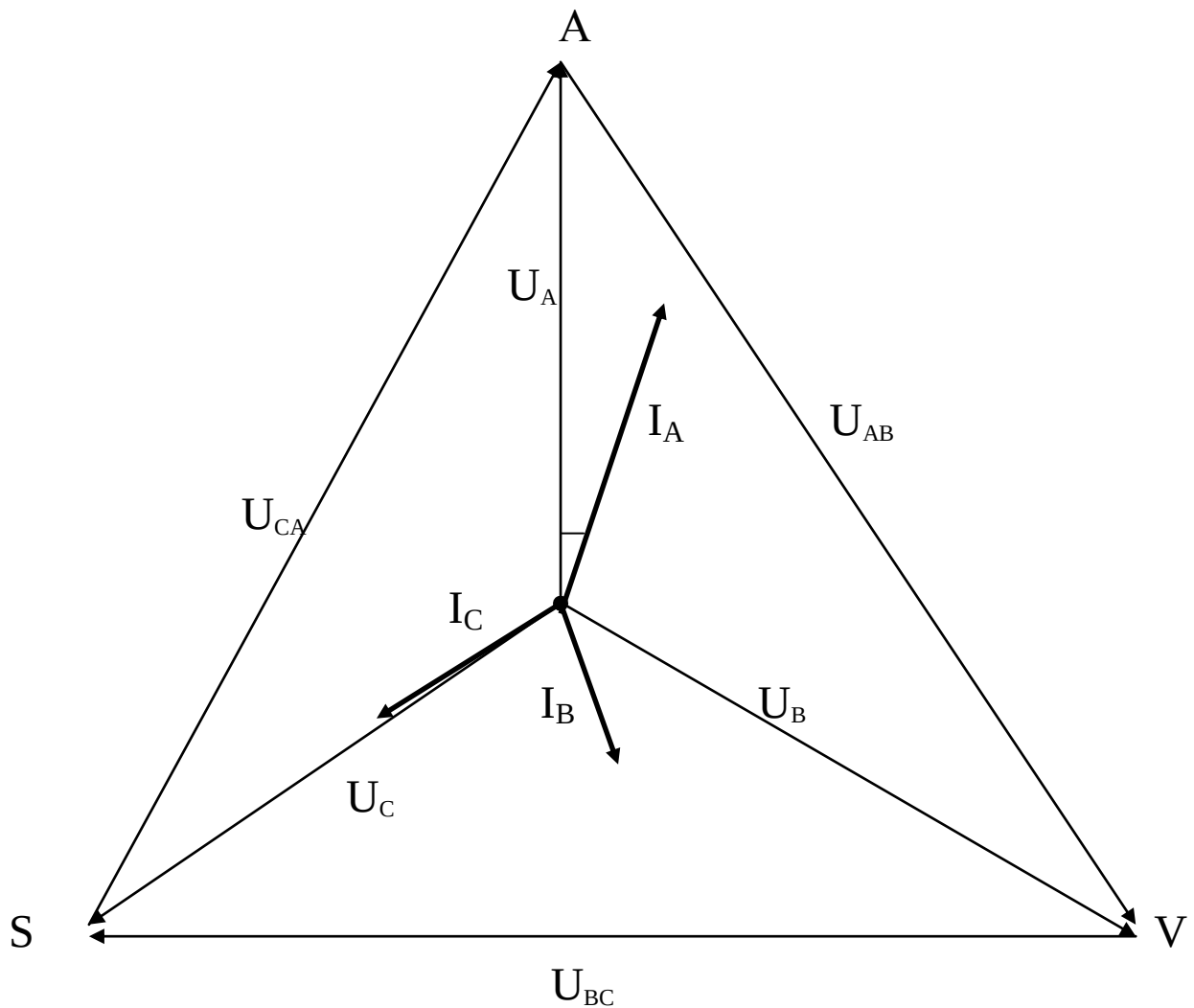Toklar va kuchlanishlar vektor diagrammasini kuramiz.



7-rasm. Uch fazali zanjirning kuchlanish va tok diagrammalari

ADABIYOTLAR

1. Karimov A.S."Elektrotexnika va elektronika asoslari". Masalalar to'plami va tajriba ishlari. Toshkent "Ukituvchi" 1989 y. 39-53 betlar
2. Karimov A.S."Elektrotexnika va elektronika asoslari". Toshkent "Ukituvchi" 1995 y.
3. F.E.Evdokimov. Umumiy elektrotexnika. Toshkent, 1995. 133-142 betlar

