


**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
OLIV VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI**

**O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI MARKAZI  
SURXONDARYO VILOYATI HOKIMLIGINIG O'RTA MAXSUS  
KASB-HUNAR TA'LIMI BOSHQARMASI**

**«*ELEKTRONIKA I*»**

**FANIDAN**

# **AMALIY MASHG'ULOTLAR TO'PLAMI**

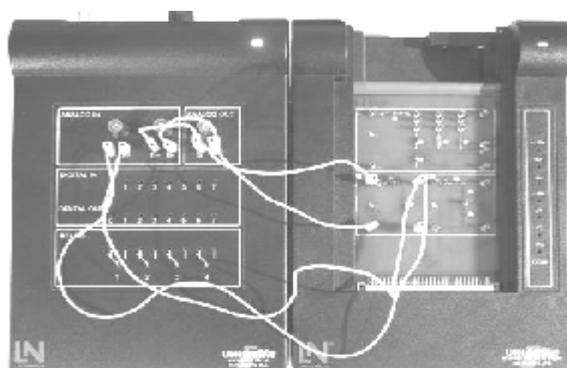


**Termiz**

## 1 Amaliy mashg'ulot 2 soatga muljallangan Klapan effekti


Ushbu sodda tajriba diodning fundamental xususiyatlarini, uning klapan sifatidagi faoliyatini ko'rsatadi. Schema avvalo musbat o'zgarimas tok kuchlanishi bilan, so'ngra esa manfiy o'zgarimas tok kuchlanishi bilan ta'minlanadi. Har bir holatda chiqish kuchlanishi o'lchanadi.

### Sxema

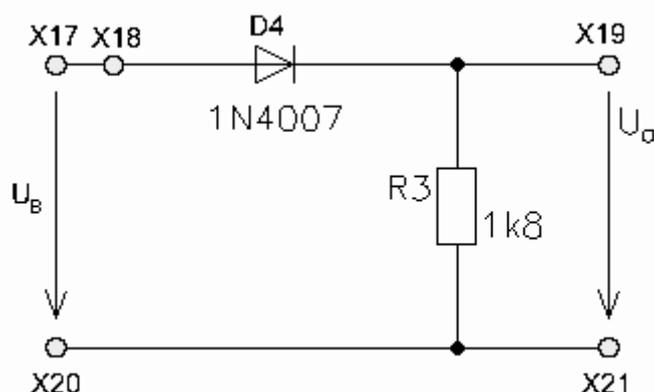

### Tartibi

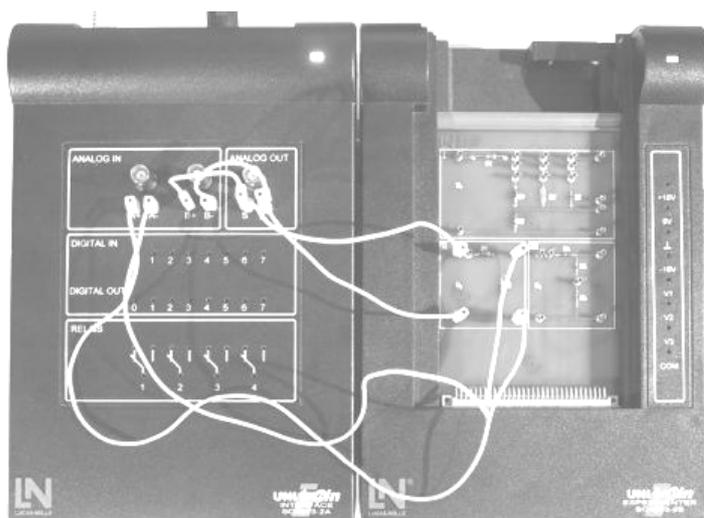1. Eksperimentorni UniTrain-I ning Interfeysi bilan ulang va SO4203-7A "Diodlar" tajriba platasini o'rnating II tajribalar maydonini UniTrain-I Interfeysi bilan sxema diagrammasida va ulanishlar ro'yxatida ko'rsatilganidek ulang:



#### Ulanishlar ro'yxati

Dan	Ga
Interfeys S	Terminal X17
Interfeys GND	Terminal X20
Interfeys S	Ulang B +
Interfeys GND	Interfeys B-
Ulang A+	Terminal X19
Interfeys A -	Terminal X21

2. Uskunalar menyusidan quyidagi virtual uskunalarni oching

- O'ZGARMAS TOK manbai
- A Voltmetri
- B Voltmetri

#### O'rnatilishlar

O'ZGARMAS TOK manbai	Tokka ulangan, Voltmetr B 10 V ni ko'rsatmaguncha
----------------------	---

va ularni jadvalda ko'rsatilganidek sozlang.



	amplitudani ko'paytiring
A Voltmetri <b>Va</b>	Analog Diapazon 20 V O'ZGARMAS TOK va AV
B Voltmetri <b>Vb</b>	Analog Diapazon 10 V O'ZGARMAS TOK va AV

3. R3 rezistori bo'ylab chiqish kuchlanishini o'lchang va uni tegishli darchaga kiriting.

1 natija  
  
 Chiqish kuchlanishi

4. O'ZGARMAS TOK manbaini manfiy kuchlanishga o'rnatng. Sxemani o'zgartirishga yoki Voltmetrni o'rnatishga hojat yo'q.



<b>O'rnatilishlar</b>	
O'ZGARMAS TOK manbai	Tokka ulangan, B Voltmetri 10V kattaligini ko'rsatmaguncha amplitudani kamaytiring (Minus LED chirog'i yoniq)

6. Baholash:  
 Ushbu ikkala kuchlanish o'lchovini qanday tushuntirasiz?

Natija varaqasi Ismi \_\_\_\_\_

## 1. Tayanch sexemani to'g'ri tuzish

## 1. O'lchov

Ua = chiqish kuchlanish

Ue = kirish kuchlanishi

Ro = teskari bog'lanish qarshiligi

R1 = qo'shimcha qarshilik

V = operatsion kuchaytrgichning kuchayish koeffsenti.

## 2.1


## 2.2


## 2.3

Javob: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 2.4

Javob: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Formula : \_\_\_\_\_

&lt;a'lo&gt; : 85 – 100 ball; &lt;yaxshi &gt; : 70 – 84 ball:

&lt;qaoniqarli &gt; : 55- 69 ball; &lt;qaoniqarsiz &gt;: 55 balldan past

**amaliy mashg'ulot  
o'lchovlarning baholari**

1.(maksimal ball 25)

**Ball:** \_\_\_\_\_2.1 (Ua va v uchun 10 balldan,  
maksimal 20 ball)**Ball:** \_\_\_\_\_2.2 (Ua va v uchun 2 balldan ,  
maksimal 20 ball)**Ball:** \_\_\_\_\_


2.3(maksimal 15 ball)

**Ball:** \_\_\_\_\_2.4 (javob 15 ball, formula 5  
ball maksimal 20 ball)**Ball:** \_\_\_\_\_**Jami Ball:** \_\_\_\_\_**Imzo:** \_\_\_\_\_

## 2 Amaliy mashg'ulot 2 soatga muljallangan Rektifikatsiya (to`g`rilash, yo`naltirish) effekti

Ushbu sodda tajriba diodning eng asosiy qo'llanishlaridan biri bo'lmish, o'zgaruvchan kuchlanishni to'g'rilash usulini ko'rsatadi. Sxema o'zgaruvchan kuchlanishli tok manbai va ostsillografda o'lchangan chiqish kuchlanishi bilan ta'minlangan.


### Sxema

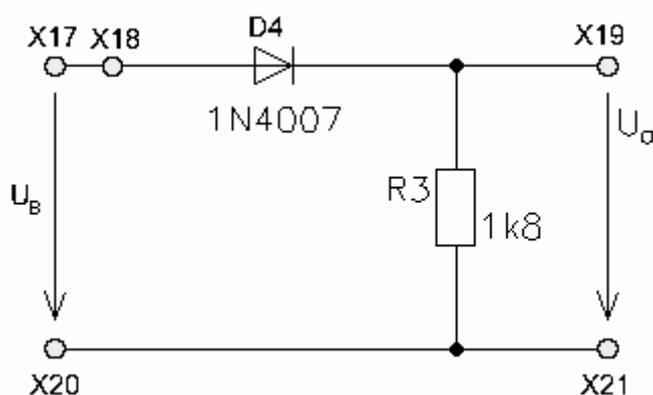

### Tartibi

Siz avvalgi tajribadagidek xuddi o'sha sxemadan foydalanishingiz mumkin (“diodning klapan effekti”), oshanda 2 -qadamga kirinshingiz oson ko'chadi;

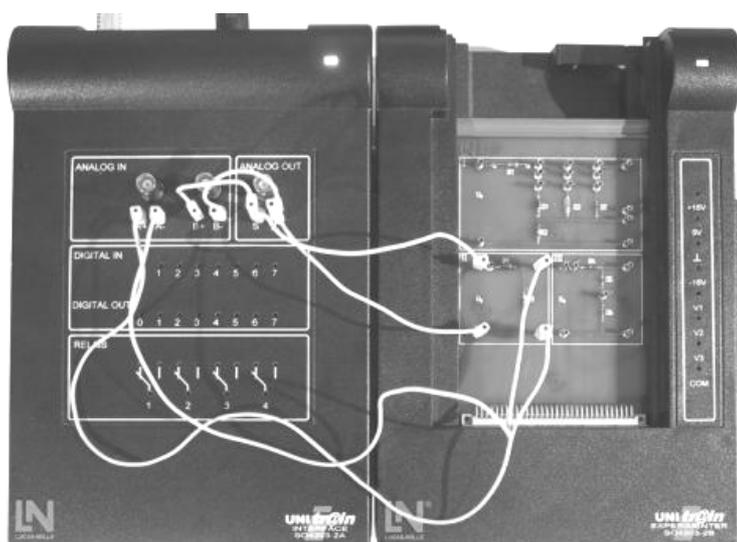1. Eksperimentatorni UniTrain-I ning Interfeysi bilan ulang va SO4203-7A “Diodlar” tajriba platasini o'rnatib II tajribalar maydonini UniTrain-I Interfeysi bilan sxema diagrammasida va ulanishlar ro'yxatida ko'rsatilganidek ulang:



#### Ulanishlar ro'yxati


Dan	Ga
Interfeys S	Terminal X17
Interfeys GND	Terminal X20
Interfeys S	Ulang B +
Interfeys GND	Interfeys B-
Interfeys A+	Terminal X19
Interfeys A-	Terminal X21

2. Har ehtimolga ko'ra ochgan virtual uskunalarni yoping. Uskunalar menyusidan quyidagi virtual uskunalarni oching

#### O'rnatilishlar

Funktsiya	Tokka
-----------	-------

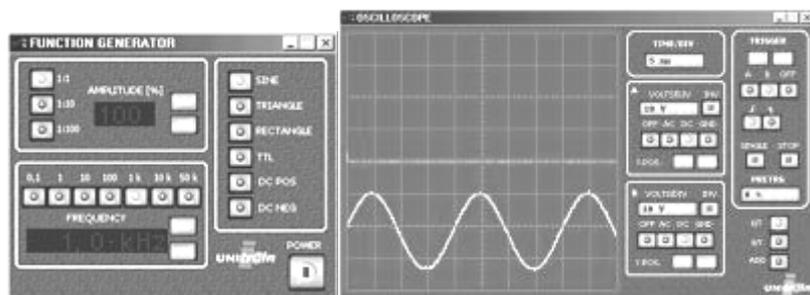- Funktsiya generatori
  - Ostsillograf
- va ularni jadvalda ko'rsatilganidek sozlang.



generatori ulangan,  
Amplituda  
100 %  
1:1da  
Chastota 50  
gts  
sinus to'lqin

Ostsillograf 5V / birlik  
A Kanali O'zgarmas  
tokka  
**V<sub>a</sub>** ulanish

Ostsillograf 5V / birlik  
B kanali **V<sub>b</sub>**

Asosiy Rejim X/T  
vaqt 5 ms / birlik  
ostsillografi Trigger B  
va trigger

3. R3 rezistori boyicha  $V_b$  kirish kuchlanishini va  $V_a$  chiqish kuchlanishini o'lchash uchun ostsillografdan foydalaning va ostsillograf natijalarini yonidagi maydonga kiriting. Shuningdek ostsillograf o'rnatilishlarini tegishli maydonga kiriting.

TIME	:	<input type="text"/>
Div	:	<input type="text"/>
CHNA	:	<input type="text"/>
Div	:	<input type="text"/>
CHNB	:	<input type="text"/>
Div	:	<input type="text"/>
V <sub>e</sub>	:	<input type="text"/> V <sub>pp</sub>
f <sub>e</sub>	:	<input type="text"/> Gts
V <sub>a</sub>	:	<input type="text"/> V <sub>p</sub>
Ulanish	:	<input type="text"/>

4. Baholash:  
Kuchlanishning qayd qilingan izlarini qanday tushuntirasiz?

Natija varaqasi Ismi \_\_\_\_\_

## 1. Tayanch sexemani to'g'ri tuzish

## 2. O'lchov

Ua = chiqish kuchlanish

Ue = kirish kuchlanishi

Ro = teskari bog'lanish qarshiligi

R1 = qo'shimcha qarshilik

V = operatsion kuchaytrgichning kuchayish koeffsenti.

## 2.1


## 2.2


## 2.3

Javob: \_\_\_\_\_

## 2.4

Javob: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Formula : \_\_\_\_\_

&lt;a'lo&gt; : 85 – 100 ball; &lt;yaxshi &gt; : 70 – 84 ball:

&lt;qanoqarli &gt; : 55- 69 ball; &lt;qanoqarsiz &gt;: 55 balldan past

**amaliy mashg'ulot  
o'lchovlarning baholari**

1.(maksimal ball 25)

Ball: \_\_\_\_\_

2.1 (Ua va v uchun 10 balldan,  
maksimal 20 ball)

Ball: \_\_\_\_\_

2.2 (Ua va v uchun 2 balldan ,  
maksimal 20 ball)

Ball: \_\_\_\_\_

2.3(maksimal 15 ball)

Ball: \_\_\_\_\_

2.4 (javob 15 ball, formula 5  
ball maksimal 20 ball)

Ball: \_\_\_\_\_

Jami Ball: \_\_\_\_\_

Imzo: \_\_\_\_\_


### 3 Amaliy mashg'ulot 2 soatga muljallangan

## Tranzistordan qayta ulagich sifatida foydalanish

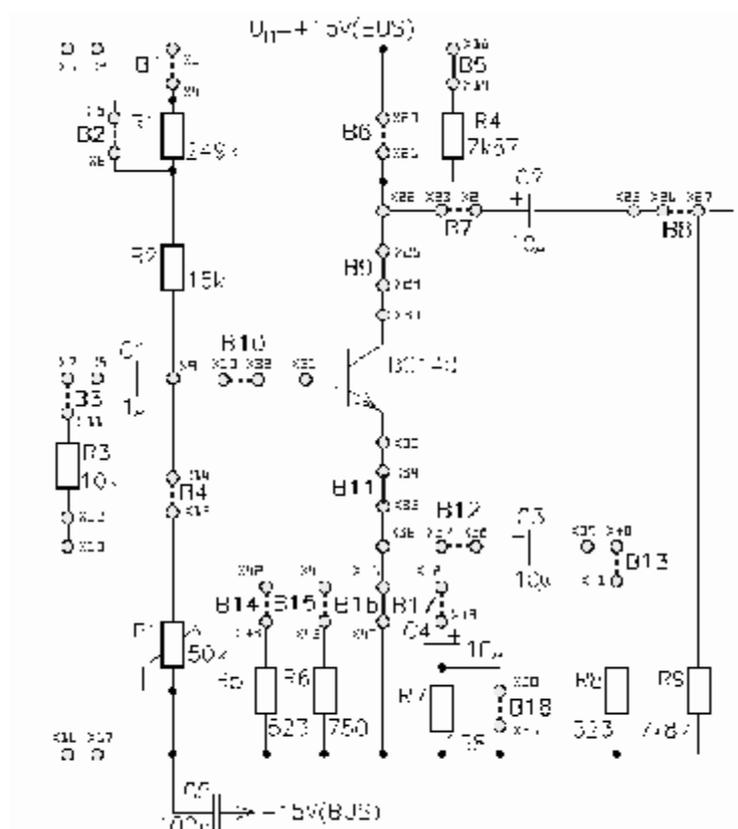
### Tranzistor sxemalari

Ushbu tajriba umumiy emitter sxemasining qayta ulagich (switch) sifatida qanday ishlatilishini ko'rsatadi. Bu tranzistorning O'zgarmas tokdagi turli holatini ko'rsatadi. Tranzistor o'tkazmayotganida X22 dagi kuchlanish tok manbai kuchlanishiga R4 rezistori orqali musbat shinaga ulanganligi uchun teng bo'lishi kerak. Agar tranzistor to'liq o'tkazayotgan bo'lsa, har holda terminal tranzistor orqali nol volt shinasiga ulanadi va agar tranzistorning ichki qarshiligi R4 dan ancha past bo'lsa, chiqish terminalidagi kuchlanish nolga yaqinlashgan holda tushishi kerak. Bu faqat bazaga yetarli kuchlanish qo'llanilib, bazaga yetarli zaryad tashuvchilar emitter va baza o'rtasida tokning oqishi uchun kirganda yuz beradi. Ushbu hodisa ro'y beradigan kattalik tajriba orqali aniqlanadi.

Kirish kattaligiga erishilganda kuchlanish tezda tushishi ham kuzatiladi. O'zining ikki g'ayritabiiy holatlarida chiqish to'yinadi. Ushbu holatlarda tranzistor **to'liq ulangan** yoki **to'liq o'chirilgan** bo'ladi deyish mumkin.



### Tajriba:

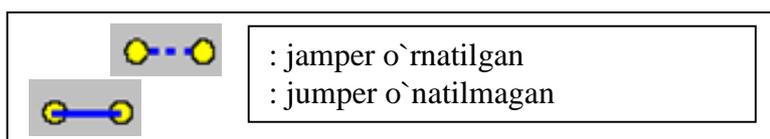


1. Experimentatorni UniTrain-I ning Interfeysi bilan ulang SO4203-7E Tranzistorning asosiy sxemasi tajribalar platasini o`rninging.

Sxema diagrammasida ko'rsatilganidek jamperlarni o`rninging va platan UniTrain-I Interfeysi bilan ulanishlar


### Ulanishlar ro'yxati

Dan	Ga
Terminal X31	Interfeys A+
Interfeys (GND)	Interfeys A-

ro'yxatida o'rsatilganidek ulang

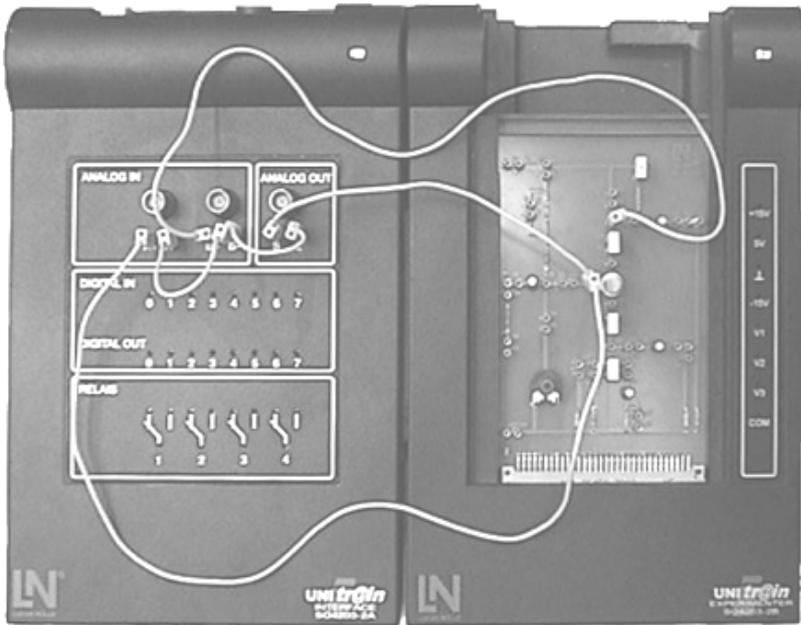

Terminal X22	Interfeys B+
Interfeys (GND)	Interfeys B-
Interfeys S (ANALOG Chiqish)	Terminal X31
Interfeys (GND)	Terminal 16/17 (Yer avval <a href="#">UniTr@n</a> shinasi orqali ulanganligi uchun tushirib qoldirilgan bo'lishi mumkin)
15V li elektr manbai <a href="#">UniTr@n</a> shinasi orqali ta'minlangan	
<b>Jamperlar</b>	
<b>B5, B9, B11, B16</b>	
B5 Terminallar X18-X19	B9 Terminallar X28-X29
B11 Terminallar X34-X35	B16 Terminallar X46-X47

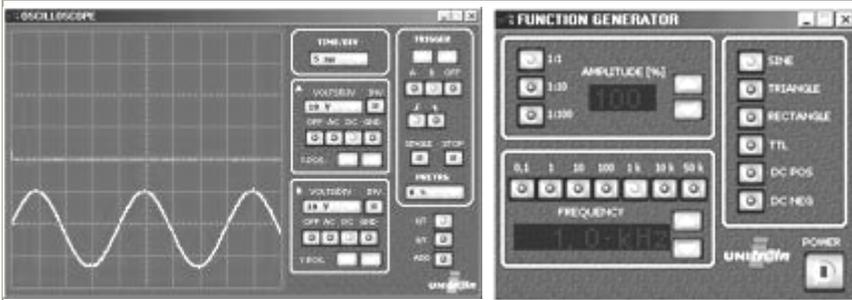

2. Har ehtimolga ko'ra ochgan hamma virtual uskunalarni yoping va Uskunalar Menyusidan quyidagi virtual uskunalarni loching:

- Funktsiya generatori
- Ostsillograf

va ularni jadvalda ko'rsatilganidek sozlang.

### O'rnatilishlar



Funktsiya generatori	Amplituda <b>1:10</b> (boshlang'ich 0%) O'zgarmas tok rejimi <b>POS</b> Tokka ulangan
Ostsillograf	A Voltlar/birligi <b>500mV O'zgarmas tok Qizil,</b> B Voltlar/bir <b>5V O'zgarmas tok Ko'k,</b> Vaqt/bir <b>1s, X/T Rejimi,</b> Trigger <b>B,</b> <b>tushayotgan qirra, 7.5 V</b> Pre-trigger (PRETRG) <b>50% Bitta</b>

3. Diagrammadagidek shuhday emitting umumiy sxemasini quringki, unda bazadagi kuchlanish to'liq ravishda funktsiya generatori bilan aniqlansin. Funktsiya generatorining kuchlanish nisbatini **1:10** ga ravishda shunday o'rnatinki, bazadagi maksimum kuchlanish 1V ni ko'rsatsin. 0% kuchlanish bilan boshlangda, uni iloji boricha tezroq 100% ga ko'taring. Agar hamma narsa ko'rsatilganidek o'rnatilgan bo'lsa, ostsillograf trigger bo'ladi va izlarni ko'rsatadi. Izlarni ko'chiring va pastdagi bo'limga kiriting.

:	<input type="text"/>
A Volt/birl	<input type="text"/>
B Volt/birl	<input type="text"/>

Ulanish A:

Ulanish B:

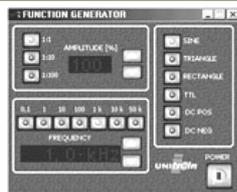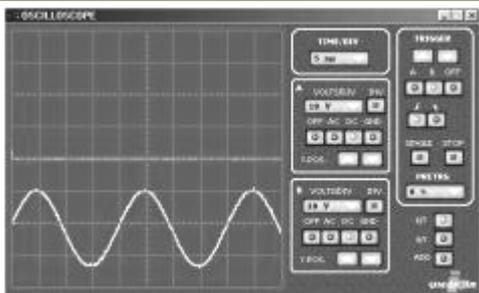

### O'rnatilishlar

Funksiya generatori

**1:10** (= 1 V, ya'ni 2 volt pikdan-pikka-2 Vpp) **da** amplituda **100%** Uchburchak rejimi Chastota **1 gts** Tokka ulangan

Ostilloqraf

**A Voltlar/bir 500mV**  
**O'zgaras tok Qizil,**  
**B Voltlar/bir 5V**  
**O'zgaras tok Ko'k,**  
**VAQT/BIR 200 ms,**  
**Rejim X/T,**  
**Trigger B,**  
**tushayotgan qirra,**  
**7.5 V**  
**Pre-trigger (PRETRG)**  
**25%**  
**Bitta**

4. Keyingi tajriba uchun virtual uskunalarning o'rnatilishlari qo'shma jadvalga muvofiq o'zgartirilishi kerak.

5. Tranzistorning qayta ulanish effektini boshqa usulda kuzatish uchun funktsiya generatoridan uchburchak signal tranzistor bazasiga to'g'ridan to'g'ri kirish signali bo'lishi mumkin. Tanlangan to'lqin shakllari chiziqli ravishda – 1V dan +1V ga ko'tarilishi, so'ngra +1V dan yana orqaga -1V ga chiziqli ravishda(to'g'ri chiziqda) tushishi mumkin. Bu har bir sekundda takrorlangan. It can thus be seen that the transistor switches on and the voltage between collector and emitter drops to zero whenever the input rises above the threshold value of the transistor. Shunday qilib tranzistorning qayta ulanishi va tranzistorning kirish kattaliklaridan kirish ko'tarilganda kollektor va emitter o'rtasidagi kuchlanish nolga tushishi ko'rinishi mumkin. Ostilloqrafning vaqt birligini **200 ms** ga qo'ying, so'ngra funktsiya generatorining TOKKA ULAGICHINI yoqing va kuchlanish izlarini ostilloqraf bilan qayd qiling. Izlarni pastdagi bo'limga ko'chiring. So'ngra ikkita izlarning kuzatishlaridan kelib chiqadigan savolga javob bering.

:

A Volt  
birl

B Volt  
birl

Ulanish A:

Ulanish B:

6. Bazadagi kuchlanish qaysi kattalikdan baland bo'lganda tranzistor to'liq o'tkazadi?

Kirish kuchlanishi  $V_t$   V

Natija varaqasi Ismi \_\_\_\_\_

## 1. Tayanch sexemani to'g'ri tuzish

## 3. O'lchov

Ua = chiqish kuchlanish

Ue = kirish kuchlanishi

Ro = teskari bog'lanish qarshiligi

R1 = qo'shimcha qarshilik

V = operatsion kuchaytrgichning kuchayish koeffsenti.

## 2.1


## 2.2


## 2.3

Javob: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 2.4

Javob: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Formula : \_\_\_\_\_

&lt;a`lo&gt; : 85 – 100 ball; &lt;yaxshi &gt; : 70 – 84 ball:

&lt;qaoniqarli &gt; : 55- 69 ball; &lt;qaoniqarsiz &gt;: 55 balldan past

**amaliy mashg'ulot  
o'lchovlarning baholari**

1.(maksimal ball 25)


**Ball:** \_\_\_\_\_2.1 (Ua va v uchun 10 balldan,  
maksimal 20 ball)**Ball:** \_\_\_\_\_2.2 (Ua va v uchun 2 balldan ,  
maksimal 20 ball)**Ball:** \_\_\_\_\_

2.3(maksimal 15 ball)

**Ball:** \_\_\_\_\_2.4 (javob 15 ball, formula 5  
ball maksimal 20 ball)**Ball:** \_\_\_\_\_**Jami Ball:** \_\_\_\_\_**Imzo:** \_\_\_\_\_

## 4 Amaliy mashg'ulot 2 soatga muljallangan

### Emitterning

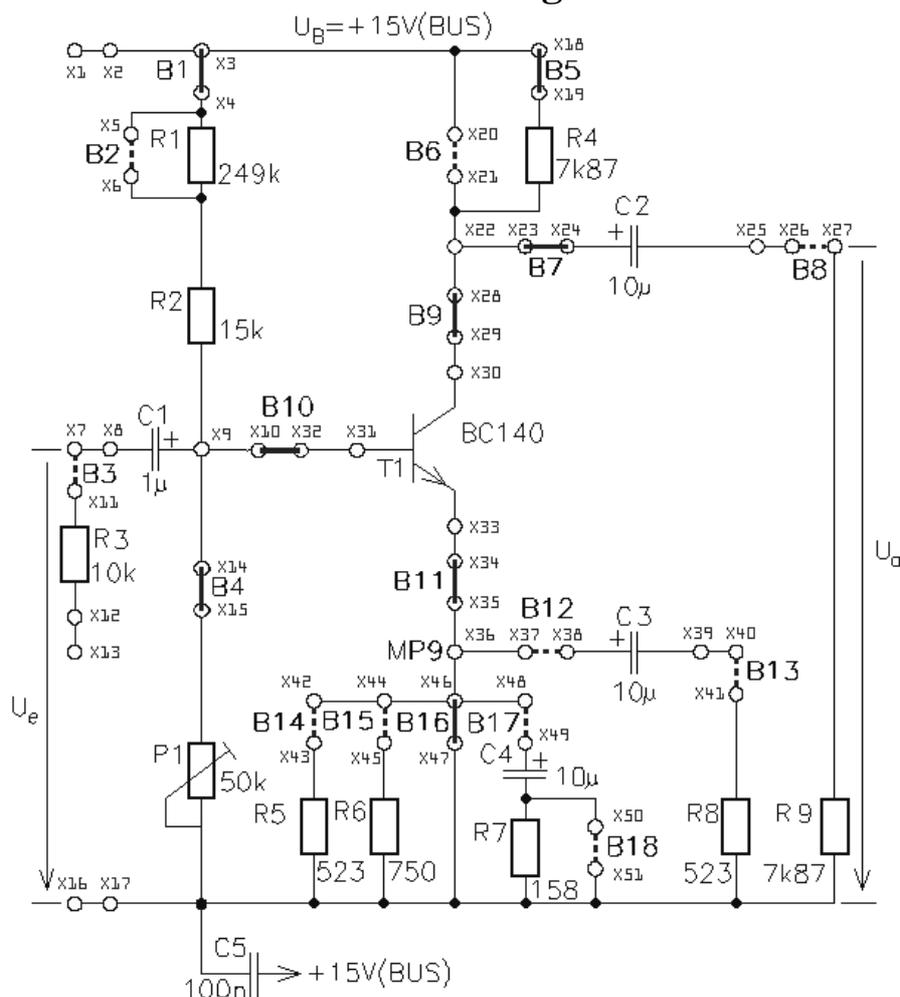

### teskari aloqasiz umumiy sxemasi

### Tranzistor sxemalari

Ushbu tajribada emitterning umumiy sxemasi yordamida signalning kuchaytirilishini tadqiq qilinadi.


### Tartibi

1. Experimentatorni UniTrain-I ning Interfeysi bilan ulang SO4203-7E Tranzistorning asosiy sxemasi tajribalar platasini o'rnating.


Sxema diagrammasida ko'rsatilganidek to'g'ri chiziqlar bilan jamperlarni o'rnating va platani UniTrain-I Interfeysi bilan ulanishlar ro'yxatida ko'rsatilganidek ulang

### Ulanishlar ro'yxati

From	To
Interface S (ANALOG chiqish)	Terminal X8
Interface ⊥ (ANALOG chiqish)	Terminal X16/17 (tushirib qoldirilishi mumkin)
Interface S (ANALOG chiqish)	Interface A+

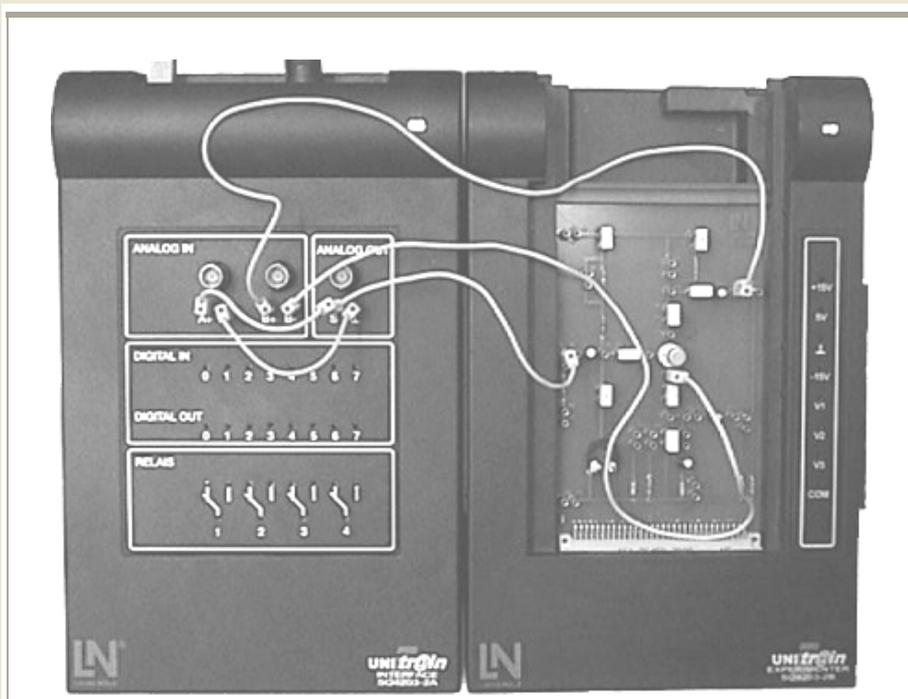

Interface $\perp$ (ANALOG chiqish)	Interface A-
Terminal X25	Interface B+
Terminal X33	Interface B-
<b>Jamperlar</b>	
<b>B1, B4, B5, B7, B9, B10, B11, B16</b>	
B1 Terminallar X3-X4	B4 Terminallar X14-X15
B5 Terminallar X18-X19	B7 Terminallar X23-X24
B9 Terminallar X28-X29	B10 Terminallar X10-X32
B11 Terminallar X34-X35	B16 Terminallar X46-X47

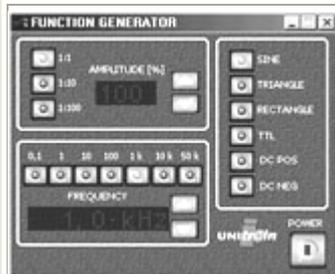


2. Har ehtimolga ko'ra ochgan hamma virtual uskunalarni yoping va Uskunalar Menyusidan quyidagi virtual uskunalarni oching:

- Voltmetr A
- Voltmetr B
- Funktsiya generatori

- Ostsillograf (avval voltmetrlarni yoping) va ularni jadvalda ko'rsatilganidek sozlang.

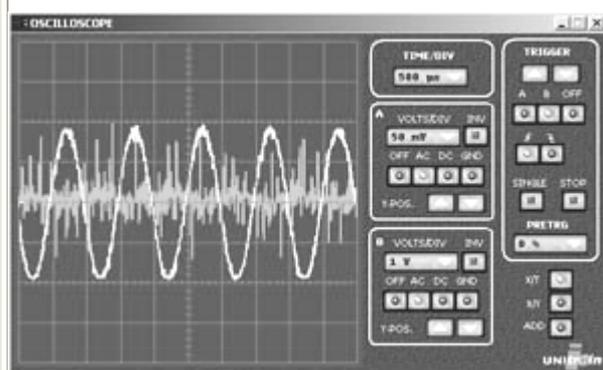Voltmetrlar va ostsillograf bir vaqtning o'zida ishlatilishi mumkin bo'lmaganligi tufayli o'rnatilgan voltmetr bilan bir ish maydonini va ostsillografning o'rnatilishi bilan



qayta ulashingiz mumkindir.

boshqa ish maydonini saqlab turish maqsadga muvofiq bo'ladi. So'ngra, har doim VU larni ochib yopishning va ularning o'rnatilishlarini sozlash o'rniga ish maydonlari o'rtasini

### O'rnatilishlar

Voltmetr A	Diapazon <b>100mV da</b> , O'zgaruvchan tok va <b>Vpp</b> ,
Voltmetr B	Diapazon <b>20Vda</b> , O'zgarmas tok va <b>AV</b> operatsion nuqta o'lchovlari uchun, O'zgaruvchan tok va <b>Vpp</b> kuchayish o'lchovlari uchun,
Ostsillograf	A Voltlar/bir <b>50mV O'zgaruvchan tok Qizil</b> , B Voltlar/bir <b>2V O'zgaruvchan tok Ko'k</b> , Vaqt/bir <b>500µs</b> , Rejim <b>X/T</b> , Trigger <b>B</b> , ko'tariladigan qirra
Funktsiya generatori	<b>1:100 da</b> kuchlanish <b>10%</b> Chastota <b>1kgts</b> Sinus rejimi Tokka ulangan

3. B voltmetrini oching va uni **X22-X33** tranzistorining kollektor va emitteri bo'lab **V<sub>CE</sub>**

O'zgaras tok kuchlanishini o'lchash uchun o'rnatish. Potentsiometrni burish yo'li bilan tranzistor almashuvini kuchlanish tok manbai kuchlanishining taqriban yarmiga teng bo'lguncha sozlang. Ushbu tartib oldingi tajribadgi operatsion nuqtani o'rnatishga o'xshash. Chiqish kuchlanishini ko'pga o'zgartirish uchun potentsiometrning ozgina harakati kifoyaligini va bu harakat ehtiyotkorlikni talab qilishini hisobga oling.

4. Operatsion nuqta o'rnatilgandan so'ng, voltmetrni yoping va ostsillografni yuqorida ko'rsatilgan o'rnatilishi bilan oching .1 kgts chastotaning 50 mV sinus to'lqin signalini tranzistorning bazasiga kiritish uchun funktsiya generatoridan foydalaning va buni ostsillografning A kanaliga qayd qiling. (qo'shimcha shovqinli signallarga e'tibor qilmang) X25 va ostsillografning B kanali yeri (X33 yoki X16/17) o'rtasidagi chiqish kuchlanishini qayd qiling – chiqish  $V_a$  X25-X33. Chiqishning C2 kondensatorining uzoq masofali tomonidan olingan o'zgaruvchan kuchlanishligi, shuning uchun o'zgaras tok darajalari hisobga olinmaganligini e'tiborga oling. O'lchov yetakchisini) operatsion nuqta uchun o'zgaras tok kuchlanishi darajasini o'lchagan (X22) kollektor tomonidan siljitishni unutmang. Funktsiya generatoridagi kuchlanishni yuqoriga ko'taring va chiqish signalining chetlashish nuqtasiga qachon yetishini kuzating. Qaysi nuqtada signal endi sinus to'lqin shakliga ega bo'lmasligini o'zingiz hal qilishingiz kerak. Ostsillograf izlarini pastdagi bo'limga tushirish va ko'tarish yo'li bilan ko'chiring.

### 1- bo'lim

TIME	<input type="text"/>
Div :	<input type="text"/>
CHNA	<input type="text"/>
Div :	<input type="text"/>
CHNB	<input type="text"/>
Div :	<input type="text"/>
f <sub>i</sub> :	<input type="text"/>
ulanish A:	<input type="text"/>
ulanish B:	<input type="text"/>

5. X25-X33 - chiqish bo'ylab  $V_{pp}$  kuchlanishni o'lchash uchun B voltmetridan foydalaning. A voltmetridan foydalangan holda X8 va X16 o'rtasida yoki to'g'ridan to'g'ri analog chiqishidan kirish kuchlanishini o'lchang. So'ngra, sxema kuchayishini aniqlash uchun chiqish kuchlanishini kirish kuchlanishiga taqsimlang.

Kirish kuchlanishi  $V_e$   
 mV<sub>pp</sub>  
 Chiqish kuchlanishi  $V_a$   
 V<sub>pp</sub>  
 Kuchayish

6. Voltmetrlarni yoping va yana ostsillografni oching. A kanalidagi kirish kuchlanishini va kollektor bilan B kanalidagi X25-X33 yeri ortasidagi chiqish kuchlanishini avvaldagidek qayd qiling.

7. Tranzistorni uni puflash yo'li bilan yoki soch quritadigan fen bilan qizdiring ( uni to'g'ridan to'g'ri olov bilan qizdirmang). Ostsillografning kirish va chiqish kanallari natijali izlarini

pastdagi bo'limga ko'chiring.

## 2- bo'lim

TIME	<input type="text"/>
Div :	<input type="text"/>
CHNA	<input type="text"/>
Div :	<input type="text"/>
CHNB	<input type="text"/>
Div :	<input type="text"/>
f <sub>i</sub> :	<input type="text"/>
ulanish A:	<input type="text"/>
ulanish B:	<input type="text"/>

B voltmetridan foydalangan holda, operatsion nuqtani, (X22) kollektor va (X33) emitteri o'rtasidagi O'zgarmas tok kuchlanishini o'lchang. Tranzistorning isitilishi uning kattaligiga qanday ta'sir qildi?

$V_{CE}$  operatsion nuqta (isitilgunga qadar) =

$V_{CE}$  operatsion nuqta (isitilgandan so'ng) =

9. X25-X33 - chiqish bo'ylab  $V_{pp}$  kuchlanishni o'lchash uchun B voltmetridan foydalaning. A voltmetridan foydalangan holda **X8** va **X16** o'rtasida yoki to'g'ridan to'g'ri analog chiqishidan kirish kuchlanishini o'lchang. So'ngra, sxema kuchayishini aniqlash uchun chiqish kuchlanishini kirish kuchlanishiga taqsimlang.

Kirish kuchlanishi  $V_e$   
 mV<sub>pp</sub>  
Chiqish kuchlanishi  $V_a$   
 V<sub>pp</sub>  
Kuchayish

10. Tranzistor isitilishining qanday effektlari bor?

11. B voltmetridan foydalanib, tranzistorning (X22) kollektor va (X33) emitteri bo'ylab,  $V_{CE}$  O'zgarmas tok kuchlanishini o'lchang. Potentsiometrni burish yo'li bilan kuchlanish taqriban 2V bo'lguncha tranzistor almashuvuni sozlang

12. Operatsion nuqta o'rnatilgandan so'ng, voltmetrni yoping va ostsillografni yuqorida ko'rsatilgan o'rnatilishi bilan oching .1 kgts chastotaning 50 mV sinus to'lqin signalini tranzistorning bazasiga kiritish uchun funktsiya generatoridan foydalaning va buni ostsillografning A kanaliga qayd qiling. (qo'shimcha shovqinli signallarga e'tibor qilmang) **X25** va ostsillografning **B** kanali yeri (**X33** yoki **X16/17**) o'rtasidagi chiqish kuchlanishini qayd qiling – chiqish  $V_a$  **X25-X33**.

## 3- bo'lim

TIME	<input type="text"/>
Div :	<input type="text"/>

CHNA	<input type="text"/>
Div :	<input type="text"/>
CHNB	<input type="text"/>
Div :	<input type="text"/>
f <sub>i</sub> :	<input type="text"/>
ulanish A:	<input type="text"/>
ulanish B:	<input type="text"/>

13. Operatsion nuqta o'rnatilgandan so'ng, voltmetrni yoping va ostsillografni yuqorida ko'rsatilgan o'rnatilishi bilan oching .1 kgts chastotaning **50 mV sinus to'lqin** signalini tranzistorning bazasiga kiritish uchun funktsiya generatoridan foydalaning va buni ostsillografning A kanaliga qayd qiling. (qo'shimcha shovqinli signallarga e'tibor qilmang) **X25** va ostsillografning **B** kanali yeri (**X33 yoki X16/17**) o'rtasidagi chiqish kuchlanishini qayd qiling – chiqish **V<sub>a</sub> X25-X33**.

Kirish kuchlanishi  $V_e$   
 mV<sub>pp</sub>  
 Chiqish kuchlanishi  $V_a$   
 V<sub>pp</sub>  
 Kuchayish

14. Siz qayd qilgan ostsillograf izlari xususiyatlarini solishtiring. Emitter umumiy sxemasi uchun bironta muvofiq qo'llanishni bering.

Natija varaqasi Ismi \_\_\_\_\_

## 1. Tayanch sexemani to'g'ri tuzish

## 4. O'lchov

Ua = chiqish kuchlanish

Ue = kirish kuchlanishi

Ro = teskari bog'lanish qarshiligi

R1 = qo'shimcha qarshilik

V = operatsion kuchaytirgichning kuchayish koeffsenti.

## 2.1


## 2.2


## 2.3

Javob: \_\_\_\_\_

## 2.4

Javob: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Formula : \_\_\_\_\_

&lt;a'lo&gt; : 85 – 100 ball; &lt;yaxshi &gt; : 70 – 84 ball:

&lt;qanoqarli &gt; : 55- 69 ball; &lt;qanoqarsiz &gt;: 55 balldan past

**amaliy mashg'ulot  
o'lchovlarning baholari**

1.(maksimal ball 25)

Ball: \_\_\_\_\_

2.1 (Ua va v uchun 10 balldan,  
maksimal 20 ball)

Ball: \_\_\_\_\_

2.2 (Ua va v uchun 2 balldan ,  
maksimal 20 ball)

Ball: \_\_\_\_\_

2.3(maksimal 15 ball)

Ball: \_\_\_\_\_

2.4 (javob 15 ball, formula 5  
ball maksimal 20 ball)

Ball: \_\_\_\_\_


Jami Ball: \_\_\_\_\_

Imzo: \_\_\_\_\_

## 5 Amaliy mashg'ulot 2 soatga muljallangan Bipolyr tranzistorli o'zgarimas tok manbai

Ushbu tajriba o'zgarimas tok manbai sxemasining xususiyatlarini ko'rib chiqadi.

### **Tajriba o'rnatilishi**

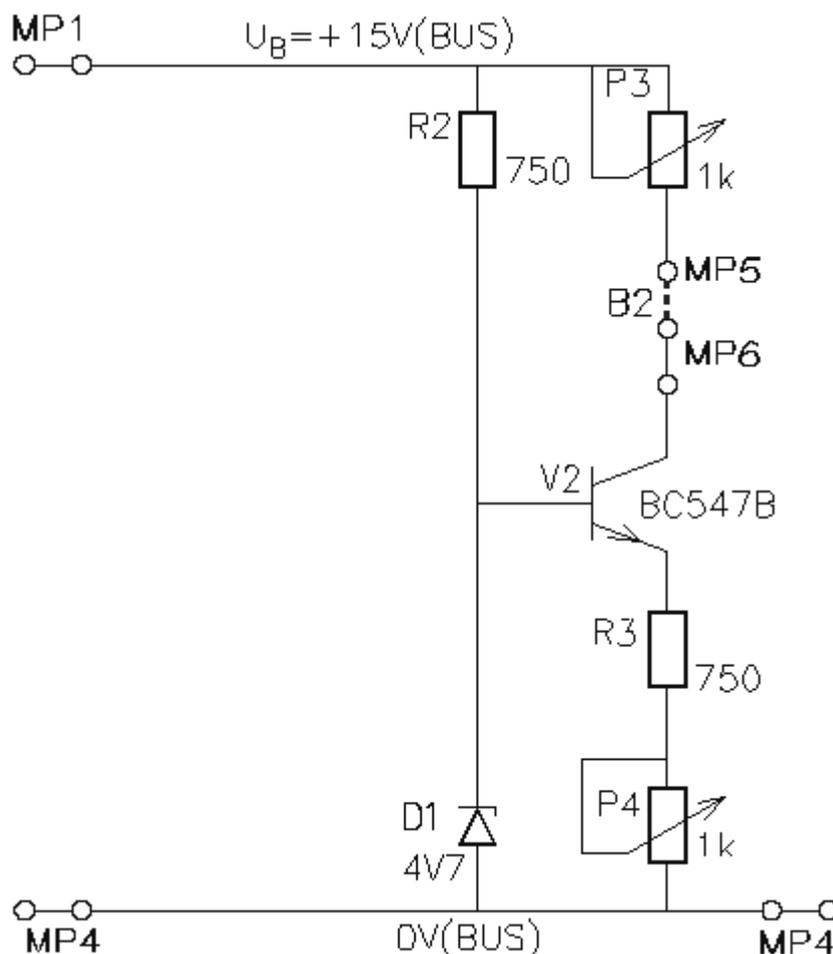


Tartibi

1. Experimentatorni UniTrain-I interfeysiga ulang va SO4201-8G."Tok manbalari" tajriba platasini o'rninging.


Talab qilingan jamperlarni o'rninging va platani UniTrain-I ning interfeysi bilan ulanishlar ro'yxatida ko'rtilgandek ulang

#### Ulanishlar ro'yxati

Dan	Ga
Interface B-	Interface A+
Terminal MP6	Interface A-
Terminal MP5	Shuntlar X10
Terminal MP6	Shuntlar X11

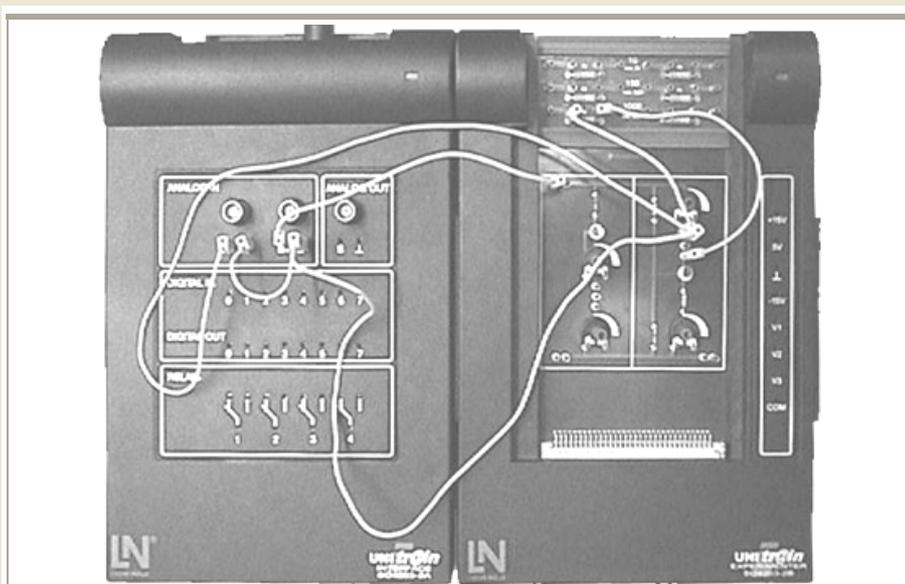

Terminal MP5	Interface B-
--------------	--------------

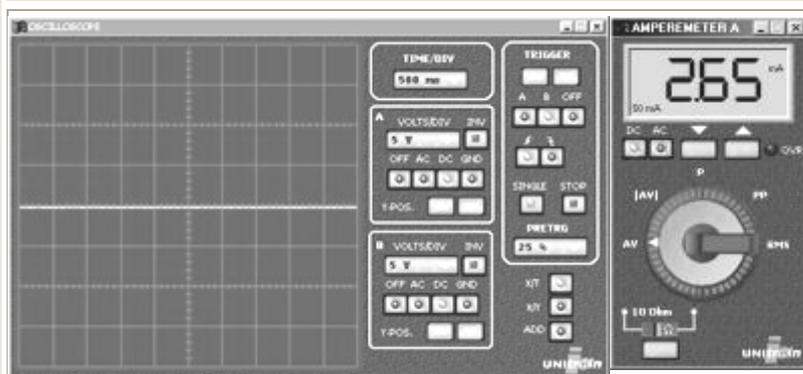

2.

### O'rnatilishlar

MetraHit (qo'shimcha)	<b>mA</b> ni o'lchash uchu o'rnatilgan (shuntni tushirib qoldiring)
Ostsillograf	<b>A</b> Voltlar/bo'l <b>20mV</b> Qizil, <b>B</b> Voltlar/bo'l <b>5V</b> Ko'k, Ulanish A/B O'zgarimas tok manbai, Vaqt/bir <b>1s</b> , Rejim <b>X/T</b> , Trigger: <b>B, 10V</b> , <b>ko'tariladigan qirra</b> Pretrg: <b>75%</b>
A Ampermetri	Diapazon <b>10mA O'ZGARMAS TOK VA O'ZGARUVCHAN KUCLANISH</b> Shunt <b>100 Om</b>

Iga ko'ra ochgan hamma virtual uskunalarni yoping va Uskunalar menyusidan quyidagi virtual uskunalarni oching

- A ampermetri (yoki MetraHit multimetri)
- Ostsillograf
- va ularni jadvalda ko'rsatilganidek sozlang (Izoh: Ostsillograf va ampermetr bir vaqtning o'zida ishlatilishi mumkin emas. L@Bsoft ish maydonidagi o'rnatilishlarni saqlab turish foydalidir.)

3. B2 ga ulangan 100 omli shunt rezistoriga parallel ulangan virtual ampermetrdan, yoki alternativ ravishda milliamperlarni o'lchash uchun o'rnatilgan MetraHit multimetri(keyingi holatda shunt uzoqlashtirilishi shart) vositasidan foydalanib maksimum va minimum tokni o'lchang.P3 potentsiometri sxema yuklanmasligi uchun faqat chapga burilishi zarur. P4 potentsiometridan foydalanib maksimum va minimum toklarni aniqlang.

Maksimum tok =  mA

Minimum tok =  mA


4. P3 potentsiometrini sxemada yuklanish bo'lmasligi uchun faqat chapga buring. A ampermetri yoki MetraHit multimetri bilan o'lchangan B2 dagi tok maksimumda bo'lishi uchun P4 potentsiometrini sozlang. So'ngra agar siz ampermetrdan foydalanib kelayotgan bo'lsangiz uni yoping va ostsillografni oching. A kanalidagi shunt rezistori bo'ylab kuchlanishni o'lchang. Bu sxemada o'tayotgan tokni ko'rsatadi. O'sha vaqtning o'zida ostsillografni doimiy vaqt asosiga o'rnatib soat strelkasi bo'yicha burilayotgan P3 bo'ylab kuchlanishni qayd qiling. Pastdagi joyga ostsillogrammani ko'chiring.

### katak 1

:	<input type="text"/>
CHNA :	<input type="text"/>
Div	<input type="text"/>
CHNB :	<input type="text"/>
Div	<input type="text"/>
ulanish:	<input type="text"/>

5. A kanalini kuzatishingiz bilan, R5 dagi qarshilik kuchayayotganda sxemadagi tok to'g'risida nima deya olasiz? .Boshlang'ich tokni maksimumining yarmiga qo'ygan holda tajribani yana takrorlang. Natija avvalgidekmi?

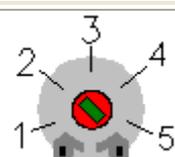6. Siz allaqachon foydalanib ( $I_{max}$  va  $I_{max}/2$ ), bo'lgan ikkita boshlang'ich tok o'rnatilishlarining har biri uchun, qo'shma jadvalda ko'rsatilgan maxsus yuklanish o'rnatilishlari uchun chiqish tokini aniq o'lchang. O'rnatilishlar jadval yuqorisidagi diagrammada ko'rsatilgan P3 ning pozitsiyalariga to'g'ri keladi.



Pozitsiya	Tok $I_{max}/2$ [mA]	Tok $I_{max}$ [mA]
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>

7. Ushbu turdagi o'zgarimas tok manbaili sxema qanday qilib ishlashi mexanizmini tasvirlang.

Natija varaqasi Ismi \_\_\_\_\_

## 1. Tayanch sexemani to'g'ri tuzish

## 5. O'lchov

Ua = chiqish kuchlanish

Ue = kirish kuchlanishi

Ro = teskari bog'lanish qarshiligi

R1 = qo'shimcha qarshilik

V = operatsion kuchaytrgichning kuchayish koeffsenti.

## 2.1


## 2.2


## 2.3

Javob: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 2.4

Javob: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Formula : \_\_\_\_\_

&lt;a`lo&gt; : 85 – 100 ball; &lt;yaxshi &gt; : 70 – 84 ball:

&lt;qaoniqarli &gt; : 55- 69 ball; &lt;qaoniqarsiz &gt;: 55 balldan past

**amaliy mashg'ulot  
o'lchovlarning baholari**

1.(maksimal ball 25)

**Ball:** \_\_\_\_\_2.1 (Ua va v uchun 10 balldan,  
maksimal 20 ball)**Ball:** \_\_\_\_\_2.2 (Ua va v uchun 2 balldan ,  
maksimal 20 ball)**Ball:** \_\_\_\_\_


2.3(maksimal 15 ball)

**Ball:** \_\_\_\_\_2.4 (javob 15 ball, formula 5  
ball maksimal 20 ball)**Ball:** \_\_\_\_\_**Jami Ball:** \_\_\_\_\_**Imzo:** \_\_\_\_\_

## 6 Amaliy mashg'ulot 2 soatga muljallangan (FET) Maydon tranzistorli o'zgarimas tok manbai

Ushbu tajriba o'zgarimas tok manbai sxemasining xususiyatlarini ko'rib chiqadi.

### *Tajriba o'rnatilishi*

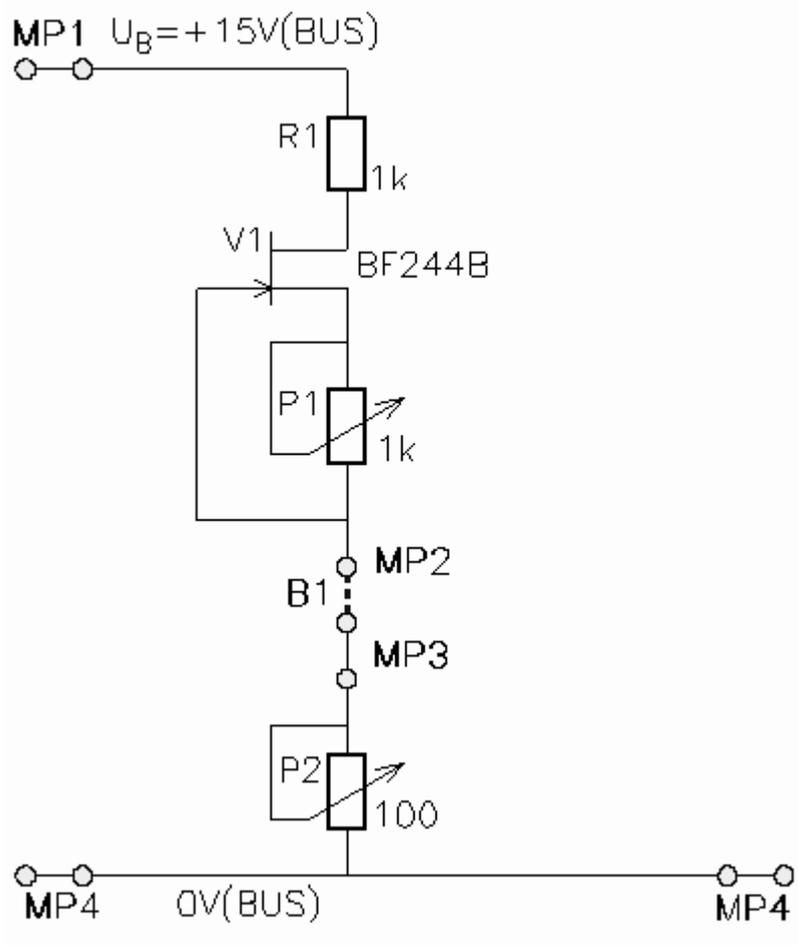



### Tartibi

1. Experimentatorni UniTrain-I interfeysiga ulang va SO4201-8G."Tok manbalari" tajriba platasini o'rning.

Jamperlarni sxema diagrammasida ko'rsatilganidek to'g'ri chiziqlar bilan o'rning va platan UniTrain-I ning interfeysi bilan ulanishlar ro'yxatida ko'rtilgandek ulang


#### Ulanishlar ro'yxati

Dan	Ga
Terminal MP2	Interface A+
Interface B+	Interface A-
Terminal MP2	Shuntlar X6
Terminal MP3	Shuntlar X7
Terminal MP3	Interface B+
Terminal MP4	Interface B-

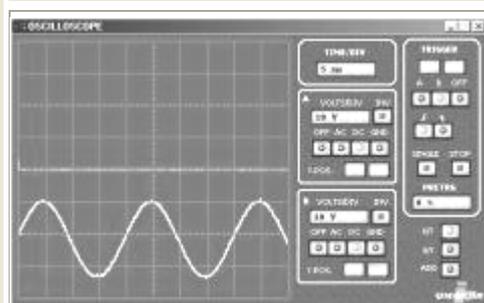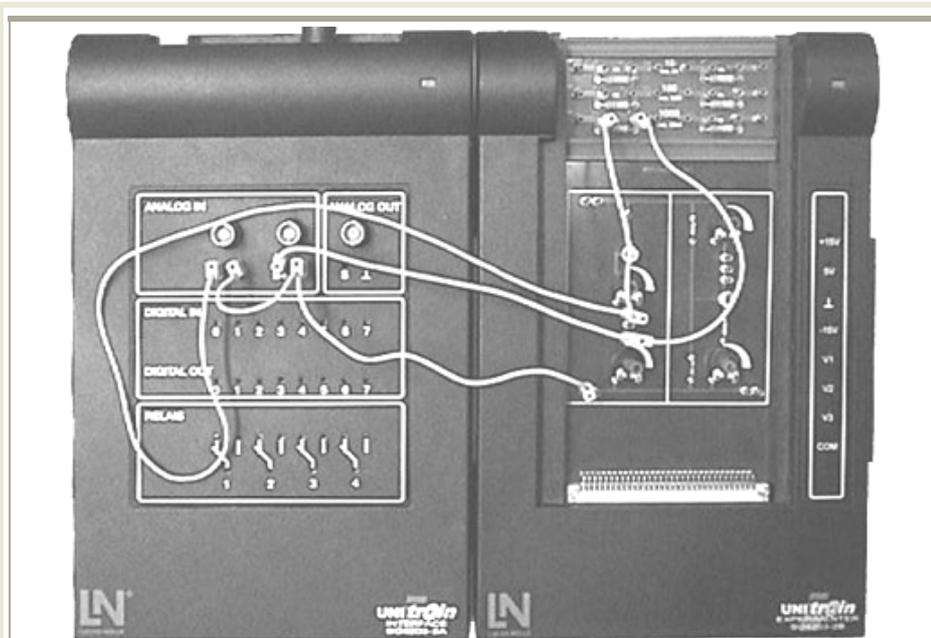

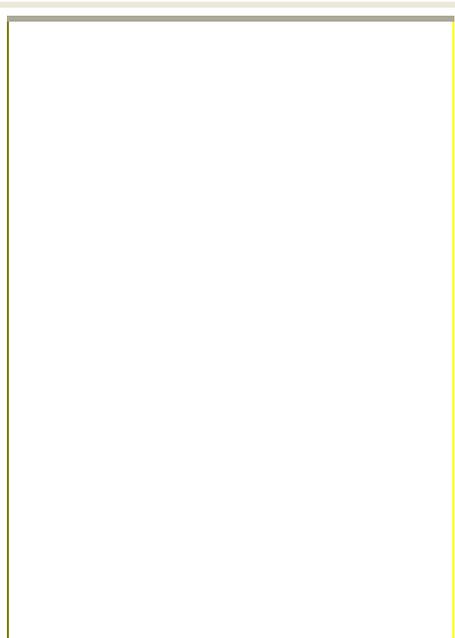2. Har ehtimolga ko'ra ochgan hamma virtual uskunalarni yoping va Uskunalar menyusidan quyidagi virtual uskunalarni oching
- A ampermetri (yoki MetraHit multimetri)
  - Ostsillograf
  - va ularni jadvalda ko'rsatilganidek sozlang

(Izoh: Ostsillograf va ampermetr bir vaqtning o'zida ishlatilishi mumkin emas. L@Bsoft ish maydonidagi o'rnatilishlarni saqlab turish foydalidir..)



### O'rnatilishlar

MetraHit (qo'shimcha ravishda)	<b>mA</b> ni o'lchash uchun o'rnatim ( shuntni tushirib qoldiring)
Ostsillograf	<b>A</b> Voltlar/bo'l <b>20mV</b> Qizil, <b>B</b> Voltlar/bo'l <b>5V</b> Ko'k, Ulanish A/B O'zgarimas tok, Vaqt/bir <b>1s</b> , Rejim <b>X/T</b> , Trigger: <b>B</b> , <b>10V</b> , <b>ko'tariladigan qirra</b> Pretrg: <b>75%</b>
A ampermetri	Diapazon <b>10mA</b> <b>O'ZGARMAS TOK</b> <b>VA</b> <b>O'ZGARUVCHAN</b> <b>KUCHLANISH</b> Shunt <b>100 oms</b>

3. B2 ga ulangan 100 omli shunt rezistoriga parallel ulangan virtual ampermetrdan, yoki alternativ ravishda milliamperlarni o'lchash uchun o'rnatilgan MetraHit multimetri(keyingi holatda shunt uzoqlashtirilishi shart) vositasidan foydalanib maksimum va minimum tokni o'lchang.P2 potentsiometri sxema yuklanmasligi uchun faqat chapga burilishi zarur. P1 potentsiometridan foydalanib maksimum va minimum toklarni aniqlang.

Maksimum tok =  mA


Minimum tok =  mA

4. P2 potentsiometrini sxemada yuklanish bo'lmisligi uchun faqat chapga buring. A ampermetri yoki MetraHit multimetri bilan o'lchangan B1 dagi tok maksimumda bo'lishi uchun P1 potentsiometrini sozlang. So'ngra agar siz ampermetrdan foydalanib kelayotgan bo'lsangiz uni yoping va ostsillografni oching.

A kanalidagi shunt rezistori bo'ylab kuchlanishni o'lchang. Bu sxemada o'tayotgan tokni ko'rsatadi.

O'sha vaqtning o'zida ostsillografni doimiy vaqt asosiga o'rnatib soat strelkasi bo'yicha burilayotgan P2 bo'ylab kuchlanishni qayd qiling. Pastdagi joyga ostsillogrammani ko'chiring.

### Kataklar 1

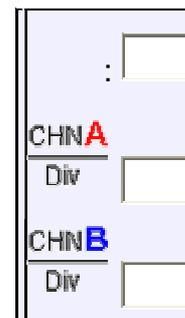

5. A kanalini kuzatishingiz bilan, R2 dagi qarshilik kuchayayotganda sxemadagi tok to'g'risida nima deya olasiz? .Boshlang'ich tokni maksimumining yarmiga qo'ygan holda tajribani yana takrorlang. Natija avvalgidekmi?

6. Siz allaqachon foydalanib ( $I_{max}$  va  $I_{max}/2$ ), bo'lgan ikkita boshlang'ich tok o'rnatilishlarining har biri uchun, qo'shma jadvalda ko'rsatilgan maxsus yuklanish o'rnatilishlari uchun chiqish tokini aniq o'lchang. O'rnatilishlar jadval yuqorisidagi diagrammada ko'rsatilgan P2 ning pozitsiyalariga to'g'ri keladi.

Pozitsiya	Tok $I_{max}/2$ [mA]	Tok $I_{max}$ [mA]
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>

7. Ushbu turdagi o'zgarmas tok manbaili sxemaning ishlash mexanizmini tasvirlang.

Natija varaqasi Ismi \_\_\_\_\_

## 1. Tayanch sexemani to'g'ri tuzish

## 6. O'lchov

Ua = chiqish kuchlanish

Ue = kirish kuchlanishi

Ro = teskari bog'lanish qarshiligi

R1 = qo'shimcha qarshilik

V = operatsion kuchaytrgichning kuchayish koeffsenti.

## 2.1


## 2.2


## 2.3

Javob: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 2.4

Javob: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Formula : \_\_\_\_\_

&lt;a`lo&gt; : 85 – 100 ball; &lt;yaxshi &gt; : 70 – 84 ball:

&lt;qaoniqarli &gt; : 55- 69 ball; &lt;qaoniqarsiz &gt;: 55 balldan past

**amaliy mashg'ulot  
o'lchovlarning baholari**

1.(maksimal ball 25)

**Ball:** \_\_\_\_\_2.1 (Ua va v uchun 10 balldan,  
maksimal 20 ball)**Ball:** \_\_\_\_\_2.2 (Ua va v uchun 2 balldan ,  
maksimal 20 ball)**Ball:** \_\_\_\_\_

2.3(maksimal 15 ball)


**Ball:** \_\_\_\_\_2.4 (javob 15 ball, formula 5  
ball maksimal 20 ball)**Ball:** \_\_\_\_\_**Jami Ball:** \_\_\_\_\_**Imzo:** \_\_\_\_\_

## 7 Amaliy mashg'ulot 2 soatga muljallangan Infra-qizil indikatorlar

Optoelectronika / Infra-qizil indikatorlarning xususiyatlari


Infra-qizil indikatorlarning o'tkazuvchi va o'tkazmaydigan xususiyatlari dinamik ravishda UniTrain-I ning Diodlar kursidagi [Kremniy diodlarining xususiyatlari](#) dagidek qayd qilinadi.

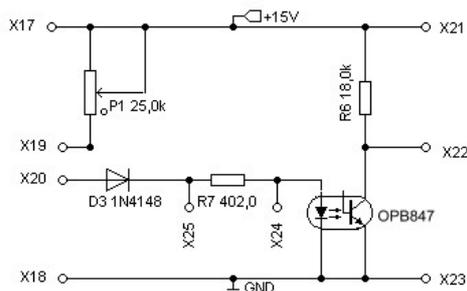Sinusoid o'zgaruvchan kuchlanish X25 da kirish kuchlanishidir. Tokka proporsional bo'lgan R7 bo'ylab kuchlanish keyinchalik ostsillografning B kanalida o'lchanadi, vaholanki diod bo'ylab kuchlanish A kanalida o'lchanadi .



### Tartibi

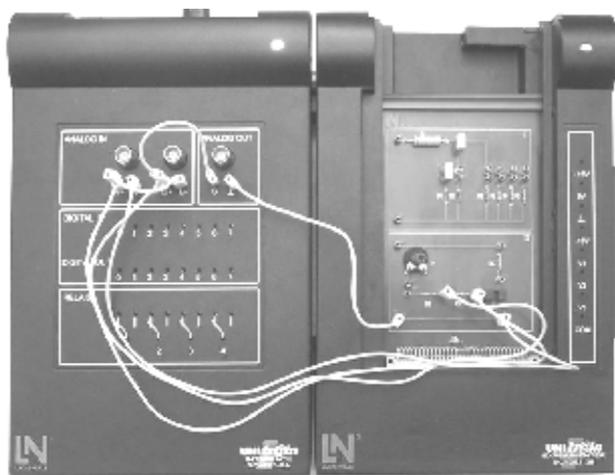1. Eksperimentorni UniTrain-I ning Interfeysi bilan ulang va SO4203-7C “Zener diodlari” tajriba platasini o'rnatish. II tajribalar maydonini UniTrain-I Interfeysi bilan sxema diagrammasida va ulanishlar ro'yxatida ko'rsatilganidek ulang.



#### Ulanishlar ro'yxati


Dan	Ga
Interfeys S	Terminal X25
Interfeys GND	Terminal X18
Interfeys B+	Terminal X25
Interfeys B-	Terminal X24
Interfeys A+	Terminal X24
Interfeys A-	Terminal X23

2. Close any virtual instruments you may have open and open the following virtual instruments from the *Instruments* menu:
- Function generator and
  - Oscilloscope

and adjust them as shown in the table.

#### O'rnatilishlar

Funksiya generatori	Tokka ulangan, Amplituda 100% 1:1da 10 gts liChastota Sinus to'lqin
Ostsillografning A kanali	0.5 V / bir O'zgarimas tok

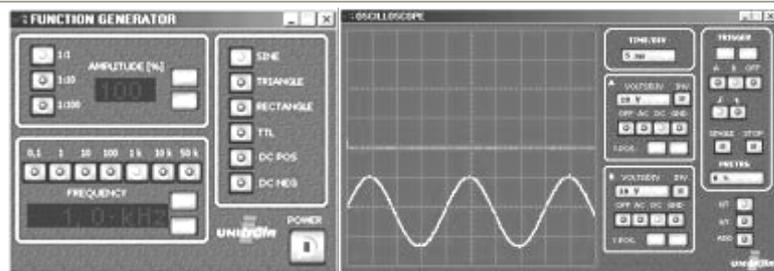

$V_F$	manbaiga ulanish
Oscilloscope Channel B $V_{IF}$	2 V / bir O'zgarmas tok manbaiga ulanish
Vaqt asosidagi ostsillograf va trigger	Rejim X/Y 10 ms / bir Trigger A

3. Infra-qizil diodning xususiyatlari: Virtual ostsillografdan ostsillogrammani pastdagi bo'shliqqa sichqoncha ko'zlangan joyni belgilamaguncha barmog'ingiz bilan sichqonchani chap knopkasini bosgan holda tushiring, so'ngra knopkani qo'yib yuboring. Siz ushbu jarayonni takrorlashingiz va eng so'nggi ostsillogrammani tajribaning natijasi sifaida saqlab qolishingiz mumkin. Diod toki va kuchlanishi uchun ma'lumotlarni berilgan maydonga kiriting.

$I_F$	XY rejim
	:
	:
	$V_F$ :      V/Bir.
	$I_F$ :      mA/Bir.
	$V_F P$

4. Kuchlanish manfiy bo'lganda kirish kuchlanishi va uzilish kuchlanishi qanday? Kirish kuchlanishi asosida indikatorning rangi qanaqa?

5. Ushbu xususiyatlar va kremniy diodining xususiyatlari o'rtasida qanday farq bor?

Natija varaqasi Ismi \_\_\_\_\_

## 1. Tayanch sexemani to'g'ri tuzish

## 7. O'lchov

Ua = chiqish kuchlanish

Ue = kirish kuchlanishi

Ro = teskari bog'lanish qarshiligi

R1 = qo'shimcha qarshilik

V = operatsion kuchaytrgichning kuchayish koeffsenti.

## 2.1


## 2.2


## 2.3

Javob: \_\_\_\_\_

## 2.4

Javob: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Formula : \_\_\_\_\_

&lt;a`lo&gt; : 85 – 100 ball; &lt;yaxshi &gt; : 70 – 84 ball:

&lt;qaoniqarli &gt; : 55- 69 ball; &lt;qaoniqarsiz &gt;: 55 balldan past

**amaliy mashg'ulot  
o'lchovlarning baholari**

1.(maksimal ball 25)

Ball: \_\_\_\_\_

2.1 (Ua va v uchun 10 balldan,  
maksimal 20 ball)

Ball: \_\_\_\_\_

2.2 (Ua va v uchun 2 balldan ,  
maksimal 20 ball)

Ball: \_\_\_\_\_

2.3(maksimal 15 ball)

Ball: \_\_\_\_\_

2.4 (javob 15 ball, formula 5  
ball maksimal 20 ball)

Ball: \_\_\_\_\_


Jami Ball: \_\_\_\_\_

Imzo: \_\_\_\_\_
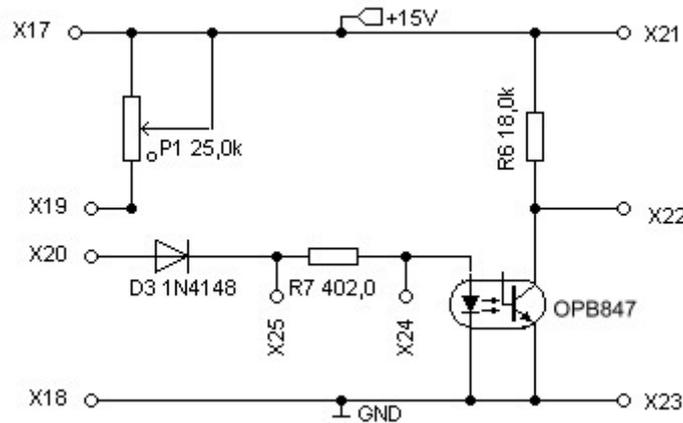
## 8 Amaliy mashg'ulot 2 soatga muljallangan Fototranzistor


Opto-electronika / Fototranzistorlar

Ushbu tajriba fototranzistordagi kollektor-emitter kuchlanishining  $I_{D3}$  indikatoridagi tokka bog'liqligini ko'rsatadi. Diod orqali tok qadam baqadam ko'paytiriladi va har bir qadam uchun fototranzistor bo'ylab  $V_{CE}$  kuchlanish o'lchanadi va jadvalga kiritiladi.



### Tartibi

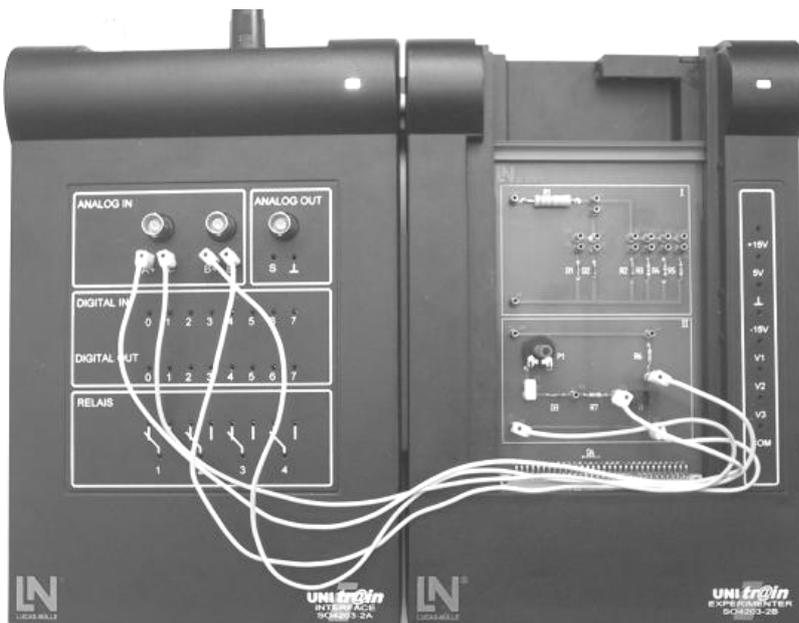1. Eksperimentorni UniTrain-I ning Interfeysi bilan ulang va SO4203-7C "Zener diodlari" tajriba platasini o'rnatib.  
II tajribalar maydonini UniTrain-I Interfeysi bilan sxema diagrammasida va ulanishlar ro'yxatida ko'rsatilganidek ulang



### Ulanishlar ro'yxati

Dan	Ga
Jamper	Terminallar X19-X20
Interfeys A+	Terminal X25
Interfeys A-	Terminal X24
Interfeys B+	Terminal X22
Interfeys B-	Terminal X23

2. Har ehtimolga ko'ra ochgan hamma virtual uskunalarni

O'rnatilishlar

yoping. Uskunalar menyusidan quyidagi virtual uskunalarni oching

- A ampermetri,
- B voltmetri

va ularni jadvalda ko'rsatilganidek sozlang.



Potentiometer	Faqat chapga
A Ampermetri $I_F$	Shunt 402 om Diapazon 12mA O'zgarmas tok manbai va AV
Voltmetr B $V_{CE}$	Analog Diapazon 20V O'zgarmas tok manbai va AV

3. Pastda berilgan o'lchovlarni bajaring. Jadvalda ko'rsatilgan dioddagi tokka kattaliklar berish uchun potentsiometrni har bir qadamda moslang.

Ikkita virtual uskunalar yordamida  $V_{CE}$  tranzistor bo'ylab kuchlanishni va  $I_F$  diod orqali tokni o'lchang. Kattaliklarni jadvalga kiriting.

Hamma o'lchovlarni muvaffaqiyat bilan kiritib, jadvalni Diagramma rejimiga o'tkazing.

4. Baholash:

Funktsiya grafigining shaklini tushuntiring.

5. Evaluation:

Fototranzistor umuman o'tkazmaydigan diod toki uchun va tranzistor to'liq ulangandagi tok uchun kirish kattaliklarini aniqlang

Quyidagidan kelib chiqqan holda tranzistorni ulash yoki ochirish uchun talab qilingan kirish tokini hisoblab chiqing:

$$V_E = 402 \text{ Om} * I_F + V_F$$

Kollektor tokini va diod tokidagi CTR (Tok uzatish nisbati) ni hisoblang

$$I_F = 3 \text{ mA}$$

$$I_C = (15 \text{ V} - V_{CE}) / 18 \text{ kilohms}$$

$$\text{CTR} = I_C / I_F$$

Natija varaqasi Ismi \_\_\_\_\_

## 1. Tayanch sexemani to'g'ri tuzish

## 8. O'lchov

Ua = chiqish kuchlanish

Ue = kirish kuchlanishi

Ro = teskari bog'lanish qarshiligi

R1 = qo'shimcha qarshilik

V = operatsion kuchaytrgichning kuchayish koeffsenti.

## 2.1


## 2.2


## 2.3

Javob: \_\_\_\_\_

## 2.4

Javob: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Formula : \_\_\_\_\_

&lt;a`lo&gt; : 85 – 100 ball; &lt;yaxshi &gt; : 70 – 84 ball:

&lt;qaoniqarli &gt; : 55- 69 ball; &lt;qaoniqarsiz &gt;: 55 balldan past

**amaliy mashg'ulot  
o'lchovlarning baholari**

1.(maksimal ball 25)

Ball: \_\_\_\_\_

2.1 (Ua va v uchun 10 balldan,  
maksimal 20 ball)

Ball: \_\_\_\_\_

2.2 (Ua va v uchun 2 balldan ,  
maksimal 20 ball)

Ball: \_\_\_\_\_

2.3(maksimal 15 ball)

Ball: \_\_\_\_\_

2.4 (javob 15 ball, formula 5  
ball maksimal 20 ball)

Ball: \_\_\_\_\_


Jami Ball: \_\_\_\_\_

Imzo: \_\_\_\_\_
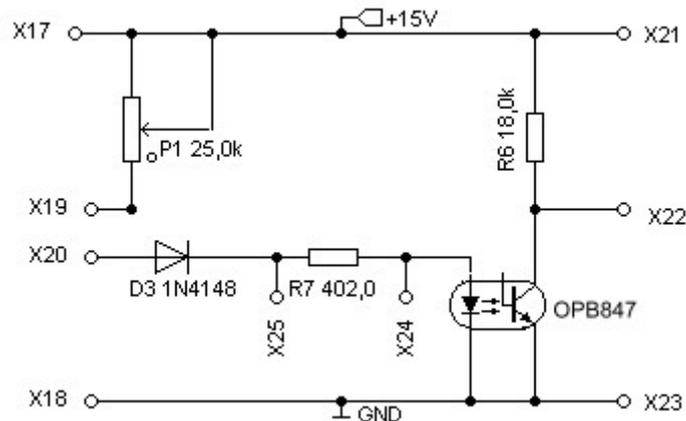
## 9 Amaliy mashg'ulot 2 soatga muljallangan Optron


Optoelectronika / Optronlar

Vilka tipidagi yorug'lik to'siqlaridan endi optronlar sifatida foydalaniladi. To'g'ri burchakli kirish signali funktsiya generatoridan va X20 terminaliga kirishdan foydalangan holda hosil qilinishi kerak. Ostsillografdan X22 dagi chiqishni o'lchashda foydalanish zarur. Ushbu jarayon qayta ulanish ta'sirini va sxemaning cheklovchi chastotalarini kuzatish uchun har xil chastotalarda takrorlanadi.



### Tartibi

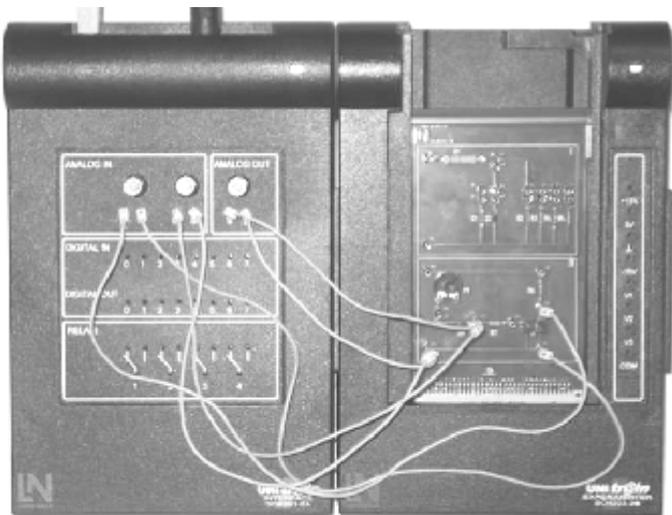1. Eksperimentorni UniTrain-I ning Interfeysi bilan ulang va SO4203-7C "Zener diodlari" tajriba platasini o'rnatish.  
II tajribalar maydonini UniTrain-I Interfeysi bilan sxema diagrammasida va ulanishlar ro'yxatida ko'rsatilganidek ulang:



#### Ulanishlar ro'yxati


Dan	Ga
Interfeys S	Terminal X25
Interfeys GND	Terminal X18
Interfeys B+	Terminal X25
Interfeys B-	Terminal X18
Interfeys A+	Terminal X22
Interfeys A-	Terminal X23

2. Har ehtimolga ko'ra ochgan hamma virtual uskunalarni yoping. Uskunalar menyusidan quyidagi virtual

O'rnatilishlar

- uskunalarni oching
- Funktsiya generatori,
  - Ostsillograf

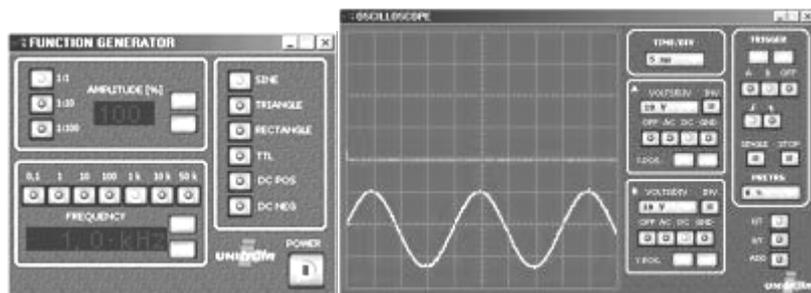va ularni jadvalda ko'rsatilganidek sozlang.




Function generator	Power ON, Amplitude 35% at 1:1 Frequency 100 Hz Square
Oscilloscope Channel A $V_{CE}$	5V / div DC coupling
Oscilloscope Channel B $V_F$	2V / div DC coupling
Oscilloscope Time-base and trigger	Mode X/Y 2ms / div Trigger B

### 3. Chiqish kuchlanishi 100 Gts da:

Virtual ostsillografdan ostsillogrammani pastdagi bo'shliqqa sichqoncha ko'zlangan joyni belgilamaguncha barmog'ingiz bilan sichqonchani chap knopkasini bosgan holda tushiring, so'ngra knopkani qo'yib yuboring. Siz ushbu jarayonni takrorlashingiz va eng so'nggi ostsillogrammani tajribaning natijasi sifatida saqlab qolishingiz mumkin. Diod toki va kuchlanishi uchun ma'lumotlarni berilgan maydonga kiriting.
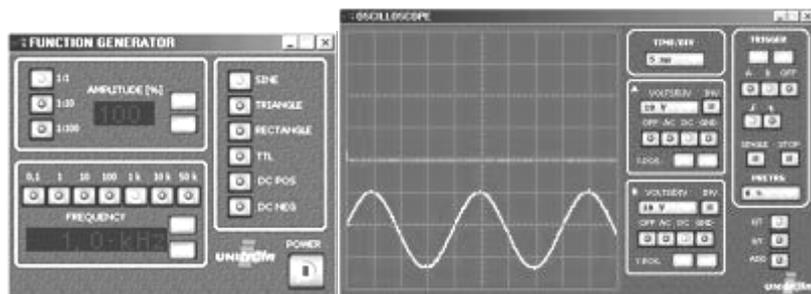
### 4. Funktsiya generatori va ostsillograf o'rnatilishlari uchun quyidagi o'zgartirishlar bajaring:




O'rnatilishlar	
Funktsiya generatori	Chastota 1 kGts
Vaqtga asoslangan ostsillograf va trigger	0.2 ms / bir

### 5. Chiqish kuchlanishi 1 kGts da:

Virtual ostsillografdan ostsillograf izlarini pastdagi bo'shliqqa sichqoncha ko'zlangan joyni belgilamaguncha barmog'ingiz bilan sichqonchani chap knopkasini bosgan holda tushiring, so'ngra knopkani qo'yib yuboring. Siz ushbu jarayonni takrorlashingiz va eng so'nggi ostsillogrammani tajribaning natijasi sifatida saqlab qolishingiz mumkin. Diod toki va kuchlanishi uchun ma'lumotlarni berilgan maydonga kiriting.

### 6. Funktsiya generatori va ostsillograf o'rnatilishlari uchun quyidagi o'zgartirishlar bajaring:

O'rnatilishlar	
Funktsiya generatori	Chastota 10 kGtsda
Vaqtga asoslangan ostsillograf va trigger	20µs / bir

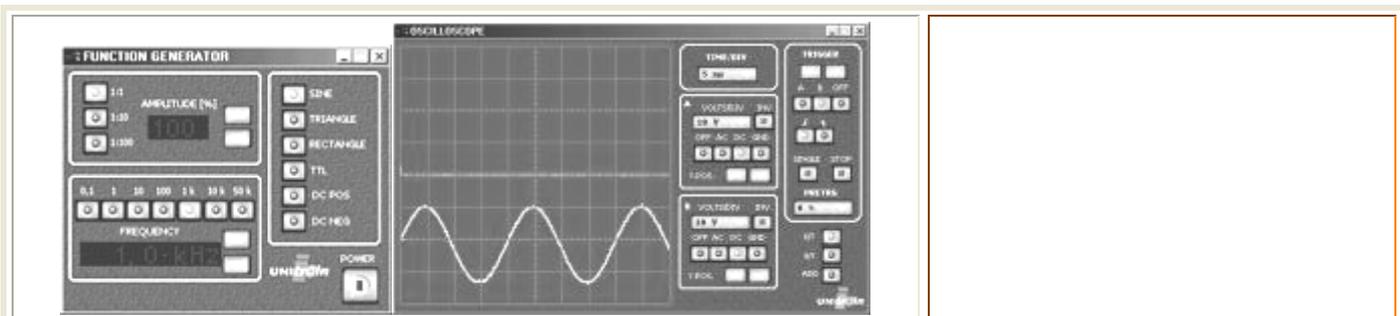

7. Chiqish kuchlanishi 10 kgts da:

Virtual ostsillografdan ostsillograf izlarini pastdagi bo'shliqqa sichqoncha ko'zlangan joyni belgilamaguncha barmog'ingiz bilan sichqonchani chap knopkasini bosgan holda tushiring, so'ngra knopkani qo'yib yuboring. Siz ushbu jarayonni takrorlashingiz va eng so'nggi ostsillogrammani tajribaning natijasi sifatida saqlab qolishingiz mumkin. Diod toki va kuchlanishi uchun ma'lumotlarni berilgan maydonga kiriting.

8. Ostsillografning 3 -izi: Kirish va chiqish kuchlanishlarining holati qanday?  
Ostsillografning 5 va 7-izlarida chiqish kuchlanishi qanday o'zgaradi?

Natija varaqasi Ismi \_\_\_\_\_

## 1. Tayanch sexemani to'g'ri tuzish

## 9. O'lchov

Ua = chiqish kuchlanish

Ue = kirish kuchlanishi

Ro = teskari bog'lanish qarshiligi

R1 = qo'shimcha qarshilik

V = operatsion kuchaytirgichning kuchayish koeffsenti.

## 2.1


## 2.2


## 2.3

Javob: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 2.4

Javob: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Formula : \_\_\_\_\_

&lt;a'lo&gt; : 85 – 100 ball; &lt;yaxshi &gt; : 70 – 84 ball:

&lt;qanoqarli &gt; : 55- 69 ball; &lt;qanoqarsiz &gt;: 55 balldan past

**amaliy mashg'ulot  
o'lchovlarning baholari**

1.(maksimal ball 25)

Ball: \_\_\_\_\_

2.1 (Ua va v uchun 10 balldan,  
maksimal 20 ball)

Ball: \_\_\_\_\_

2.2 (Ua va v uchun 2 balldan ,  
maksimal 20 ball)

Ball: \_\_\_\_\_

2.3(maksimal 15 ball)

Ball: \_\_\_\_\_

2.4 (javob 15 ball, formula 5  
ball maksimal 20 ball)

Ball: \_\_\_\_\_


Jami Ball: \_\_\_\_\_

Imzo: \_\_\_\_\_
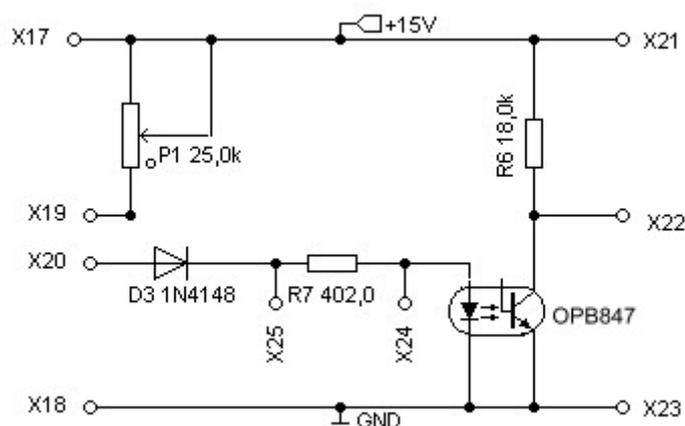
## 10 Amaliy mashg'ulot 2 soatga muljallangan Vilka tipidagi yorug'lik to'sig'i

Optoelectronika / Vilka tipidagi yorug'lik to'sig'i


Endi biz vilka tipidagi yorug'lik to'sig'ining amaldagi funktsional imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz. P1 potentsiometri orqali va X22 chiqishidagi kuchlanish yordamida moslanadigan, hamda diod orqali hosil qilinadigan doimiy tok ostsillograf bilan o'lchanadi. Har xil materiallar, jumladan qog'oz yoki qora hoshiyali belgilangan folgalar vilka orqali tortiladi. P1 dan foydalangan holda uning sezgirligi sozlanadi.



### Tartibi

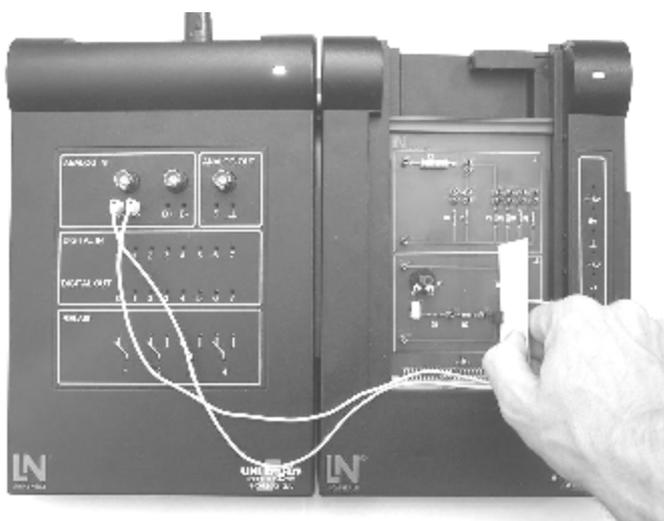1. Eksperimentorni UniTrain-I ning Interfeysi bilan ulang va SO4203-7C "Zener diodlari" tajriba platasini o'rning.

II tajribalar maydonini UniTrain-I Interfeysi bilan sxema diagrammasida va ulanishlar ro'yxatida ko'rsatilganidek ulang:



2. Close any virtual instruments you may have open and open the following virtual instruments from the *Instruments* menu:

#### Ulanishlar ro'yxati


Dan	Ga
Jamper	Terminallar X19-X20
Interfeys B+	Terminal X25
Interfeys B-	Terminal X24
Interfeys A+	Terminal X22
Interfeys A-	Terminal X23

#### O'rnatilishlar

Ostsillografning


10 V / bir

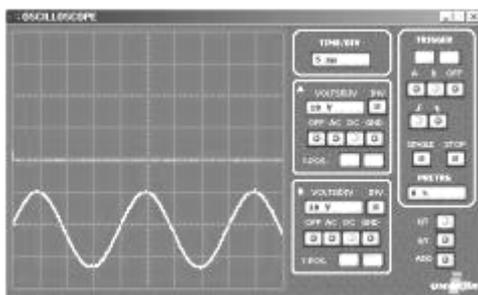- Oscilloscope  
and adjust them as shown in the table.



A kanali <b>V<sub>CE</sub></b>	O'zgarmas tok manbaiga ulanish
Ostsillografning B kanali <b>V<sub>IF</sub></b>	1 V / bir O'zgarmas tok manbaiga ulanish
Vaqtga asoslangan ostsillograf va trigger	1 s / bir Trigger A
Potentiometr	Taqriban <b>V<sub>IF2V</sub></b> bo'lguncha sozlang.

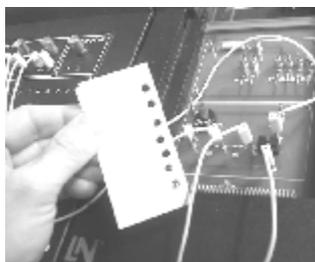3. Bir parcha qog'oz olib chekkasida 5mmlli teshikchalar qiling.



Endi qog'ozni yorug'lik to'sig'I bo'ylab siljiting. Ostsillograf izlarini kuzating va ostsillogramma hosil qilinganda to'xtatish knopkasini bosing.

Virtual ostsillografdan ostsillograf izlarini pastdagi bo'shliqqa sichqoncha ko'zlangan joyni belgilamaguncha barmog'ingiz bilan sichqonchani bosgan holda tushiring, so'ngra knopkani qo'yib yuboring. Siz ushbu jarayonni takrorlashingiz va eng so'nggi ostsillogrammani tajribaning natijasi sifatida saqlab qolishingiz mumkin. Diod toki va kuchlanishi uchun ma'lumotlarni berilgan maydonga kiriting.

4. Kuzatib bo'lgan holatni tasvirlang:

Natija varaqasi Ismi \_\_\_\_\_

## 1. Tayanch sexemani to'g'ri tuzish

## 10. O'lchov

Ua = chiqish kuchlanish

Ue = kirish kuchlanishi

Ro = teskari bog'lanish qarshiligi

R1 = qo'shimcha qarshilik

V = operatsion kuchaytrgichning kuchayish koeffsenti.

## 2.1


## 2.2


## 2.3

Javob: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 2.4

Javob: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Formula : \_\_\_\_\_

&lt;a'lo&gt; : 85 – 100 ball; &lt;yaxshi &gt; : 70 – 84 ball:

&lt;qaoniqarli &gt; : 55- 69 ball; &lt;qaoniqarsiz &gt;: 55 balldan past

**amaliy mashg'ulot  
o'lchovlarning baholari**

1.(maksimal ball 25)

**Ball:** \_\_\_\_\_2.1 (Ua va v uchun 10 balldan,  
maksimal 20 ball)**Ball:** \_\_\_\_\_2.2 (Ua va v uchun 2 balldan ,  
maksimal 20 ball)**Ball:** \_\_\_\_\_

2.3(maksimal 15 ball)


**Ball:** \_\_\_\_\_2.4 (javob 15 ball, formula 5  
ball maksimal 20 ball)**Ball:** \_\_\_\_\_**Jami Ball:** \_\_\_\_\_**Imzo:** \_\_\_\_\_

## 12 Amaliy mashg'ulot 2 soatga muljallangan Sig'im ulanishli ikki kaskadli kuchaytirgich

### Tranzistorli kuchaytirgichlar

Ushbu tajriba birinchi kaskadning chiqishi ikkinchisining kirishiga kondensator o'rqali bo'lgan ikki kaskadli kuchaytirgichning amaliyotini o'rganadi.

#### Tajriba o'rnatilishi;

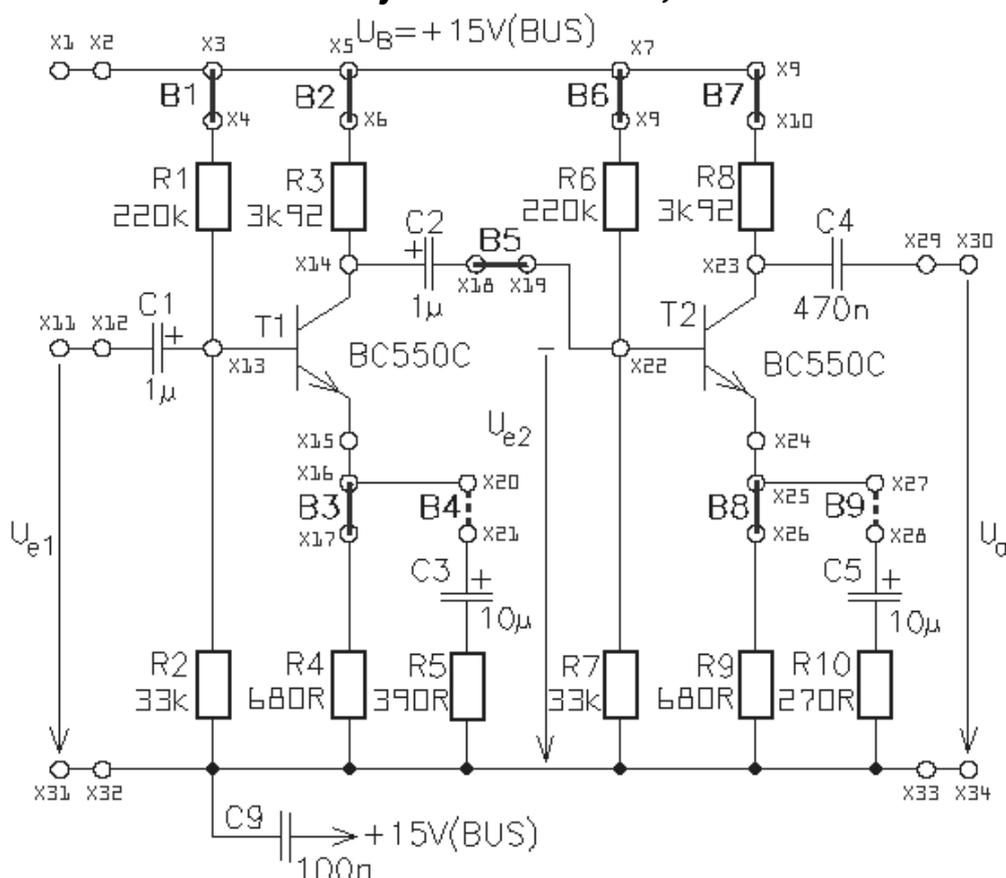

#### Tartibi


1. Experimentatorni UniTrain-I interfeysiga ulang va "SO4203-7N."Tranzistorli kuchaytirgichlar" tajriba platasini o'rninging.

Jamperlarni sxema diagrammasida ko'rsatilganidek to'g'ri chiziqlar bilan o'rninging plataning UniTrain-I ning interfeysi bilan ulanishlar ro'yxatida ko'rsatilganidek ulang

#### Ulanishlar ro'yxati

Dan	Ga
Interfeys S (ANALOG OUT)	Terminal X11
Interfeys $\perp$ (ANALOG OUT)	Terminal X31
Terminal X11	Interfeys A+
Interfeys $\perp$ (ANALOG OUT)	
Terminal X14	Interfeys B+

#### Jumperlar

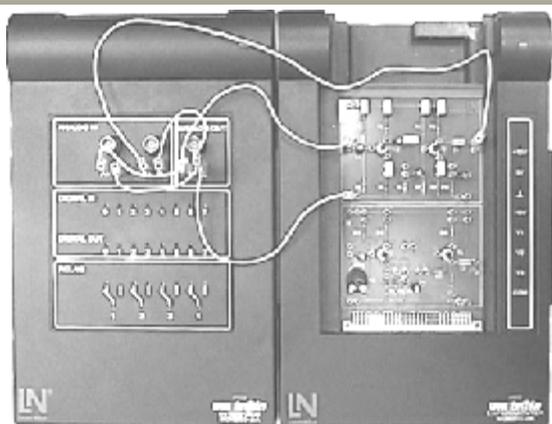

B1,B2,B3,B5,B6,B7,B8

B1 Terminallar X3-X4

B2 Terminallar X5-X6

B3 Terminallar X16-X17

B5 Terminallar X18-X19

B6 Terminallar X7-X8

B7 Terminallar X9-X10

B8 Terminallar X25-X26

Keyin foydalangan –boshida ulanmagan

B4 Terminallar X20-X21

B9 Terminallar X27-X28

### O'rnatilishlar

Funksiya generatori

Kuchlanish 1:100, 30%  
Chastota 1kGts  
Rejim sinus  
Tokka ulangan

A Voltmetri

Raqamli  
Diapazon 100mV  
Rejim O'zgaruvchan  
tok/ pp

B Voltmetri

Raqamli  
Diapazon 1-10V  
Rejim o'rnatilish / pp

Ostillolografning  
A kanali

20mV / bo'l  
O'zgaruvchan tokka  
ulanish, Qizil

Ostillolografning  
B kanali

1V / bo'l  
O'zgaruvchan tokka  
ulanish, Ko'k

Ostillolograf  
Vaqtga  
asoslangan va  
trigger

Rejim X/T  
500µs / Bo'l  
Trigger O'chirilgan

2. Har ehtimolga ko'ra ochgan hamma virtual uskunalarni yoping va Uskunalar menyusidan quyidagi virtual uskunalarni oching:

- Funksiya generatori,
- A Voltmetri

- B Voltmetri va ularni jadvalda ko'rsatilganidek sozlang. Tajriba kursida quyidagi uskunaning bo'lishi ham talab qilinadi

- Ostillolograf

Buning o'rnatilishi ham jadvalda berilgan. Siz birinchisidan ikkinchisiga tezlikda qayta ulana olishingiz uchun bir ish maydonini voltmetrlar o'rnatilishlari uchun va yana bir ish maydonini ostillolograf o'rnatilishlari uchun saqlab turishni xohlashingiz mumkin.

3. Funksiya generatoridan foydalanib, **60 mV** ning **1kGts sinus to'lqin** signalini X11 va X31 terminallar o'rtasiga qo'llang ( Funksiya generatori 1:100 nisbatda 30% ga sozlanilishi kerak) **A virtual voltmetridan** foydalanib ushbu kirish kuchlanishini o'lchang. Bu kaskaddan chiqish **X22** terminalidan olingan va **B virtual voltmetrida** o'lchanishi mumkin. Ushbu nuqtadagi kuchlanishlarni o'ngdagi maydonlarga kiriting va ulardan kuchayishni hisoblab chiqing.

Kirish kuchlanishi  $V_{e1}$   mV<sub>pp</sub>  
Chiqish kuchlanishi  $V_{a1}$   mV<sub>pp</sub>  
Kuchayish

4. Endi shu jarayonni ikkinchi kaskad uchun takrorlang. **X22** dagi kirish kuchlanishini va **X29** dagi chiqish kuchlanishini o'lchang.

Kirish kuchlanishi  $V_{e2}$   mV<sub>pp</sub>  
 Chiqish kuchlanishi  $V_{a2}$   mV<sub>pp</sub>  
 Kuchayish

5. Butun bir sxema uchun kuchayishni hisoblashning ikki yo'lini ko'rsating.

6. Shu nuqtagacha ikkala kaskadning teskari aloqasi sof qarshilik orqali amalga oshirilgan edi..Endi biz qanday qilib bir yoki ikkala kaskadda sig'imli teskari aloqaning signallarga ta'sir qilishini ko'rib chiqamiz. Avvalo,yuqoridagi o'rnatilishlardan foydalanib **A kanalida** birinchi kaskaddagi(X11-X31)kirish (60 mVpp) ostsillogrammalarini va **B kanalida** ikkinchi kaskaddan(X29-X31) chiqish ostsillogrammalarini oling Bu ostsillogrammalarni pastdagi chap xonachaga, **A xonachaga** ko'chiring va siz allaqachon o'lchagan kuchlanish va kuchayish kattaliklarini yonidagi kataklarga kiriting. **B4 (X20-X21)** va **B9 (X27-X28)** jamperlari tegishli kaskadlarga sig'imli teskari aloqani qo'shish uchun o'rnatilishi mumkin. **B4** jamperi **C3** teskari aloqa kondensatorini birinchi kaskadga va **B9** jamperi **C5** teskari aloqa kondensatorini ikkinchi kaskadga qo'shadi. Ikkala lamperlarning har bir kombinatsiyasi uchun, yuqoridagidek kirish va chiqish kuchlanishlari va kuchayishni aniqlang va ularni kirish va chiqish ostsillogrammalari bilan pastdagi katakka kiriting (Sizda **B4** va **B9** lar qatnashmagan kombinatsiyalari allaqachon mavjud)

Voltmetrlar va ostsillograflar bir vaqtning o'zida ishlatilmasligi ma'lum. Har bir o'lchashdan oldin uskunalarni ochib yopmaslik va ularni yana sozlamaslik uchun, L@Bsoftning Ish maydonini saqlash imkoniyatiga ko'ra **Save Workspace**(Ish Maydonini Saqlash) rejimidan foydalanib, voltmetrlarning o'rnatilishlari va bitta ostsillografning sozlanishi bilan o'z ish maydoningizning o'zgartirishlarini saqlashingiz mumkin.

<p><b>A:</b></p> <p><b>B4 (C3)</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>B9 (C5)</b> <input type="checkbox"/></p> <p><math>V_{e1}</math> <input type="text"/></p> <p><math>V_{e2}</math> <input type="text"/></p> <p><math>V_{a2}</math> <input type="text"/></p> <p>Kuchayish<sub>1</sub> <input type="text"/></p> <p>Kuchayish<sub>2</sub> <input type="text"/></p> <p>Kuchayish<sub>um</sub> <input type="text"/></p>		<p><b>B:</b></p> <p><b>B4 (C3)</b> <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><b>B9 (C5)</b> <input type="checkbox"/></p> <p><math>V_{e1}</math> <input type="text"/></p> <p><math>V_{e2}</math> <input type="text"/></p> <p><math>V_{a2}</math> <input type="text"/></p> <p>Kuchayish<sub>1</sub> <input type="text"/></p> <p>Kuchayish<sub>2</sub> <input type="text"/></p> <p>Kuchayish<sub>um</sub> <input type="text"/></p>	
<p><b>C:</b></p> <p><b>B4 (C3)</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>B9 (C5)</b> <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><math>V_{e1}</math> <input type="text"/></p> <p><math>V_{e2}</math> <input type="text"/></p> <p><math>V_{a2}</math> <input type="text"/></p> <p>Kuchayish<sub>1</sub> <input type="text"/></p> <p>Kuchayish<sub>2</sub> <input type="text"/></p> <p>Kuchayish<sub>um</sub> <input type="text"/></p>		<p><b>D:</b></p> <p><b>B4 (C3)</b> <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><b>B9 (C5)</b> <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><math>V_{e1}</math> <input type="text"/></p> <p><math>V_{e2}</math> <input type="text"/></p> <p><math>V_{a2}</math> <input type="text"/></p> <p>Kuchayish<sub>1</sub> <input type="text"/></p> <p>Kuchayish<sub>2</sub> <input type="text"/></p> <p>Kuchayish<sub>um</sub> <input type="text"/></p>	

7. Qanday ravishda teskari aloqa kombinatsiyalari kuchaytirilgan signallarga ta'sir qiladi?

Natija varaqasi Ismi \_\_\_\_\_

## 1. Tayanch sexemani to'g'ri tuzish

## 11. O'lchov

Ua = chiqish kuchlanish

Ue = kirish kuchlanishi

Ro = teskari bog'lanish qarshiligi

R1 = qo'shimcha qarshilik

V = operatsion kuchaytrgichning kuchayish koeffsenti.

## 2.1


## 2.2


## 2.3

Javob: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 2.4

Javob: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Formula : \_\_\_\_\_

&lt;a`lo&gt; : 85 – 100 ball; &lt;yaxshi &gt; : 70 – 84 ball:

&lt;qaoniqarli &gt; : 55- 69 ball; &lt;qaoniqarsiz &gt;: 55 balldan past

**amaliy mashg'ulot  
o'lchovlarning baholari**

1.(maksimal ball 25)

**Ball:** \_\_\_\_\_2.1 (Ua va v uchun 10 balldan,  
maksimal 20 ball)**Ball:** \_\_\_\_\_2.2 (Ua va v uchun 2 balldan ,  
maksimal 20 ball)**Ball:** \_\_\_\_\_

2.3(maksimal 15 ball)


**Ball:** \_\_\_\_\_2.4 (javob 15 ball, formula 5  
ball maksimal 20 ball)**Ball:** \_\_\_\_\_**Jami Ball:** \_\_\_\_\_**Imzo:** \_\_\_\_\_

## 13 Amaliy mashg'ulot 2 soatga muljallangan Sig'imli ulangan 2 kaskadli kuch-chning ch. reaksiyasi

### Tranzistorli kuchaytirgichlar

Sxema chastotaga bo'g'liq bo'lib, chiqish kuchlanishi o'zining maksimum kattaligining 0.707 ( $1/\sqrt{2}$ ) darajasiga tushgan oraliqdagi chastotalarda hisoblab chiqilgan o'tkazish polosasiga ega. Bu tajriba oldingi tajribada tanishtirilgan ikki terskari aloqali sxema chastota reaksiyalarini ko'rib chiqadi. Har bir holatda o'tkazish polosasi aniqlanadi. O'lchangan o'tkazish polosasi UniTrain-I ning analog kirishining kirish qarshiligi bilan qo'shimcha ravishda ta'sirlanishini e'tiborga oling. O'lchashlarning aniqligini kuchaytirgich sxemalarining ostsillogrammalari uchun odatiy bo'lgan 10:1 olchash namunasidan (tartib raqami. LM 9036) foydalanib yaxshilash mumkin. Bunday namunalar chastota reaksiyalarining o'lchovida ayniqsa foydali.

#### Tajriba o'rnatilishi

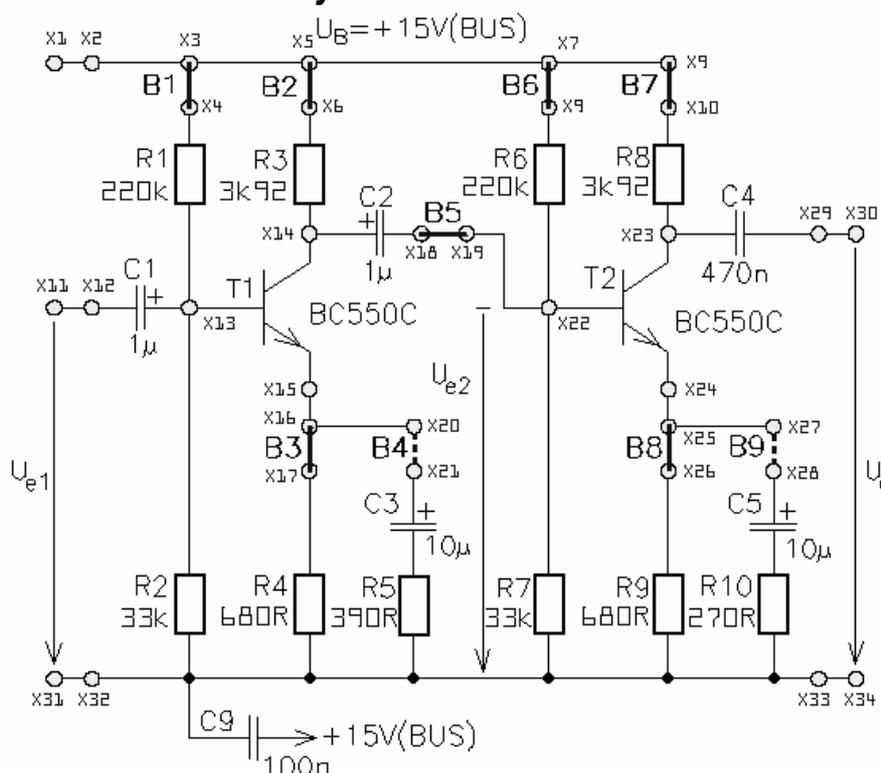


#### Tartibi

1. Experimentatorni UniTrain-I interfeysiga ulang va SO4203-6A."Tranzistorning asosiy sxemalari" tajriba platasini o'rning.


Jamperlarni sxema diagrammasida ko'rsatilganidek to'g'ri chiziqlar bilan o'rning platani UniTrain-I ning interfeysi bilan ulanishlar ro'yxatida ko'rtilgandek ulang

#### Ulanishlar ro'yxati

Dan	Ga
Interfeys S (ANALOG CHIQISH)	Terminal X11
Interface $\perp$ (ANALOG CHIQISH)	Terminal X31
Terminal X11	Interfeys A+
Terminal X31	Interfeys A-
Terminal X14	Interfeys B+

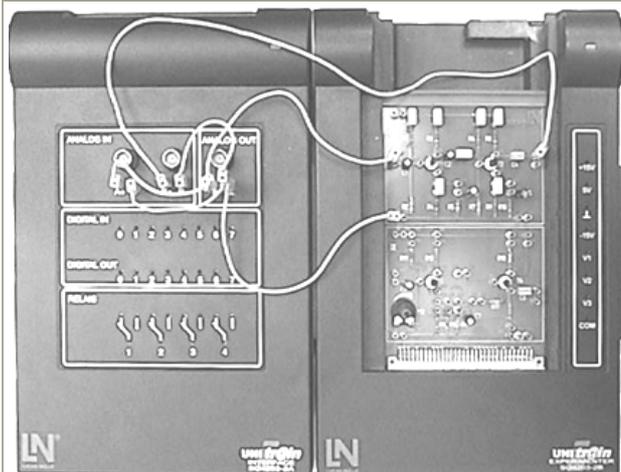

Terminal X31	Interfeys B-
<b>Jumperlar</b>	
<i>B1,B2,B3,B5,B6,B7,B8</i>	
B1 Terminallar X3-X4	B2 Terminallar X5-X6
B3 Terminallar X16-X17	B5 Terminallar X18-X19
B6 Terminallar X7-X8	B7 Terminallar X9-X10
B8 Terminallar X25-X26	
<i>Keyin foydalanilgan –boshida ulanmagan</i>	

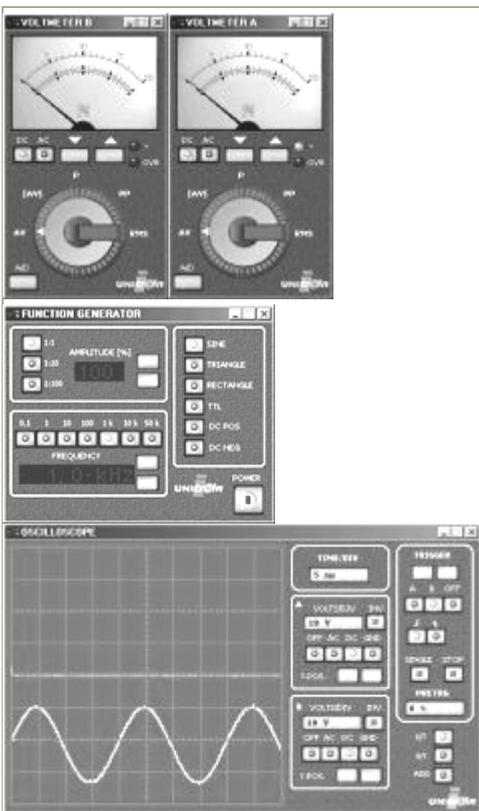

Har ehtimolga ko'ra ochgan hamma virtual uskunalarni yoping va Uskunalar menyusidan quyidagi virtual uskunalarni oching:

- Funktsiya generatori,
- Ostsillograf

va ularni jadvalda ko'rsatilganidek sozlang.

Tajriba kursida quyidagi uskunaning bo'lishi ham talab qilinadi:

- Voltmetr A
- Voltmetr B

### O'rnatilishlar

Funktsiya generatori	Kuchlanish 1:100, 30% Chastota 1kGts Rejim SINUS Tokka ulangan
Ostsillografning A kanali	20mV / div O'zgaruvchan tokka ulanish, Qizil
Ostsillografning B kanali	2V / bo'l O'zgaruvchan tokka ulanish, Ko'k
Vaqtga asoslangan ostsillograf va trigger	Rejim X/T 500 μs / bo'l Trigger O'chirilgan
A Voltmetri	Raqamli Diapazon 100mV Rejim AC / Vpp
B Voltmetri	Raqamli Diapazon 1V Rejim O'zgaruvchan Tok / Vpp

Bular uchun ham o'rnatilishlar jadvalda berilgan.  
Siz birinchisidan ikkinchisiga tezlikda qayta ulana olishingiz uchun bir ish maydonini voltmetrlar o'rnatilishlari uchun va yana bir ish maydonini ostsillograf o'rnatilishlari uchun saqlab turishni xohlashingiz mumkin.

3. Chastota generatorini **X11** va **X31** o'rtasidagi kirishga **1kGts sinus to'lqin** signali hosil qilish uchun o'rning. 60 mVpp dan boshlab amplitudani yuqoriga ko'taring va **X29** va **X31** o'rtasidagi chiqish signali qayerda chetlashishni boshlashini aniqlash uchun ostsillografdan foydalaning. So'ngra ostsillografni yoping va shu nuqtadagi chiqishning eng yuqori nuqtadan eng yuqori nuqtaga bo'lgan kattaligini o'lchash uchun voltmetrlarni oching.

Kirish kuchlanishi  $V_e$    
Chiqish kuchlanishi  $V_a$    
Kuchayish

4. Kirishning amplitudasini o'shandek saqlab qolgan holda, pastdagi jadvalda ko'rsatilgan chastotalardagi chiqish amplitudasini o'lchang. Tugatganingizda jadvalni diagramma rejimiga qayta ulang va bu logarifmik shkaladagi chastota reaksiyasining grafisini ko'rsatadi.

**Jadval 1**

5. Chiqishning maksimal amplitudasi bo'lgan **0.7071** ( $1/\sqrt{2}$ ) sonini hisoblab chiqing. Qaysi chastotalarda chiqish bu kattaliklarga ega bo'lishini chastota reaksiyasi grafigidan aniqlang yoki voltmetrlardan foydalanib o'lchang. Olgan ikki javobingizdan o'tkazish polosasini hisoblab chiqing.

0.7071 x Maks.amplituda =   
Past chastota  $f_1$  =   
Yuqori chastota  $f_2$  =   
O'tkazish polosasi  $b$  =

6. Endi sxemaga si'gimli teskari aloqaniqo'shish uchun **B4** va **B9** jamperlarini qo'shish orqali

Kirish kuchlanishi  $V_e$    
Chiqish kuchlanishi  $V_a$

sxemani o'zgartiring.  
Funksiya generatorini **1 kGts sinus to'lqin** hosil qilish uchun o'rnating va maksimum chetlashmagan chiqishga erishish uchun amplitudani moslang.  
Kuchaytirgichning kirish va chiqish kuchlanishlarini o'lchang va kattaliklarni o'ngdagi katakka kiriting. Ushbu kattaliklardan uning kuchayishini hisoblab chiqing.

Kuchayish

7. Pastdagi jadvalda ko'rsatilgan chastotalardagi chiqish amplitudasini o'lchang Tugatganingizda jadvalni diagramma rejimiga qayta ulang va bu logarifmik shkaladagi chastota reaksiyasining grafigini ko'rsatadi.

### Jadval 2

8. Chiqishning maksimal amplitudasi bo'lgan **0.7071** sonini hisoblab chiqing. Qaysi chastotalarda chiqish bu kattaliklarga ega bo'lishini chastota reaksiyasi grafigidan aniqlang yoki voltmترلardan foydalanib o'lchang Olgan ikki javobingizdan o'tkazish polosasini hisoblab chiqing

0.7071 x Maks.amplituda =   
Past chastota  $f_1$  =   
Yuqori chastota  $f_2$  =   
O'tkazish polosasi  $b$  =

9. Sig'imli ulangan ikki kaskadli kuchaytirgichning ba'zo mumkin bo'lgan afzalliklari va kamchiliklarini keltiring.

**Afzalliklari:**

**Kamchiliklari:**

**Qo'llanilishi:**

### **Qo'shimcha**

10. Agar yuqoridagi tajribalar uchun siz 10:1 o'lchash namunasidan foydalanmagan bo'lsangiz, lekin sizda o'sha qurilma uchun ruxsat bo'lgan taqdirda bu o'lchovlarni bajarganingizda o'tkazish polosasi uchun qanday natijalarga ega bo'lasiz?

Natija varaqasi Ismi \_\_\_\_\_

## 1. Tayanch sexemani to'g'ri tuzish

## 12. O'lchov

Ua = chiqish kuchlanish

Ue = kirish kuchlanishi

Ro = teskari bog'lanish qarshiligi

R1 = qo'shimcha qarshilik

V = operatsion kuchaytrgichning kuchayish koeffsenti.

## 2.1


## 2.2


## 2.3

Javob: \_\_\_\_\_

## 2.4

Javob: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Formula : \_\_\_\_\_

&lt;a'lo&gt; : 85 – 100 ball; &lt;yaxshi &gt; : 70 – 84 ball:

&lt;qanoqarli &gt; : 55- 69 ball; &lt;qanoqarsiz &gt;: 55 balldan past

**amaliy mashg'ulot  
o'lchovlarning baholari**

1.(maksimal ball 25)

**Ball:** \_\_\_\_\_2.1 (Ua va v uchun 10 balldan,  
maksimal 20 ball)**Ball:** \_\_\_\_\_2.2 (Ua va v uchun 2 balldan ,  
maksimal 20 ball)**Ball:** \_\_\_\_\_


2.3(maksimal 15 ball)

**Ball:** \_\_\_\_\_2.4 (javob 15 ball, formula 5  
ball maksimal 20 ball)**Ball:** \_\_\_\_\_**Jami Ball:** \_\_\_\_\_**Imzo:** \_\_\_\_\_

## DC sxemalaridagi inverslashtiruvchi operatsion kuchaytirgichlar

Ushbu tajriba inverslashtiruvchi kuchaytirgichlardagi kirish va chiqish nisbatlarini namoyish qiladi. Kuchayishni hisoblash formulasi tajribalar yo'li bilan ib chiqariladi va tasdiqlanadi. Boshlanishida kirish kuchlanishi, keyin teskari aloqa qarshiligi, nihoyat kirish qarshiligi o'zgartiriladi. Har bir holatda chiqish kuchlanishidagi effekt o'lchanadi.


Sxema

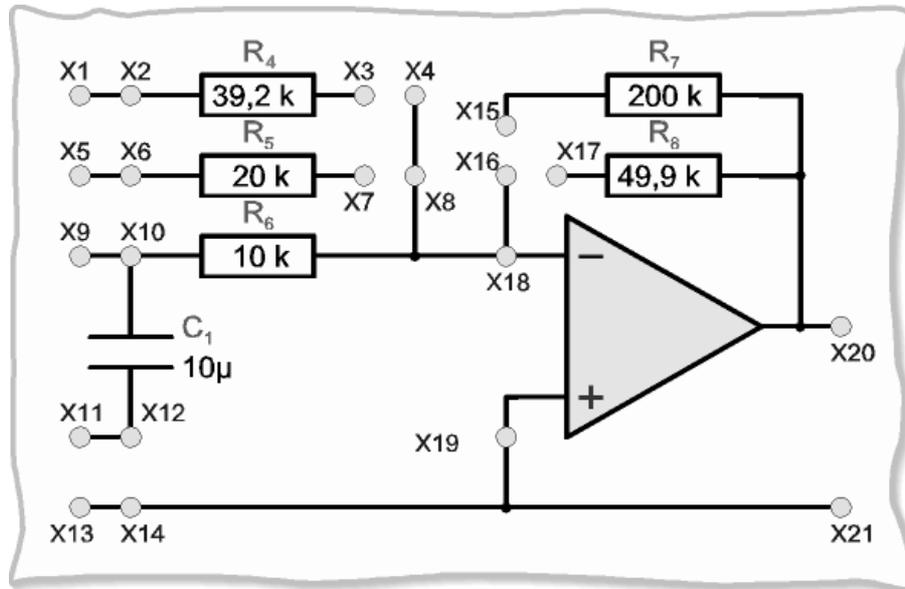

Tartibi

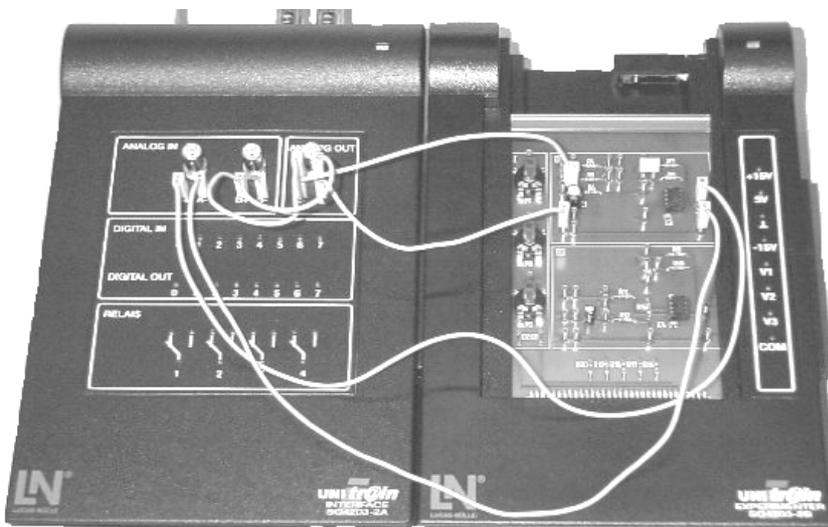1. Experimentatorni UniTrain-I interfeysiga ulang va SO4203-7W."Operatsion kuchaytirgichlar" tajriba platasini o'rninging.

Platani UniTrain-I ning interfeysiga sxema diagrammasida va ulanishlar ro'yxatida ko'rsatilgandek ulang:




R<sub>6</sub> va R<sub>8</sub> rezistorli inverslashtiruvchi kuchaytirgichlar

Ulanishlar ro'yxati

Dan	Ga
Interfeys S	Terminal X9
Interfeys Yer	Terminal X13
Interfeys S	Interfeys B+
Interfeys Yeri	Interfeys B-
Interfeys A+	Terminal X20
Interfeys A-	Terminal X21
Terminal X16	Terminal X17

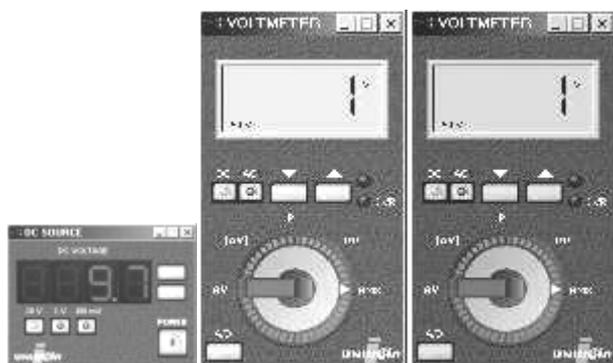2. Uskunalar menyusidan quyidagi virtual uskunalarni oching:
- O'zgarmas tok manbai,
  - A Voltmetri
  - B Voltmetri
- va ularni jadvalda ko'rsatilganidek sozlang.



### O'rnatilishlar

O'zgarmas tok manbai	Tokka ulangan, Amplitudani B voltmetr 0.5V ni o'qigunga qadar ko'paytiring
A Voltmetri $V_A$	Raqamli Diapazon 10V O'zgarmas tok va O'zgaruvchan kuchlanish
B Voltmetri $V_E$	Raqamli Diapazon 2V O'zgarmas tok va O'zgaruvchan kuchlanish

3. Chiqish kuchlanishlarini o'lchang va tegishli maydonga kiriting.

1- natija  
 V  
 Chiqish kuchlanishi

4. Sxemaning kuchayishini aniqlang:  
 Kuchayish =  $V_A / V_E$

2- natija  
 Kuchayish

5.  $V_E$  kirish kuchlanishini 1V.ga o'rnatig  
 Chiqish kuchlanishini o'lchang va tegishli maydonga kiriting.

3- natija  
 V  
 Chiqish kuchlanishi

6. Sxemaning kuchayishini aniqlang:  
 Kuchayish =  $V_A / V_E$

4- natija  
 Kuchayish

7. 2 va 4 natijalarni solishtiring  
 Nimani kuzatmoqdasiz? Kirish kuchlanishi o'zgariganda kuchayish qanday o'zgaradi?

8. O'zgarmas tok manbaini o'chiring.  
 Teskari aloqa rezistorini  $R_8=49.9$  kOm dan  $R_7=200$  kOm.ga o'zgartiring.

### Uzoqlashtirilgan ulanishlar

Dan	Ga
Terminal X16	Terminal X17

	<p style="text-align: center;">Yangi ulanishlar</p> <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Dan</i></td> <td style="text-align: center;"><i>Ga</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Terminal X16</td> <td style="text-align: center;">Terminal X15</td> </tr> </table>	<i>Dan</i>	<i>Ga</i>	Terminal X16	Terminal X15						
<i>Dan</i>	<i>Ga</i>										
Terminal X16	Terminal X15										
<p>9. Kirish kuchlanishini <math>V_E = 0.5V</math> ga o'rnating va chiqish kuchlanishini o'lchang.</p>	<p style="text-align: center;">5- natija</p> <p style="text-align: center;">           Chiqish kuchlanishi       </p>										
<p>10. Sxemaning kuchayishini aniqlang: Kuchayish = <math>V_A / V_E</math></p>	<p style="text-align: center;">6- natija</p> <p style="text-align: center;">Kuchayish</p> <p style="text-align: center;">  </p>										
<p>11. 2 va 6 natijalarni solishtiring. Nimani kuzatmoqdasiz? Teskari aloqa rezistori va kuchayish o'rtasidagi nisbat qanday?</p>											
<p>12. O'zgarmas tok manbaini o'chiring Kirish rezistorini <math>R_6=10\text{ kOm}</math> dan to <math>R_5=20\text{ kOm}</math> ga o'zgartiring.</p>	<p style="text-align: center;">Uzoqlashtirilgan ulanishlar</p> <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Dan</i></td> <td style="text-align: center;"><i>Ga</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Interfeys S</td> <td style="text-align: center;">Terminal X9</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Yangi ulanishlar</p> <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Dan</i></td> <td style="text-align: center;"><i>Ga</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Interfeys S</td> <td style="text-align: center;">Terminal X5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Terminal X7</td> <td style="text-align: center;">Terminal X8</td> </tr> </table>	<i>Dan</i>	<i>Ga</i>	Interfeys S	Terminal X9	<i>Dan</i>	<i>Ga</i>	Interfeys S	Terminal X5	Terminal X7	Terminal X8
<i>Dan</i>	<i>Ga</i>										
Interfeys S	Terminal X9										
<i>Dan</i>	<i>Ga</i>										
Interfeys S	Terminal X5										
Terminal X7	Terminal X8										
<p>13. Kirish kuchlanishini <math>V_E = 0.5V</math> ga o'rnating va chiqish kuchlanishini o'lchang.</p>	<p style="text-align: center;">7- natija</p> <p style="text-align: center;">           Chiqish kuchlanishi       </p>										
<p>14. Sxemaning kuchayishi aniqlang: Kuchayish = <math>V_A / V_E</math></p>	<p style="text-align: center;">8- natija</p> <p style="text-align: center;">Kuchayish</p> <p style="text-align: center;">  </p>										
<p>15. 6 va 8 natijalarni solishtiring. Nimani kuzatmoqdasiz? Kirish qarshiligi va kuchayish o'rtasidagi nisbat qanday?</p>											

Natija varaqasi Ismi \_\_\_\_\_

1. Tayanch sexemani to`g`ri tuzish

13. O`lchov

U<sub>a</sub> = chiqish kuchlanish

U<sub>e</sub> = kirish kuchlanishi

R<sub>o</sub> = teskari bog`lanish qarshiligi

R<sub>1</sub> = qo`shimcha qarshilik

V = operatsion kuchaytrgichning kuchayish koeffsenti.

2.1


2.2


2.3

Javob: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2.4

Javob: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Formula : \_\_\_\_\_

<a`lo> : 85 – 100 ball; <yaxshi > : 70 – 84 ball;  
 <qaoniqarli > : 55- 69 ball; <qaoniqarsiz >: 55 balldan past

**amaliy mashg'ulot  
 o`lchovlarning baholari**

1.(maksimal ball 25)

Ball: \_\_\_\_\_

2.1 (U<sub>a</sub> va v uchun 10 balldan, maksimal 20 ball)

Ball: \_\_\_\_\_

2.2 (U<sub>a</sub> va v uchun 2 balldan , maksimal 20 ball)

Ball: \_\_\_\_\_

2.3(maksimal 15 ball)

Ball: \_\_\_\_\_

2.4 (javob 15 ball, formula 5 ball maksimal 20 ball)

Ball: \_\_\_\_\_

Jami Ball: \_\_\_\_\_


Imzo: \_\_\_\_\_

## 15 Amaliy mashg'ulot 2 soatga muljallangan

### AC sxemalaridagi inverslashtiruvchi operatsion kuchaytirgichlar

Ushbu tajriba O'zgaruvchan tok sxemalaridagi operatsion kuchaytirgichlar kirish va chiqish kuchlanishlari o'rtasidagi munosabatni ko'rsatadi. O'lchashlar kuchayishning qanday ravishda kirish chastotasiga bo'g'liqligini ko'rsatish uchun qilinadi.


#### Sxema

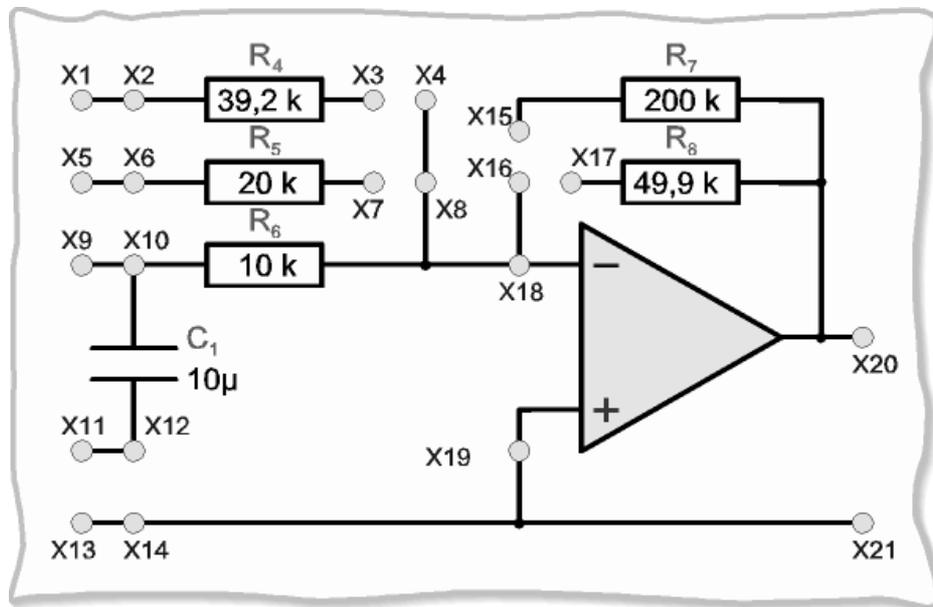

#### Tartibi

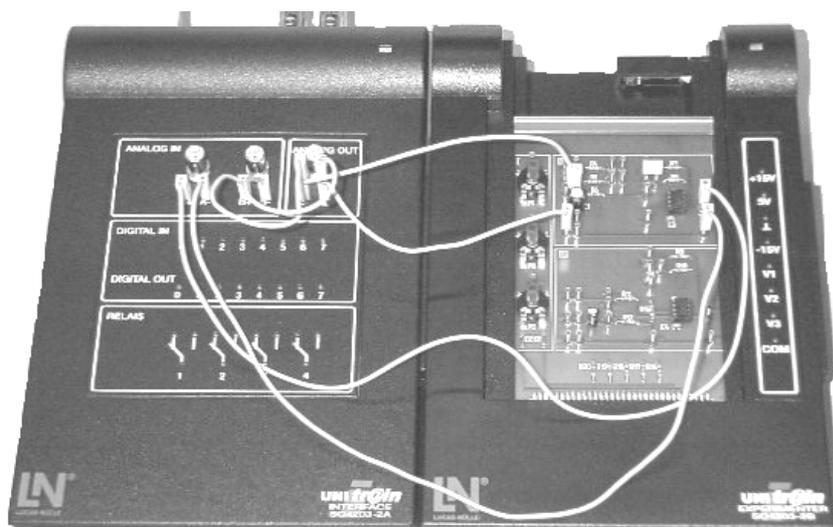1. Experimentatorni UniTrain-I interfeysiga ulang va "SO4203-7W."Operatsion kuchaytirgichlar" tajriba platasini o'rninging.

Platani UniTrain-I ning interfeysiga sxema diagrammasida va ulanishlar ro'yxatida ko'rstilgandek ulang:




R<sub>6</sub> va R<sub>8</sub> rezistorli inverslashtiruvchi kuchaytirgichlar

#### Ulanishlar ro'yxati

Dan	Ga
Interface S	Terminal X9
Interfeys Yeri	Terminal X13
Interface S	Interface B+
Interfeys Yeri	Interface B-
Interface A+	Terminal X20
Interface A-	Terminal X21
Terminal X16	Terminal X17

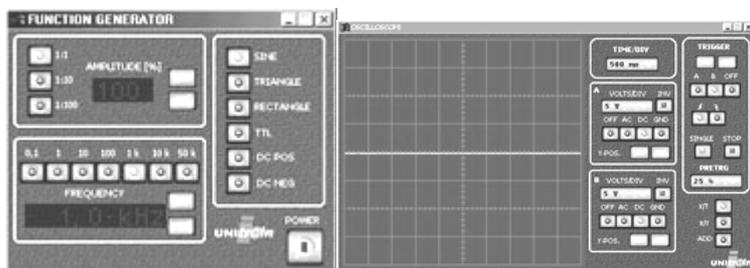2. Uskunalar menyusidan quyidagi virtual uskunalarni oching:
- Funktsiya generatori,
  - Ostsillograf
  - va ularni jadvalda ko'rsatilganidek sozlang.



### O'rnatilishlar

Funktsiya generatori	Tokka ulangan, Amplituda 100% 1:10 da Chastota 100 Gts Sinus
Ostsillografning A kanali $V_A$	2V / bir O'zgarmas tokka ulanish
Ostsillografning B kanali $V_E$	500mV / bir O'zgarmas tokka ulanish
Vaqt asosidagi ostsillograf trigger	Rejim X/T 2ms / bir Trigger B

3.  $V_e$  kirish kuchlanishini va  $V_a$  chiqish kuchlanishini ostsillograf bilan o'lchang va izlarni qoshma maydonga ko'chiring. Shuningdek ostsillograf o'rnatilishlarini ham kiriting.

:  
 :  
 :  
 $V_e$  :   $V_{pp}$   
 $f_e$  :  Hz  
 $V_a$  :   $V_{pp}$   
 ulanish:

4. Jadvaldagi kattaliklarga ko'ra chastotani o'zgartiring va chiqishning tegishli eng yuqori nuqtadan eng yuqori nuqtasiga bo'lgan kattaligiga(amplituda) kiriting. Hamma kattaliklarni qayd qilib bo'lganingizdan so'ng jadvalni diagramma rejimiga qayta ulang.

5. Funktsiya grafigining shaklini qanday talqin qilasiz? Qaysi chastotadan yuqorida chiqish zaiflashadi yoki chetlashadi? Buni "O'zgarmas tok manbai sxemalaridagi inverslashtiruvchi operatsion kuchaytirgichlar" tajribasi natijalari bilan solishtiring. Nimani kuzatmoqdasiz?

Natija varaqasi Ismi \_\_\_\_\_

## 1. Tayanch sexemani to'g'ri tuzish

## 14. O'lchov

Ua = chiqish kuchlanish

Ue = kirish kuchlanishi

Ro = teskari bog'lanish qarshiligi

R1 = qo'shimcha qarshilik

V = operatsion kuchaytirgichning kuchayish koeffsenti.

## 2.1


## 2.2


## 2.3

Javob: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 2.4

Javob: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Formula : \_\_\_\_\_

&lt;a'lo&gt; : 85 – 100 ball; &lt;yaxshi&gt; : 70 – 84 ball;

&lt;qanoqarli&gt; : 55- 69 ball; &lt;qanoqarsiz&gt; : 55 balldan past

**amaliy mashg'ulot  
o'lchovlarning baholari**

1.(maksimal ball 25)

Ball: \_\_\_\_\_

2.1 (Ua va v uchun 10 balldan,  
maksimal 20 ball)

Ball: \_\_\_\_\_

2.2 (Ua va v uchun 2 balldan ,  
maksimal 20 ball)

Ball: \_\_\_\_\_

2.3(maksimal 15 ball)

Ball: \_\_\_\_\_

2.4 (javob 15 ball, formula 5  
ball maksimal 20 ball)

Ball: \_\_\_\_\_

Jami Ball: \_\_\_\_\_


Imzo: \_\_\_\_\_

16 Amaliy mashgulot 2 soatga muljallangan

**DC sxemasidagi inverslashtirmaydigan operatsion kuchaytirgichlar**

Ushbu tajriba **inverslashtirmaydigan kuchaytirgichlardagi** kirish va chiqish munosabatlarini namoyish qiladi. Kuchayishni hisoblash formulasi tajribalar yo'li bilan ib chiqariladi va tasdiqlanadi. Boshlanishida kirish kuchlanishi, keyin teskari aloqa qarshiligi, nihoyat kirish qarshiligi o'zgartiriladi. Har bir holatda chiqish kuchlanishidagi effekt o'lchanadi.


**Sxema**

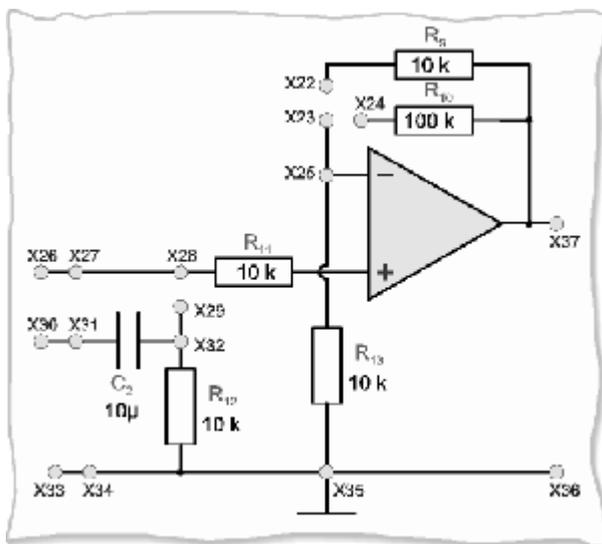

**Tartibi**

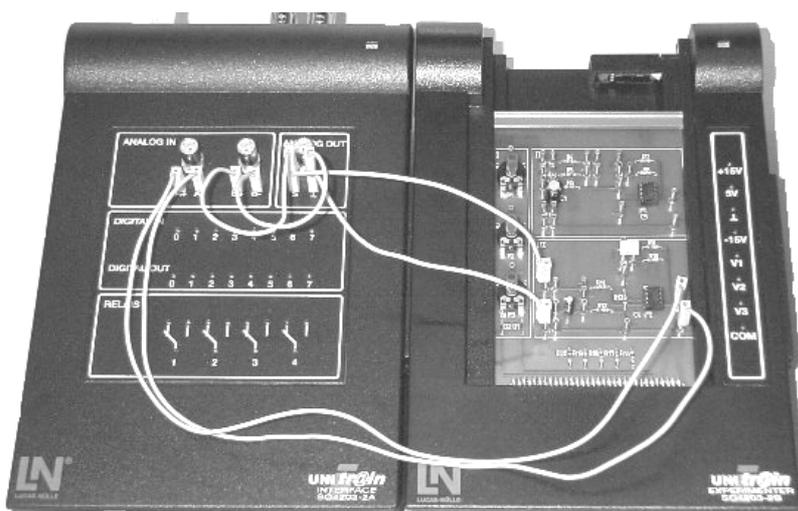1. Experimentatorni UniTrain-I interfeysiga ulang va SO4203-7W."Operatsion kuchaytirgichlar" tajriba platasini o'rning.

Platani UniTrain-I ning inerfeysiga sxema diagrammasida va ulanishlar ro'yxatida ko'rstilgandek ulang



2. Uskunalar menyusidan quyidagi virtual uskunalarni oching:
  - O'zgarmas tok manbai,
  - A Voltmetri
  - B Voltmetri


**Ulanishlar ro'yxati**

Dan	Ga
Interfeys S	Terminal X26
Interfeys Yer	Terminal X33
Interfeys S	Interface B+
Interfeys Yer	Interfeys B-
Interfeys A+	Terminal X37
Interfeys A-	Terminal X36
Terminal X23	Terminal X24

**O'rnatilishlar**

O'zgarmas tok	Tokka ulangan,
---------------	----------------

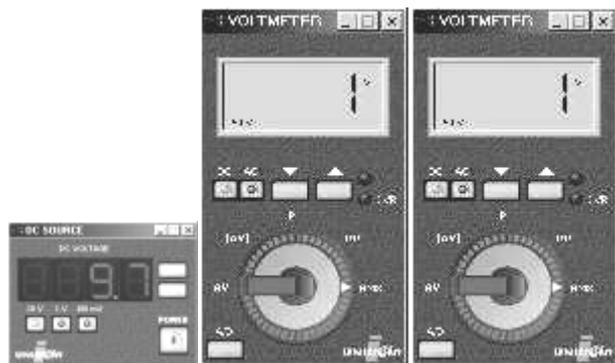va ularni jadvalda ko'rsatilganidek sozlang.



manbai	Amplitudani B voltmetr 0.5V ni o'qigunga qadar ko'paytiring
A Voltmetri $V_A$	Raqamli Diapazon 10V O'zgarmas tok va O'zgaruvchan kuchlanish
B Voltmetri $V_E$	Digital Diapazon 2V O'zgarmas tok va O'zgaruvchan kuchlanish

3. Chiqish kuchlanishini o'lchang va uni tegishli maydonga kiriting.

Natija 1  
 V  
Chiqish kuchlanishi

4. Sxemaning kuchayishini aniqlang:  
Kuchayish =  $V_A / V_E$

Natija 2  
Kuchayish

5.  $V_E$  kirish kuchlanishini 1V.ga o'rning  
Chiqish kuchlanishini o'lchang va uni tegishli maydonga kiriting.

Natija 3  
 V  
Chiqish kuchlanishi

6. Sxema kuchayishini aniqlang:  
Kuchayish =  $V_A / V_E$

Natija 4  
Kuchayish

7. 2 va 4.natijalarni solishtiring  
Nimani kuzatmoqdasiz? Kirish kuchlanishi o'zgarganda kuchayish qanday o'zgaradi?

8. O'zgarmas tok manbaini o'chiring.  
Teskari aloqa rezistorini  $R_{10}=100 \text{ k}\Omega$   $R_9= 10 \text{ k}\Omega$  ga o'zgartiring.

Uzoqlashtirilgan  
ulanishlar

Dan	Ga
Terminal X23	Terminal X24

Yangi ulanishlar

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1118 143 1289 203">Dan</td> <td data-bbox="1289 143 1460 203">Ga</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1118 203 1289 264">Terminal X23</td> <td data-bbox="1289 203 1460 264">Terminal X22</td> </tr> </table>	Dan	Ga	Terminal X23	Terminal X22
Dan	Ga				
Terminal X23	Terminal X22				
<p>9. Kirish kuchlanishini <math>V_E = 0.5V</math> ga o'rnating va chiqish kuchlanishini o'lchang.</p>	<p>Natija 5</p> <p><input type="text"/> V</p> <p>Chiqish kuchlanishi</p>				
<p>10. Sxemaning kuchayishini aniqlang:</p> <p>Kuchayish = <math>V_A / V_E</math></p>	<p>Natija 6</p> <p>Kuchayish</p> <p><input type="text"/></p>				
<p>11. 2 va 6 natijalarni aniqlang. Nimani kuzatmoqdasiz? Teskari aloqa qarshiligi va kuchayish o'rtasidagi munosabat qanday?</p>					

Natija varaqasi Ismi \_\_\_\_\_

## 1. Tayanch sexemani to'g'ri tuzish

## 15. O'lchov

Ua = chiqish kuchlanish

Ue = kirish kuchlanishi

Ro = teskari bog'lanish qarshiligi

R1 = qo'shimcha qarshilik

V = operatsion kuchaytirgichning kuchayish koeffitsienti.

## 2.1


## 2.2


## 2.3

Javob: \_\_\_\_\_

## 2.4

Javob: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Formula : \_\_\_\_\_

&lt;a'lo&gt; : 85 – 100 ball; &lt;yaxshi &gt; : 70 – 84 ball;

&lt;qanoqarli &gt; : 55- 69 ball; &lt;qanoqarsiz &gt;: 55 balldan past

**amaliy mashg'ulot  
o'lchovlarning baholari**

1.(maksimal ball 25)

Ball: \_\_\_\_\_

2.1 (Ua va v uchun 10 balldan,  
maksimal 20 ball)

Ball: \_\_\_\_\_

2.2 (Ua va v uchun 2 balldan ,  
maksimal 20 ball)

Ball: \_\_\_\_\_

2.3(maksimal 15 ball)

Ball: \_\_\_\_\_

2.4 (javob 15 ball, formula 5  
ball maksimal 20 ball)

Ball: \_\_\_\_\_

Jami Ball: \_\_\_\_\_

Imzo: \_\_\_\_\_

## **ASOSIY ADABIYOTLAR**

1. Электроника и микропроцессорная техника, авторы Гусев В.Г., Гусев Ю.М., издательство М.: Высшая школа, 2005 год.
2. Отечественные полупроводниковые приборы: вып. 59/А.Аксенов, А.Нефедов - изд. 5-е доп. и испр. - 2005, М.: СОЛОН-Пресс - (Ремонт). - ISBN 5-98003-185-5
3. Схемотехника электронных систем. Аналоговые и импульсные устройства. В.И. Бойко. - 2004, СПб.: БХВ - Петербург - ISBN 5-94157-434-7

## **QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR**

1. Авторские материалы – Белецкий А.С. , Валиев И.И.
2. DVD издание “Супер DVD библиотека” 2004 г
3. Интернет сайт [www.tula.ru](http://www.tula.ru) Раздел электроника
4. Интернет портал –Интернет университет [www.intuit.ru](http://www.intuit.ru)
- 5.Интернет сайт [www.dvo.sut.ru](http://www.dvo.sut.ru)

