 




TOSHKENT DAVLAT TEXNIKA UNVERSITETI
ELIKTRONIKA VA AVTOMATIKA FAKULTETI

ELIKTRONIKA VA ASBOBSOZLIK KAFEDRASI

KURS ISHI

Mavzu; Bipolyar tranzistorlar asosidagi kuchaytrgich kaskadlarini
xisoblash

Qabul qildi _____

108-11grux talabasi

Topshrdi _____

Mundarija

KIRISH	3
Nazariy qism	4
Amaliy qism	7
Asosiy qism	10
Topshriq	17
Yechim	18
O'rta kaskadli zanjir	20
Xulosa	28
Foydalanilgan Adabyotlar	32


Kirish

Ishning maxsadi; radio texnik apparatlarni xisoblash natijasida amaliy malakani oshirish nazariy malakani olishdan iboratdir. zamonaviy texnikada signal kuchaytirgichlar keng qulanilmog'da telividiniyada, radioda, ovoz yozish, radiolakatsia va boshqa soxalarda kuchaytirgichlar asosan eliktr tulqinlarni uzgartmasdan kuchaytradi. Kuchaytrish manbaining eliktr enirgiyasi xisobiga sodir buladi. shuning uchun kuchaytrgichlarni boshqarish xisusiyatiga ega. Bu ishdan kurilayotgan kuchaytrgich xar xil vazipani bajarishga muljalangan. Tok kuchaytirgichlari deganda, shunday kuchaytirish kaskadlari tushuniladiki, ularda kirishdagi elektr tebranishlarning quvvat bo'yicha kuchaytirilishi tokning kuchaytirilishi hisobiga amalga oshadi. Tok kuchaytirgichlarida chiqish toki kirish tokidan ancha kattadir, chiqish kuchlanishi esa kirish kuchlanishidan kichikdir. Bu esa tok kuchaytirgich chiqishidagi qarshiligi R vix ning kirish qarshiligi R_{vx} dan kichikligini bildiradi.

Bu shart tok kuchaytirgichlarini past chastotali kuchaytirish qurilmalarining umumiy kompleksidagi o'rnini, nima uchun mo'ljallanganligini aniqlashda katta ahamiyat kasb etadi. Ko'p hollarda past chastotali kuchaytirish qurilmalari bir necha kaskadlardan iborat bo'ladi, Har bir oldingi kaskad keyingi kaskad uchun o'zgaruvchan elektr manbai bo'lib, keyingi kasakadning kirish zanjiri esa oldingi kaskad uchun yuklama bo'lib xizmat qiladi

Nazariy qism

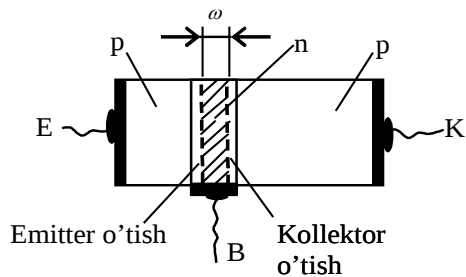TRANZISTORNING TUZILISHI VA ISHLASH PRINSIPI



1-rasm. Tranzistorning sodda tuzilishi

V.Shokli tomonidan yaratilgan 1945-1950 yillarda yaratilgan yassi tranzistor eng keng tarqalgan tranzistor turlari hisoblanadi. U ham kuchaytirish ham kalit vazifasini bajarish mumkin ya'ni elektron sxemalar uchun universal element bo'ladi. Tranzistor ikki o'tishli asbob bo'lib, o'tishlar uchta qatlam chegarasida hosil bo'ladi (1-rasm).


Chetki qatlamlarning o'tkazuvchanlik turiga bog'liq ravishda tranzistor p-n-p va n-p-n tranzistorlari ajratiladi. Tranzistor ikkala

turining shartli belgilanishi, ishchi kuchlanishning qutubi va toklarning yo'nalishi 2-rasmda ko'satilgan. To'g'ri yo'nalishda ishlovchi o'tishli emitter deb atasa, mos keluvchi chetki qatlamli emitter deb atashadi. Diodlar kabi bunday nomlanish o'tish orqali noasosiy tashuvchilarning injeksiyasini yoritadi. O'rta qatlamni baza deb atashadi. Teskari yo'nalishda siljigan ikkinchi o'tishni kollektor, mos keluvchi chetki qatlamni esa kollektor qatlami deb atashadi. Bu baza orqali o'tgan injeksiyalangan tashuvchilarni yig'ish vazifasini yoritadi. Bunday yig'ilishning bo'lishi uchun baza qalinligi yetarli darajada kichik bo'lishi kerak. Aks holda injeksiyalangan tashuvchilar baza orqali ko'chish jarayonida rekombinasiyaga uchrashi mumkin.


Ta'kidlash joizki, tranzistorda emitter va kollektor o'rnini o'zgartirgan holda ishlatish mumkin. Bu holat chetki qatlamlarning bir turda ekanligidan kelib chiqadi. Biroq real strukturalarning nosimmetrikligi va emitter hamda kollektor materialining farqiga bog'liq ravishda ko'pgina tranzistor turlarida normal va invers ulanishlari bir hil bo'lmaydi.

Ba'zida tranzistor ikkala o'tishlar to'g'ri yo'nalishda siljishda bo'lgan o'ziga xos bo'lgan rejimda ishlaydi. Bunda noasosiy tashuvchilarning ikki tomonlama injeksiyasi va ikki tomonlama yig'ilishi mavjud bo'ladi. Agarda ikkala o'tishda injeksiya vazifasi yuqoriroq, bo'lsa tranzistor ikkita diodga aylanadi. Biroq ko'pgina o'tishlardan birida yig'ilish vazifasi yuqoriroq bo'ladi va u orqali siljish qutbiga mos

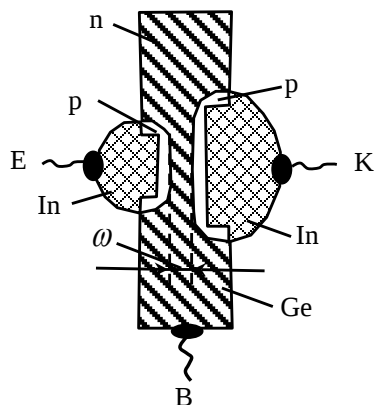kelmaydigan yoʻnalishda oqib oʻtadi. Bunday rejimni toʻyinish rejimi deb atashadi. Tranzistor ikkita oʻzaro taʼsirlashuvi p-n oʻtishdan tashkil topgan tizim boʻlib, bunday oʻzaro taʼsirlashuvning sharti baza qalinligining kichik boʻlishidir ($W \ll L$, bu yerda L-noasosiy tashuvchilarning diffuzion uzilishi)




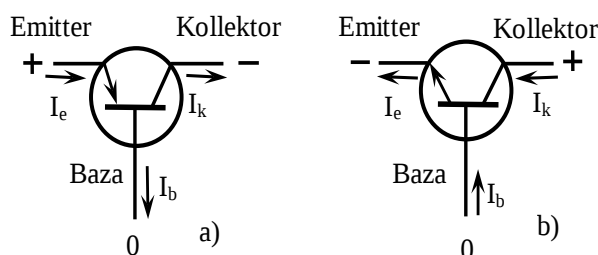2-rasm.Qotishmali dreyefsiz(diffuzionli)
tranzistorning real strukturasi



3-rasm. Tranzistorning shartli belgilanishi.
a- p-n-p tranzistor; b- n-p-n tranzistor.

Tranzistorning asosiy xususiyatlari bazadagi jarayonlar bilan aniqlanadi. Injektsiyalangan tashuvchilarning bazadagi harakatlanishi diffuziya va dreyeflardan iborat bo'ladi. Dreyef amalga oshirilayotgan elektr maydon injeksiyaning yuqori darajasi shuningdek qatlamning bir jinsli bo'lmaganligining natijasi bo'lishi mumkin. Oxirgi holat katta ahamiyatga ega bo'lib, aynan bir jinsli bo'lmagan yarimo'tkazgichning xususiy maydoni injeksiya darajasiga bog'liq bo'lmagan holda tashuvchilarni harakatlanishining dreyef mexanizmini yuzaga keltiradi. Bazada xususiy maydoni bo'lmagan tranzistorlarni diffuzion yoki dreyefsiz deb atalsa, xususiy maydonni –dreyefli deb atashadi. Ikkala ionlashish tashuvchilarning ko'chishining asosiy mexanizmini yoritadi. Yuqoridagi ikkala kuchlanish (U_e va U_k) tranzistorning kirish va chiqish zanjirlari uchun umumiy, asosiy elektrod sifatida qabul qilingan bazaga nisbatan hisoblangan. Tranzistorlarning fizik xususiyatlari va parametrlarni o'rganishga imkon beruvchi uning bunday ulanishi umumiy bazali ulanish deb ataladi. UB nafaqat yagona ulanish, balki amaliyotda keng tarqalgan sxemadir.

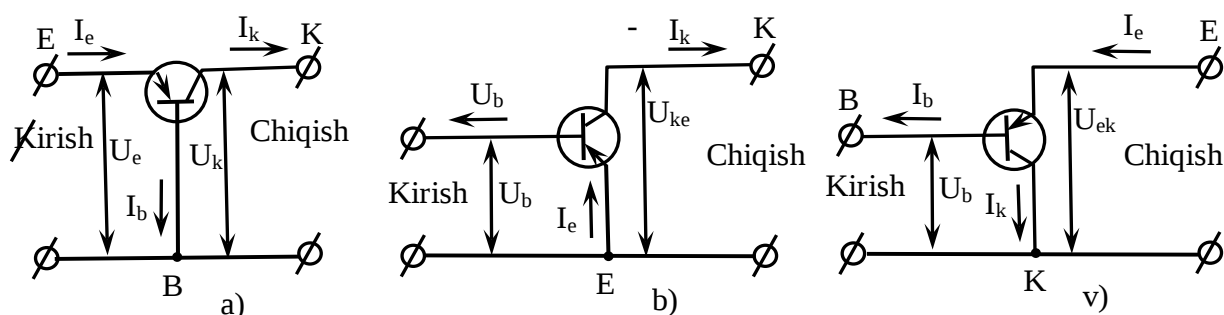

4-rasm- .Tranzistorning ulanish sxemalari
a-umumiy baza; b-umumiy emitter; v-umumiy kollektor.

Bu holat bir qator omillar bilan izohlanadi (tok bo'yicha kuchaytirish mavjud bo'lmasligi). Sxemalarda asosiy qo'llaniladigan tranzistorning ulanishi umumiy emitterli ulanish deb ataladi. UE sxemasining asosiy afzalligi tok bo'yicha kuchaytirishdir, chunki u uchun kirish toki bo'lgan baza toki emitter va kollektor toklaridan ancha kichikdir. Ulanishning uchinchi turi –umumiy kollektor sxemasi deb ataladi.

Tranzistordagi asosiy jarayonlar

Diskli strukturaga ega bo'lgan qotishma o'tishli dreyefsiz tranzistorning kesimi 3-rasmda keltirilgan. Tranzistorning boshqa turlari bilan solishtirganda qotishma tranzistor tahlil uchun sodda va qulaydir. Bu tranzistorning bazasi bir jism bo'lganligi uchun tashuvchilarni harakatlanishining asosiy mexanizmi diffuzionidir. Emitter va kollektor qatlamlarining solishtirma qarshiliklari bir hildir. Tranzistor asimmetriyasini asoslovchi omil S_e va S_k yuzalarining farqidir. Tranzistor asimmetriyasidan emitterdan injeksiyalangan va tranzistor o'qiga nisbatan ma'lum burchak ostida diffuziyalangan kovaklarning kollektor tomonidan to'liq yig'ish imkoniyati ko'zlangandir.

Qotishmali tranzistorning bazasi ideyallashtirilgan struktura bazasidan (2-rasm) bazada faol, oraliq va passiv uchta sohalarning mavjud bo'lishi bilan farqlanadi. Bazaning faol sohasi balandligi w va yuzasi emitter S_e sirtiga teng bo'lgan silindrik hajmdir. Bazaning oraliq sohasi asosning yuzasi $S_k - S_e$ va balandligi kollektordan baza plastinkasining qarama qarshi sirtiga bo'lgan masofaga teng bo'lgan doiraviy

hajmiir. Tranzistor bilan dastlabki tanushuv uchun sust va oraliq sohalarni hisobga olmasa ham bo'ladi va tranzistorni butun kesim bo'yicha bir xil yuzaga $S=S_e$ ega bo'lgan simmetrik desak bo'ladi. Odatda tranzistor o'lchamlari $w \ll \sqrt{S}$ nisbatda bo'ladi.

Amaliy qism

Kuchaytirgich kaskadlari


Tok kuchaytirgichlari deganda, shunday kuchaytirish kaskadlari tushuniladiki, ularda kirishdagi elektr tebranishlarning quvvat bo'yicha kuchaytirilishi tokning kuchaytirilishi hisobiga amalga oshadi. Tok kuchaytirgichlarida chiqish toki kirish tokidan ancha kattadir, chiqish kuchlanishi esa kirish kuchlanishidan kichikdir. Bu esa tok kuchaytirgich chiqishidagi qarshiligi R_{vix} ning kirish qarshiligi R_{vx} dan kichikligini bildiradi.

$$R_{chix} < R_{vx}$$


Bu shart tok kuchaytirgichlarini past chastotali kuchaytirish qurilmalarining umumiy kompleksidagi o'rnini, nima uchun mo'ljallanganligini aniqlashda katta ahamiyat kasb etadi. Ko'p hollarda past chastotali kuchaytirish qurilmalari bir necha kaskadlardan iborat bo'ladi, Har bir oldingi kaskad keyingi kaskad uchun o'zgaruvchan elektr manbai bo'lib, keyingi kaskadning kirish zanjiri esa oldingi kaskad uchun yuklama bo'lib xizmat qiladi. Ba'zida keyingi kaskadning kirish qarshiligi yoki yuklama vazifasini bajaruvchi sxemaning qandaydir qismi oldingi kaskadning chiqish(ichki) qarshiligi bilan to'g'ridan-to'g'ri moslashavermaydi. Masalan, yuklamaning kichik qarshiligi bilan kuchaytirgichning katta chiqish qarshiligini moslashtirish uchun, ularning orasiga, chiqish qarshiligi kichik, kirish qarshiligi katta bo'lgan tok kuchaytirgichlarini ulash maqsadga muvofiq. Agar signal ko'p kaskadli kuchaytirgichning birinchi kaskadiga ichki qarshiligi katta bo'lgan datchikdan berilsa, u holda ko'p kaskadli kuchaytirgichning birinchi kaskadi bo'lib, tok kuchaytirgichi ishlatiladi. Bunday kaskadlarni elektron transformatorlar deb qarash mumkin. Mana shulardan kelib chiqib shuni

aytish kerakki, past chastotaligi kuchaytirgichlarda tok kuchaytirgichlari o'z - o'zidan ya'ni mustaqil holda ishlatilmaydi. Ular faqatgina yordamchi, bufer kaskadlari vazifasini bajaradi.

Bipolyar tranzistorlarda tok kuchaytirgichlari UK sxemasi bo'yicha yig'iladi. Shunday kaskadning sxemasi 10.1 rasmda keltirilgan. UK sxemasi deyilishiga sabab, kollektor chiqish qutbi o'zgaruvchan tok bo'yicha, ham kirish ham chiqish zanjirlari uchun umumiy qutb bo'lib xizmat qiladi. Ushbu sxemaning emitter chiqish qutbidan olinayotgan chiqish kuchlanishi qiymat jihatdan taxminan kirish kuchlanishiga teng hamda ular faza bo'yicha mos bo'lgani uchun bu sxemani emitter qaytargich sxemasi deb yuritiladi ($U_n = U_{vx} + U_{be} \approx U_{vx}$).

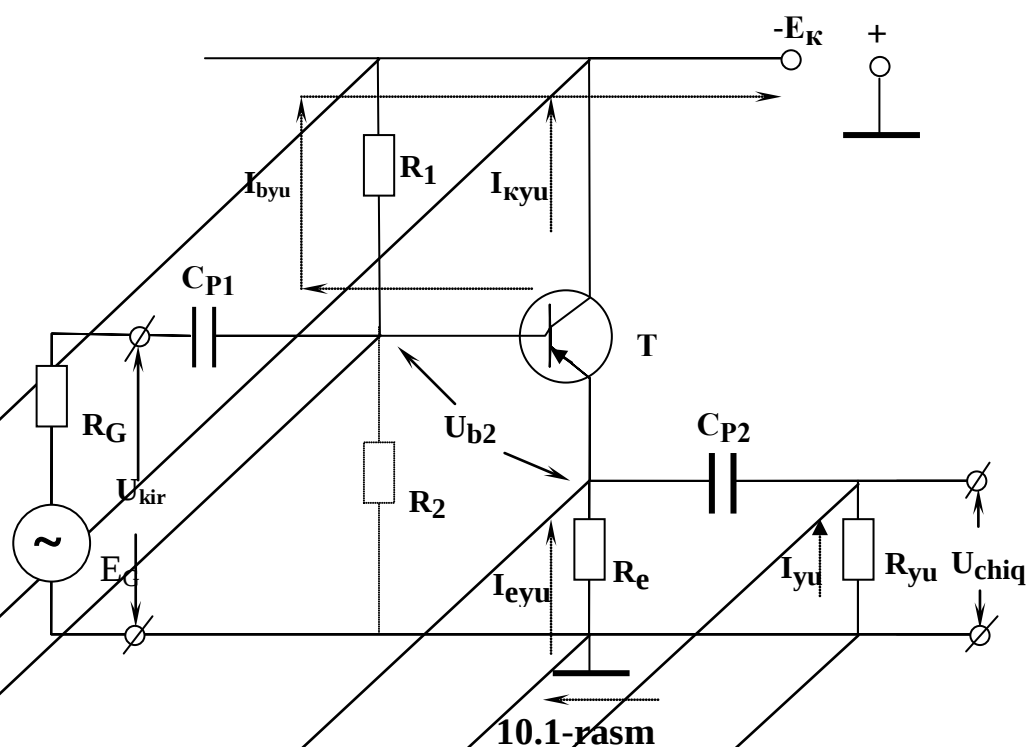

Ushbu sxemada R_e rezistor, UE sxemasidagi R_k rezistor vazifasini bajaradi, ya'ni baza zanjiri bilan boshqariladigan tokning oqib o'tishi natijasida, chiqish zanjirida o'zgaruvchan kuchlanish hosil qilib beradi. S_{R2} kondensatorning funksiyasi esa chiqish zanjiriga signalning o'zgaruvchan tashkil etuvchisini etkazib berishdan iborat. R_1 , R_2 rezistorlar esa kaskadning tinchlanish rejimini ta'minlaydi. Kaskadning kirish qarshiligini oshirish uchun ko'pincha R_2 qarshilik sxemaga ulanmaydi. Kaskadni o'zgarmas tok bo'yicha hisoblash, xuddi UE sxemasi kabi bo'ladi. Kaskadning o'zgaruvchan tok bo'yicha parametrlari uning o'rta chastotalar uchun almashtirish(ekvivalent) sxemasi yordamida aniqlaniladi (10.2 rasm).

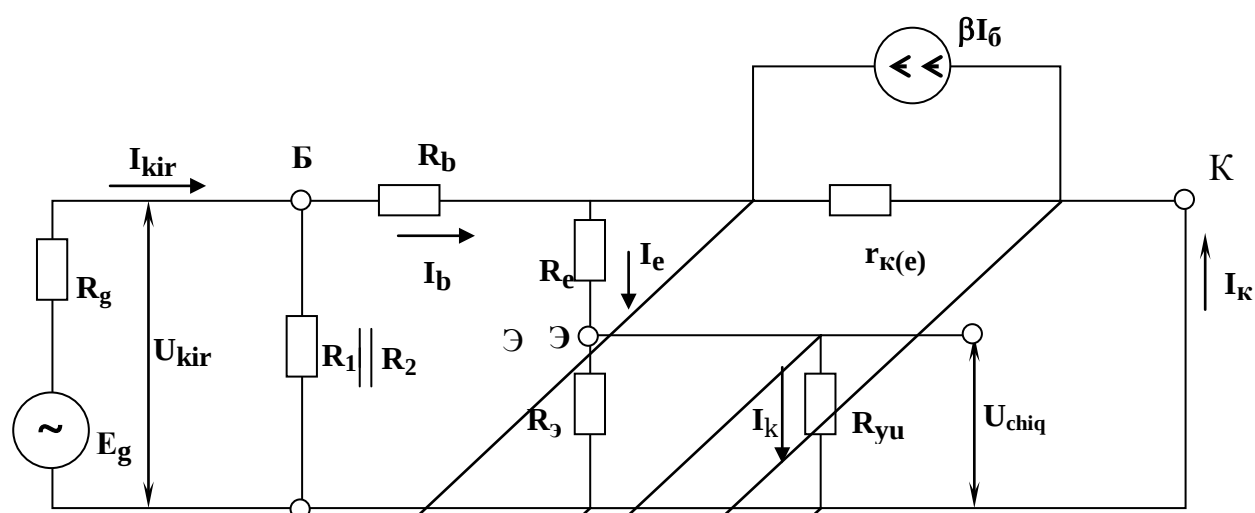

10.2. –rasm

UK sxemasining kirish qarshiligi quyidagi ifoda orqali aniqlaniladi:

$$R_{kir} = R_1 \parallel R_2 \parallel r_{kir}$$

bu erda

r_{kir} - tranzistor kirish zanjirining qarshiligi va u quyidagiga teng:

$$r_{kir} = r_b + (1 + \beta)(r_e + R_e \parallel R_n)$$

UK sxemasining R_{vx} qarshiligi UE sxemasining R_{vx} qarshiligiga nisbatan kattadir.

$r_b \ll (1 + \beta)(r_e + R_e \parallel R_n)$ ni hisobga olib,

$R_{kir} \approx R_1 \parallel R_2 \parallel [(1 + \beta)(r_e + R_e \parallel R_n)]$ ni hosil qilamiz.

Katta kirish qarshiligi UK kaskadining afzal tomonlaridan biridir. Chunki kuchaytirgich katta ichki qarshilikka ega bo'lgan kirish signali manbaidan ta'minlanayotganda, ushbu kaskad moslashtiruvchi zveno bo'lib xizmat qiladi. Ekvivalent sxemadan K_I qiymatini aniqlaymiz ($R_{kir} = r_{kir}$ deb olamiz).

$$K_I \approx (1 + \beta) \frac{R_e \parallel R_{yu}}{R_{yu}}$$

Kuchlanish bo'yicha kuchaytirish ko'effisienti quyidagi ifoda orqali aniqlaniladi.

$$K_{YU} \approx (1 + \beta) \frac{R_E \parallel R_{YU}}{R_G + R_{KIR}}$$

$K_U \approx 1$ bo'lgani uchun K_P qiymati K_I qiymatiga taxminan tengdir.


UK kaskadining chiqish qarshiligi quyidagiga teng (10.2 rasm).

$$R_{chiq} \approx R_e \parallel r_e$$

Kaskadning chiqish qarshiligi kichikdir (10-50 Om). Kaskadning bu xossasini kichik omli yuklamalarni chiqish zanjirining qarshiligi bilan moslashtirish uchun qo'llash mumkin va unda ushbu kaskad kuchaytirgichning chiqish kaskadi sifatida ishlatiladi.

Maydonli tranzistorlar asosida qurilgan tok kuchaytirgichlari istok qaytargich deb aytiladi.

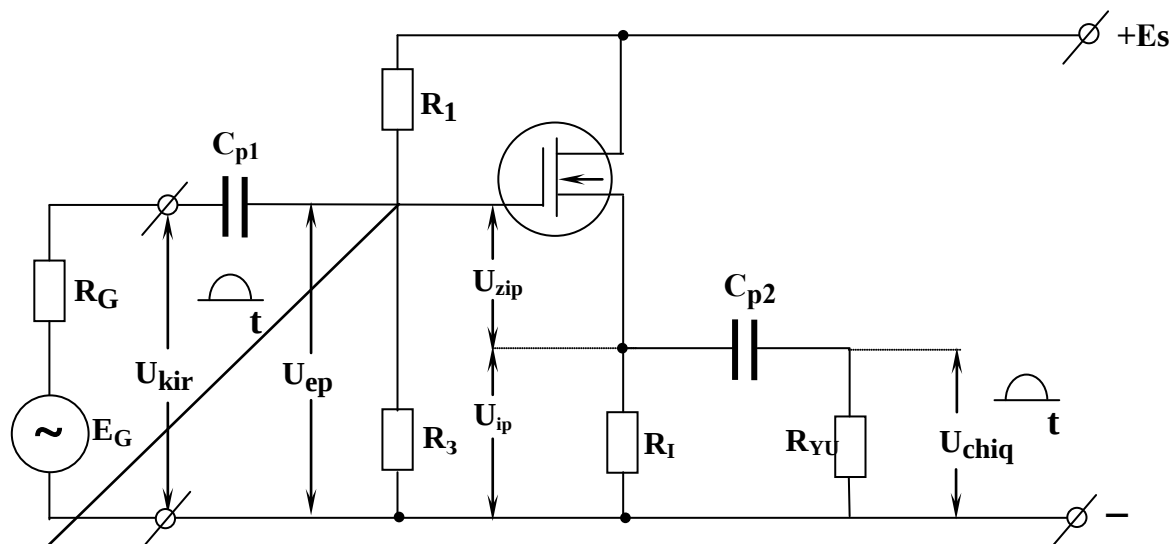Istok qaytargichi sxemasi tashqi ko'rinishidan UK kaskadiga o'xshab ketadi, US sxemasi o'rnatilgan kanalli maydonli tranzistorlarda quriladi, ushbu sxema 10.3 rasmda keltirilgan.



10.3. - rasm

Chiqish kuchlanishining amplituda qiymatini hisobga olgan holda, R_1 , R_Z hamda R_i elementlar tranzistorning tinchlanish rejimini hosil qilish uchun ishlatiladi. Tinchlanish rejimini tanlash hamda uni amalga oshirish xuddi UI sxemasi kabi bo`ladi. Shuningdek kaskadning o`zgaras va o`zgaruvchan tok bo`yicha qarshiligini tranzistorning istok zanjirida joylashganligini xisobga olish kerak. Kaskadning o`zgaras tok bo`yicha yuklamasi bo`lib  $R_i$  xizmat qilsa, o`zgaruvchan tok bo`yicha esa

$$R_{n \sim} = R_i \quad R_n \text{ bo`ladi.} \quad ||$$

Istok qaytirgichida kirish kuchlanishi chiqish kuchlanishi bilan bitta fazada bo`ladi, qiymat jihatdan esa quyidagi ifoda orqali bog`lanadi:

$$U_n = U_{kir} - U_{zi}$$

Tranzistorning almashtirish sxemasiga muvofiq U_n kuchlanish U_{zi} kuchlanishining funksiyasi bo`ladi.

$$U_n = S \cdot U_{zi}(r_i \quad R_{n \sim}) \quad ||$$

bu erda,

$$U_{zi} = \frac{U_n}{S(r_i \quad R_{n \sim})}$$

U holda kuchlanish bo'yicha kuchaytirish koeffisienti quyidagicha aniqlaniladi:

$$K_U = \frac{U_n}{U_{vx}} = \frac{S \cdot U_{zi}(r_i R_{n\sim})}{1 + S \cdot U_{zi}(r_i R_{n\sim})}$$

$r_i \gg R_{i\sim}$ bo'lgani uchun,

$$K_U = \frac{SR_{n\sim}}{1 + SR_{n\sim}}$$

bo'ladi. S hamda $R_{n\sim}$ ning ortishi $K_u \rightarrow 1$ bo'lishiga olib keladi. Chiqish zanjirida kuchlanish manbai tasvirlangan istok qaytargichining ekvivalent sxemasi 10.4 rasmda keltirilgan.


K_u ni tranzistorning statik kuchaytirish koeffisienti μ orqali quyidagicha yozish mumkin:

$$K_U = \frac{\mu R_{n\sim}}{r_i + (1 + \mu) R_{n\sim}}$$

$K_u = \frac{U_{yu}}{U_{kir}}$ bo'lgani uchun quyidagini hosil qilish mumkin.

$$U_n = \frac{\mu}{1 + \mu} U_{vx} \frac{R_{n\sim}}{r_i + R_{n\sim}}$$

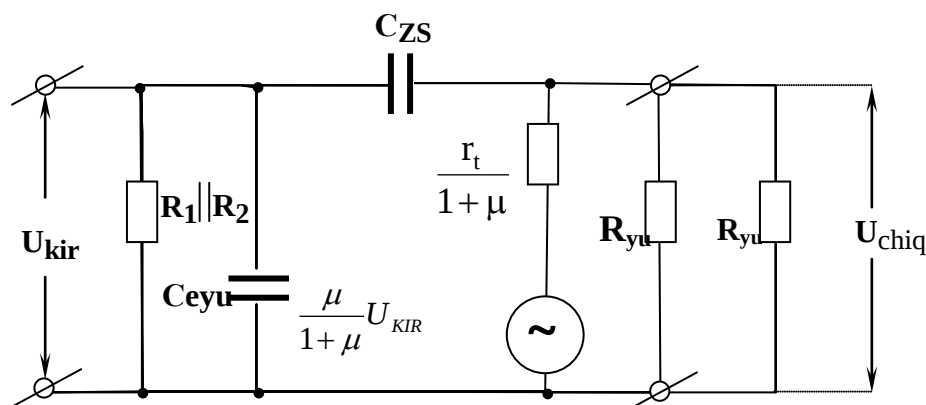Ushbu ifoda 10,4 rasmda keltirilgan ekvivalent sxemaning asosini tashkil qiladi.



10.4 rasm

Ekvivalent sxema orqali US kaskadining chiqish qarshiligi aniqlaniladi.

$$R_{chiq} = R_u \parallel \frac{r_i}{1 + \mu} \approx \frac{1}{S}$$

R_{kir} US kaskadida UI kaskadiga nisbatan kichikroq qiymatga ega va u quyidagiga teng: 100-3000 Om. Istok qaytargichining kirish sig`imi UI kaskadiga nisbatan kichikdir va u quyidagicha aniqlaniladi:

$$S_{kir} = S_{zs} + S_{zi}(1 - K_u) + S_m$$

o`lib, quyidagi ifoda bilan yoritiladi:

Asosiy qism

Topshriq;

Kuchaytirgich quydagi xususiyatlarga ega bulishi kerak.

- 1.Ishlash chastotasi 300-800 МГц
- 2.Fast chastotalarda 3 дБ
- 3.Yuqori chastotalarda 3 дБ
- 4.Kuchaytirish kaypisinti 20 дБ
- 5.CHiqish kaypisinti =1 Бт6
- 6.Ishlash tempraturasi +10 dan +60 gradus
- 7.Signal nanbaining qarshiligi $R_{\Gamma} = R_H = 50 \text{ Om}$

Yeichim

3.1 Kaskad sonlarni xisoblash

Kaskad sonlari topshriqa asosan xisoblanadi .Bu aparat 20Db gacha oshirib berishi kerak. Shuning uchun 3 ta kaskad ishlatish maxsdga muopiq buladi. Xar bir 1Db tug`ri keladi.


3.2 ACHX tekshrish

Topshriqdan kelib chiqan xolda aparat 3dB gacga xatolik kursatish kerak, chunki 3 kaskat ishlatliyapti. Xar bir xatolik 1dan va AChXga xar biri 1Db qushadi

3.3 Ishchi nuxtani xisoblash.

Bu sxemada rezistorli yoki drezoli kaskadlarni ishlatish mumkun.
 Xisob kitoblardan sung ulardan birnitanlash mumkun.
 a) kolektor zanjirda qarshilk ishlatladi.

.3.1-rasm

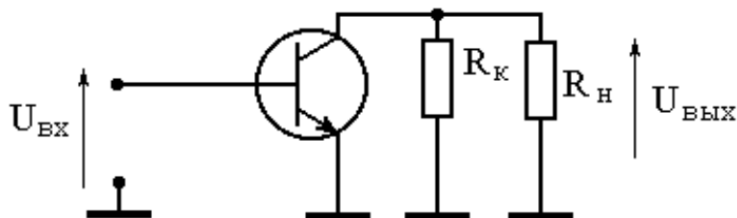

Kup xollarda zanjirlardagi qarshilk va nagruskaning qarshilgini bir xil deb oladilar.
 Kuchaytrgichdagi chiqish kuchlanishi

$$U_{\text{вых}} = \sqrt{2PR_H}, \quad (3.1)$$

P- kuchaytrgichning chiqish quvati, Вт;

R. nagruska qarshligi Ом.

Shunda $U_{\text{вых}} = \sqrt{2R_H P_{\text{вых}}} = \sqrt{2 \cdot 50 \cdot 1} = \sqrt{100} = 10 \text{ В}$.

Nagruska qarshliging chiqsh toki

$$I_{\text{нагр}} = \frac{U_{\text{вых}}}{R_{\text{нагр}}} = \frac{10}{50} = 0.2 \text{ А}, \quad (3.2)$$

Bu sxemadan ekivalent qarshliklar faydo buladi u parallel ulangan qarshliklardan iborat. R_H va R_K :

$$R_{\text{нагр}} = \frac{R_K R_H}{R_K + R_H} = \frac{50 \cdot 50}{50 + 50} = 25 \text{ Ом}$$

Shunda chiqish toki quydagiga teng buladi.

$$I_{\text{вых}} = \frac{U_{\text{вых}}}{R_{\text{эквив}}} = \frac{10}{25} = 0.4 \text{ А}$$

$R_{\text{эквив}}$ –Endi ishga nuxtani aniqlasak buladi, Ом.

$$\begin{cases} U_{\text{кз}} = U_{\text{вых}} + U_{\text{ост}} = 12...13 \text{ В, где } U_{\text{ост}} = 2...3 \text{ В} \\ I_{\text{к0}} = I_{\text{вых}} + 0.1 I_{\text{вых}} = 0.4 + 0.1 \cdot 0.4 = 0.44 \text{ А} \end{cases} \quad (3.3)$$

Manbaning kuchlanishi quydagiga teng.


$$E_{\text{п}} = U_{\text{кз0}} + I_{\text{к0}} (R_K + R_{\text{э}}) = U_{\text{кз0}} + I_{\text{к0}} R_K = 13 + 0.44 \cdot 50 = 13 + 22 = 35 \text{ В}. \quad (3.4)$$

Uzgarmas tok buyicha xisob kitobi quydagi formulada keltilgan

$$E_{\Pi} = U_{K\Omega 0} + R_K \cdot I_{K0} \quad (3.5)$$

$$I_{K0}=0: \quad U_{K\Omega 0}=E_{\Pi}=35 \text{ B},$$
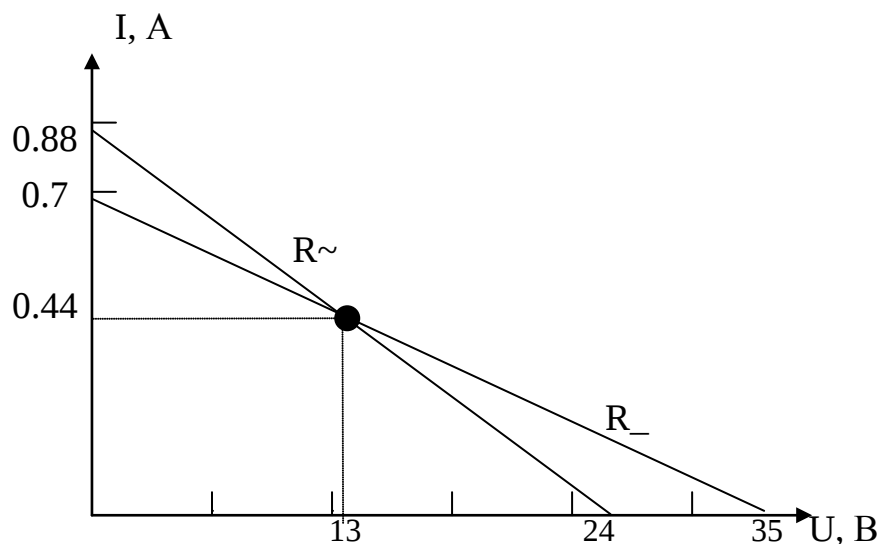
$$U_{K\Omega 0}=0: \quad I_{K0}= E_{\Pi}/ R_K=35/50\text{A}=0.7\text{A}.$$



$$\Delta U_{B\Delta X} = I_{K0} \cdot \frac{R}{2} = 11\text{B}, \quad U_m = 24\text{B},$$

$$\Delta I_{K0} = \frac{\Delta U_{B\Delta X}}{R_{\text{перем}}} = 0.44\text{B}, \quad I_m = 0.88\text{A}.$$

Transistor va istmolchilardagi qivvatni xam topamiz

$$P_{расч} = I_{K0} \cdot U_{K0} = 0.44 \cdot 12 = 5.72 \text{ Bt} \quad (3.6)$$

$$P_{пот\text{ рел}} = I_{K0} \cdot E_{\Pi} = 0.44 \cdot 34 = 15.4 \text{ Bt} \quad (3.7)$$

В) kolektor zanjirida drossel ishlatladi.enirgetik farametirlarni xisoblaymiz.


$U_{B\Delta X}, U_{K\Omega}, I_{нагр}$ uzgarmaydi.

Utgan punkitda xosil bulgan ekvivalint qarshlik nagruzka qarshiligiga teng bula-di., chunki R kni drossill bilan almashtirdik shunda chiqish quydagiga teng buladi.:

$$I_{B\Delta X} = \frac{U_{B\Delta X}}{R_{\text{эКВИВ}}} = \frac{U_{B\Delta X}}{R_{нагр}} = \frac{10}{50} = 0.2 \text{ A}$$

Ishch nuxta toki uzgaradi ток.
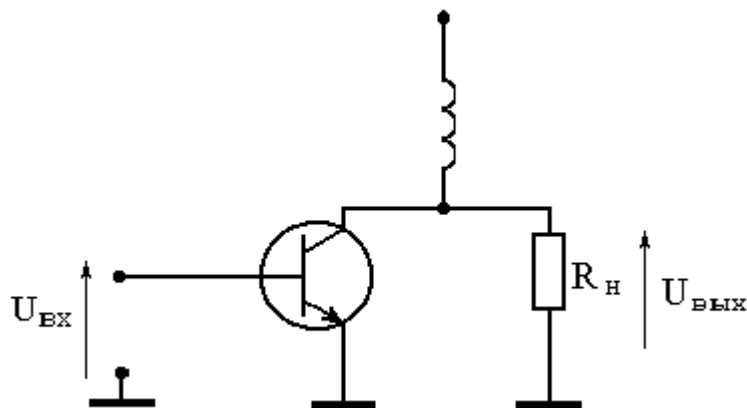
$$I_{K0} = I_{B\Delta X} + 0.1 I_{B\Delta X} = 0.2 + 0.1 \cdot 0.2 = 0.22 \text{ A}$$




Tok va kuchlanish qiymatlarini ishchi nuxtaga yozamiz.:

$$\begin{cases} U_{K0} = 13B \\ I_{K0} = 0.22A. \end{cases}$$

Manbaning kuchlanishi:

$$E_{\Pi} = U_{K0} = 13v.$$

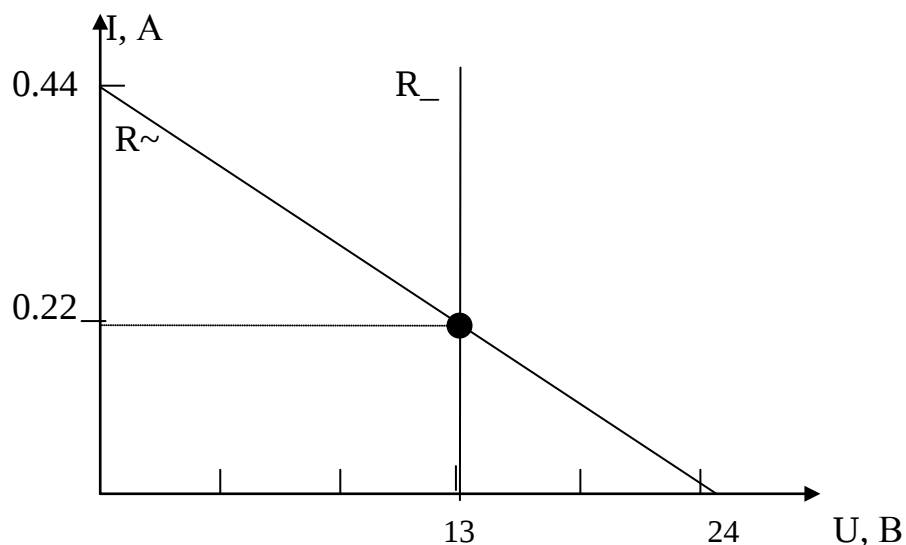Kurinib turibiki manbaning kuchlanishi ancha kamayadi 3.4 rasmda kursatilgan.tug'ri chiziq keltrlgan .



3.4 -rasm

Uzgarmas tok buyicha tug'ri chiziq xisoblash

$$E_{\Pi} = U_{K0} + I_{K0} (R_K + R_J) = U_{K0} + I_{K0} \cdot (0 + 0) = 13B$$

Uzgaruvchan yokni xisoblash

$$\Delta U_{BYX} = I_{K0} \cdot R_H = 11B, \quad U_m = 24B,$$

$$\Delta I_{K0} = \frac{\Delta U_{BYX}}{R_H} = 0.22B, \quad I_m = 0.44A.$$

Transistor va istmolchilardagi qivvatni ham topamiz $P_{расч} = I_{K_0} \cdot U_{K_0} = 0.22 \cdot 12 = 2.64 \text{ BТ}$

$$P_{потреб} = I_{K_0} \cdot E_{II} = 0.22 \cdot 12 = 2.64 \text{ BТ}$$

Olingan natijalarni jadivalga joylashtramiz.

3.1 - jadival

:Параметр	E_{II}	$P_{рас}$	$P_{потр}$	I_{K_0}	U_{K_0}
схема с R_K	35	5.72	15.4	0.44	13
схема без R_K	13	2.86	2.86	0.22	13

Jadivaldan kurinib turibdki drizolli kaskaddagi tranzistorda ajralib chiqayotgan qivvat ancha kam, koliktorni kaskadga nisbatan topshriqa binoan transistor tanlaymiz

$$I_{K_{доп}} > 1.2 \cdot I_{K0} = 0.264 \text{ A}$$

$$U_{K_{доп}} > 1.2 \cdot U_{K0} = 15.6 \text{ B} \quad (3.8)$$

$$P_{K_{доп}} > 1.2 \cdot P_{рас} = 3.43 \text{ BТ}$$

$$f_T = (3-10) \cdot f_B = (3-10) \cdot 800 \text{ МГц.}$$

Bu xarakteristikaga KT 939A tug'ri keladi. Uning texnik xarakteristikasi quyda keltirilgan .

elektr parametirlari $U_K = 10 \text{ B}$: $\tau_{OC} = 4.6 \text{ нс}$;

1. $ОЭ H_{21Э} = 113$;
2. $U_{KB} = 12 \text{ B}$ $C_K = 3,9 \text{ пФ}$;


Eksploatsion

1. $U_{KЭMAX} = 30 \text{ B}$;
2. $P_{KMAX} = 4 \text{ BТ}$;
3. $T_{II MAX} = 423 \text{ К}$.

3.3.2.shu tranzistorning xisobi KT939A.

A) jikolito metodi.

. 3.5 [1].- rasm jikolito metodi

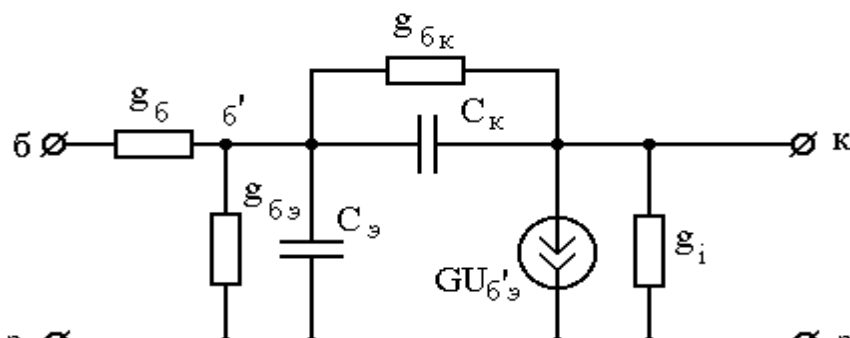

Xisob kitob uchun malulmotlar:

$$\tau_{OC,10B} = 4.6\pi c.$$

$$\beta_0 = 113,$$

$$C_{K,12B} = 3.9\pi\Phi,.$$

Zanjirning aloqa qaytaruvchi vaqti buyicha tranzistorning qarshligini topamiz:

$$\tau_c = C_k r_{\bar{o}} \quad (3.9)$$

Bizga bular malum $U_k = 10B$ $\tau_c = 4.6\pi c$, a $C_k = 3.9\pi\Phi$ na 12B. Bu shartlarni bitta setimada yozish uchun quydagi parametrlardan poydalanamiz:

$$C_k(U_{k2}^{T\text{peб}}) = C_k(U_{k1}^{naccn}) \sqrt{\frac{U_{k2}^{T\text{peб}}}{U_{k1}^{naccn}}} \quad (3.10)$$

$$C_{k10} = 3.9 \cdot 10^{-12} \sqrt{\frac{10}{12}} = 3.9 \cdot 10^{-12} \cdot 0.912 = 3.56 \cdot 10^{-12} = 3.56\pi\Phi$$

Endi xamma parametrlarni bilgan xolda qarshlikni toppish mumkun

$$r_{\bar{o}} = \frac{\tau_c}{C_k} = \frac{4.6}{3.56} = 1.29 OM, \text{ тогда } g_{\bar{o}} = \frac{1}{r_{\bar{o}}} = \frac{1}{1.29} = 0.755$$

Ishchi nuxtadagi kolektorli sig'mni topamiz

Sxemada $C_{k10} = 3.9 \cdot 10^{-12} \sqrt{\frac{13}{12}} = 3.9 \cdot 10^{-12} \cdot 1.0834 = 4.22 \cdot 10^{-12} = 4.2n\Phi$
qolgan eli-
mentlar qiymatni topamiz.

$$g_{\bar{o}} = \frac{1}{r_{\bar{o}}(1 + \beta_0)}, \quad (3.11)$$

$\beta_0 = 113$, eliktr sig'mi

$$r_{\bar{o}} = \frac{26}{I_{k_0} [MA]} + \frac{3}{I_{k_0} [MA]} = \frac{26}{220} + \frac{3}{220} = 0.118 + 0.014 = 0.132 OM -$$

$$g_{\bar{o}} = \frac{1}{0.132(1 + 113)} = 0.066 \frac{1}{OM}.$$

$$C_{\bar{o}} = \frac{1}{2\pi f_T r_{\bar{o}}} = \frac{1}{2\pi \cdot 3060 \cdot 10^6 \cdot 0.132} = 395\pi\Phi, \text{ где } f_T = 3060 MГц - \text{sxemadagi qolgan parametrlarni topamiz}$$

$$R_i = \frac{U_{\kappa \text{ доп}}}{I_{\kappa \text{ доп}}} = \frac{30}{400 \cdot 10^3} = \frac{30}{0.4} = 75 \text{ Ом} \quad (3.12)$$


$$g_i = \frac{1}{R_i} = \frac{1}{75} = 0.0133 \frac{1}{\text{Ом}} \quad (3.13)$$

$$G = \alpha g_s = \frac{\beta_0}{1 + \beta_0} = \frac{113}{114} = 0.991 \quad (3.14)$$

б) Bir yunalishli model 3.6 [1].-rasmда keltilgan .yuqori chastotsli modelning qiy-matlarni aniqlashda tranzistorning passport malumotlardan foydalanamiz.

:
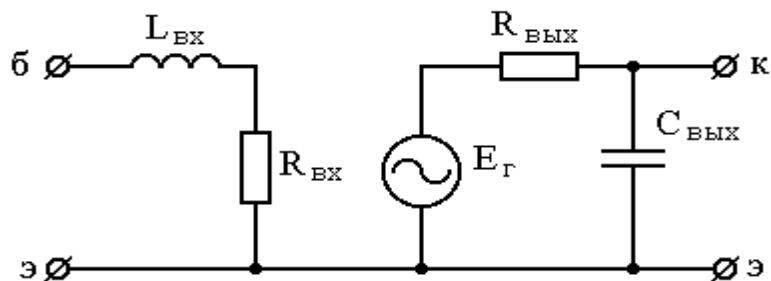
$$\begin{aligned} R_{\text{BX}} &= R_{\sigma} = 1.29 \text{ Ом} \\ C_{\text{ВЫХ}} &= C_{\kappa} = 4.2 \text{ пФ} \\ R_{\text{ВЫХ}} &= R_i = 75 \text{ Ом} \end{aligned} \quad (3.15)$$



3.15-rasm bir yunalishli model.

Passport malumotlarida induktivlikning qiymati berilmagan. Tranzistorning analik parametrlaridan foydalanamiz. KT913,3:

$$\begin{aligned} L_{\text{BX}} &= L_{\sigma} + L_{\sigma} \\ L_{\sigma} &= 0.55 / 3 = 0.183 \text{ нГн} \\ L_{\sigma} &= 3 / 3 = 1 \text{ нГн} \end{aligned}$$


L_{σ}, L_{σ} —

Natijada quydagi formula xosil buladi:

$$L_{\text{BX}} = 0.183 + 1 = 1.183 \text{ нГн}$$

$$f_{\text{max}} = f_T = 3.06 \text{ ГГц}$$

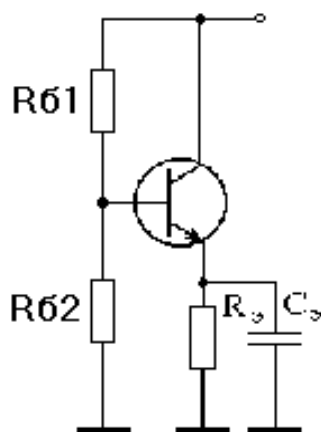3.3.3. tranzistorlarning ishchi nuktasidagi termostabilzatsiya chizma si xisobi.



3.7 –Emittrli termostabiilzatsiya .

Elimintlarning yaxlitlangan xisobi ishchi nuxtadan kelib chiqan xolda amalga oshiradi .rezistorni R_e kuchlanish kamida 3.5 v bulishi kerak .

Ishchi nuxta :

$$\begin{cases} U_{кэ0}=13B, \\ I_{к0}=0.22A.: \\ R_э = \frac{U_э}{I_{к0}}, \text{ где } U_э = 3B, - 0.22 A: \end{cases}$$

$$R_э = \frac{3}{0.22} = 13.6 OM \text{ и } P_{R_э} = U_э I_{к0} = 0.66 BТ \quad (3.16)$$

Bazadagi tok β_0 koliktordan kotta:

$$I_б = \frac{I_к}{\beta_0} = \frac{0.22}{113} = 0.0019 A, \quad (3.17)$$

Bulivchi bazadagi tok esa un marta kotta buladi :

$$I_{делит} = 10 I_б = 0.019 A \quad (3.18)$$

Manbaning kuchlanishi quydagiga teng:



$$E_n = U_{K_э} + U_{кэ0} = 3 + 13 = 16 B, \quad (3.19)$$

Bulivchi bazaning qarshilgini xisoblaymiz:

$$R_{б1} = \frac{E_n - (U_{R_э} + 0.7)}{I_{делит}} = \frac{16 - (3 + 0.7)}{0.019} = \frac{12.3}{0.019} = 647.3 OM \quad (3.20)$$

$$R_{б2} = \frac{U_{R_э} + 0.7}{I_{делит}} = \frac{3 + 0.7}{0.019} = 194.7 OM \quad (3.21)$$

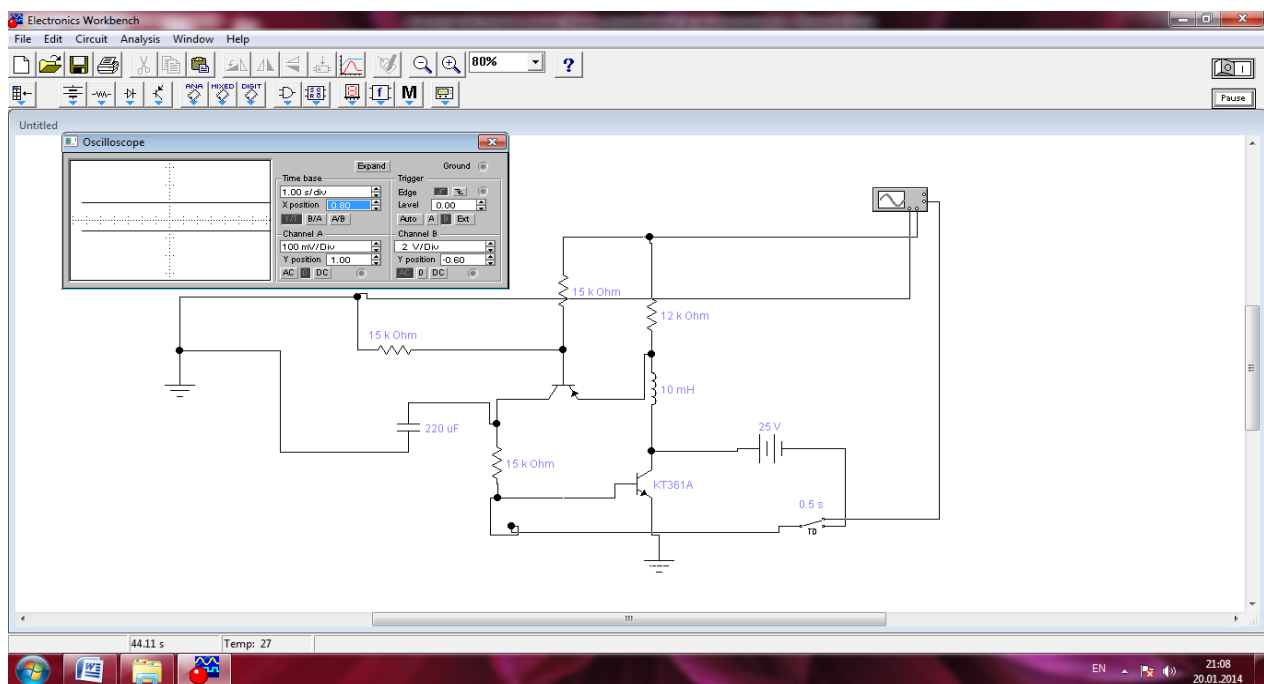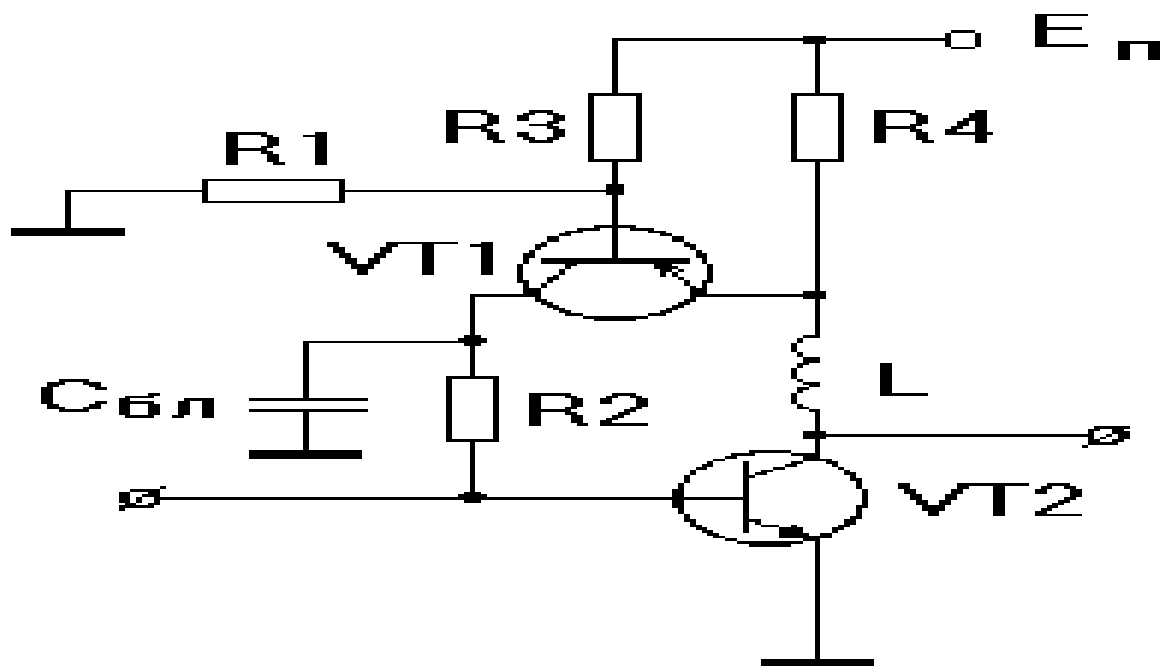Aktiv koliktor termostabilzator chizmasi 3.8chi rasmda



Boshqariladigan aktiv qarshilik sifatida kam qiyvatli Kt361 A transistor tanlangan koliktorzanjirdagi qarshilikning kuchlanishi uzgarmas tok buyicha 1v dan kup bulishi kerak. Sxema xisob kitobi:

$$I_{K0, VT1} = I_{\sigma, VT2} = \frac{I_{K0, VT2}}{\beta_{0, VT2}} = \frac{0.22}{113} A = 1.9 \text{ mA}$$

$$I_{\text{делит еля}} = 10 \cdot I_{\sigma, VT1} = 10 \frac{I_{K0, VT1}}{\beta_{0, VT1}} = \frac{0.0019}{50} \text{ mA} = 0.38 \text{ mA}.$$

$$E_{\pi} = U_{R4} + U_{K\mathcal{O}} = 1B + 13B = 14B$$

$$U_{K\mathcal{O}, VT1} = \frac{U_{K\mathcal{O}, VT2}}{2} = 6.5B$$

(3.22):

$$P = U_{R4} \cdot I_{K0} = 1 \cdot 0.22 = 0.22 \text{ BT} . \quad (3.23)$$

Kurinib turibdiki yuqoridagi quvvat 3marta amaygan oldingi sxemanlarga sxemaning yahlit xisob kitobi [1]:

$$\begin{aligned} R_1 &= \frac{E_{\pi} - (U_{R2} + 0.7)}{I_{\text{делит еля}}} = \frac{14 - 1 - 0.7}{0.38 \cdot 10^{-3}} \text{ OM} = 31590 \text{ OM} \\ R_2 &= \frac{U_{K\mathcal{O}, VT1} - 0.7}{I_{\sigma, VT2}} = \frac{6.5 - 0.7}{1.9 \cdot 10^{-3}} \text{ OM} = 2979 \text{ OM} \\ R_3 &= \frac{U_{R4} + 0.7}{I_{\text{делит еля}}} = \frac{1 + 1.7}{0.38 \cdot 10^{-3}} = 4366 \text{ OM} \\ R_4 &= \frac{U_{R4}}{I_{K0}} = \frac{1}{0.22} = 4.5 \text{ OM}. \end{aligned} \quad (3.24)$$

Radiaktiv elimentlarning nomuluktrasida kelib chiqan xolda tanlanadi:

$$\begin{aligned} L\omega_{\pi} &\gg R_{\pi} \\ \frac{1}{\omega C_{\sigma\pi}} &\ll R_2. \end{aligned} \quad (3.25)$$

Bu talablarga quydgi nomunalar javob beradi:

$L=100 \text{ мкГн}$ ($R_{\pi}=50 \text{ Ом}$) и $C_{\sigma\pi}=1 \text{ мкФ}$ ($f_{\pi}=300 \text{ МГц}$).

Fassiv kpliktor stabilzatsiyasi 3.9 rasmda kursatilgan. bu sxemada kuchlanish 5-10 vbulishi kerak urtacha 7v .

Sxema xisob kitobni boshlaymiz :


$$I_{\sigma} = \frac{I_{K0}}{\beta_0} = \frac{0.22}{113} = 0.0019 \text{ A} = 1.9 \text{ mA} \quad (3.26)$$

$$E_{\pi} = U_{R_K} + U_{K\mathcal{O}} = 7 + 13 = 20B$$

Kaliktor qarshilikdagi quvat:

$$P = U_{R4} \cdot I_{K0} = 0.22 \cdot 7 = 1.54 \text{ BT} . \quad (3.27)$$

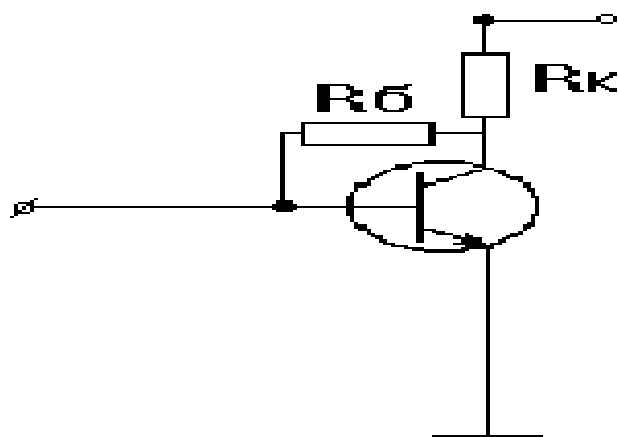Kurinib turibdiki bu sxemada qivvat endi katta buladi.



3.9 – sxema kurinishi .

Sxema nomunalini xisoblashni boshlaymiz :


$$R_{\sigma} = \frac{U_{K\sigma_0} - 0.7}{I_{\sigma}} = \frac{13 - 0.7}{1.9 \cdot 10^{-3}} \text{ OM} = 6473 \text{ OM}$$

$$R_K = \frac{U_{R_K}}{I_{K0}} = \frac{7}{0.22} = 31.8 \text{ OM}.$$

(3.28)

Sxemalarni solishtirishdan urinib turibdiki enirgitik va amaliy tarafdin akktiv koliktorli termostabilizatsiyadan foydalanish urinliroq.

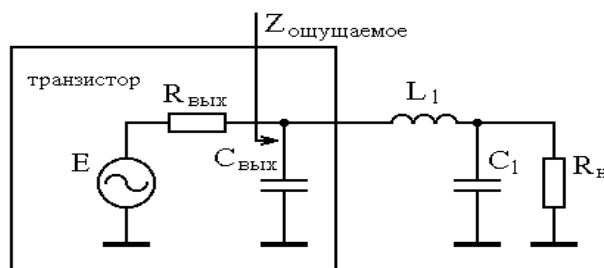3.3.4. tug'ri zanjizning chiqishni xisoblaymiz .



3.10 –rasim

Kuchaytirgich chiquvchi kaskadidan maksimal chiqvchi quvvat xosil qilish talab qiladi.bu qarshilik sezgiriligidan amalga oshiriladi .tranzistorning ichki genratori uchun bulardan biri transistor chiquvchi sig'mining pas chastotali filtrga ulash KЦ. KЦ xisobi fFana metodi buyicha xisoblanadi .kaskadning chiquvchi sig'mi buyich b-3 parametrlarni topamiz buning uchun tablitsadan foydalanamiz:

$$b_3 = C_{BbIX} = C_{BbIX} \cdot R_H \cdot \omega_B = 4.2 \cdot 10^{-12} \cdot 50 \cdot 2 \cdot \pi \cdot 8 \cdot 10^8 = 1.05. \quad (3.29)$$

Jadivaldan quydagi natijalarni olamiz:

$$C_{1H}=b1=1.9, \quad L_{1H}=b2=0.783, \quad C_{1H}=b3=1.292, \quad S=0.292, \quad \nu = 1.605.$$

Sxema dagi eliment nominallaridan foydalanamiz:

$$L_1 = \frac{L_{1H} \cdot R_H}{\omega_B} = \frac{0.783 \cdot 50}{2\pi \cdot 8 \cdot 10^8} \text{ IH} = 48.9 \text{ IH}$$


$$C_1 = \frac{C_{1H}}{R_H \cdot \omega_B} = \frac{1.9}{2\pi \cdot 8 \cdot 10^8 \cdot 50} \text{ Ф} = 47.5 \text{ ПФ}.$$

$$R_{OЦ} = \frac{R_H}{\nu} = 31.5 \text{ OM}.$$

(3.30)

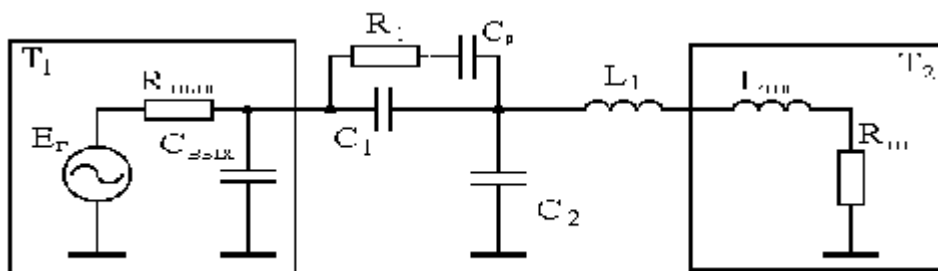3.3.5 Tug'ri zanjir urta kaskadini xisoblaymiz .

. 3.11 [1]-rasmda tug'ri zanjir kaskadi kursatilgan .



3.11 –bu sxemada zanjirning tug'ri bulmagan ACHX bilan taminlaydi, yuborish kaypisinti quydagiga teng:

$$\frac{1}{1 + a_1 p + a_2 p^2 + a_3 p^3} \quad (3.31)$$

Koliktorning yuborish funksiyasi ham xuddi shunday , bundan malumki bu zanjirni koliktor tenglamasidan kelib chiqan xolda xisoblash metodlarni 1 meto- dida kursatilgan filtrlar teorimasidan ACHX mos keladigan A1,A2,A3 kaypisindlari berilgan. Tug'ri bulmagan ACHX xisobiga amal xolda bizning xolatdagi kaypisind qiymatlarnini topamiz:

$$a_1 = 2.65, \quad a_2 = 2.012, \quad a_3 = 2.035$$

Kirivchi kaskad ancha kuchliroq KT 996 A Tranzistor ancha kuchli chiquvchi sig'mi va yuborish va uzatish kaypisinti kamiriq bu esa bizga maqulKT 996A transistor parametrlari [5]:

$$f_T = 5 \Gamma \Gamma \omega = f_{\max}$$

$$C_{BbIX} = C_K = 1.8 \text{ пФ при } U = 13 \text{ В}$$

$$\tau = 4.6 \text{ пс}$$

$$\beta_0 = 55$$

$$R_{BX} = r_o = 2.9 \text{ Ом}$$

$$L_{BX} = 1.18 \text{ нГн}$$

$$R_{BbIX} = 100 \text{ Ом}$$

$$P_{K \text{ рассеив}} = 2.5 \text{ Вт}$$

C1, L2, R3, faralil qiymqtlarni topamiz .

$$C_{BbIXH} = C_{BbIX} \cdot \omega_B \cdot R_{BbIX},$$

$$L_{BXH} = L_{BX} \cdot \omega_B / R_{BbIX}, \quad (3.32)$$

$$R_{BXH} = R_{BX} / R_{BbIX}$$

$$C_{BbIX} = C_K = 1.8 \text{ пФ и } R_{BbIX} = 100 \text{ Ом}$$

$$C_{BbIXH} = 1.8 \cdot 10^{-12} \cdot 2\pi \cdot 8 \cdot 10^8 \cdot 100 = 0.904$$

$$L_{BXH} = 1.18 \cdot 10^{-9} \cdot 2\pi \cdot 8 \cdot 10^8 / 100 = 0.059$$

$$R_{BXH} = 1.29 / 100 = 0.013$$

Natijada quydagilarni olamiz :

$$\begin{aligned} A &= D \cdot a_1 \cdot a_3 \cdot R_{BXH} \cdot (a_1 - C_{BbIXH})^2 / a_1^2; \\ B &= D \cdot (a_3 \cdot D - a_1 \cdot a_2); \\ D &= 1 + 2 R_{BXH} \cdot (a_1 - C_{BbIXH})^2 / a_1^2; \end{aligned} \quad (3.33)$$

qushimcha parametrlarni xisoblaymiz C_1 , C_2 , va L_1 :

$$\left. \begin{aligned} C_{1H} &= C_{1H}' / K; C_{2H} = [C_{2H}' - C_{1H}' \cdot (K - 1)] / K^2; \\ L_{1H} &= L_{1H}' / K^2 - L_{BXH}, \end{aligned} \right\}$$

$$\text{где } K = C_{1H}' / (C_{1H}' - C_{BbIXH}); \quad (3.34)$$

$$C_{1H}' = a_3 / L_{1H}' \cdot C_{2H}';$$

$$C_{2H}' = a_3 \cdot D / a_1 \cdot L_{1H}';$$

$$L_{1H}' = (\sqrt{B^2 - 4a_1^2 \cdot A - B}) / 2a_1^2 .:$$

Qushimcha paramtrlarni xisoblaymiz .

$$L_{1H}' = (\sqrt{9.24 - 4 \cdot 6.35 \cdot 0.027} + 3.04) / 2 \cdot 6.35 = 0.47$$

$$C_{2H}' = 2.035 \cdot 1.01 / (2.52 \cdot 0.47) = 1.73$$

$$C_{1H}' = 2.035 / (0.47 \cdot 1.73) = 2.5$$

$$K = 2.5 / (2.5 - 0.904) = 1.56$$

$$L_{1H} = L_{1H}' / K^2 - L_{BXH} = 0.47 / 2.43 - 0.059 = 0.134$$

$$C_{2H} = \frac{C_{2H}' - C_{1H}'(K - 1)}{K^2} = \frac{1.73 - 2.5(1.56 - 1)}{2.43} = 0.135$$

$$C_{1H} = \frac{C_{1H}'}{K} = \frac{2.5}{1.56} = 1.6$$

Qushimcha faramtrlarning xisobi.

$$G_{HOM1,2}(1) = \left(\frac{\omega_{\max}}{\omega_B} \right)^2 = \left(\frac{f_{\max}}{f_B} \right)^2 = \left(\frac{5 \cdot 10^9}{8 \cdot 10^8} \right)^2 = 39 \quad (3.35)$$

$$S_{210} = 2 \cdot C_{1H} \cdot \sqrt{R_{BXH} \cdot G_{HOM1,2}(1)} = 2 \cdot 1.6 \cdot \sqrt{0.013 \cdot 39} = 2.27 \quad (3.36)$$

ACHX tug'rlash maxsadida R1 rezistor ishlatiladi va u 3.37 ga teng buladi .

$$R_1 = \frac{2\beta_0 \cdot R_H}{S_{210}} = \frac{2 \cdot 113 \cdot 50}{2.27} = 4977 OM \quad (3.37)$$

$$C_{1H}, C_{2H}, L_{1H},$$

$$C_1 = \frac{C_{1H}}{R_{BbIX} \cdot \omega_B}, \quad C_2 = \frac{C_{2H}}{R_{BbIX} \cdot \omega_B}, \quad L_1 = \frac{L_{1H} \cdot R_{BbIX}}{\omega_B}, \quad (3.38)$$

$$C_1 = \frac{1.6}{100 \cdot 2\pi \cdot 8 \cdot 10^8} = 3.184 \cdot 10^{-12} = 3.184 \text{ пФ}$$


$$C_2 = \frac{0.135}{100 \cdot 2\pi \cdot 8 \cdot 10^8} = 2.687 \cdot 10^{-13} = 0.269 \text{ пФ}$$

$$L_1 = \frac{0.134 \cdot 100}{2\pi \cdot 8 \cdot 10^8} = 2.667 \cdot 10^{-9} = 2.7 \text{ нГн}$$

3.4 Kaskad xisobi .

KT 939 A Tranzistor urniga KT 996 A tranzistor ishlatamiz.

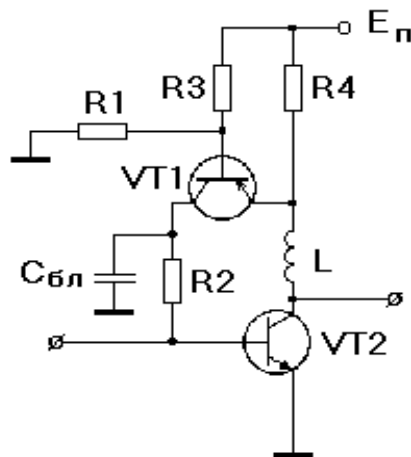3.4.1 Aktiv koliktorni termostabilizatsiyasi.



3.12 – rasn trmostablizatsiyasi sxema aktiv koliktor trmostablizatsiyasi.

Sxemaning xisob kitobi

$$\begin{cases} U_{кэ0} = 13\text{В} \\ I_{к0} = I_{к0\text{оконечного}} / S_{210V\text{токонечного}} = 0.09\text{А.} \end{cases}$$

Koliktor qarshlikdagi qivvat formilasi, sxema nominallari (3.22):

$$I_{K0,VT1} = I_{\delta,VT2} = \frac{I_{K0,VT2}}{\beta_{0,VT2}} = \frac{0.09}{55} A = 1.6 \text{ } \mu A,$$

$$I_{\text{делит еля}} = 10 \cdot I_{\delta,VT1} = 10 \frac{I_{K0,VT1}}{\beta_{0,VT1}} = \frac{16}{50} \text{ } \mu A = 0.32 \text{ } \mu A,$$

$$E_{\pi} = U_{R4} + U_{KЭ0} = 1B + 13B = 14B,$$

$$U_{KЭ0,VT1} = \frac{U_{KЭ0,VT2}}{2} = 6.5B$$

Kolikor qarshilik formulasi :

$$P = U_{R4} \cdot I_{K0} = 1 \cdot 0.09 = 0.09 \text{ } \mu W .$$

Formula buyicha xisoblaymiz . (3.24):

$$R_1 = \frac{E_{\pi} - (U_{R4} + 0.7)}{I_{\text{делит еля}}} = \frac{14 - 1.7}{0.32 \cdot 10^{-3}} = 38437 \text{ } \Omega,$$

$$R_2 = \frac{U_{KЭ,VT1} - 0.7}{I_{\delta,VT2}} = \frac{6.5 - 0.7}{1.6 \cdot 10^{-3}} = 3625 \text{ } \Omega,$$

$$R_3 = \frac{U_{R4} + 0.7}{I_{\text{делит еля}}} = \frac{1 + 0.7}{0.32 \cdot 10^{-3}} = 5312 \text{ } \Omega,$$

$$R_4 = \frac{U_{R4}}{I_{K0}} = 11 \text{ } \Omega.$$

Reaktiv element nominallari tengsizlikdan kelib chiqan xolda taminlanadi. bu talabga quydagilar javob buladi :

$$L\omega_H \gg R_{\text{экв}} = R_{\text{тр ввх}} \parallel R_{\text{мкц}}$$

$$\frac{1}{\omega C_{\text{ол}}} \ll R_2 .$$

$L=100 \text{ } \mu\text{Гн}$ ($R_{\text{экв}}=98 \text{ } \Omega$), и $C_{\text{ол}}=1 \text{ } \mu\text{Ф}$ ($f_H=300 \text{ МГц}$, $R_2=3625 \text{ } \Omega$).


Bu erda $R_{\text{экв}}$ kaskadning ekvivalent qarshiligi .

$$R_H = \frac{4977 \cdot 100}{4977 + 100} = 98 \text{ } \Omega$$

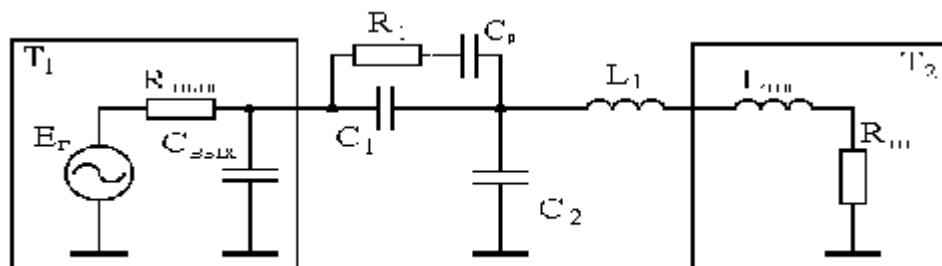3.4.1 Urta kaskadli zanjir .

:

$$C_{\text{БВХН}} = C_{\text{БВХ}} \cdot \omega_B \cdot R_{\text{БВХ}}, L_{\text{БХН}} = L_{\text{БХ}} \cdot \omega_B / R_{\text{БВХ}}, R_{\text{БХН}} = R_{\text{БХ}} / R_{\text{БВХ}}$$



3.13 - rasm Межкаскадная корректирующая цепь третьего порядка.

Xisob kitob avvalgiday faqat C, L, R, lar qiymatlari uzgaradi.

$$C_{BbIXH} = 1.8 \cdot 10^{-12} \cdot 2\pi \cdot 8 \cdot 10^8 \cdot 100 = 0.904$$

$$L_{BXH} = 1.18 \cdot 10^{-9} \cdot 2\pi \cdot 8 \cdot 10^8 / 100 = 0.059$$

$$R_{BXH} = 2.9 / 100 = 0.029$$

КТ 996 А транзистorning bilgan xolda quydagilarni topamiz :

$$A = D \cdot a_1 \cdot a_3 \cdot R_{BXH} \cdot (a_1 - C_{BbIXH})^2 / a_1^2;$$

$$B = D \cdot (a_3 \cdot D - a_1 \cdot a_2);$$

$$D = 1 + 2R_{BXH} \cdot (a_1 - C_{BbIXH})^2 / a_1^2;$$

bu yerda narmal qiymatlarni topamiz C_1 , C_2 , и L_1 :

$$\left. \begin{aligned} C_{1H} &= C_{1H}' / K; C_{2H} = [C_{2H}' - C_{1H}' \cdot (K-1)] / K^2; \\ L_{1H} &= L_{1H}' / K^2 - L_{BXH}, \end{aligned} \right\}$$

где $K = C_{1H}' / (C_{1H}' - C_{BbIXH})$;

$$C_{1H}' = a_3 / L_{1H}' \cdot C_{2H}';$$

$$C_{2H}' = a_3 \cdot D / a_1 \cdot L_{1H}';$$

$$L_{1H}' = (\sqrt{B^2 - 4a_1^2 \cdot A - B}) / 2a_1^2.$$

Qushimcha faramtrlarni xisoblaymiz:

$$L_{1H}' = (\sqrt{9.3 - 4 \cdot 6.35 \cdot 0.062 + 3.05}) / 2 \cdot 6.35 = 0.459$$

$$C_{2H}' = 2.035 \cdot 1.023 / (2.52 \cdot 0.459) = 1.8$$

$$C_{1H}' = 2.035 / (0.459 \cdot 1.8) = 2.463$$

$$K = 2.463 / (2.463 - 0.904) = 1.58$$

$$L_{1H} = L_{1H}' / K^2 - L_{BXH} = 0.459 / 2.5 - 0.059 = 0.125$$

$$C_{2H} = \frac{C_{2H}' - C_{1H}'(K-1)}{K^2} = \frac{1.8 - 2.463(1.58-1)}{2.5} = 0.148$$

$$C_{1H} = \frac{C_{1H}'}{K} = \frac{2.463}{1.58} = 1.59$$

Qushimcha faramtrlarni xisoblaymiz:

$$G_{\text{НОМ1,2}}(1) = \left(\frac{\omega_{\text{max}}}{\omega_B} \right)^2 = \left(\frac{f_{\text{max}}}{f_B} \right)^2 = \left(\frac{5 \cdot 10^9}{8 \cdot 10^8} \right)^2 = 39$$

$$S_{210} = 2 \cdot C_{1H} \cdot \sqrt{R_{\text{ВХ}} \cdot G_{\text{НОМ1,2}}(1)} = 2 \cdot 1.59 \cdot \sqrt{0.029 \cdot 39} = 3.3$$

Elimentlarning haqiqiy qiymatlarni topamiz.

$$R_1 = \frac{2\beta_0 \cdot R_H}{S_{210}}, \text{ здесь } R_H$$

$$R_H = \frac{4977 \cdot 100}{4977 + 100} = 98 \text{ Ом}, \text{ учтя это:}$$

$$R_1 = \frac{2 \cdot 55 \cdot 98}{3.3} = 3267 \text{ Ом}$$

$$C_1 = \frac{C_{1H}}{R_{\text{ВЫХ}} \cdot \omega_B}, \quad C_2 = \frac{C_{2H}}{R_{\text{ВЫХ}} \cdot \omega_B}, \quad L_1 = \frac{L_{1H} \cdot R_{\text{ВЫХ}}}{\omega_B},$$

$$C_1 = \frac{1.59}{100 \cdot 2\pi \cdot 8 \cdot 10^8} = 3.164 \cdot 10^{-12} = 3.164 \text{ пФ}$$


$$C_2 = \frac{0.148}{100 \cdot 2\pi \cdot 8 \cdot 10^8} = 2.945 \cdot 10^{-13} = 0.294 \text{ пФ}$$

$$L_1 = \frac{0.125 \cdot 100}{2\pi \cdot 8 \cdot 10^8} = 2.488 \cdot 10^{-9} = 2.488 \text{ нГн}$$

3.5Krivchi kaskadni xisoblah .

Kirvchi kaskad tranzistori uzgarmaydi faqat kaskad boshida 50 om qarshlik generator turbid.

3.5.1 Aktiv koliktorli sitabilzatsia.

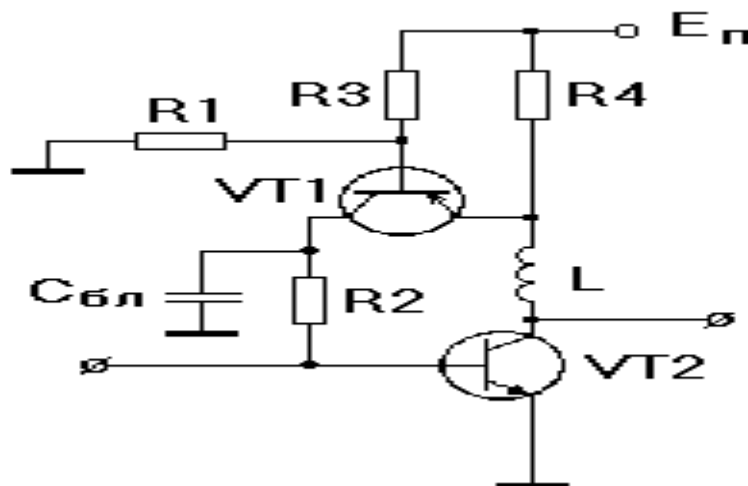

3.14 –rasm sxemaning aktiv koliktor termstabilizatsiyasi.

Kirvchi kaskad uchun xamma farametrlar oldigiday qoladi, faqat ishchi nuxta uzgaradi:

$$\begin{cases} U_{KЭ0} = 13B, \\ I_{K0} = I_{K0\text{предоконечного}}/S_{210Vt\text{ предоконечного}} = 0.09/2.45 = 37\text{mA}. \end{cases}$$

Enirgitik xisoblash:

$$I_{K0, VT1} = I_{\sigma, VT2} = \frac{I_{K0, VT2}}{\beta_{0, VT2}} = \frac{33}{55} \text{mA} = 0.6 \text{mA},$$

$$I_{\text{делит еля}} = 10 \cdot I_{\sigma, VT1} = 10 \cdot \frac{I_{K0, VT1}}{\beta_{0, VT1}} = \frac{6}{50} \text{mA} = 0.12 \text{mA},$$

$$E_{\pi} = U_{R4} + U_{KЭ0} = 1B + 13B = 14B,$$

$$U_{KЭ0, VT1} = \frac{U_{KЭ0, VT2}}{2} = 6.5B.$$

Koliktordagi qarshilk formilasi

:

$$P = U_{R4} \cdot I_{K0} = 1 \cdot 0.037 \text{BT} = 37 \text{mBT}.$$

Sxemaning nominal xisobi:

$$R_1 = \frac{E_{\pi} - (U_{R4} + 0.7)}{I_{\text{делит еля}}} = \frac{14 - 1.7}{0.12 \cdot 10^{-3}} \text{OM} = 102500 \text{OM},$$

$$R_2 = \frac{U_{KЭ, VT1} - 0.7}{I_{\sigma, VT2}} = \frac{6.5 - 0.7}{0.6 \cdot 10^{-3}} \text{OM} = 9667 \text{OM},$$

$$R_3 = \frac{U_{R4} + 0.7}{I_{\text{делит еля}}} = \frac{1 + 0.7}{0.12 \cdot 10^{-3}} = 14167 \text{OM},$$

$$R_4 = \frac{U_{R4}}{I_{K0}} = 27 \text{OM}.$$

Reaktiv elimentlarning nominal tensizligidan kelib chiqan xolda topiladi.

$$L\omega_H \gg R_{\text{эКВ}} = R_{\text{г вых}} \parallel R_{2\text{MKЦ}}$$


$$\frac{1}{\omega C_{\text{бл}}} \ll R_2.$$

Bunga quydagi nominal javob beradi.

$L=100 \text{ мкГн}$ ($R_{\text{эКВ}}=49.2 \text{ Ом}$) и $C_{\text{бл}}=1 \text{ мкФ}$ ($f_H=300 \text{ МГц}$, $R_2=9667 \text{ Ом}$), где

$$R_{\text{эКВ}} = \frac{3267 \cdot 50}{3267 + 50} = 49.2 \text{OM}$$

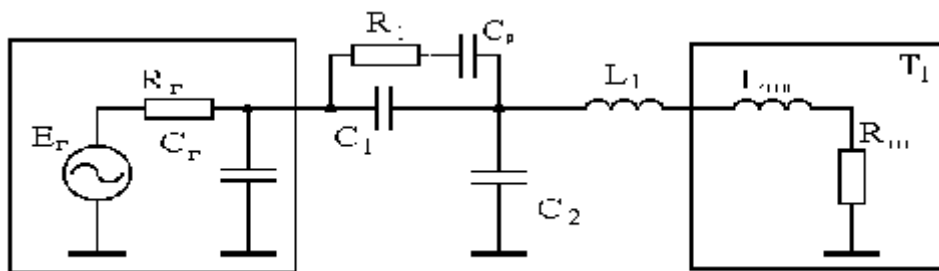3.5.2 Kirvchi koliktor nominallar zanjirlar ni xisoblash.



3.15 – rasm .

FXisoblash metodikasi va transistor uzgarmagan kaskadning qismida generator tur-
bidi quyda,uning farametrlari keltrilgan.

$$R_{BbIX} = R_r = 50 \text{ и } C_{BbIX} = 0$$

Qushmcha parametrlarni topamiz :

$$C_{BbIXH} = C_{BbIX} \cdot \omega_B \cdot R_{BbIX},$$

$$L_{BXH} = L_{BX} \cdot \omega_B / R_{BbIX},$$

$$R_{BXH} = R_{BX} / R_{BbIX}$$

$$C_{BbIXH} = 0 \cdot 2\pi \cdot 8 \cdot 10^8 \cdot 100 = 0$$

$$L_{BXH} = 1.18 \cdot 10^{-9} \cdot 2\pi \cdot 8 \cdot 10^8 / 100 = 0.059$$

$$R_{BXH} = 2.9 / 50 = 0.058$$

Bularni bilgan xolda quydagi kaypisintlarni xisoblaymiz.

$$A = D \cdot a_1 \cdot a_3 \cdot R_{BXH} \cdot (a_1 - C_{BbIXH})^2 / a_1^2;$$

$$B = D \cdot (a_3 \cdot D - a_1 \cdot a_2);$$

$$D = 1 + 2R_{BXH} \cdot (a_1 - C_{BbIXH})^2 / a_1^2;$$

$$D = 1 + 2 \cdot 0.058 \cdot (2.52 - 0)^2 / 6.35 = 1.116$$

$$B = 1.116 \cdot (2.035 \cdot 1.116 - 2.52 \cdot 2.012) = -3.12$$

$$A = 1.116 \cdot 2.52 \cdot 2.035 \cdot 0.058 \cdot (2.52 - 0)^2 / 6.35 = 0.332$$

Qushimcha faramtrlarni xisoblaymiz C_1 , C_2 , и L_1 :

$$\left. \begin{aligned} C_{1H} &= C_{1H}' / K; C_{2H} = [C_{2H}' - C_{1H}' \cdot (K-1)] / K^2; \\ L_{1H} &= L_{1H}' / K^2 - L_{BXH}, \end{aligned} \right\}$$

где $K = C_{1H}' / (C_{1H}' - C_{BbIXH});$

$$C_{1H}' = a_3 / L_{1H}' \cdot C_{2H}';$$

$$C_{2H}' = a_3 \cdot D / a_1 \cdot L_{1H}';$$

$$L_{1H}' = (\sqrt{B^2 - 4a_1^2 \cdot A - B}) / 2a_1^2.$$

При расчёте получим:

$$L_{1H}' = (\sqrt{9.73 - 4 \cdot 6.35 \cdot 0.332 + 3.12}) / 2 \cdot 6.35 = 0.335$$

$$C_{2H}' = 2.035 \cdot 1.116 / (2.52 \cdot 0.335) = 2.69$$

$$C_{1H}' = 2.035 / (0.335 \cdot 2.69) = 2.258$$

$$K = 2.258 / (2.258 - 0) = 1$$

и в результате:

$$L_{1H} = L_{1H}' / K^2 - L_{BXH} = 0.335 / 1 - 0.059 = 0.276$$

$$C_{2H} = \frac{C_{2H}' - C_{1H}'(K-1)}{K^2} = \frac{2.69 - 2.258(1-1)}{1} = 2.69$$

$$C_{1H} = \frac{C_{1H}'}{K} = \frac{2.258}{1} = 2.258$$

:

$$G_{\text{HOM}1,2}(1) = \left(\frac{\omega_{\max}}{\omega_B} \right)^2 = \left(\frac{f_{\max}}{f_B} \right)^2 = \left(\frac{5 \cdot 10^9}{8 \cdot 10^8} \right)^2 = 39$$

$$S_{210} = 2 \cdot C_{1H} \cdot \sqrt{R_{BXH} \cdot G_{\text{HOM}1,2}(1)} = 2 \cdot 2.258 \cdot \sqrt{0.058 \cdot 39} = 6.79$$

где S_{210} -

$$R_1 = \frac{2\beta_0 \cdot R_H}{S_{210}} - .$$

$$R_H = \frac{3967 \cdot 50}{3967 + 50} = 49.2 \text{ Ом, учтя это:}$$

$$R_1 = \frac{2 \cdot 55 \cdot 49.2}{6.79} = 797 \text{ Ом}$$

$$C_1 = \frac{C_{1H}}{R_{\text{БЫХ}} \cdot \omega_B}, \quad C_2 = \frac{C_{2H}}{R_{\text{БЫХ}} \cdot \omega_B}, \quad L_1 = \frac{L_{1H} \cdot R_{\text{БЫХ}}}{\omega_B},$$

$$C_1 = \frac{2.258}{100 \cdot 2\pi \cdot 8 \cdot 10^8} = 4.494 \cdot 10^{-12} = 4.494 \text{ пФ}$$

$$C_2 = \frac{2.69}{100 \cdot 2\pi \cdot 8 \cdot 10^8} = 5.354 \cdot 10^{-13} = 5.354 \text{ пФ}$$

$$L_1 = \frac{0.276 \cdot 100}{2\pi \cdot 8 \cdot 10^8} = 5.494 \cdot 10^{-9} = 5.494 \text{ нГн}$$

Kirvchi kaskad xisobi tugatildi.

3.6 bulivchi sig'mlarni xisoblaymiz.

Aparat 4ta reaktiv elimentdan iborat. Bu elimentlar bulvchi sig'mlardir bularning xar biri texnik topshriqa kura kupi bilan 0,75dB chastotali xatolik berishi kerak xar qaysi sig'mning nominali fprmiladan topiladi.

$$C_P = \frac{Y_H}{(R_1 + R_2) \cdot \omega_H \cdot \sqrt{1 - Y_H}}, \quad (3.39)$$

Y_H – berilgan xatolik ;
 R_1 va R_2 – qarshilik OM;
 ω_H – fast chastota , Гц.

$$Y = \frac{1}{10^{\frac{M}{20}}}, \quad (3.40)$$

$$0.75_{dB} = 20 \lg K_{PA3BI},$$

$$K = 10^{\frac{0.75}{20}} = 1.09,$$

$$Y = \frac{1}{K} = 0.917.$$

Tugatilgan kaskadning buluvchi sig'mi nominali :

$$C_P = \frac{Y}{(R_{bblxVT} + R_H) \cdot \omega_H \cdot \sqrt{1 - Y^2}} = \frac{0.917}{(50 + 797) \cdot 6.28 \cdot 3 \cdot 10^8 \cdot \sqrt{1 - 0.84}} = 1.437_{H\Phi}.$$

$$C_P = \frac{Y}{(R_{bblxVT} + R_H) \cdot \omega_H \cdot \sqrt{1 - Y^2}} = \frac{0.917}{(100 + 3267) \cdot 6.28 \cdot 3 \cdot 10^8 \cdot \sqrt{1 - 0.84}} = 0.3614_{H\Phi}.$$

Urta kaskadning bulivchi sig'mi nominali :

$$C_P = \frac{Y}{(R_{bblxVT} + R_H) \cdot \omega_H \cdot \sqrt{1 - Y^2}} = \frac{0.917}{(100 + 4977) \cdot 6.28 \cdot 3 \cdot 10^8 \cdot \sqrt{1 - 0.84}} = 0.2397_{H\Phi}.$$

Kirvchi kaskadning bulivchinominali:

$$C_P = \frac{Y}{(R_{bblxVT} + R_H) \cdot \omega_H \cdot \sqrt{1 - Y^2}} = \frac{0.917}{(100 + 50) \cdot 6.28 \cdot 3 \cdot 10^8 \cdot \sqrt{1 - 0.84}} = 8.112_{H\Phi}.$$

3.7 Natijaviy kuchaytirgich kaypisintni xisoblash .

$$S_{21O\Sigma} = S_{21O \text{ оконечн.}} \cdot S_{21O \text{ предоконечн.}} \cdot S_{21O \text{ входн.}} = 2.27 \cdot 3.3 \cdot 6.79 = 50.8_{раз},$$

$$S_{21O\Sigma} = 20 \cdot \log S_{21O\Sigma} = 20 \cdot \log(50.8) = 34_{дБ}$$

Xulosa

Bu kurs ishini tayorlash natijasida AM .CHM signallarning funksional keng palasali Kuchaytrgich elektrik sxemalarni xosil qildik .Elimentlarning nominalari topildi .

Usiltelnng minimal chiqish qivvqti 1vt,

kuchaytrsh koyfsinti 40 Db.

Achx xatoligi , ± 1 dB,

manbaning kuchlanishi 13v,

Usiltel kuchaytrgich 300-800 Mгц.

Поз. обознач.		Наименование			Примечание	
		Резисторы ГОСТ 7113-77				
R ₁		МЛТ 0,125-820 Ом ± 10%.		1		
R ₂		МЛТ 0,125-120 кОм ± 10%.		1		
R ₃		МЛТ 0,125-10 кОм ± 10%.		1		
R ₄		МЛТ 0,125-15 кОм ± 10%.		1		
R ₅		МЛТ 0,125-27 Ом ± 10%.		1		
R ₆ , R ₁₃		МЛТ 0,125-3,3 кОм ± 10%.		2		
R ₇		МЛТ 0,125-39 кОм ± 10%.		1		
R ₈		МЛТ 0,125-3,9 кОм ± 10%.		1		
R ₉		МЛТ 0,125-5,6 кОм ± 10%.		1		
R ₁₀		МЛТ 0,125-12 Ом ± 10%.		1		
R ₁₁		МЛТ 0,125-5,6 кОм ± 10%.		1		
R ₁₂		МЛТ 0,125-33 Ом ± 10%.		1		
R ₁₄		МЛТ 0,125-4,7 кОм ± 10%.		1		
R ₁₅		МЛТ 0,125-4,7 Ом ± 10%.		1		
		Конденсаторы ОЖ0.464.107 ТУ				
C ₁		К10-17-1,5 пФ ± 5%.		1		
C ₂		К10-17-4,7 пФ ± 5%.		1		
C ₃		К10-17-5,6 пФ ± 5%.		1		
C ₄ , C ₉ , C ₁₄		К10-17-1 мкФ ± 10%.		3		
C ₅ , C ₁₀ , C ₁₅		К10-17-1 мкФ ± 10%.		3		
C ₆		К10-17-0,39 пФ ± 5%.		1		
C ₇ , C ₁₂		К10-17-3,3 пФ ± 5%		2		
C ₈		К10-17-0,3 пФ ± 5%		1		
C ₁₁ , C ₁₃		К10-17-0,27 пФ ± 5%		2		
C ₁₆		К10-17-0,39 пФ ± 5%		1		
C ₁₇		К10-17-51 пФ ± 5%		1		
				</		

[illegible]

Foydalanilgan adabiyotlar ;

- 1 Титов А.А. Расчет корректирующих цепей широкополосных усилительных каскадов на биполярных транзисторах – <http://referat.ru/download/ref-2764.zip>
- 2 Титов А.А. Расчет корректирующих цепей широкополосных усилительных каскадов на полевых транзисторах – <http://referat.ru/download/ref-2770.zip>
- 3 Титов А.А. Расчет диссипативной межкаскадной корректирующей цепи широкополосного усилителя мощности. //Радиотехника. 1989. № 2.
- 4 Мамонкин И.Г. Усилительные устройства: Учебное пособие для вузов. – М.: Связь, 1977.
- 5 Полупроводниковые приборы: Транзисторы. П53 Справочник. В.Л. Аронов, А.В. Баюков, А.А. Зайцев и др. Под общей редакцией Н.Н. Горюнова. – 2-е изд, перераб. – М.: Энергоатомиздат, 1985 – 904с, ил.