

Маъруза 1 таркиби: Кириш. Фанинг мақсади, асосий тушунчалари ва фаннинг ривожланиши. Электрон қурилмаларнинг пассив компонентлари. Қаршиликлар, конденсаторлар, индуктив ғалтаклар, трансформаторлар

Режа:

1. Электроника ривожланишининг тарихи
2. Сигналлар классификацияси синфлари
3. Қаршиликлар
4. Электрон қурилмаларнинг турланиши
5. Резисторлар
6. Конденсаторлар

Калит сўзлар: Ривожланиш, электроника, даврлар, сигналлар, классификация, аналогли, узликсиз, дискрет ва рақамли сигналлар, резистор, Номинал сочиувчи қувват, Қаршиликнинг температура коэффициенти, ғалтак, трансформатор, электрон қурилма, аналогли, рақамли, элемент.

Ҳозирги замон фани ва техникасининг тараққиётини асосини электроника тарққиёти ташкил қилади. Ҳозирги даврда ишлаб чиқаришнинг бирор бир соҳасини электроникасиз тассавур қилиш жуда қийин. Бу ҳол ҳозирги замон электроника ишлаб чиқаришнинг рвожланишига олиб келди ва ишлаб чиқариладиган махсулотлар жуда арzon, мустахкам ва технологик жихатдан жуда қулай бўлганлиги сабаблидир.

Ҳозирги даврда ишлаб чиқариладиган махсулотлар функционал қсимлари шу қадар умумийлаштирилганки агар бирор ўлчов асбоби ёки керакли қурилма тайёрламоқчи бўлсангиз керакли интеграл микросхемаларни танлаб ўзаро мутаносиблигини танлашни ўзи кифоя қилади холос.

Элемент базасининг ташкил топишига қараб ҳозирги замон электроникасини тараққиётини тўрт асосий даврга бўлиш мумкин:

Биринчи давр (1904-1950 йиллар) – элемент базасининг Электрон лампалар, электрон - вакумли трубкалар ва газоразряд индикаторларидан ташкил топканлиги билан характерлидир.

Иккинчи давр (1950 - 60 йиллар) элемент базасининг яrim ўтказгичли приборлардан (диодлар, транзисторлар, тиристорлар) ташкил топканлиги билан характерлидир.

Учинчи давр (1960 - 80 йиллар) ҳар хил мураккабликдаги интеграл микросхемаларнинг пайдо бўлиши ва уларнинг элемент базасининг яrim ўтказгичли приборлардан (диодлар, транзисторлар, тиристорлар) ташкил топканлиги билан характерлидир.

Тўртинчи давр (1980 йилдан) микроэлектрониканинг жуда катта темпларда ривожланиши, катта ҳажмдаги интеграл микросхемаларнинг

пайдо бўлиши, ва уларнинг кичик ҳажмли, ўта тежамкорлиги билан характерланади.

Элемент асосининг компонентлари, уларнинг параметрлари ва компьютер авлодлари орасидаги боғланишни жадвал орқали тасаввур этиш мумкин (1.1-жадвал)

1.1-жадвал


Аломат, параметр	Авлодлар				
	I (1946-1955 й.й.)	II (1955-1965 й.й.)	III (1965-1970 й.й.)	IV (1970-1980 й.й.)	V (1980 йилдан)
Асосий компонентлар	Электро- механик реле, электрон лампалар	Яримўтказ гич асбоблар (диодлар, транзистор лар)	Интеграл схемалар – (ИС)	Катта интеграл схемалар (БИС)	Ўта катта интеграл схемалар (СБИС)
Асосий компонентлар нинг тезкорлиги (кечикириши)	1 мс	1 мкс	10 нс	1 нс	< 1 нс
Компонентлар нинг жойлашиш зичлиги [1/см ³]	0,1	2-3	10-20	1000	> 10000

XX асрнинг 80-йилларида ягона асосга жойлаширилган юз ва ундан кўпроқ микроэлементлардан тузилган интеграл микросхемаларнинг ихтиро қилиниши фан ва тараққиётида ҳақиқий инқилобий ҳодиса бўлди. Интеграл схемаларнинг юқори ишончлилиги, тезкорлиги, кичик массалилиги, кам энергия талаб этиши ва кичик ҳажмда бир неча миллионгача элементларни жойлашириш имконияти уларни барча замонавий техник ускуналарда қўллаш учун шароит яратди.

Юкорида қўрсатилган даврларни ўрганиб чиқиб уларнинг ўзаро узвий боғлиқлиги юқори давр ўзидан қуи даврга асос бўлиши ва замонавий электроника тараққиётининг асосини ташкил қиласди...

Ўзатилаётган маълумотлар ўзгаришини ифодаловчи информатив катталиклар эса **сигнал** деб юритилади. Ўз навбатида тараққиёт давомида қабул қилинаётган ва ишлов берилаётган сигналларга бўлган талаб ҳам ўзгариб борди ва бу сигналларни маълум классификацияларини пайдо бўлишига олиб келди.

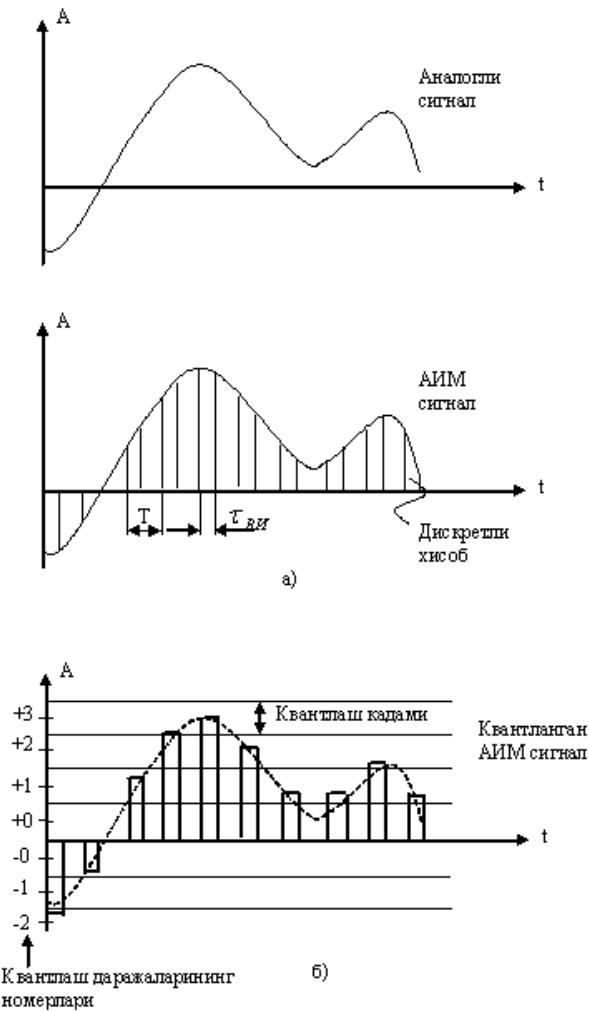Автоматик бошқарув тизимларида информатив параметр сифатида кўпроқ жараённинг энергетик параметрлари (ҳарорат, босим, кучланиш, ток кучи, қаршилик ва х.к) иштирок этади. Чунки айнан энергетик параметрлар маълумотни қайта ишлаш, таққослаш ва бошқа турдаги сигналларга ўзгариш борасида анча қулай. Кўринишига кўра сигналларнинг **аналогли, узликсиз, дискрет ва рақамли** турлари мавжуд.



Аналогли сигналлар деб, бирор бир узликсиз диапазонда ҳар қандай қийматга эга бўлиши мумкин бўлган сигналларга айтилади.

Узликсиз сигналлар деганда объект параметрига мутаносиб ўзгариб, унинг жорий ҳолати тўғрисида ахборот бериб борувчи сигналлар тушунилади.

Узликли(дискрет) сигнал турида кириш параметри параметри маълум бир чегаравий қийматга эришиб сакрашсимон ўзгаради.

Ўзгаришининг бирор қийматида чиқиш қийматга эришиб сакрашсимон ўзгаради.

Рақамли сигналлар маълумотнинг узликсиз ўзгарувчан параметрларини бирор бир рақамли қурилма ёрдамида узатилаётган импульслар ёки рақамлар кетма-кетлигига ифода этилган шаклидир.

Ахборотларни қабул қилиш, узатиш, қайта ишлаш, таққослаш жараёнларида ва улардан қулай формада фойдаланиш мақсадларида аналогли сигналларни рақамлига ва аксинча, узликсиз сигналларни дискрет

сигналларга ва аксинча, шунингдек сигналларни турли йўналишларда тақсимлаш зарурати туғилганда маҳсус ўзгартгич қурилмалар қўлланилади.

Аналогли электрон қурилмалар узликсиз диапазонда ҳар қандай қийматга эга бўлиши мумкин бўлган сигналларни қабул қилиш ва уларга ишлов беришга мўлжалланган. Аналогли қурилмалар ўзларининг соддалиги билан ажралиб туради, лекин улар ташқи таъсирга жуда тез берилувчан ҳисобланади (температура ўзгариши, намлик ва х.).

Рақамли электрон қурилмалар сигналларни маълум бир қонуният асосида кодлашга, импульсларнинг аниқ қонуният билан ўзгариш кетма-кетликларини таъминлашга мўлжалланган. Рақамли электрон қурилмаларнинг кенг тарқалишининг асосий сабаби уларнинг ўта ишончлилиги, ташқи таъсирга жуда чидамлилиги, маълумотларни узоқ вакт сақлашга мўлжалланганлиги ва ҳозирги замон интеграл микросхемалар билан мутаносиблигидадир.


Сигналларга рақамли ишлов бериш асослари Сигналларга рақамли ишлов беришдан мақсад турли ўзгаришилар орқали уларни самарадорлик билан узатиш, сақлаш ва ахборотни ажратиб олишдан иборатdir. Кейинги вактларда кенг ривожланган сигналларга рақамли ишлов бериш усуллари бир қатор афзалликларга эга:

- ✓ умуман олганда сигналларга ишлов беришнинг ҳар қандай мураккаб алгоритмларини амалга ошириш мумкинлиги ва ушбу сигналларга ишлов бериш алгоритмларини реал вактда амалга ошириш имкониятини берувчи элементлар базаси борлиги;
- ✓ рақамли қурилмалар юқори аниқликда ишлаш имкониятини берувчи алгоритмларнинг яратилганлиги ва мавжудлиги;
- ✓ назарий жиҳатдан узатилаётган хабарларни ҳалақитбардош кодлардан фойдаланиб узатиш ва сақлаш натижасида хатосиз қайта тиклаш имкониятининг борлиги.

Юқоридаги афзалликларни амалга ошириш дискрет сигналлар ва элементар занжирлар ҳақидаги асосий маълумотларга эга бўлиш даражасига боғлиқ.

Қаршиликлар

Резисторларнинг ишлаши материаллардан ўтаётган электр токига қаршилик қилиш ҳусусиятига асосланган. Резисторлар вазифасига кўра умумий, прецизион, юқори частотали, юқори мегаомли, юқори вольтли ва маҳсус, ишлатилиш ҳусусиятларига кўра эса, температура ва намлика бардошли, вибрацияга ва зарбга чидамли, юқори даражада ишончли бўлиши мумкин. Резисторлар қаршиликнинг ўзгариш характеристига кўра ўзгармас ёки ўзгарувчан, шу жумладан, созланувчи бўлади (1.1-расм).

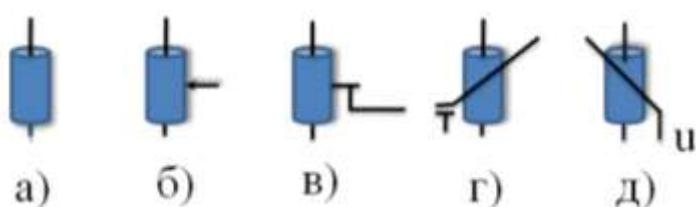

1.1 –расм. Резисторларнинг электр схемаларда шартли белгиланиши: ўзгармас (а), ўзгарувчан (б), созланувчи (в), темистор (г) ва варистор (д).

Ўзгармас резисторлар радиоэлектрон аппарат (РЭА)ларни йигища, созлашда ва ишлатиша ўз қаршилигини ўзгартирмайди, ўзгарувчи ва созланувчи қаршиликли резисторларда эса мос равища маҳсус мослама (бурама ёки червякли ўққа маҳкамланган контакт сурилгич)лари бўлади. Интеграл микросхемалар резисторларини ясашда унинг геометрик ўлчамларининг кичиклиги сабабли мўлжалланган қаршиликни олиш имконияти бўлмайди. Шунинг учун механик усуслар билан ёки лазер нури ёрдамида геометрик ўлчамларини қисқартириб, резистор қаршилиги талаб этилган номиналга келтирилади.

Қаршиликларнинг асосий параметрлари


Номинал қаршилик ($R_{ном}$) ва унинг йўл қўйилган оғиши ($\pm \delta R$). Резисторлар қаршилиги (Ом) умумий ҳолда қўйидаги формула орқали аниқланади:

$$R = \rho l / S$$

бу ерда: ρ ва S – ток ўтказувчи элементнинг солишишима электр қаршилиги (Ом·мм²/м) ва кўндаланг кесим юзаси (мм²); l – ток ўтиш йўлининг узунлиги (м).

Резисторнинг номинал қаршилиги ундаги тамғада кўрсатилади. Кўп мақсадларга мўлжалланган резисторлар учун номинал қаршиликларнинг 6 қатори мавжуд: E6, E12, E24, E48, E96 ва E192. Бундаги рақам шу қаршилиги ва номиналининг йўл қўйилган оғишига боғлиқ. Прецизион резисторлар қаршилигининг йўл қўйилган оғиши $\pm 2\%$ дан кам, умумий ишларга мўлжалланган резисторларники $\pm 5\%$; $\pm 10\%$; $\pm 20\%$, ўзгарувчан резисторларники $\pm 30\%$ гача бўлади.

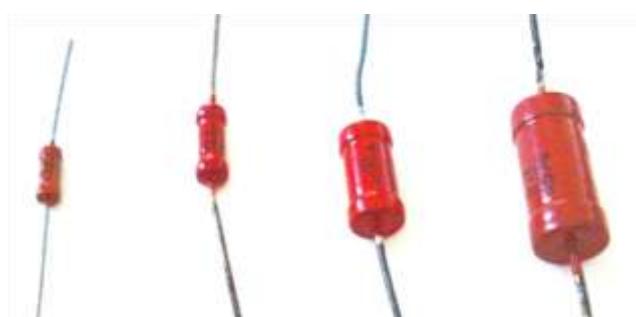Номинал сочилувчи қувват ($P_{ном}$). Бу катталик резисторнинг ўз параметрларини белгиланган чегараларда сақланган ҳолда муайян ишлатиш шароитида узлуксиз электр юкламада узоқ вақт сочиб туриши мумкин бўлган максимал қувватни билдиради.



1.2 –расм. Умумий мақсадларда қўлланиладиган ўзгармас резисторлар.

Рном (Вт) қийматлари 0,01; 0,025; 0,05; 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 5; 8; 10; 16; 25; 50; 75; 100; 160; 250; 500 қаторидан танланади. Одатда, номинал сочилиш қуввати қанча катта бўлса, резисторлар ўлчами ҳам шунча катта бўлади. Чегаравий иш кучланиши ($U_{ЧЕГ}$). Резисторнинг чиқиш симларига қўйилган электр параметрларини бузмайдиган максимал йўл қўйилган кучланиш чегаравий иш кучланиши дейилади. Бу катталик, одатда, нормал иш шароити учун берилган бўлиб, резистор узунлиги, спиралсимон кесим қадами, атроф – муҳит температураси ва босимига боғлиқ. Температура қанчалик юқори ва атмосфера босими қанчалик паст бўлса, резисторнинг иссиқдан ёки электрдан бузилиш ва ишдан чиқиш эҳтимоли шунча ката бўлади.

Қаршиликнинг температура коэффициенти (КТК). Бу параметр резистор қаршилигининг атроф – муҳит температураси 1°C га ўзгаргандаги нисбий ўзгаришини кўрсатади ва 1°C ларда ифодаланади:

$$\text{КТК} = \Delta R / (R_0 \Delta t)$$

бу ерда: ΔR – резистор қаршилиги (Ом) нинг ($^{\circ}\text{C}$) температура диапазонида абсолют ўзгариши; R_0 – резисторнинг нормал температурадаги қаршилиги (Ом); t – резисторнинг чегаравий ишлатиш температураси ($^{\circ}\text{C}$).

Ўзгарувчан резисторлар. Радиоэшиттириш ва телевизион аппаратларда овоз баландлигини, тембрни, равшанликни, контрастликни, қаторлар ва кадрлар частотасини, телевизион тасвир ўлчамларини ростлагич сифатида ва бошқа мақсадларда умумий ишларга мўлжалланган ўзгарувчан резисторлардан фойдаланилади. Бундан ташқари бу резисторлар ишлаб чиқариш, тиббиёт ва бошқа маҳсус аппаратларда ўтаётган ток ёки олинадиган кучланишга боғлиқ бўлган параметрларни ростлаш учун хизмат қиласи. Барча ҳолларда улар аппаратларни ишлатишда зарур бўлган ростлагич элементлар ролини бажарганлиги сабабли, улардан фойдаланишда қулай бўлишлик, қаршиликнинг у ёки бу қонун (чизиқли, логарифмик, экспоненциал) бўйича бир текис ўзгариши, ишончли бўлиши ва тузатиш ишларида тез алмаштириладиган бўлиши талаб этилади. Умумий ишларга мўлжалланган ростловчи ўзгарувчан резисторлардан ташқари, кўплаб ишлаб чиқарилган радиоаппаратларни созлаш ва ростлаш учун мосланувчи кичик ўлчамли резисторлар қўлланилади. Бу резисторлар, одатда, радиоаппарат қобигининг ичига ўрнатилади ва индуктивлик созланиб ва ростлангандан сўнг резисторлар ўқларининг ҳолати нитроэмал ёрдамида белгилаб (чеклаб) қўйилади. Шу йўл билан механик ва бошқа таъсирлар остида қаршилик ўзгаришининг олди олинади.


Симли резисторлар. Симли резисторлар температурага нисбатан юқори барқарорликка ва термоидамлиликка эга. Бу резисторларнинг асосий камчилиги – қаршиликлари диапазонининг чекланганлиги (бир неча юз $\text{k}\Omega$ ларгача) ва баҳоси нисбатан юқорилигидир.

Композицион симсиз ўзгарувчан резисторлар. Бу резисторлар ўзига хос тузилишга эга. Бирок якка ёки қўшалоқ конструкция, узгичли ва экранли ёки уларсиз, чиқиш учлари радиал ёки аксиал, бикр ёки эгилувчан, ўқи якка ёки қўшалоқ, ўқи қотириб қўйгичли ёки қўйгичсиз каби қўшимча белгиларнинг хилма – хиллиги бу резисторларнинг шакли ўлчамлари ва массасига кўра хилма – хил бўлган кўп сондаги турларининг мавжудлигига сабаб бўлди (1.3-расм).



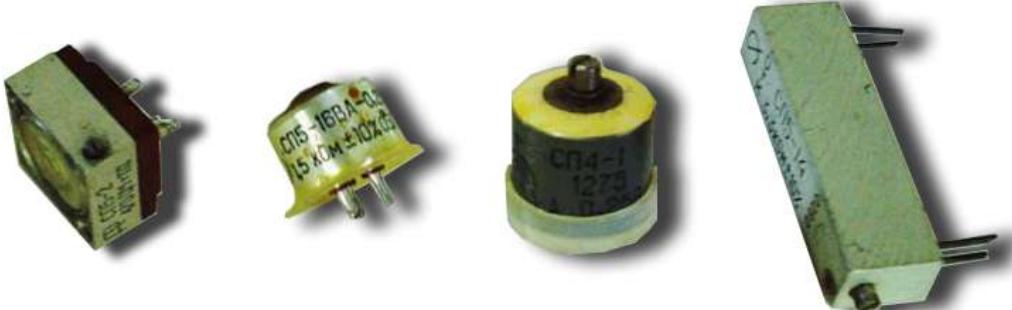1.3-расм. Умумий мақсадларда қўлланиладнган ўзгарувчан симсиз резисторлар.

Прецизион резисторлар Юқори аниқлик ($\pm 0,05 \div 5\%$) ва барқарорликка ($\text{КТК} \approx 10-4 \cdot 1/0\text{C}$) эга бўлган резисторлар прецизион резисторлар ҳисобланади. Уларнинг номинал қаршилиги 1 Ом \div 1 МОм, чегаравий ишчи кучланиши бир неча юз вольтдан ортиқ эмас, номинал сочилиш қуввати диапазони $0,05 \div 2$ Вт, частота диапазони – бир неча мегагерцларгача, ишлаш муддатининг охиридаги қаршилик ўзгариши – бир неча фоиздир. Прецизион резисторлар аниқ ўлчов аппаратурасида ва маҳсус ишга мўлжалланган аппаратуранинг занжирларида, шунингдек, қаршилик магазинларининг элементлари сифатида, бўлгичлар ва юқори аниқликдаги шунтлар занжирларида ҳамда турли датчиклар ва схемалар юкламаси сифатида ишлатилади.



1.4-расм. Умумий мақсадларда қўлланиладнган прецизион резисторлар.

Интеграл микросхема резисторлари Яримўтказгичли интеграл схемаларнинг барча элементлари (транзисторлар, диодлар, резисторлар ва конденсаторлар) кремний, арсенид галлийнинг *p-n* ўтишлари базасида эпитаксия ва диффузия усули билан яратилади. Яримўтказгичли схемалар резисторлари база соҳасида ҳосил қилинади ва уларнинг қаршилиги соҳа қаршилиги билан белгиланади ва 25 Ом дан бир неча килоомларгача бўлган

оралиқда бўлади. Резисторларнинг технологик аниқлиги $\pm 30\%$ дан ошмайди, $KTK=10^{-3} \cdot 1/^\circ C$.

Қалин пардали микросхема резисторларини литография усули – керамик асос (22ХС керамикаси) сиртига маҳсус трафарет орқали суртиш ва уларни куйдириш (қизиган керамика усули) йўли билан олинади.


Маҳсус ишларга мўлжалланган юпқа пардали микросхемалар микроэлектрон техникада кенг қўлланилмоқда. Улар асосида йирик гибрид интеграл схемалар яратилмоқда. Бунинг сабаби шундаки, юпқа пардали технология элементларнинг номинал қиймати чегараларини кенгайтиришга ва янада юкори аниқликка, барқарорликка ва ишончлиликка эришишга имкон беради.

Резисторларнинг конфигурацияси маскаларнинг резистив қатлами топологияси (жойлаштирилиши ва ўлчамлари) орқали белгиланади. Ток ўтказувчи моддалар маскадаги “дарча” орқали пуркалади. Бунда вакуумда термик буғлантиришдан ёки катод чанглатишдан фойдаланилади. Чанглатиш жараёни маҳсус вакуум қурилмаларида ўтказилади.

Маскалар металдан қилинган ва фоторезистив бўлиши мумкин. Фоторезистив маскалар ажратиш қобилияти микрометрларни ташкил этадиган фотолитография усули билан олинади. Бироқ технологик ва аниқлик нуқтаи назаридан маскадаги “дарча”нинг минимал йўл қўйилган эни $50 \div 100$ мкм қилиб олинади. Резисторларга пуркаш учун МЛТ-ЗМ қотишимаси, тантал, керметлар ва силицидлардан фойдаланилади.

Пуркаладиган материалнинг асосий параметри – унинг сирт квадратининг қаршилиги $p_{\perp} = \rho_v / d$ ҳисобланади. Бу ерда: ρ_v – солиштирма ҳажмий қаршилик ($Ом \cdot см^3$), d – пуркаб ўтказиладиган парда қалинлиги (см). Юпқа пардали резисторларни ҳисоблашда KTK ва солиштирма сочилиш қуввати P_0 ҳам муҳим параметр ҳисобланади.

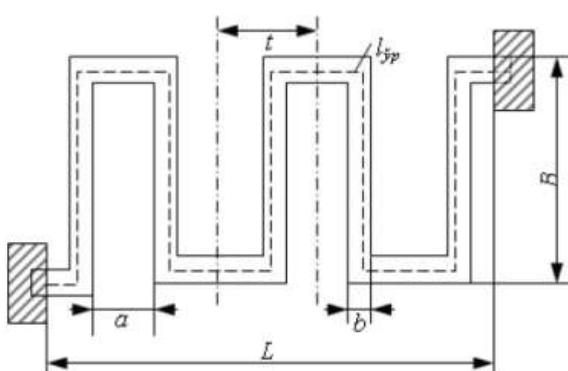
Юпқа пардали резисторлар тасма ёки меандр шаклида (1.7-расм) бўлиши мумкин ва ярим ўтказгичларга нисбатан қатор афзалликларга эга: улар барқарорроқ ($\pm 10^{-4} \cdot 1/^\circ C$), жуда аниқ ишлайди ($\pm 5\%$ гача) ва номинал қаршилик диапазони 100 кОм гача бўлиб, одатда, 50 Ом \div 50 кОм оралиқда чегараланган.



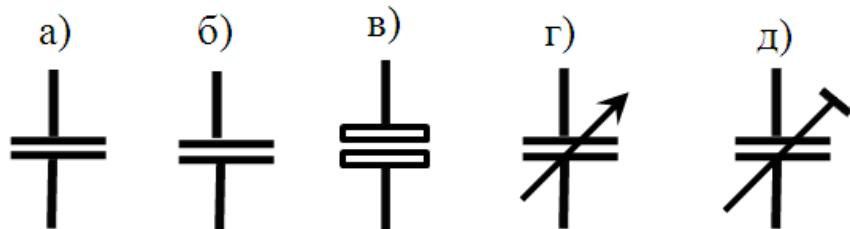1.5-расм. "Меандр" туридаги юпқа пардали резистор геометрияси: $l_{\text{шрт}}$ ва b - резисторнинг ўртча узунлигин ва кенглиги; t , a , L ва B - меандрнинг қадами, звенолари орасидаги масофа. узунлиги ва кенглиги.

КОНДЕНСАТОРЛАР

Конденсаторларнинг ишлаш принципи қоламаларига потенциаллар фарқи берилганда уларда электр заряд тўпланиш хусусиятига асосланади. Вазифасига кўра конденсаторлар контурли, блокировка қилувчи, ажратучи, фильтрли, термокомпенсацияловчи ва созловчи; сифимининг ўзгариши характеристига қараб эса, ўзгармас, ўзгарувчан ва ярим ўзгарувчан бўлади (1.6– расм).



1.6-расм. Конденсаторларнинг электр схемаларда шартли белгиланиши:
узгармас (а), кутли(б). кутбсиз (в), узгарувчан (г) ва созловчи (д).

Диэлектрик материалига кўра конденсаторлар уч турга бўлинади: газсимон, суюқ ва қаттиқ диэлектрикли. Биринчи турга ўзгарувчан ва ярим ўзгарувчан ҳаво конденсаторлари ва газ тўлдирилган ўзгармас конденсаторлар, иккинчи турга эса, радиоаппаратурада чекланган ҳолда ишлатилувчи мой тўлдирилган ва синтетик суюқлики конденсаторлар киради.

Конденсаторлар диэлектрикларининг материали уларнинг электрик, конструктив ва технологик кўрсаткичлари юқори бўлишлигини таъминлаши керак (номинал сифимларининг кенг диапазони, шунингдек частота ва температура жиҳатдан қўлланиш соҳалари, электрга чидамилийк, массаси ва ўлчами кичик бўлиши, юқори ишончлилиги, тайёрлашда автоматлаштириш имконияти ва оммавий ишлаб чиқаришда нархининг паст бўлиши). Слюдали, шишлини ва шиша-керамик конденсаторлар ишончсизроқ ва уларни тайёрлашни автоматлаштириш деярли мумкин эмас, қоғозли ва металл- қоғозлилари пардалига қараганда пастроқ частотали бўлиб, ўлчами ва массаси электролитик ва оксид-яримўтказгичлиликка қараганда катта. Шунинг учун ҳозирги замон ишлаб чиқаришида, асосан, керамик пардали, электролитик ва оксид-яримўтказгичли конденсаторлар тайёрланади.

Конденсаторларнинг асосий параметрлари

Барча турдаги конденсаторларнинг асосий параметрлари – номинал сивим, аниқлик синфи, сизимнинг температура коэффициенти, номинал ииҷи кучланиши, изоляция қаршилиги, частота характеристикалари, ўзгарувчан ва ярим ўзгарувчан конденсаторлар учун эса, бундан ташқари сифимнинг айланиш бурчагига кўра ўзгариш қонуни ва унинг диапазонидан иборат.

Конденсаторнинг сифими (С) умумий ҳолда қуйидаги ифодадан аниқланади:


$$C=Q*U$$

бу ерда: Q – қопламаларда йиғилган электр заряди (Кл); U – қопламалардаги кучланиш (В).

Конденсаторларнинг кўпчилик гурухини *асосий аниқлик даражаси* учун номинал сифимлар қатори мавжуд: I синф ($\pm 5\%$) – E24 қатори; II синф ($\pm 10\%$) – E12 қатори; III синф ($\pm 20\%$) – E6 қатори (ҳарфдан кейинги рақам сифим қийматлари градацияси (зичлиги) сонини кўрсатади. Бу қийматлар 10^n га кўпайтирилиши мумкин, бу ерда n – бутун мусбат ёки манфий сон.

Электролитик конденсаторларнинг номинал сифимлари 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 500; 1000; 2000; 5000 қаторидан танланади. Тўғри бурчакли қобиқлардаги қофоз ва юпқа пардали диэлектрикли конденсаторларнинг номинал сифими (0,1 мкФ ва ундан юқори) қуйидаги қийматлар қаторига эга: 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6; 8; 10; 20; 40; 60; 80; 200; 400; 600; 800; 1000.

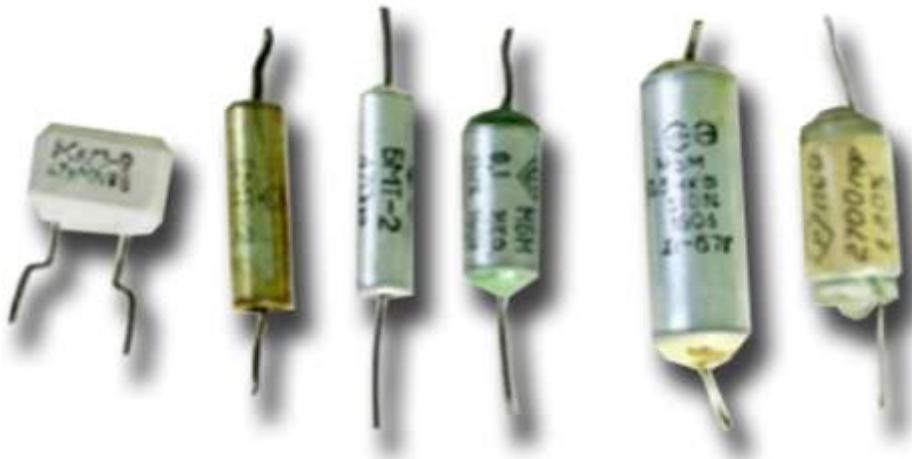Блокировка қилувчи ва ажратувчи конденсаторларни, одатда, I ва II синфлар бўйича контурга оидларини – 1,0 ($\pm 2\%$), 0,5 ($\pm 1\%$) ва хатто юқори даражага ($\pm 0,5\%$) бўйича танланади, фильтрловчилари эса $-50 \div +80\%$ бўлган параметр тарқоқлигига эга.




1.7-расм. қофозли, металл- қофозли ва юпқа пардали конденсаторлар.

Ярим ўзгарувчан конденсаторлар Яримўзгарувчан конденсаторлар радиоқурилма частотасини ишлатиш жараёнида мослаш ёки ишлаб чиқаришда созлашга мўлжалланган. Бу конденсаторларнинг сифими қайд этилган ҳолатда ўзгармаслиги керак. Яримўзгарувчан конденсаторларнинг тузилиши 1.8-расмда келтирилган.



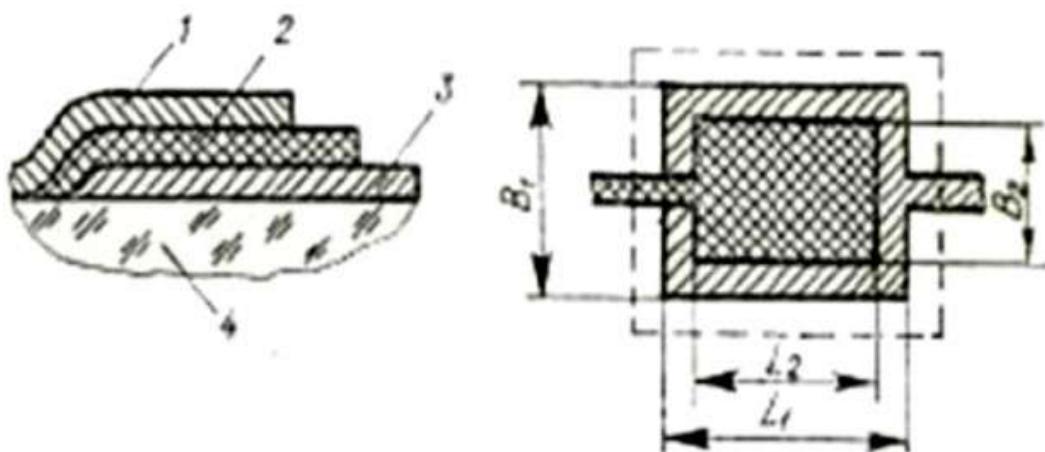1.8-расм. Ярим узгарувчан (созланувчан) конденсаторлар.

Интеграл микросхемалар конденсаторлари Яримүтказгичли ИМС монокристалида конденсаторлар ҳосил қилиш учун p -п үтишлар сиғимидан фойдаланилади. Аммо бундай конденсаторлар сиғимлари чекланган диапазонга ($20 \div 200$ пФ), паст температура барқарорликка ($10^{-3} 1/^\circ\text{C}$) ва параметрларнинг технологик тарқоқлигига ($\pm 30\%$) эга. ИМСларнинг юпқа пардали конденсатори (2.6-расм) бундан юқорироқ хоссаларга эга: сиғимлари диапазони $1 \div 10000$ пФ бўлган оралиқда ётади, температура барқарорлиги $\pm 2,10^{-4} 1/^\circ\text{C}$ ни ташкил этади, параметрларнинг технологик тарқоқлиги $\pm 10\%$ га тенг. Бундай конденсаторлар диэлектрик кўринишдаги уч қатламли структурадан ва унга пуркаш йўли билан кичик омли металл қопланган иккита юпқа пардали қопламадан иборат.




1.9-расм. Юпқа пардали конденсаторлар: 1,3-юқори ва пастки копламалар; 2-диэлектрик; 4-асос.

ИНДУКТИВЛИК ҒАЛТАКЛАРИ

Таснифи ва конструкциялари

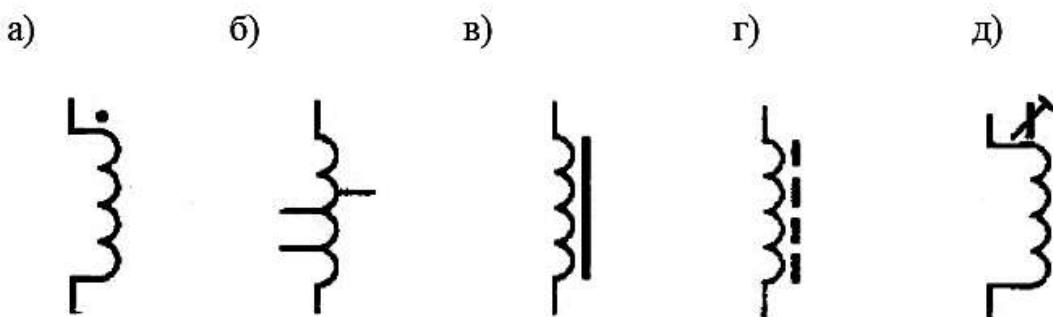Радиотехник аппаратуранинг юқори частотали қисмлари ва занжирларида қўлланилиш соҳаси ва тузилиши турлича бўлган индуктивлик ғалтаклари қўлланилади (1.9-расм). Қаршилик ва конденсаторлардан фарқли равишда улар саноатда кенг кўламда ишлаб чиқарилмайди.



1.9-расм. Индуктивлик ғалтакларининг электр схемаларда шартли белгиланиши: дросель (а), тармоқланган дросель (б), магнит ўзакли (в), феррит ўзакли (г) ва созловчи ўзакли ғалтак (д)

Индуктивлик ғалтакларининг асосий параметрлари

Юқори частотали ғалтакнинг индуктивлиги, асилиги, хусусий сифими ва индуктивликнинг температура коэффициенти унинг сон ва сифат кўрсатгичлари бўлиб ҳисобланади.

Ғалтак индуктивлиги – асосан унинг ўлчамлари, шакли ва ўрамлар сонига боғлиқ бўлади. Ғалтак ўлчамлари қанча катта ва ундаги ўрамлар сони қанча кўп бўлса, индуктивлик шунча катта бўлади. Бундан ташқари, ғалтак индуктивлигига унга киритилаётган ўзак ва уни экранга жойлаштириш катта роль ўйнайди. Радиотехник аппаратурада индуктивлиги микрогенридан ўнлаб миллигенригача бўлган юқори частота ғалтаклари қўлланилади.

Ўзгарувчан ток занжирларида ишлаётган ғалтакнинг иш сифатини – **асиллик (QL)** билан ифодалаш қабул қилинган. Радиоаппаратураларда одатда ўртача асиликка эга бўлган ($40 \div 200$ тартибдаги) ғалтаклар қўлланилади. Юқори асиликка эга бўлган ғалтаклар (300 дан юқори) факат маҳсус ҳолатлардагина (масалан, ўткир резонанс характеристикага эга бўлган контур ва фильтрларда) қўлланилади. Ғалтак ўрамлари ва қатламлари сифим ҳосил қиласди. Бу сифимни ғалтакка параллье уланган конденсатор деб қараш мумкин. Ғалтакнинг бу **хусусий сифими** унинг сифат кўрсаткичларини ёмонлаштиради (асиллик ва барқарорлик камаяди, тебранма контурдаги частота диапазонини эгаллаш коэффициентини камайтиради, дросель сифатида ишлатилаётган ғалтак таъсирини ёмонлаштиради). Шу сабабли ғалтаклар лойиҳалаштирилаётганда унинг ўлчамларини кичрайтиришга ҳаракат қилинади.

Ғалтакнинг хусусий сифими кўп ҳолларда унинг ўлчамлари ва ўраш усулига боғлиқ бўлади. Бир қадам оралиқда ўралган бир қатламли ғалтаклар ($1 \div 3$ пф) ва универсал ўрамли кўпқатламли ғалтаклар ($5 \div 30$ пф)

кичик сифимга эгадирлар. Ўрамларни алоҳида секцияларга ажратиш йўли билан ҳам хусусий сифимни камайтириш мумкин. Атроф-муҳит температураси ўзгарса ғалтак ўлчамлари ҳам ўзгаради, натижада унинг индуктивлиги ҳам ўзгаради. Температура 1 0C га ўзгарганда индуктиликнинг нисбий ўзгариши **индуктивликнинг температура коэффициенти (ИТК)** дейилади. ИТКни камайтириш учун маҳсус чоралар кўрилади.

Тебранма контурларда ИТК таъсирини камайтириш мақсадида контур ғалтагига сифими манфий температура коэффициентига эга бўлган термокомпенсацияловчи конденсатор уланади. Ғалтакнинг номинал индуктивлиги у қўлланилаётган тўлқинлар диапазонига боғлиқ. УҚТ ғалтаклари учун индуктивлик микрогенрининг ўндан – юздан бир улушларига, КТ ва ЎТ ғалтаклари учун – бир ва юзлаб микрогенри, УТ ғалтаклари учун эса – бирлик генриларни ташкил этади.

Қандайдир занжирларда юқори частота токини камайтиришга мўлжалланган дроссел индуктивлиги ўнлаб микрогенрини ташкил этади. Чексиз узун соленоид (ғалтак) ёки тороид ғалтак индуктивлиги (мкГн) қуидаги формула орқали ҳисобланади:

$$L = \pi 2D N^2 \cdot 10^{-3} / l$$

бу ерда: D – каркас диаметри (см); l – ўрам узунлиги (см); N – ўрамлар сони. Амалда ғалтак ўрамининг диаметри ва узунлиги бир – бирига яқин бўлади, натижада уларнинг магнит майдони тўла берк бўлмайди ва магнит энергиянинг бир қисми фазога тарқалади. Буни ҳисобга олиш учун келтирилган формулага сочилиш коэффициенти киритилади. Индуктивлик учун рухсат этилган четланишлар ғалтак қандай ишга мўлжалланганлигига боғлиқ. Масалан, контур ғалтакнинг индуктивлик учун рухсат этилган четланишлари $\pm(0,2 \div 0,5)\%$ ни, боғланиш ғалтаги ва юқори частота дросселиники $\pm(10 \div 15)\%$ ни ташкил этади. Контур ғалтакларини тайёрлашда қўшимча чоралар кўрмасдан туриб, бундай аниқликка эришиш мумкин эмас. Айтайлик, яхлит бир қатламли ғалтак диаметри 5 мм бўлсин. Шунингдек, маълумки, индуктивликдаги хатолик ғалтакнинг геометрик ўлчами ва ўрамлар сонининг хатоликлари билан қуидагича боғланган:

$$\Delta L / L = 2\Delta D / D + 2\Delta N / N - \Delta / l$$



1.10

-

расм

.


Инд
укти
влин
ғалт

аклари турлари.

ТРАНСФОРМАТОРЛАР ВА ДРОССЕЛЛАР

Таснифи ва асосий параметрлари Паст частотали трансформаторлар ва дросселлар берк магнит ўтказгичларга ўралган индуктив ғалтаклардан иборат.

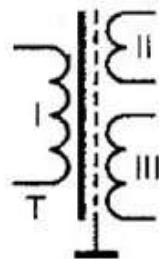Трансформаторлар вазифасига кўра қувват, мослаштирувчи ва импульс трансформаторларига, магнит ўтгазгичнинг турига қараб конструктив ва технологияси жиҳатидан зихрли, стерженли, тороидал ва ғалтаксимон трансформаторларга бўлинади (5.1–расм).



1.11–расм. Трансформаторнинг электр схемаларда шартли белгиланиши.

Трансформаторларнинг асосий параметрлари – биринчи чўлғам индуктивлиги L_1 , у паст частоталар соҳасида узатиш коэффициентини белгилайди; сочилиш индуктивлиги L_S , у юқори частоталар соҳасида узатиш коэффициентини белгилайди, чўлғамнинг хусусий сифими C_B , у юқори частоталар соҳасидаги частота бузилишларига, айниқса кучланиш импульси фронтларига таъсир кўрсатувчи сифим; чўлғамнинг актив қаршилиги r ; ФИК; трансформация коэффициенти $n = \omega_2 / \omega_1$, у узатиш коэффициентини белгилайди; бу ерда: ω_1 ва ω_2 бирламчи ва иккиламчи чўлғамдаги ўрамлар сони.



1.12–расм. Трансформаторнинг кўринишлари.

Трансформаторлар юқори сифатли ишлишлари учун, ҳар доим кичик L_1 , C_0 , катта бўлмаган r ва “кўпи билан” деб чекланган L_1 қийматли бўлиш мақсадга мувофиқдир. Трансформация коэффициенти бирга teng бўлиши, ундан катта ёки кичик бўлиши мумкин; кўп чўлғамли трансформаторлар бир нечта трансформация коэффициентига эга бўла олади. Дросселлар кўпроқ ток манбалари фильтрларида, ундан ташқари паст частотали фильтрларда ва танлама занжирларда, шунингдек стабилизаторлар (тўйиниш дросселлари)да ва ростагичлар (бошқарувчи дросселлар)да ишлатилади. Конструкцияси ва қатор электр параметрларига кўра дросселлар трансформаторларга ўхшашиб. Бир чўлғамли паст частота ғалтак дроссел бўлса, кўп чўлғамли ғалтаклар трансформаторлардир.

Назорат саволлари

1. Электрониканинг ривожланишининг асосий даврларини санаб ўтинг?
2. Сигналларнинг турли классификацияларининг пайдо бўлиш сабаблари?

3. Электрон қурилмаларнинг пассив элемементлари нималардан иборат?
4. Электрон қурилмаларнинг актив элемементларига нималар киради?
5. Қаршиликларнинг схема тузилиши ва ишлаш принцилари?
6. Аналогли электрон қурилмалар деб нимага айтилади?
7. Рақамли электрон қурилмалар деб нимага айтилади?
8. Резисторларнинг таъфини айтиб беринг ва уларнинг одатдаги тузилишларини тушунтиринг.
9. Резисторлар қандай асосий ҳусусиятлар ва параметрлар билан характерланади?
10. Конденсаторлар қандай асосий параметрлар билан характерланади?
11. Ўзгарувчан сигимли конденсаторларнинг вазифаси ва тузилиш элементларини тушунтириб беринг
12. Яримўзгарувчан ва маҳсус конденсаторларнинг қандай турларини биласиз?
13. Интеграл микросхемаларнинг конденсаторларини тайёрлаш учун қандай материаллар ишлатилади?
14. Индуктивлик ғалтакларнинг асосий параметрлари?
15. Трансформаторлар ва дросселларнинг асосий параметрлари?

Маъруза 2 таркиби: Электрон курилмаларнинг актив компонентлари. Ярим ўтказгичли диодлар, биполяр транзисторлар, майдон транзисторлар, тиристорлар.

Режа :

1. Ўтказувчанлик, ўтказгичлар ва яримўтказгичлар
2. Ярим ўтказгич диодлар
3. Стабилитронлар
4. Биопляр транзисторлар
5. Майдоний (униполляр) транзисторлар
6. Динисторлар ва тиристорлар

Калит сўзлар: Электроника, курилмалар, ўтказгичлар, қаттиқ жисм, зона кенглиги, заряд, ВАХ

Замонавий электроника қурилмалари ярим ўтказгичли материаллардан тайёрланади. Ярим ўтказгичлар кристалл, аморф ва суюқ бўлади. Ярим ўтказгичли техникада асосан кристалл ярим ўтказгичлар (10^{10} асосий модда таркибида бир атомдан ортиқ бўлмаган киритма монокристаллари) қўлланилади. Одатда ярим ўтказгичларга солиштирма электр ўтказувчанлиги с металлар ва диэлектриклар оралиғида бўлган ярим ўтказгичлар киради (уларнинг номи ҳам шундан келиб чиқади). Хона температурасида уларнинг солиштирма электр ўтказувчанлиги 10^{-8} дан 10^5 гача См/м (метрга Сименс)ни ташкил этади. Металларда $\sigma=10^6\text{-}10^8$ См/м, диэлектрикларда эса $\sigma=10^{-8}\text{-}10^{-13}$ См/м.



2.1- расм.

Ярим ўтказгичларнинг асосий хусусияти шундаки, температура ортган сари уларнинг солиштирма электр ўтказучанлиги ҳам ортиб боради, металларда эса камаяди. Ярим ўтказгичларнинг электр ўтказувчанлиги ёруғлик билан нурлантириш ва ҳатто жуда кичик киритма

миқдорига боғлиқ. Ярим ўтказгичларнинг хоссалари **қаттиқ жисм зона назарияси** билан тушунтирилади.

2.1- расмда диэлектрик, ярим ўтказгич ва металл ўтказгичларнинг (0^0 К температурада) энергетик диаграммалари фарқи келтирилган.

Тақиқланган зона кенглиги барча диэлектрикларда турлича бўлиб, 8 эВ гача этиши мумкин.

Ярим ўтказгичлар - бу ташқи энергетик таъсирлар натижасида тақиқланган зона кенглигини енгиб ўтиш хусусиятига эга бўлган, нисбатан тор таъкиқланган зона кенглигига эга бўлган моддалар.

Зона назарияси нұқтаи назаридан материалларни диэлектрик ва ярим үтказгичларга ажратиш фақат шартли равища. Чунки бу назария ҳеч қандай физик хусусияттар билан асосланмайды, улардаги фарқ таъқиқланган зона кенглигіда бўлиб, ярим үтказгич деб ҳисобланадиган қаттиқ жисмларда 3 эВ дан ошмайды.

Ўтказгичлар(металлар) - бу электронлар билан тўлган зонаси эркин энергетик сатҳ зонасига ёпишган ёки кирган материаллардир. Бунинг натижасида улардаги эркин бўлиб үтказгичга берилган кучсиз кучланиш таъсирида ҳам тўлган зона сатҳидан эркин зонанинг тўлмаган сатҳларига ўтиш мумкин.

Диэлектриклар шундай жисмларки, уларда таъқиқланган зона кенглиги шунчалик каттаки электрон электр ўтиши кузатилмайды. узунлигига электр оладиган энергияси 10⁻⁸ - 104 эВ бўлади. Ярим үтказгич ва диэлектрикларда энергия қўзғатилган бўлиб, таъқиқланган зонани йенгиб ўтиш учун ташқаридан энергия сарфлаш талаб қилинади.

Электроникада кенг қўлланиладиган ярим үтказгичларнинг таъқиқланган зона кенгликлари ΔW_t (эВ) қуйидагига teng: германий учун - 0,67, кремний учун - 1,12 ва галлий арсениди учун -1,38.


Юқоридаги рухсат этилган зона **ўтказувчанлик зонаси** деб аталади, яъни мос энергияга эга бўлган электронлар, ташки электр майдони таъсирида ярим үтказгич ҳажмида харакатланишлари мумкин. Бунда улар электр ўтказувчанлик юзага келтирадилар. Үтказувчанлик зонасидаги бирор энергияга мос келадиган электронлар **ўтказувчанлик электронлари** ёки **эркин заряд ташувчилар** деб аталадилар. Қуйидаги рухсат этилган зона **валент зона** деб аталади.

Абсолют ноль температурада (0 К) ярим үтказгичнинг валент зонасидаги барча сатҳлар электронлар билан тўлган, ўтказувчанлик зонасидаги сатҳлар эса электронлардан холи бўлади.

ЯРИМ ҮТКАЗГИЧ ДИОДЛАР

Яримўтказгич диод деб бир (ёки бир неча) p-n электр ўтишларга эга икки электродли электрон асбобга айтилади. Диодлар радиоэлектрон қурилмаларда ишлатилиши ва бажарадиган вазифасига мувофиқ таснифланадилар.

Барча яримўтказгич диодларни икки гурӯхга ажратиш мумкин: тўғриловчи ва махсус вазифаларни бажарувчи. **Тўғриловчи диодлар** ўзгарувчан токни ўзгармас токка ўзгартириш учун қўлланади. Тўғриланувчи ток шакли ва частотасига боғлиқ ҳолда улар паст частотали, юқори частотали ва импульс диодларга ажратилади. **Махсус вазифаларни бажарувчи диодларда p-n** ўтишларнинг турли электрофизик хусусиятларидан, масалан, тешимиш ҳодисаларидан, фотоэлектрик ҳодисалардан, манфий қаршиликка эга соҳалари мавжудлигидан ва бошқалардан фойдаланилади. Махсус вазифаларни бажарувчи диодлар, хусусан, ўзгармас кучланишни баркарорлаш, оптик нурланишни қайд этиш, электр схемаларда сигналларни шакллантириш ва бошқа вазифаларни амалга ошириш учун қўлланилади.

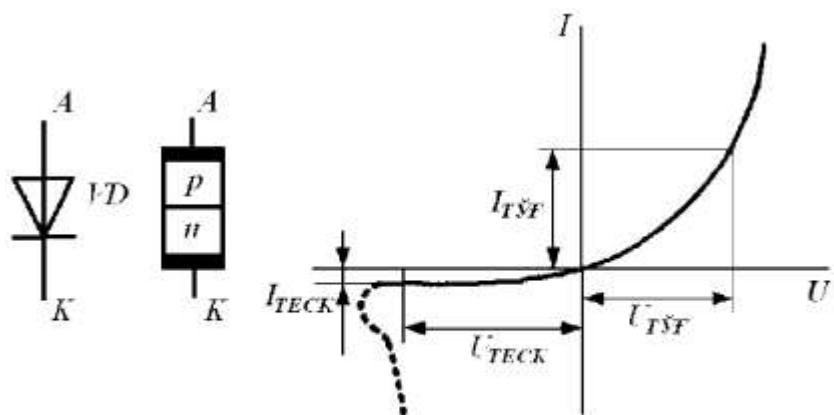

2.2 – расм. Яримүтказгич диоднинг шартли белгиланиши (а), тузилмаси кўриниши (б) ва статик ВАХи (в).

Яримүтказгич диодларнинг электр схемаларда шартли белгиланиши 2.2 а - расмда, унинг тузилмаси кўриниши б - расмда келтирилган. Расмларда диоднинг чиқишилари А ва К кўрсатилган бўлиб, улар диоднинг электродлари деб аталади. Диоднинг *p* - томонига уланган электрод анод деб, *n* - томонига улангани эса - катод деб аталади. Диоднинг статик ВАХи 2.2 - расмда келтирилган.


Яримүтказгич диоднинг тўғри ва тескари йўналишларидаги қаршиликлари бир - биридан кескин фарқ қиласи: тўғри йўналишда силжитилган диоднинг қаршилиги қиймати кичик, тескари силжитилган диодники эса - катта бўлади. Шу сабабдан диод бир томонга электр токини яхши ўтказади, иккинчи томонга эса - ёмон ўтказади.

Стабилитронлар

Стабилитрон - ярим ўтказгичли диод бўлиб, унинг ишлаш принципи *p-n* ўтишга тескари кучланиш берилганда электр тешениш соҳасида токнинг кескин ортиши кучланишнинг унча катта бўлмаган ўзгаришига олиб келишига асосланган. Стабилитроннинг шартли белгиси 2.3.б –расмда келтирилган. Стабилитрон схемаларда кучланиши барқарорлаш учун ишлатилади.

Стабилитроннинг асосий параметри бўлиб, токнинг $I_{CT,min}$ дан $I_{CT,max}$ гача кенг ўзгариш оралиғида барқарорлаш кучланиши U_{CT} хисобланади (2.3 а-расм).

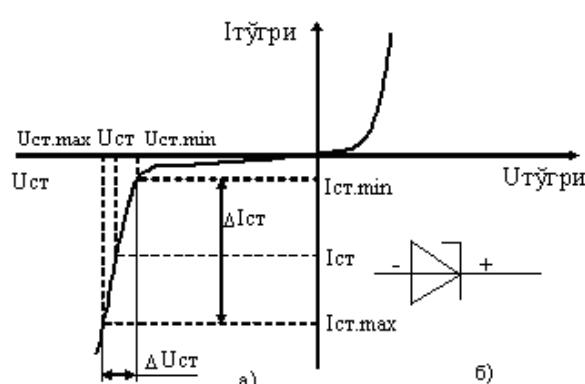Стабилитрон ВАХ сидаги ишчи соҳа электр тешениш соҳасида жойлашади. Барқарорлаш кучланиши диод базасидаги киритма концентрацияси билан аниқланадиган *p-n* ўтишга боғлиқ. Агар юқори концентрацияга эга бўлган ярим ўтказгич қўлланилса, у ҳолда *p-n* ўтиш тор бўлади ва туннель тешениш кузатилади. U_{CT} ишчи кучланиши 3-4 В дан



ошмайди.

Юқори вольтли стабилитронлар кенг р-п ўтишга эга бўлиши керак, шунинг учун улар кучсиз легирланган кремний асосида ясаладилар. Уларда кўчкисимон тешилиш содир бўлади, барқарорлаш кучланиши эса 7 В дан ортмайди. U_{CT} 3 дан 7 В гача бўлган оралиқда тешилишнинг иккала механизми ишлайди. Саноатда барқарорлаш кучланиши 3 дан 400 В гача бўлган стабилитронлар ишлаб чиқарилади.

Стабилитроннинг электр тешилиш соҳасидаги дифференциал қаршилиги r_D барқарорлаш даражасини характерлайди. Бу қаршилик қиймати диоддаги кичик кучланиш ўзгариши қийматининг диод токи ўзгаришига нисбати билан аниқланади (3.1 а- расм). r_D қиймати қанча кичик бўлса, барқарорлаш шунча яхши бўлади.

$$r_D = \frac{\Delta U_{CT}}{\Delta I_{CT}}$$


Стабилитроннинг асосий параметри бўлиб барқарорлаш кучланишининг температура коэффициенти (КТК) хисобланади. КТК – бу температура бир градусга ўзгарганда барқарорлаш кучланишининг нисбий ўзгариши. Кўчкисимон тешилиш кузатиладиган кичик вольтли стабилитронлар одатда мусбат КТКга эга. КТК қиймати одатда 0,2 -0,4 % /град дан ошмайди.

БИПОЛЯР ТРАНЗИСТОРЛАР

Биполяр транзистор (БТ) деб ўзаро таъсирлашувчи иккита *p-n* ўтишдан ташкил топган ва сигналларни ток, кучланиш ёки қувват бўйича кучайтирувчи уч электродли яримўтказгич асбобга айтилади. БТда ток ҳосил бўлишида икки хил (биполяр) заряд ташувчилар - электронлар ва коваклар иштирок этади.

БТ *p-* ва *n-* ўтказувчанлик тури такрорланувчи учта (эмиттер, база ва коллектор) яримўтказгич соҳага эга (а ёки б - расмлар).

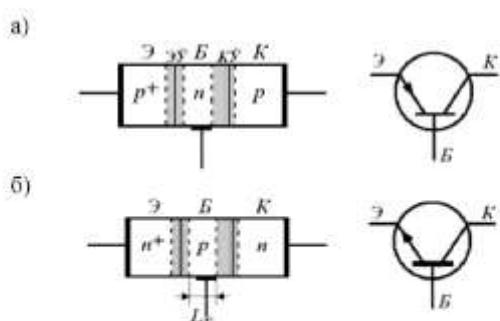Яримўтказгич соҳаларни белгилашда асосий заряд ташувчилар концентрацияси юқори бўлган соҳа *p+* ёки *n+* белгиси қўйилиши билан бошқа соҳалардан фарқланиши қабул қилинган.



p-n-p (а) ва *n-p-n* (б) турли БТ лар тузилмаси ва уларнинг схемада шартли белгиланиши.

Транзисторнинг соҳалари ичида энг юқори концентрацияга эга бўлган чекка соҳа ($n+$ - соҳа) $n+-p-n$ ёки ($p+-$ соҳа) $p+-n-p$ турли транзисторларда **эмиттер** (Э) деб аталади. Эмиттернинг вазифаси транзисторнинг **база** (Б) соҳаси деб аталувчи ўрта ($p-$ ёки $n-$ турли) соҳасига заряд ташувчиларни инжекциялашдан иборат. Транзистор тузилмасининг бошқа чеккасида жойлашган n -соҳа ($n+-p-n$) ёки p -соҳа ($p+-n-p$) **коллектор** (К) деб аталади. Унинг вазифаси база соҳасидаги ноасосий заряд ташувчиларни экстракциялашдан иборат. Эмиттер билан база орасидаги $p-p$ ўтиш **эмиттер ўтиши** (ЭЎ), коллектор билан база орасидаги $p-n$ эса ўтиш **коллектор ўтиши** (КЎ) деб аталади.

БТни бешта асосий иш режими мавжуд.


Агар ташқи кучланиш манбалари ($U_{\text{ЭБ}} U_{\text{КБ}}$) ёрдамида ЭЎ тўғри йўналишда, КЎ эса тескари йўналишда силжитилса, у ҳолда БТ **актив (нормал)** режимда ишлайди. Бу режим аналог схемотехникада кенг қўлланилади.

Агар ЭЎ тескари йўналишда, КЎ эса тўғри йўналишда силжитилган бўлса, БТ **инверс (тескари)** режимда ишлайди.

Агар эмиттер ва коллектор ўтишлар тўғри силжитилган бўлса, БТ **тўйиниши**, тескари силжитилган бўлса - **берк** режимда ишлайди. Бу режимлар рақамли схемотехникада кенг қўлланилади. ЭЎ тўғри силжитилганда КЎда ЭЮК ҳосил бўлса, БТ **инжекция - вольтаик** режимда ишлайди.

БТнинг яна бир режими бўлиб, у тескари силжитилган КЎга юқори кучланишлар ёки температура таъсир этганда юзага келади. Бу режим **тешилиши** режими деб аталади. Кўчкили транзисторлар электр тешилиш ҳисобига ишлайди.

Транзистор схемага уланаётганда чиқишларидан бири кириш ва чиқиш занжири учун умумий қилиб уланади, шу сабабли куйидаги уланиш схемалари мавжуд: умумий база (УБ) а-расм; умумий эмиттер (УЭ) б-расм; умумий коллектор (УК) в-расм. Бу вақтда умумий чиқиш потенциали нольга teng деб олинади. Кучланиш манбай қутблари ва транзистор токларининг йўналиши транзисторнинг актив режимига мос келади. УБ уланиш схемаси қатор камчиликларга эга бўлиб, жуда кам ишлатилади.

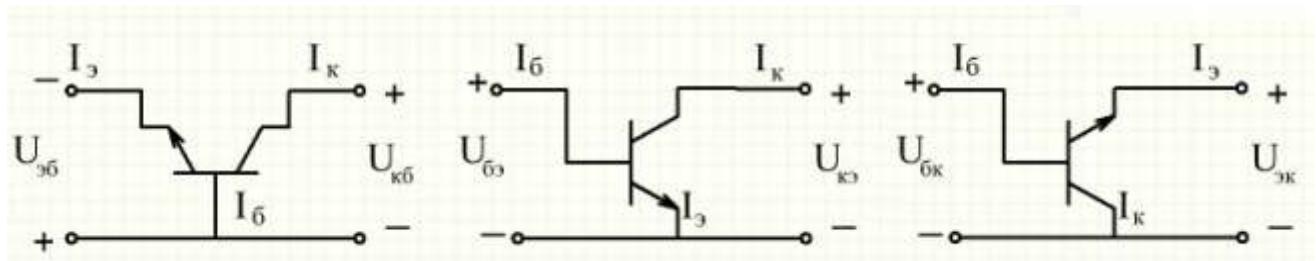

a)

б)

в)

Биполяр транзисторни асосий параметрлари:

Кириш қаршилиги: [Ом] .

Чиқиш қаршилиги: [Ом]


Ток бўйича кучайтириш коэффициенти

Кучланиш бўйича кучайтириш оэффициенти:

Кувват бўйича кучайтириш коэффициенти: $K_p = K_I \cdot K_u$

МАЙДОНИЙ (УНИПОЛЯР) ТРАНЗИСТОРЛАР

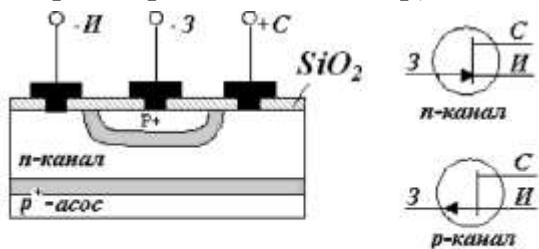Электрод токлари асосий заряд ташувчиларнинг кристалл ҳажмидаги электр майдон таъсирида дрейф ҳаракатланишига асосланган уч электродли, кучланиш билан бошқариладиган яримўтказгич асбоб **майдоний транзистор** (МТ) дейилади. МТларда ток ҳосил бўлишида факат бир турли-асосий заряд ташувчилар (электронлар ёки коваклар) қатнашгани сабабли улар баъзан




n – каналли МТ тузилмасининг кўндаланг кесими (а)
ва унинг шартли белгиланиши (б).

униполляр транзисторлар деб аталади. МТларда, БТлардаги каби тезкорликка таъсири этувчи инжекция ва экстракция натижасида ноасосий заряд ташувчиларнинг тўпланиш жараёнлари мавжуд эмас.

p-n ўтиш билан бошқарилувчи *n* - каналли МТ тузилмасининг кўндаланг кесими ва унинг шартли белгиланиши юқоридаги расмда келтирилган.

n-турдаги соҳа **канал** деб аталади. Каналга заряд ташувчилар киритиладиган контакт **исток (I)**; заряд ташувчилар чиқиб кетадиган контакт **сток (C)** деб аталади. **Затвор (3)** бошқарувчи электрод ҳисобланади. Затвор ва исток оралиғига кучланиш берилганда юзага келадиган электр майдони канал ўтказувчанлигини, натижада каналдан оқиб ўтаётган токни ўзгартиради. Затвор сифатида каналга нисбатан ўтказувчанлиги тескари турдаги соҳа қўлланилади. Ишчи режимда у тескари уланган бўлиб канал

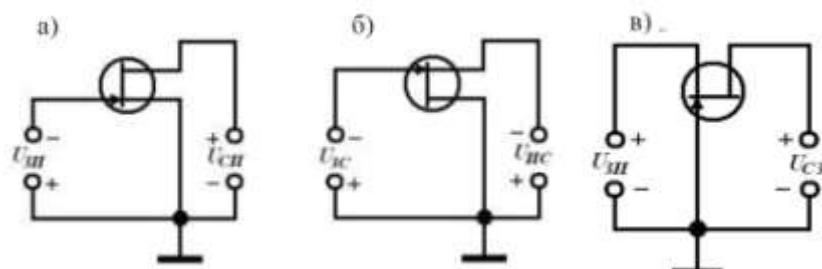

билан *p - n* ўтиш ҳосил қиласди.

Каналнинг кўндаланг кесими нольга тенг бўладиган вақтдаги затвор кучланиши **беркилиш кучланиши** Узи.берк деб аталади ва бу вақтда транзистор истоки стокдан узилиб қолади, яъни **берк режимда** ишлайди.

|Узи |+ Уси.тўй кучланиш беркилиш кучланишига Узи.берк га тенг

бўладиган вақтдаги сток кучланиши **тўйиниши кучланиши** Уси.тўй деб аталади.

Бу ердан $U_{ci} \leq U_{ci(t)}$ вактдаги транзисторнинг ишчи режими **текис ўзгариши** режими, $U_{ci} \geq U_{ci(t)}$ вактдаги транзисторнинг ишчи режими эса **түйиниши** режими деб аталади. Түйиниши режимида U_{ci} кучланиш қийматининг ортишига қарамай IC токининг ортиши деярли түхтайди. Бу ҳолат бир вактнинг ўзида затвордаги U_{zi} кучланишининг ҳам ортиши билан тушунтирилади. Бу вактда канал тораяди ва IC токини камайишига олиб келади. Натижада IC дрейфри ўзгармайди.

МТда электродлар учта бўлгани сабабли, уч хил уланиш схемалари мавжуд: **умумий исток (УИ)**, **умумий сток (УС)** ва **умумий затвор (УЗ)**. Бунда МТ электродларидан бири схеманинг кириш ва чиқиш занжирлари учун умумий, унинг ўзгарувчан ток (сигнал) бўйича потенциали эса нолга тенг қилиб олинади. Асосий уланиш схемаси бўлиб УИ уланиш хизмат қиласди.

ДИНИСТОРЛАР ВА ТИРИСТОРЛАР


ВАХида манфий дифференциал қаршилик мавжуд бўлган, уч ва ундан ортиқ $p-n$ ўтишларга эга кўп қатламли яrimётказгич асбоб **тиристор** деб аталади.

Тиристор ишлаганда иккита мувозанат ҳолатда бўлиши мумкин. Берк ҳолатда тиристор катта қаршиликка эга ва ундан кичик ток оқади. Очиқ ҳолатда тиристор қаршилиги кичик ва ундан катта ток оқади. Шундан яrimётказгич асбобнинг номи (тира - эшик) қўйилган. Тиристорлар


радиолокацияда, радиоалоқа қурилмаларида, автоматикада манфий ўтказувчаникка эга яrimётказгич асбоб сифатида ҳамда ток бошқарувчи калитлар, энергия ўзгартичларнинг бўсағавий элементлари сифатида ёки бошланғич ҳолатда энергия истеъмол қилмайдиган асбоб - тригерлар сифатида кенг ишлатилади.

Тиристорлар чиқишилари сонига қараб диодли (**динистор**), триодли (**тринистор**) ва **тетродли тиристорларга** бўлинади ва тўрт қатламли $p-n-p-n$ тузилмадан мос равишда чиқарилган икки, уч ва тўрт чиқишига эга бўлади. Тузилма чеккасидаги p - қатлам **анод** (A), n - қатлам эса **катод** (K) деб номланади. Анод ва катод орасидаги n - ва p - соҳалар **база** деб аталади, уларга ўрнатилган электродлар эса **бошқарувчи электродлар** деб аталади. Диодли ва триодли тиристорлар токни фақат бир томонлама ўтказади. Бу ўз навбатида, тиристорларнинг ўзгарувчан токни бошқариш имкониятини чеклайди. Ўзгарувчан ток занжирларида икки томонлама калит сифатида **симистор** (симметрик тиристор) ишлатилади. Симистор **триак** деб ҳам аталади. Симистор $p-n-p-n-p$ тузилмага ва бир ёки икки бошқарувчи электродга эга.

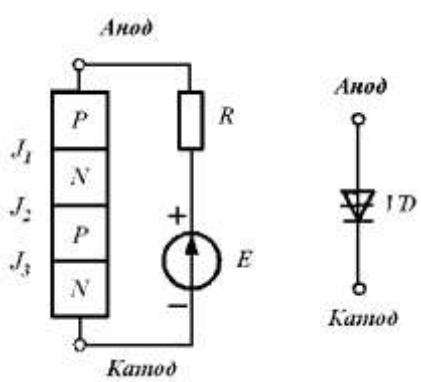Учта $p-n$ ўтишга эга диодга ўхшаш икки электродли асбоб **динистор** деб аталади. Унинг тузилмаси а - расмда, шартли белгиланиши эса б - расмда келтирилган. Динисторнинг учта $p-n$ ўтиши J1, J2 ва J3 деб белгиланган.



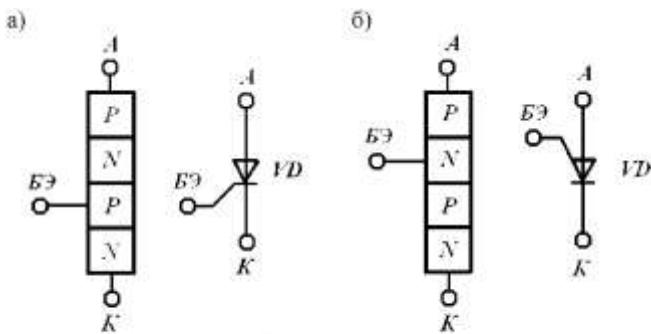Тиристор динисторга ўхшаш тузилмага эга бўлиб, база соҳаларидан бири бошқарувчи бўлади. Агар базалардан бирига бошқарувчи ток берилса, мос транзисторнинг узатиш коэффициенти ортади ва тиристор уланади.



Катод (а) ва анод (б) орқали бошқарувчни тиристор тузилмаси ва шартли белгиланиши.

Бошқарувчи электрод (БЭ) жойлашган соҳасига мос равища тиристорлар катод билан ва анод билан бошқарувчиларга ажратилади. БЭ ларнинг жойлашиши ва тиристорларнинг шартли белгиланиши юқоридаги расмда келтирлган.

Назорат саволлар

1. Ўтказувчанлик зонаси деб нимага айтилади?
2. Ўтказгичлар, яrim ўтказгичлар, диэлектриклар ҳакида маълумот беринг.
3. Яримўтказгич диод деб нимага айтилади?
4. Тўгриловчи диодлар деб нимага айтилади?
5. Стабилитронлардан нима мақсадда фойдаланилади?
6. Биполяр транзистор деб нимага айтилади?
7. Биполяр транзисторларнинг бешта асосий иш режимларини деганда нимани тушинасиз?
8. Биполяр транзисторларнинг асосий уланиш схемаларини айтиб беринг?
9. Майдоний транзистор деб нимага айтилади?
10. Униполяр транзисторлар деб нимага айтилади?
11. Майдоний транзисторларнинг асосий уланиш схемаларини айтиб беринг?
12. Динисторлар ва тиристорлар деб нимага айтилади?
13. Диод, стабилитирон ва транзистор, динисторлар ва тиристорларнинг шартли белгиларини келтиринг.

Маъруза З таркиби: Интеграл микросхемалар ва улар ҳақида умумий маълумотлар.

Режа:

1. Интеграл микросхема.
2. Пардали ва гибрид микросхемалар.
3. Ярим ўтказгичли ИМСлар
4. Интеграл микросхемаларнинг пассив ва актив элементлари.

Калит сўзлар: Интеграл микросхема. Конструктив ва технологик.

Ярим ўтказгичли, пардали ва гибридли. Элемент. ИМС компонентаси. Ярим ўтказгичли ва диэлектрик. Пардали ва гибрид микросхемалар. аналог интеграл микросхемалар. рақамли интеграл схемалар.

Интеграл микросхемалар электр асбобларнинг сифат даражасидаги янги тури бўлиб электрон қурилмаларнинг асосий негиз элементи ҳисобланадилар.

Интеграл микросхема (ИМС) электр жиҳатдан ўзаро боғланган электр радиоматериаллар (транзисторлар, диодлар, резисторлар, конденсаторлар ва бошқалар) мажмуи бўлиб, ягона технологик циклда бажарилади, яъни бир ватқнинг ўзида ягона конструкция (асос)да маълум ахборотни қайта ишлаш функциясини бажаради.

ИМСларнинг асосий хоссаси шундаки, у мураккаб функцияларни бажариш билан бирга кучайтиргич, триггер, ҳисоблагич, хотира қурилмаси ва бошқа функцияларни ҳам бажаради. Худди шу функцияларни бажариш учун дискрет элементларда мос келувчи схемани йиғиш талаб қилинарди.

ИМСлар учун икки асосий белги мавжуд: **конструктив** ва **технологик**. Конструктив белгиси шундаки, ИМСнинг барча элементлари асосий асос ичida ёки сиртида жойлашади, электр жиҳатдан бирлаштирилган ва ягона қобиқга жойлаштирилган бўлиб, ягона ҳисобланади. ИМС элементларининг ҳаммаси ёки бир қисми ва элементлараро боғланишлар ягона технологик циклда бажарилади. Шу сабабли интеграл миросхемалар юқори ишончлиликка ва кичик таннархга эга.

Ҳозирги кунда ясалиш тури ва ҳосил бўладиган тузилмага кўра ИМСларнинг учта принципиал тури мавжуд: **ярим ўтказгичли, пардали ва гибрид**. Ҳар бир ИМС тури конструкцияси, микросхема таркибига кирадиган элемент ва компонентлар сонини ифодаловчи интеграция даражаси билан характерланади.

Элемент деб бирор электрорадиоэлемент (транзистор, диод, резистор, конденсатор ва бошқалар) функциясини амалга оширувчи ИМС қисмига айтилади ва у кристалл ёки асосдан ажralмаган конструкцияда ясалади.

ИМС компонентаси деб унинг дискрет элемент функциясини бажарадиган, лекин аввалига мустақил маҳсулот каби монтаж қилинадиган қисмига айтилади.

Асосий ИМС конструктив белгиларидан бири бўлиб **асос тури** хисобланади. Бу белгига кўра ИМСлар икки турга бўлинади: **яrim ўтказгичли ва диэлектрик**.

Асос сифатида яrim ўтказгичли материаллар орасида кремний ва галлий арсениди кенг қўлланилади. ИМСнинг барча элементлари ёки элементларнинг бир қисми яrim ўтказгичли монокристалл пластина кўринишида асос ичидаги жойлашади.

Диэлектрик асосли ИМСларда элементлар унинг сиртида жойлашади. Яrim ўтказгич асосли микросхемаларнинг асосий афзаллиги – элементларнинг жуда катта интеграция даражаси хисобланади, лекин унинг номинал параметрлари диапазони жуда чекланган бўлиб улар бир - биридан изоляцияланишни талаб қиласиди. Диэлектрик асосли микросхемаларнинг афзаллиги – элементларнинг жуда яхши изоляцияси, уларнинг хоссаларининг барқарорлиги, ҳамда элементлар тури ва электрик параметрлари танловининг кенглиги.

Пардали ва гибрид микросхемалар

Пардали ИС – бу диэлектрик асос сиртига суртилган элементлари парда кўринишида бажарилган микросхема. Пардалар паст босимда турли материаллардан юпқа парадалар кўринишида чўқмалар ҳосил қилиш йўли билан олинади.

Парда ҳосил қилиш усули ва унга боғлик бўлган қалинлигига кўра **юпқа пардали ИС** (парда қалинлиги 1 – 2 мкмгача) ва **қалин пардали ИС** (парда қалинлиги 10 – 20 мкм гача ва катта) ларга бўлинади.

Хозирги кунда барқарор пардали диодлар ва транзисторлар мавжуд эмас, шу сабабли пардали ИСлар фақат пассив элементлар (резисторлар, конденсаторлар ва х.з.) дан ташкил топади.

Гибрид ИС (ёки ГИС) – бу пардали пассив элементлар билан дискрет актив элементлар комбинациясидан ташкил топган, ягона диэлектрик асосда жойлашган микросхема. Дискрет компонентларни осма элементлар деб атасади. Қобиқсиз ёки микроминиатюр металл қобиқли микросхемалар гибрид ИМСлар учун актив элементлар бўлиб хисобланадилар.

Гибрид интеграл микросхемаларнинг асосий афзаллиги: нисбатан қисқа ишлаб чиқиш вақтида аналог ва рақамили микросхемаларнинг кенг турларини яратиш имконияти; кенг моменткалутуррага эга бўлган пассив элементлар ҳосил қилиш имконияти; МДЯ – асбоблар, диодли ва транзисторли матрицалар ва юқори яроқли микросхемалар чиқиши.

Ярим ўтказгичли ИМСлар

Транзисторнинг ишлатилиш турига кўра ярим ўтказгичли ИМСларни **биполяр** ва **МДЯ ИМС** ларга ажратиш қабул қилинган. Бундан ташқари, охирги вақтларда бошқарилувчи ўтишли майдоний транзисторлар ясалган ИМСлардан фойдаланиш катта аҳамият касб этмоқда. Бу синфга галлий арсенидида ясалган ИМСлар, затвори Шоттки диоди қўринишида бажарилган майдоний транзисторлар киради. Ҳозирги кунда бир вақтнинг ўзида ҳам биполяр, ҳам майдоний транзисторлар қўлланилган ИМСлар яратиш тенденцияси белгиланмоқда.

Иккала синфга мансуб ярим ўтказгичли ИСлар технологияси ярим ўтказгич кристаллини галма – гал донор ва акцептор киритмалар билан легирлаш (киритиш)га асосланган. Натижада сирт остида турли ўтказувчанликка эга бўлган юпқа қатламлар, яъни $n-p-n$ ёки $p-n-p$ тузилмали транзисторлар ҳосил бўлади. Бир транзисторнинг ўлчамлари эниги бир неча микрометрларни ташкил этади. Алоҳида элементларнинг изоляцияси ёки $p-n$ ўтиш ёрдамида, ёки диэлектрик парда ёрдамида амалга оширилиши мумкин. Транзисторли тузилма фақат транзисторларни эмас, балки бошқа элементлар (диодлар, резисторлар, конденсаторлар) ясашда ҳам қўлланилади.

Микроэлектроникада биполяр транзисторлардан ташқари кўп эмиттерли ва кўп коллекторли транзисторлар ҳам қўлланилади.

Кўп эмиттерли транзисторлар (КЭТ) умумий база қатлами билан бирлаштирилган бир коллектор ва бир неча (8-10 гача ва кўп) эмиттердан ташкил топган. Улар транзистор – транзисторли мантиқ (ТТМ) схемаларни яратишда қўлланилади.

Кўп коллекторли транзистор тузилмаси ҳам, КЭТ тузилмасига ўхшаш бўлади, лекин интеграл – инжекцион мантиқ (I^2M) деб аталувчи инжекцион манбали мантикий схемалар ясашда қўлланилади.

Диодлар. Диодлар битта $p-n$ ўтишга эга. Лекин биполяр транзисторли ИМСларда асосий тузилма сифатида транзистор танланган, шунинг учун диодлар транзисторнинг диод уланиши ёрдамида ҳосил қилинади. Бундай уланишларнинг бешта варианти мавжуд. Агар диод ясаш учун эмиттер – база ўтишдаги $p-n$ ўтиш қўлланилса, у ҳолда коллектор – база ўтишдаги $p-n$ ўтиш узиқ бўлиши керак.

Резисторлар. Биполяр транзисторли ИМСларда резистор ҳосил қилиш учун биполяр транзистор тузилмасининг бирор соҳаси: эмиттер, коллектор ёки база қўлланилади. Эмиттер соҳалари асосида кичик қаршиликка эга бўлган резисторлар ҳосил қилинади. База қатлами асосида бажарилган резисторларда анча катта қаршиликлар олинади.

Конденсаторлар. Биполяр транзисторли ИМСларда тескари йўналишда силжиган $p-n$ ўтишлар асосида ясалган конденсаторлар

қўлланилади. Конденсаторларнинг шаклланиши ягона технологик циклда транзистор ва резисторлар тайёрлаш билан бир вақтнинг ўзида амалга оширилади. Демак уларни ясаш учун қўшимча технологик амаллар талаб қилинмайди.

МДЯ – транзисторлар. ИМСларда асосан затвори изоляцияланган ва канали индукцияланган МДЯ–транзисторлар қўлланилади. Транзистор каналлари p - ва n - турли бўлиши мумкин. МДЯ–транзисторлар фақат транзисторлар сифатида эмас, балки конденсаторлар ва резисторлар сифатида ҳам қўлланилади, яъни барча схема функциялари биргина МДЯ – тузилмаларда амалга оширилади. Агар диэлектрик сифатида SiO_2 қўлланилса, у ҳолда бу транзисторлар МОЯ–транзисторлар деб аталади. МДЯ – тузилмаларни яратишда элементларни бир – биридан изоляция қилиш операцияси мавжуд эмас, чунки қўшни транзисторларнинг исток ва сток соҳалари бир–бирига йўналган томонда уланган $p-n$ ўтишлар билан изоляцияланган. Шу сабабли МДЯ–транзисторлар бир–бирига жуда яқин жойлашиши мумкин, демак катта зичликни таъминлайди.


Биполяр ва МДЯ ИМСлар **планар** ёки **планар – эпитаксиал** технологияда ясалади.

Планар технологияда $n-p-n$ транзистор тузилмасини ясашда p –турдаги яrim ўтказгичли пластинанинг алоҳида соҳаларига тешиклари мавжуд бўлган маҳсус маскалар орқали маҳаллий легирлаш амалга оширилади. Маска ролини пластина сиртини эгалловчи кремний икки оксиди SiO_2 ўйнайди. Бу пардада маҳсус усуллар (фотолитография) ёрдамида дарча деб аталувчи тешиклар шаклланади. Киритмалар ёки диффузия (юқори температурада уларнинг концентрация градиенти таъсирида киритма атомларини яrim ўтказгичли асосга киритиш), ёки ионли легирлаш ёрдамида амалга оширилади. Ионли легирлашда маҳсус манбалардан олинган киритма ионлари тезлашади ва электр майдонда фокусланадилар, асосга тушадилар ва яrim ўтказгичнинг сирт қатламига сингадилар.

Планар технологияда ясалган яrim ўтказгичли биполяр тузилмали ИМС намунаси ва унинг эквивалент электр схемаси 1 *a*, *b* - расмда келтирилган.

Диаметри 76 ммли ягона асосда бир варакайига усулда бир вақтнинг ўзида ҳар бири 10 тадан 2000 та элемент (транзисторлар, резисторлар, конденсаторлар)дан ташкил топган 5000 микросхема яратиш мумкин. Диаметри 120 мм бўлган пластинада ўнлаб миллионтагача элемент жойлашириш мумкин.

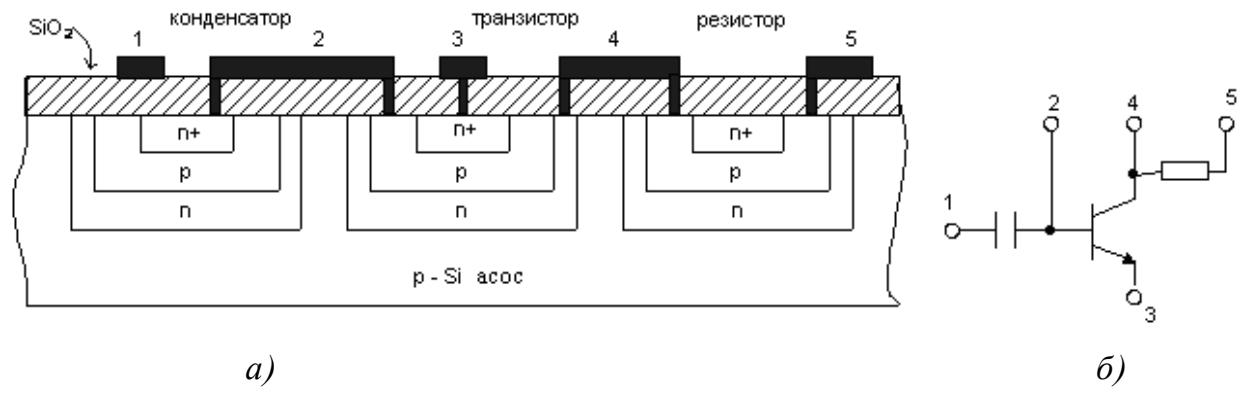
Замонавий ИМСлар қотишмали планар – эпитаксиал технологияда ясалади. Бу технология планар технологиядан шуниси билан фарқ қиласиди, барча элементлар p –турдаги асосда ўстирилган n –турдаги кремний қатламида ҳосил қилинади. Эпитаксия деб кристалл тузилмаси асосникидан бўлган қатlam ўстиришга айтилади.



1 – расм.

Планар – эпитаксиал технологияда ясалған транзисторлар анча тежамли, ҳамда планарлиға нисбатан яхшиланған параметр ва характеристикаларга әга.

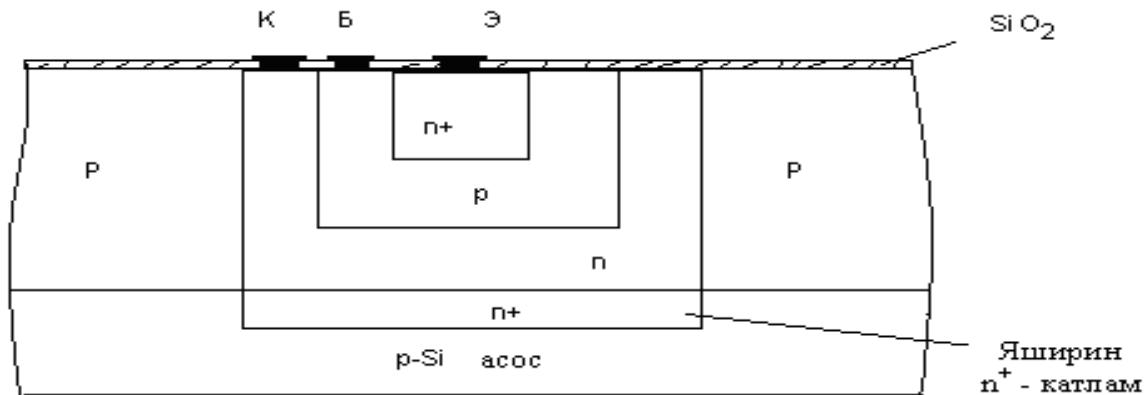Бунинг учун асосға эпитаксиядан аввал n^+ - қатлам киритилади (2 - расм). Бу ҳолда транзистор орқали ток коллектордаги юқориомли резитордан әмас, балки кичикомли n^+ - қатлам орқали оқиб ўтади.



2 – расм.

Микросхема турли элементларини электр жиҳатдан бирлаштириш учун металлизациялаш қўлланилади. Металлизациялаш жараёнида олтин, кумуш, хром ёки алюминийдан юпқа металл пардалар ҳосил қилинади. Кремнийли ИМСларда металлизациялаш учун алюминийдан кенг фойдаланилади.

Схемотехник белгиларига кўра микросхемалар икки синфга бўлинади.

ИМС бажараётган асосий вазифа – электр сигнални (ток ёки кучланиш) ни кўринишида берилаётган ахборотни қайта ишлаш ҳисобланади. Электр сигналлари узлуксиз (аналог) ёки дискрет (рақамли) шаклда ифодаланиши мумкин.

Шу сабабли, аналог сигналларни қайта ишлайдиган микросхемалар – **аналог интеграл микросхемалар** (АИС), рақамли сигналларни қайта ишлайдиганлари эса – **рақамли интеграл схемалар** (РИС) деб аталади.

Рақамли схемалар асосида содда транзисторли калит (вентиль) схемалар ётади. Калитлар иккита турғун ҳолатни эгаллаши мумкин: узилган ва уланган. Содда калитлар асосида анча мураккаб схемалар ясалади:

мантиқий, бибарқарор, триггерли (ишга тушурувчи), шифраторлы, компораторлар ва бошқа, асосан ҳисоблаш техникасида қўлланиладиган. Улар рақамли шаклда ифодаланган ахборотни қабул қилиш, сақлаш, қайта ишлаш ва узатиш функциясини бажарадилар.

Интеграл микросхемаларнинг *мураккаблик даражаси компонент интеграция даражаси* катталиги билан ифодаланади. Бу катталик рақамли ИМСлар учун кристаллда жойлашиши мумкин бўлган мантиқий вентиллар сони билан белгиланади.

100 та дан кам вентилга эга бўлган ИМСлар кичик интеграция даражасига эга бўлган ИМСларга киради. Ўрта даражали ИСлар 10^2 , катта ИСлар $10^2 \div 10^5$, ўта катта ИСлар $10^5 \div 10^7$ ва ультра катта ИСлар 10^7 даражадан ортиқ вентиллардан ташкил топади. Бундай синфланиш тизими аналог микросхемалар учун ҳам қабул қилинган.

Назорат саволлари

1. Интеграл микросхема (ИМС) нима ?
2. ИМС асосий хусусияти нимада ?
3. ИМС элементи ва компонентаси деб нимага айтилади ?
4. Пардали, гибрид ва ярим ўтказгичли ИМСларнинг бир – биридан фарқи нимада?
5. Нима сабабли транзисторли тузилма турли ИМС элементлари ясашда асосий ҳисобланади ?
6. Интеграл микросхема элементларини изоляцияси қандай амалга оширилади ?
7. Планар ва планар – эпитаксиал технологияда ясалган транзисторлар бир – биридан нимаси билан фарқ қиласди ?
8. Рақамли ва аналог ИМСларнинг мураккаблик даражаси (интеграция даражаси) қандай аниқланади ?
9. Аналог ИМСларда қандай сигналлар қайта ишланади ? Рақамлидачи ?

Маъруза 4 таркиби: Яримўтказгичли ёруғлик датчиклар ва уларнинг ўлчов занжир.

Режа:

1. Моддаларни уларнинг электр ўтказувчанлиги
2. $P-n$ ўтишнинг вольт – ампер характеристикаси (ВАХ)
3. Температура коэффициентлари
4. Яримўтказгичли микрофонлар

Калит сўзлар : Ўтказгичлар, диэлектриклар, ярим ўтказгичлар, ток ташувчилар, температура коффисенти

Датчик (*сенсор*, от [англ. sensor](#)) — бошқариш системаларидағи бирламчи қурилма ҳисобланиб у –энергияни бир турдан бошқа турга ўтказувчи қурилма бўлиб, ўлчанадиган ҳар қандай катталикни ишлашга маъкул кўринишга ўтказиб берувчи қурилмадир.

Датчик - ўзгартириш вақтида киришдаги энергетик ходисани ўз ичига олган энергетик ўзгаргич уланиш датчиклари дейилади. Турли соҳаларга тегишли сигналларни қайд этишдан ташқари бир соҳа бўйича сигналларни қайд этиш имкониятини яратиш лозим. Ушбу холда ўзига ўхшаш энергетик ходиса чиқишдаги ходисани ўз ичига олган ахборотга эга бўлади. Қувватни ошириш ёки қайсиdir кераксиз сигнални йўқотиш керак бўлади. Моддада содир бўладиган физик эфектларни турли соҳада фойдаланиш учун сигналларни акс эттириш **узатиши эфекти** дейилади. Бир соҳадаги содир бўлаётган эфектларни сигналларини акс этиши тўғри акс этиш дейилади. электр соҳа иссиқлик соҳа ўтиш эфектига Пельты эфектини, иссиқлик соҳадан энергетик соҳа ўтиш эфектини –Зеебек эфектини, магнит соҳадан электр соҳага ўтишга Холл эфектини мисол қилиш мумкин. Тўғри эфектга мисол қилиб электр соҳасида электр қаршилигини механик соҳада тарангликни олиш мумкин.

Энергияни ўзгартиришга қараб датчиклар икки турга бўлинади

Актив

Пассив.

Кўшимча энергия манбаидан энергия олмай ишлайдиган датчиклар

P_0 пассив датчиклар дейилади. Чиқишдаги сигнални ўртача қуввати

p_i ўлчанаётган объект бераётган ўртача қувватни p_i бир қисмга teng. Амалда энергияни ўзгартириши маълум йўқотишларга эга бўлади. Шу сабабли

$p_i = p_0 + p_c$: қисқа вақт мобайнода датчикда энергия тўпланиши мумкин. Шу сабабли юқоридаги муносабат узоқ вақт мобайнидаги иш учун ўринли ўлчанаётган объектни қувват билан юкланиши катта бўлмаслиги лозим яъни у кичик чиқиш қувватига эга бўлади пассив датчикни фойдали

$$\eta = \frac{P_0}{P} = \frac{P_i - P_l}{P_i} = 1 - \frac{P_l}{P_i}$$

иш коэффиценти η ўзгартириш жараёни ф.и.к унчалик ахамиятга эга эмас қажонки кирш қуввати катта. Барча механик вольтметр амперметр, ваттметрлар пассив датчиклар синфига киради. Уларда электр

энергияси ўлчов приборини харакатланувчи системасидаги чиқилган пружинани потенциал энергияси шаклидаги механик энергияга айлантирилади.

Қўшимча энергия манбалари талаб қиласидиган датчиклар актив датчиклар дейилади. Датчикни чиқиш қуввати P_0 тўлиқ қўшимча энергия манбаидан олинади ундан P_{ps} қувват олинади. Ўлчанаётган обьектни бераётган қуввати нолга teng. Датчикни чиқиш қувватини бошқариш учун жуда кичик қувват P_c зарур бўлади. Қўшимча (ёрдамчи) манбадан қувват узатиб юқори сезгириликка кучайтириш орқали эришиш мумкин. Кўпчилик ўлчов системаларида электр бўлмаган сигналларни электр кўринишидаги сигналнига айлантиришдан фойдаланилади, чунки электр кўринишидаги сигналларни узатиш қайта ишлаш осон ҳисобланади. Биринчи тоифадаги датчиклар ўлчов системаси киришига ўрнатилади. Шу сабабли улар кириш ёки ўлчаш датчиклари дейилади.

Ҳисоблаш техникаси воситалари, одатда, электр сигналлари кўринишида бериладиган маълумотлар билан иш кўради. Лекин кўпчилик ҳолларда датчикнинг чиқишидан маълум характеристикиали электрсигналлар ҳосил қилиниши керак. Шунинг учун, ноэлектрик катталиклар (**температура, босим, фазода вазиятни ўзгартириша ҳоказо**) датчиклари, одатда, ноэлектрик катталикларни электр сигналнига ўзгарткичлар билан таъминланган. Бу ўзгарткичлар (уларни баъзан иккиласи асбоблар дейилади) тузилиш жиҳатдан, одатда, ўлчовчи (қайд этувчи) элемент билан биргаликда тайёрланади, «**датчик**» атамаси эса ўзгарткич билан биргаликдаги ўлчов элементини ифодалайди.


Ишлаш принципига кўра датчиклар контактли ва kontaktsiz турларга бўлинади. Контактли датчикнинг чиқишидаги сигнал контактларнинг масалан, электр реле контактларининг) механик туташуви ҳисобига электр занжирининг уланиши натижасида шаклланади. Контактсиз датчик чиқишидаги сигнал kontaktsiz элементнинг (масалан, транзисторнинг) қайта уланиши натижасид шаклланади. Ҳисоблаш техникаси воситалари kontaktsiz элементлардан қилингани учун ўзининг ишлаш принципи бўйича ҳам, электр сигналлари параметрлари бўйича ҳам тизимга осон мослашиб кетадиган kontaktsiz датчиклар афзалроқдир.

Шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, контактли датчиклардан факат бошқалари бўлмаганда ёки датчик билан тизим кириши ўртасида гальваник боғланиш йўқлигини таъминлаш талаб қилинган ҳоллардагина фойдаланиш мумкин (маълум бир сабабларга кўра). У ҳолда обьектнинг чиқиш сигнални сифатида датчикнинг «соф» контактидан фойдаланилади.

Ёруғлик фотодиод қабул қилгичлар ва уларнинг ўлчов занжири.

Амалиётда ёруғлик қабул қилгичи сифатида кўп ҳолларда қатlam структурасига эга бўлган p-n-диодлари ишлатилади. Бу структурани асосий хусусияти ингичка ярим ўтказгич қатлами p и n – турлари юқори омли кремний қисми ажратилган бўлади. Ёруғлик нурларини p- ўтишига тушганда етарлича энергия фототок I_{sh} (қисқа туташув токи) ҳосил бўлади 0,1...1 A/Vт оралиғида.


PIN-диоднинг структураси расм 2 да кўрсатилган.

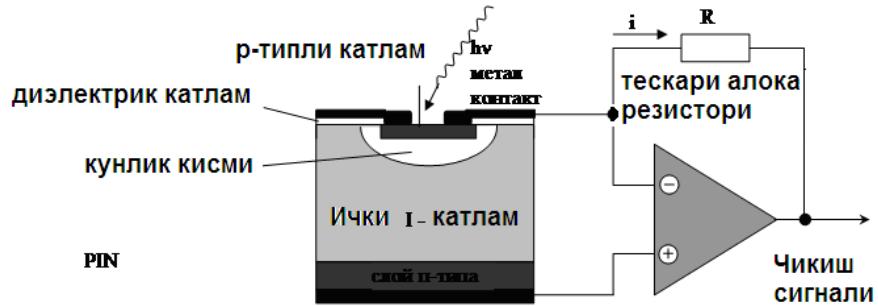


Расм 2. PIN- фотодиодининг структураси, токға күчланишини ўзгартиргичга уланиши.

Бундай фотодиоднинг түлқин узунлигидан сезгирилик боғлиқлиги расм 3. да кўрсатилган, ёруғликка тушаётган энергиянинг фототокка (I_{sh}) боғлиқлиги расм 4 да кўрсатилган.

Фотодиоднинг иккита асосий ишлаш режими бор: **фотоэлектрик ва фотоўтказувчаник**. Биринчи холатда фотодиодга хеч қандай қучланишини қўзғатилмайди. Бу токни йўқолишига олиб келади, шунинг учун бу ерда фақат иссиқлик токи хосил булади. Бундай режим ёруғлик кам булганда хам қурилмани сезгир бўлишига ёрдам беради. Бирок ёруғликнинг катта түлқин узунликларида сифимнинг катталалиши хисобига диоднинг тезлиги ёмонлашади.

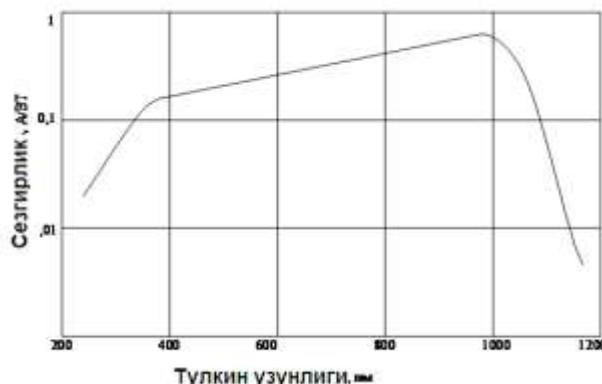

Расм 3. Кремний ячейкаларини типик спектрал сезгирилиги.

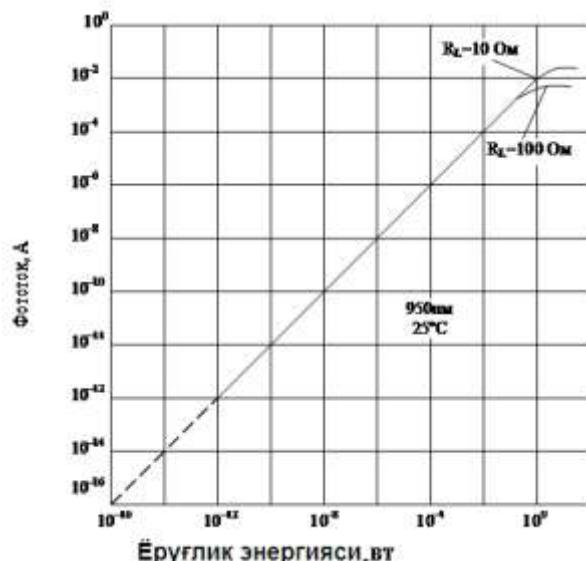


Расм 4. Энергия тушаётган ёруғликка фототокнинг боғлиқлиги: (R_L –

қаршилик нагрузкаси)

Фотоэлектрик режимда ишловчи фотодиод қабул қилгич ўлчов занжирлари сифатида, операцион кучайтиргичларда бажарилувчи ток – кучланиш ўзгартиргичларидан фойдаланилади.

Расм 5 да Ток – кучланиши ўзгартигичининг типик схемаси кўрсатилган.

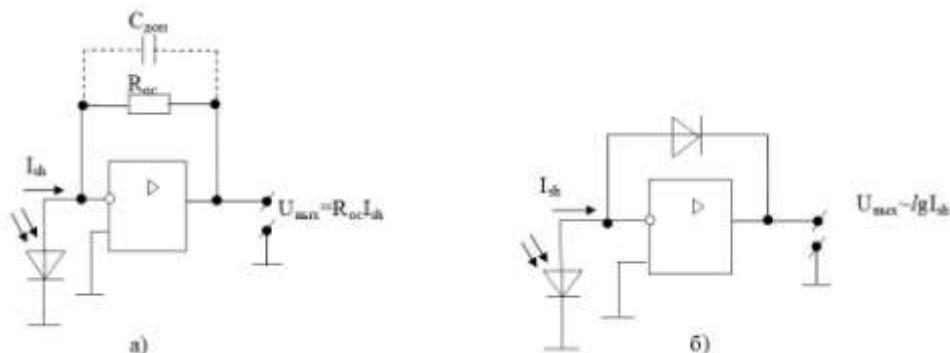


Расм 5. Фотодиод қабул қилгич билан ўлчаш занжирининг типик схемаси.

Операцион кучайтиргичининг коэффициенти, инвертерловчи кириши виртуал ер хисобланади, расм 5а да R_{oc} қаршилигидан ўтувчи ток I_{sh} кириш токига teng. Бундан келиб чиқиб, чиқишдаги кучланиш $U_{чик} = -R_{oc} I_{кириш}$ tengлик билан аниқланади.

Юқори даражадаги шумларни чегаралаш мақсадида ва операцион кучайтиргични ўзини ўзи қўзғатишини олдини олишда унга $C_{кўш}$ ($10\text{nF} \dots 100\text{pF}$) компрессор қўшилади.

Схема нўқсонини камайтириш учун инвертерловчи кириш билан ерга қўшимча резистор R_{oc} қўшишилади

Фотодиодларни фотоутказгич режимида ишлаш давомида унга тескари кучланиши силжитади. Бу қўшилган зоналарни кенгайишига, ўтиш сифимини камайишига, кенг диапазон частотларида фототок ёруғлиги интенсивлиги чизиқли тобеликни вужуд келиши. Бироқ, тескари силжишни ошишида дробланган шум кўпаяди. Расм 6 да фотодиод сигнал кучайтиргичини ишчи схемаси кўрсатилган.

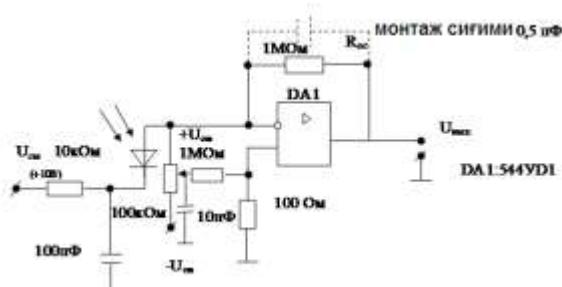

Расм 6. Фотодиод токининг кучайтиргичи

Расм 7 да диоддинг нагрузкали характеристикаси келтирилган.




Расм 7. Фотодиоднинг фотоўтказиш ишлаш режими – нагрузка характеристикаси.

Фотодиоднинг тескари силжиши нагрузка линиясини учинчи квадратга силжитади, у ерда фотоэлектр режими ишлашидан кўра вольт ампер характеристикаси чизиги юқорироқ. Нагрузка линияси ўқ кучланиши бўйлаб оқади, кучланиш силжиши E га боғлиқ бўлган холда. Фотодиоднинг фотоўтказиш режими юқори ўтказиш чизиги юзлаб мегагерцгача бўлиши мумкин, бу сигнал/шум орасидаги боғлиқликни оширади.

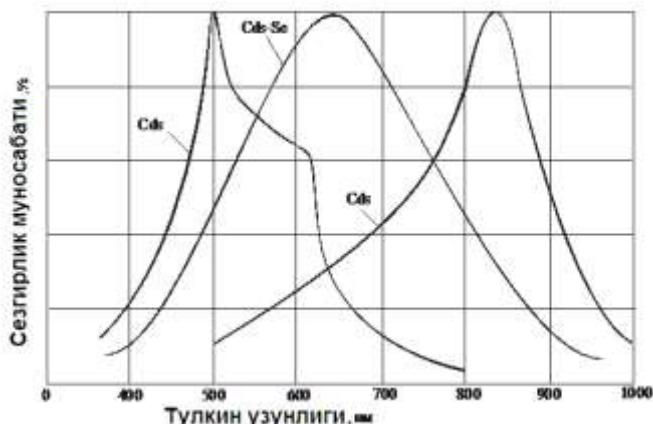
1.2.2. Фоторезисторлар ва уларнинг ўлчов занжирлари.

Фоторезисторлар ўзи билан бир жинсли ярим ўтказгич контактли пластинкаларни намойиш қиласди ва натижада ички фотоэффектини нурланиши қаршилигини камайтиради. Расм 8 да фоторезисторларни спектрал характеристикаси берилган ва фойдаланилган ярим ўтказгичли материал хусусиятларини аниқланган.



Расм 8 да турли хил фоторезисторларни спектрал сезгирилигини тақсимланиши.

Рухсат этилган сочилиш қувватида чизиқли фоторезисторларнинг Вольт – ампер характеристикаси. Фоторезисторларни ёруғлик характеристикаси, ёруғлик оқими кам даражада бўлганда амалий жиҳатдан ёритилгандиги 200...300 лк Расм 9 да кўрсатилаган.

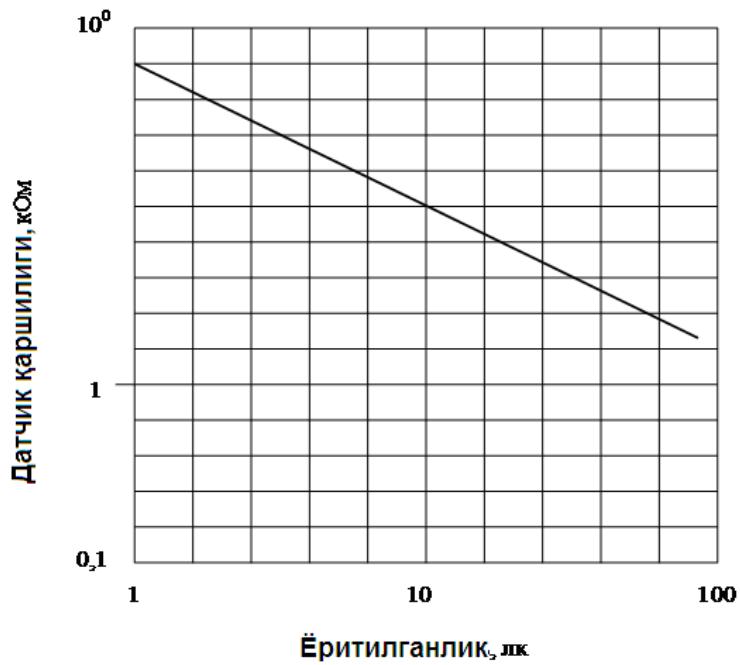

Расм 9. Фоторезисторнинг сезгирилигиги


Фоторезисторларни қўлланишида фильтрлар мухим аҳамиятга эга ва улар частота қисмида, инфрақизил диапазонига яқинида датчик сезгирилигини чеклашга ёрдам беради. Бундай фильтрсиз қонни кислород билан тўйинтиришни ўзгартириш, спектрни кўриниш қисмида датчикнинг сезгирилигига таъсир қиласди.

Фоторезисторларни ўлчаш занжири ўзгарувчан хамда ўзгармас кучланиш манбаларидан фойдаланилади. Рухсат этилган кучланиш манбай сочилиш қувватининг ва фоторезисторнинг максимал ёритилганлик қаршилиги билан $U \leq \sqrt{P_{don} \cdot R_{osc}}$ аниқланади. Энг кўп тарқалгани кўприкли занжир.

Кўприк занжири элентларини танлашда шуни инобоатга олиш керакки, фоторезисторнинг қаршилиги жуда жиддий равишда ўзгаради ва ўлчанаётган занжир қўшимча ночизиқлик олиб кириши мумкин. Операцион кучайтиргичли ўлчов занжирига мисол расм 10 да келтирилган. Кучайтиргичнинг чиқишидаги кучланиши $U_{чик} = -EG_1/G_2$

Дифференциал ўзгартирувчи фоторезисторларни ўтказувчаник муносабатига пропорционал. Расм 8 да резисторни R_0 битта фоторезисторга алмаштирганда, $U_{вых} = -E R_0 / R_2$ ёки $U_{вых} = -E R_2 / R_0$ га тенг бўлади.

Кичикхажмдаги датчиклар кремнийлик фототранзисторлар асосида тайёрланади. Барча датчик турларини ишлатиш пайтида иложи борича фақат инқрақизил нурини ўтказувчи фильтрлардан фойдаланиш керак, бу датчикни люминесцент нурланишдан сақлайди. Бундай фильтр қуёш нурини ёки қизиб турган лампа ёруғлигини ўтказишга тўсқинлик қиласди. Буни натижасида фотоплетизмографларга одатда ёруғлик ўтказмайдиган тери ёки бирор материал қўйилади.

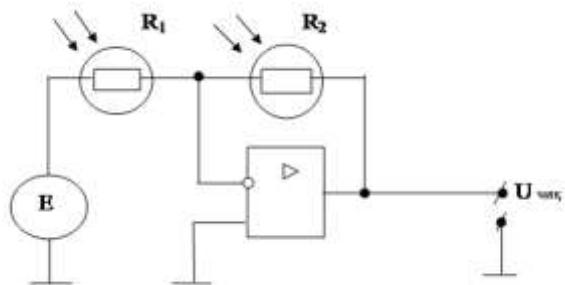

Расм 10. Фоторезисторнинг ўлчов занжири

Фотодиод оптопаралари фотогенератор режимида ишлаши керак, яъни, қаршилик кўрсатадиган кучланиш манбаисиз. Бу билан фотоплетизмографларни олиш пайтида ёритилганликни 1% га ўзгартириш мумкин.

НАЗОРАТ САВОЛЛАРИ?

1. Датчик деб нимага айтиладии?
2. Актив датчиклар деганда нимани тушинасиз?
3. Пассив датчиклар дегандан нимани тушинасиз?
4. Фотодиод қабул қилгич билан ўлчаш занжирининг типик схемаси.
5. Контактли ва контактсиз датчиклар ҳақина инма биласиз?
6. Фотодиоднинг неча турдаги ишлаш режимларини биласиз?
- 7.


5-маъзуза - Фотоэлектрик ва оптоэлектрон элементлар.

Режа:

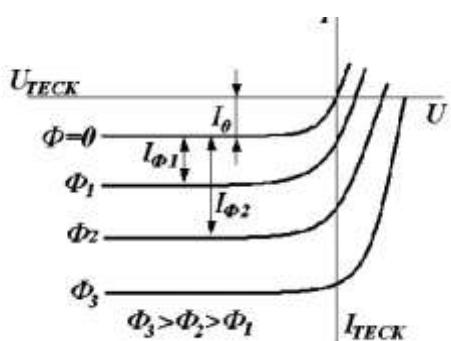1. Оптоэлектроника
2. Нурланувчи диодлар
3. Ярим ўтказгичларнинг оптиканый хоссалари


Калит сўзлар: Оптоэлектроника, фотодиот, фоторезистор, фототранзисторлар, нурланувчи диодлар, ёргулик ярим ўтказгич, ютилиши, кристалл панжара, энергия

Оптоэлектроника – электрониканинг бир бўлими бўлиб, ахборотни қабул қилиш, узатиш ва қайта ишлаш жараёнлари ёруғлик сигналларини электр сигналларга айлантириш ва аксинчага асосланган қурилмларни назарияси ва амалиётини ўрганади. Оптоэлектроника элементлари бўлиб фотодиод ва ёруғлик диоди ҳисобланадилар.



Битта $p-n$ ўтишга эга бўлган фотоэлектр асбоб **фотодиод** деб аталади. Фотодиод схемага ташқи электр манба билан (фотодиод режими) ва ташқи электр манбасиз (фотовольтаик режим) уланиши мумкин. Ташқи электр манба шундай уланадики, бунда $p-n$ ўтиш тескари йўналишда силжиган бўлсин. Фотодиодга ёруғлик тушмагандан диоддан берилган кучланишга боғлиқ бўлмаган I_0 экстракция токи деб аталувчи, жуда кичик қийматга эга “коронғулик” токи оқиб ўтади. Диоднинг n – база соҳаси тақиқланган зона кенглигидан катта $h\nu$ энергияга эга бўлган фотонлар билан ёритилганда электрон – ковак жуфтликлар генерацияланади. Агар ҳосил бўлган жуфтликлар билан $p-n$ ўтиш орасидаги масофа заряд ташувчиларнинг диффузия узунлигидан кичик бўлса, генерацияланган коваклар $p-n$ ўтиш майдони ёрдамида экстракцияланади ва тескари ток қиймати унинг “коронғулик”даги қийматига нисбатан ортади. Ёруғлик оқими Φ

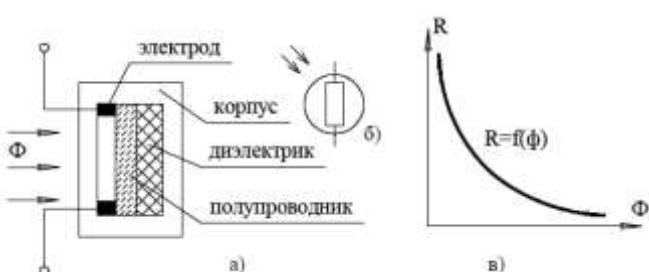
интенсивлиги ортиши билан диоднинг I_Φ тескари токи қиймати ортиб боради. Ёруғлик оқимининг турли қийматлари учун фотодиод ВАХи 1 – расмда келтирилган. Ёритилганликнинг кенг чегарасида фототок билан ёруғлик



аналоги. Сопротивление R обратно пропорционально интенсивности света Φ .

оқими орасидаги боғланиш амалда чизиқли бўлади. Пропорционаллик коэффициенти

Пропорционаллик коэффициенти $K_\phi = \frac{\partial I_\phi}{\partial \phi}$ бир неча мА/лм ни ташкил этади ва **фотодиоднинг сезигирлиги** деб аталади. Фотодиодлар турли ўлчаш қурилмаларида ҳамда оптик толали алоқа линияларида ёруғлик оқимини қабул қилувчилар сифатида ишлатилади. Фотодиоднинг **фотодиод режимидан** ташқари **фотовольтаик режими** кенг ишлатилади. Ушбу режимда фотодиод ташқи электр манба уланмаган ҳолда ишлатилади ва ёруғлик (куёш батареялари) энергиясини бевосита электр энергияга ўзгартириш учун қўлланилади.

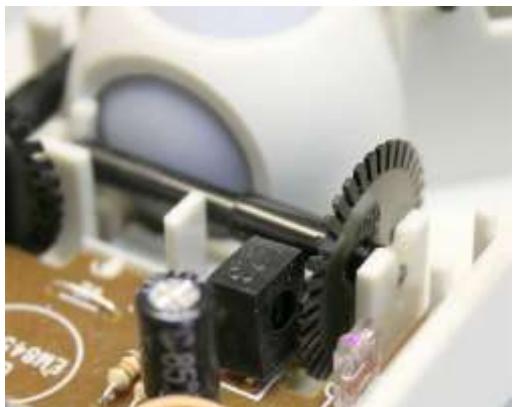


Бу ерда а) конструкцияси б) шартли белгиланиши **Фоторезистор** тузилиши ва унинг қаршилигини ёруғлик кучи Φ га боғлиқлик графиги келтирилган


Диод фотовольтаик режимда ёритилганда унинг чиқишида фото ЭЮК ҳосил бўлади. Қуёш нури энергиясини электр энергияга ўзгартирувчи ўзаро уланган ўзгартгичлар электр манба сифатида космик кемаларда ва ер устидаги автоном электр энергия қуrimаларида ишлатилиб келинмоқда.

Фоторезистор деб ички қаршилиги ташқи ёруғлик манбанинг кучига боғлиқ бўлган ярим ўтказгичли диодга айтилади, фоторезистор ёруғлик энергиясини электр энергиясига айлантиради ва уни кучайтириш хусусиятига ҳам эгалиги билан фотодиоддан фарқ қиласи. Фоторезистор уч электрода эга эмиттер, коллектор ва база, база ёруғлик қабул қилиш обекти ҳисобланади.

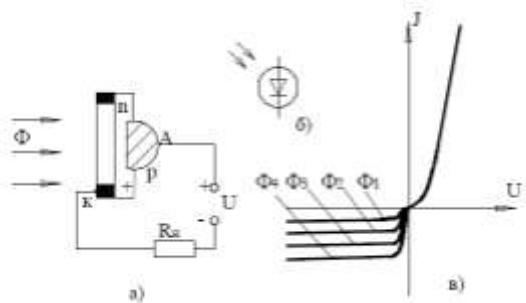Фотодиод деб ёруғлик манбанинг туширилганда p-n перехода чегараларида электр юритувчи куч пайдо бўладиган ярим ўтказгичли диодга айтилади. (3 расм.) электр юритувчи кучнинг катталиги ёруғлик частотасига боғлиқ бўлади.



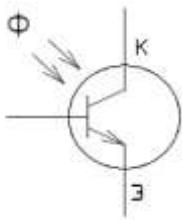Расм 3 бу ерда а) конструкцияси б) шартли белгиланиши в) врльт – ампер характеристикаси



Фототранзистор в отличии от фотодиода является активным преобразователем, в нем происходит не только преобразование энергии излучения, но и усиление. Фототранзистор имеет три электрода: эмиттер, коллектор и базу, причем база подвергается облучению потоком лучистой энергии. Конструктивно фототранзисторы выполняются в металлическом корпусе со стеклянным окном.

Нурланувчи диодлар(лазерлар) - битта р-п ўтишга эга бўлган, электр энергияни нокогерент ёруғлик нурига ўзгартувчи яrimўтказгич нурланувчи электрон асбобдир. Нурланувчи диодларда электрон - ковак жуфтликларининг рекомбинациялашуви натижасида ёруғлик нури пайдо бўлади. Агар р-п ўтиш тўғри йўналишда силжитилган бўлса рекомбинация содир бўлади. Нурланувчи рекомбинация тўғри зонали деб аталувчи яrimўтказгичларда ҳосил бўлади. Бундай яrimўтказгич сифатида арсенид галлийни келтириш мумкин. Нурланаётган ёруғликнинг тўлқин узунлиги $\lambda = 0,9\text{-}1,4$ мкм ни ташкил этади. Кўринувчи нурлар диапазонидаги нурланувчи диодлар фосфид галлий, карбид кремний ва бошқалар асосида тайёрланади. Замонавий нурланувчи диодларда галлийнинг азот ва алюминий билан бирикмаларидан фойдаланилади.

Нурланувчи диодларнинг энергетик характеристикиси сифатида квант чиқиши (самарадорлик) дан фойдаланилади. Квант чиқиши бошқарув занжиридан ўтаётган ҳар бир электронга нурланувчи диод чиқишида нечта нурланиш кванди тўғри келишини кўрсатади. Гомоўтишли нурланувчи диодлар учун одатда квант чиқиши 0,01-0,04 ни ташкил этади. Гетероўтишли нурланувчи диодлар ҳосил қилиш учун бинар ва уч компонентали яrimўтказгич бирикмалардан фойдаланилади, улар учун квант чиқиши анча юқори қийматни (0,3 гача) ташкил этади, лекин ҳамма вақт бирдан кичик бўлади. ВАХлари, оддий диодларникидек, экспоненциал боғланиш билан ифодаланади. Нурланувчи диоднинг қайта уланиш вақти $10^{-7}\text{-}10^{-9}$ с ни ташкил этади.

Нурланувчи диодлар оптик алоқа линияларида, индикация қурилмаларида, оптоэлектрон жуфтликларда ва яқин келажакда электр ёритгич асбобларни алмаштиришда қўлланилади.




Фотодиод ва нурланувчи диод оптоэлектрониканинг асосий яrimўтказгич асбобларидир. Оптоэлектроника - электрониканинг бўлими бўлиб, ахборотларни қабул қилиш, узатиш ва қайта ишлашда ёруғлик сигналлар электр сигналларга ва аксинча ўзгартирилишини

таъминловчи электрон қурилмаларни ишлаб чиқиш, яратиш ва амалий қўллаш билан шуғулланади.

Оптоэлектроника – электрониканинг бир бўлиб, ахборотни қабул қилиш, узатиш ва қайта ишлаш жараёнлари ёруғлик сигналларини электр сигналларга айлантириш ва аксинчага асосланган қурилмларни назарияси ва амалиётини ўрганади. Оптоэлектроника элементлари бўлиб фотодиод ва ёруғлик диоди ҳисобланадилар.

Оптоэлектрон жуфтлик, ёки **оптожуфтлик** конструкцияси жихатдан оптик муҳит орқали ўзаро боғланган нурлатгич ва фото қабул қилгичдан ташкил топган бўлади.

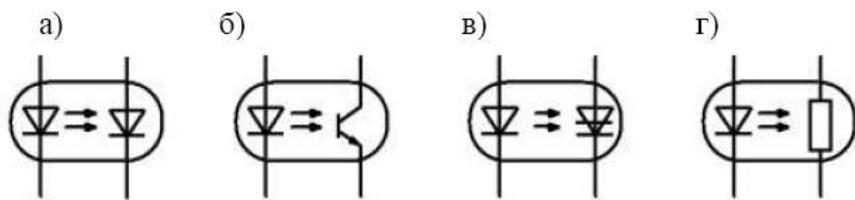Киравчи электр сигнал таъсирида нурланувчи диод ёруғлик тўлқинларини генерациялади, фотоқабулқилгич эса (фотодиод, фоторезистор, фототранзистор ва бошқалар) ёруғлик таъсирида фототок генерациялади.



Нурланувчи диод ва фотодиоддан (а), фототранзистордан (б), фототиристордан (в), фоторезистордан (г) ташкил топган оптоҷуфтликларнинг схемада шартли белгиланиши келтирилган.

Оптоҷуфтликлар рақамли ва импульс қурилмаларда, аналог сигналларни узатувчи қурилмаларда, автоматика тизимларида юқори вольтли таъминловчи манбаларни контактсиз бошқариш ва бошқалар учун қўлланилади.

Ярим ўтказгичларнинг оптикавий хоссалари.

Ярим ўтказгич моддалар ёруғлик таъсирига жуда сезгир бўлади, чунки уларда ютилган энергия эвазига заряд ташувчилар зичлиги ва харакатчанлиги анча ўзгариши мумкин.

Ёруғлик ярим ўтказгичга тушганда бир неча хил ютилиш ҳоллари юз бериши мумкин.

1. Ёруғликнинг хусусий ёки асосий ютилиши - бунда ютилган фотон энергияси ҳисобига электроннинг валент зонадан ўтказувчанлик зонасига ўтиб олиши (зоналараро ўтиш) (1-расм) содир бўлади. Оқибатда битта ўтказувчанлик электрони ва битта ковак (электрон-ковак жуфти) ҳосил бўлади. Бундай ютилиш ҳосил бўлиши учун фотон энергияси ярим ўтказгичнинг тақиқланган зонаси кенглигидан катта бўлмоғи зарур: $\hbar\omega \geq E_g$.


2. Ёргликтинг киришмалар томонидан ютилиши - бунда ютилган фотон эвазига электроннинг киришма атомидан ўтказувчанлик зонасига ёки валент зонадан киришма сатҳига ўтиши содир бўлади). Бундай ютилиш юз бериши учун фотон энергияси киришманинг E_i ионланиш энергиясидан каттароқ бўлиши зарур: $\hbar\omega \geq E_i$. Бу энергия тақиқланган зона кенглигидан кичик ($E_i < E_g$, хамто $E_i \ll E_g$), бинобарин, бу ютилиш инфрақизил соҳада юз бериши мумкин.

3. Ёрглики эркин заряд ташувчилар ютиши- ёрглик тўлқини электр майдони таъсирида заряд ташувчилар мажбуран тебранади, бу ҳодиса электромагнит нурланиш энергияси ютилиши эвазига юз беради

4. Ёргликтинг кристалл панжара тебранишлари томонидан ютилиши-бунда ёрглик энергияси эвазига панжара тебранишлари (мувозанатий тебранишларга кўшимча равишда) уйғотилади.

5. Экситон ютилиши-бунда ёрглик энергияси ҳисобига ўзаро боғланган электрон-ковак жуфти (гантель) ҳосил бўлади.

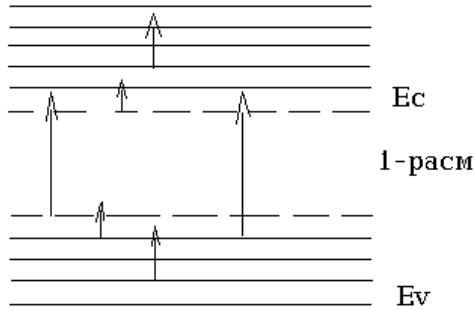6. Ёргликтинг зоналар ичida ютилиши-зоналари мураккаб тузилишга эга бўлган яrim ўтказгичларда электрон (ковак) ютилган фотон энергияси ҳисобига мазкур зона ичida бир ҳолатдан юқорироқ бошқа ҳолатга ўтади.



7. Ёрглики электрон-ковак плазмаси ютилиши-бу ҳодисада электронлар ва коваклар тўпламидан иборат плазма ўз энергия спектрига мос ёргликин ютади, қўшимча плазмавий тебранишлар пайдо бўлади. Кристалларда ёргликин ютувчи бошқа яна кўп марказлар (нуқсонлар) мавжуд.

Шишасимон яrim ўтказгичлар: As_2S_3 , As_2Se_3 , As_2Te_3 . Улар ИК нурларни ўтказади. Шунинг учун улардан ИК-спектроскопияда фойдаланилади.

Назорат саволлари

1. Оптоэлектроника нималарни ўрганади?
2. Фотодиот деб нимага айтилади?
3. фотодиоднинг сезгирилиги деб нимага айтилади?
4. Фотодиотлар қайерда ишлатилади?
5. Фоторезистор деб нимага айтилади?
6. Фототранзисторлар?
7. Нурланувчи диодлар (лазерлар) қандай электрон асбобидир?
8. Ёрглик яrim ўтказгичга тушганда неча хил ютилиш ҳоллари юз бериши мумкин?

Маъруза 6 таркиби Электр сигналларини кучайтргичлари ва улар ҳақида умумий маълумотлар, асосий кўрсатгичлари

Режа:

1. Кучайтргичлар ва уларнинг турлари
2. Кучайтргичларнинг асосий характеристикалари
3. Кўп босқичли кучайтиригичлар

Калит сўз : Кучайтиргич, статик характеристикиси, частота, босқичлар, чиқиш, синфлар, режим, умумий, махаллий, тескари алоқали, интеграл

Кучайтиргичлар ва уларнинг турлари. Курилмага кирувчи ва ундан чиқувчи сигналларнинг физик табиатини ва формасини ўзгартирмаган ҳолда кириш сигналини сон жиҳатидан бир неча маротабага кучайтириш учун хизмат қилувчи элемент **сигнал кучайтиргич** деб аталади.

Бундай сигнал кучайтиргичлар пайдо бўлишининг асосий сабаби датчиклардан олинадиган чиқиш сигналларининг жуда заифлигидир (10^{-4} — 10^{-5} Вт). Сезгичлари унча ката бўлмаган чиқиш сигнали автоматик системалардаги ижрочи элементларни ишга тушира олмайди. Шунинг учун сигнални кучайтириш, яъни кириш сигнали қувватини ошириш муъъммоси пайдо бўлди.

Сигнал кучайтиргичлар ташқи энергия манбайнинг турига қараб турларга бўлинади. Бундай кучайтиргичлар **статик характеристикиси ва кучайтириш коэффициентлари** билан бир-биридан фарқ қиласади.

Кучайтириш коэффициенти ва ташқи энергия манбайнинг қуввати кучайтиргичларни **характерловчи асосий параметрлар** ҳисобланади.

Кучайтириш коэффициенти қўйидаги ифодаланади:

$$K_y = \frac{X_q}{X_K}$$

бунда X_q — кучайтиргичнинг чиқишидаги сигнал, X_K — кучайтиргичнинг киришидаги сигнал.

Электрик сигнал кучайтиргичларнинг кучайтириш коэффициентини сигналнинг қувват Р, ток (I) ёки кучланиш U орқали ифодаланиши мумкин, улар мос равишда **қувват бўйича кучайтириш коэффициенти, ток бўйича кучайтириш коэффициенти ва кучланиш бўйича кучайтириш коэффициенти** деб аталади. Барқарор режимлардаги чиқиш сигнали X_q билан кириш сигнали X_K орасидаги боғланиш $X_q = f(X_K)$ сигнал кучайтиргичларнинг **статик характеристикиси** деб аталади.

Паст частотали кучайтиргичлар (УНЧ) деб, кириш сигналларини қувват ёки кучланиш бўйича кучайтиришга мўлжалланган ва 20 - 20000 Гц (овоз) частотаси билан ўзгарадиган қурилмаларга айтилади.

Доимий ток кучайтиргичлари (УПТ) деб, секин ўзгарадиган сигналларни ва ноль частотали ўзгармас кириш сигналларини кучайтирилаётган сигналлар эгри чизиғи формасини сақлаб қолган ҳолда кучайтирадиган қурилмага айтилади.


Кучайтиргичнинг асосий параметрлари қуидагилардан иборат:

Ток бўйича кучайтириши коэффициент- ток бўйича, K_I кучланиш бўйича K_u ва қувват K_P , бўйича

$$K_I = \frac{\Delta I_q}{\Delta I_k} \quad K_u = \frac{\Delta U_q}{\Delta U_k} \quad K_P = \frac{\Delta P_q}{\Delta P_k}$$

Бу ерда I_q , I_k , U_q , U_k , P_q , P_k – кучайтиргичга кириш ва чиқиш ток, кучланиш ва қувватнинг қийматлари.

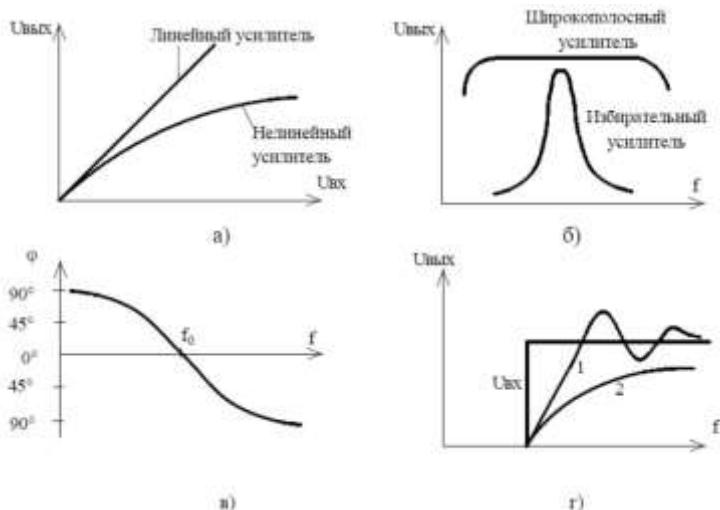Кучайтиргичларнинг асосий характеристикалари қуидагилардан иборат:



1 - расм


Амплитудавий характеристика — $U_q=\varphi(U_k)$ боғланиш билан баҳоланади, бунда чиқиш сигналини катталиги кириш сигналиниң катталигига боғлиқ бўлади.

Амплитуда - частотали характеристика (АЧХ) — $U_q=\varphi(f)$ бунда чиқиш сигналиниң катталиги кириш сигналиниң частотасига боғлиқ бўлади. (амалда паразит сифимлар ва қўшимча индуктивликлар таъсирида ҳамма частоталар бир хил кучаумайди.)

Фазово - частотали характеристика — $U_q=\lambda(f)$ бунда чиқиш сигналиниң фаза силжиш бурчагини кириш сигналиниң фаза силжиш бурчага боғлиқлигига айтилади

Ўтиши характеристикаси — кучайтиргични кириш сигналининг сакрашига бўлган муносабатига айтилади.

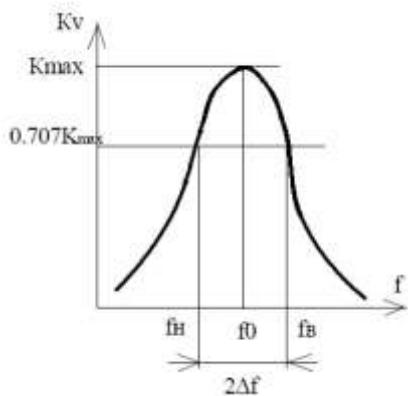Кучайтиргичларнинг ўтказиши полосаси (полоса пропускания) $2\Delta f$ – кучайтиргични частотали характеристикасини белгилайди. (ўлчашда $0,707 \cdot K_{max}$) $2\Delta f = f_6 - f_{\Pi}$



2 - расм

Тушинишга осон бўлиши учун қўпинча амплитуда – частотали характеристика (*AЧХ*) қуидаги нисбий катталикларда кўрсатилади.

$$K(f) = \frac{K(f)}{K_{max}}$$

Бунда $K(f)$ f – частотадаги кучайтириш коэффициенти. K_{max} – максимал кучайтириш коэффициенти

Кучайтиргичларнинг кириши ва чиқиши қаршиликлари комплекс характерга эга ва частотага боғлик функция ҳисобланади.

$$Z_u(f) = \frac{U_u(f)}{I(f)_u} \quad Z_x(f) = \frac{U_x(f)}{I(f)_x}$$


Кучайтиргичларнинг чиқиши қуввати – нагрускада ажралиб чиқадиган қувват.

Кучайтиргичда сигналларнинг бузилиши (Искажения сигналов в усилителе) кириш сигналларининг формасини чиқиши сигнали формасига нисбатан бузилишига айтилади улар икки хил кўринишда бўлади. Статистик (нелинейные) ва динамик(линейные).

Статистик (нелинейные) бузилиши кучайтиргичнинг волт ампер характеристикасининг чизиқли бўлмаган жойида ишлиши натижасида юзага келади ва кучайтиргичнинг чизиқли бузилиш коэффициенти билан баҳоланади.

Кучайтиргичларнинг тезкорлигига ҳам катта аҳамият берилади. Бу уларнинг динамик характеристикиси $X_q(t)$ асосида ёки вақт доимийси T (с) бўйича аниқланади. Электрон ва яримўтказгичли кучайтиргичлар энг юқори тезкорликка эга.
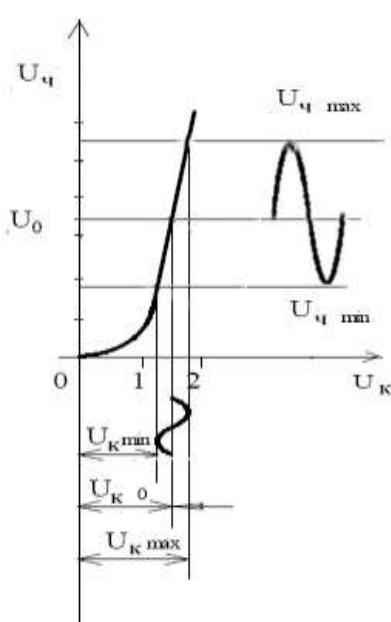
$$K_q = \sqrt{\frac{A_2^2 + A_3^2 + \dots + A_n^2}{A_1}}$$



A_n – амплитуданинг n чи гармоникаси A_1 – амплитуданинг 1 чи гармоникаси

Чиқиши босқичларининг вазифаси – сигналнинг берилган (етарлича катта) қувватини бузилишларсиз паст омли юкламага узатишни таъминлаш. Одатда кўп босқичли кучайтиргичларда улар чиқиши босқичлари ҳисобланадилар. Кучланиш бўйича кучайтириш коэффициенти чиқиши босқичлари учун иккинчи даражали параметр ҳисобланади. Шу сабабли асосий параметрлар бўлиб қуидагилар ҳисобланади: **фойдали иш коэффициенти η** ва **ночизиқли бузилишлар коэффициенти K_f** .

Фойдали иш коэффициенти чиқиши сигнали қувватини манбадан тортиб олинаётган қувватга нисбатига teng:

$$\eta = \frac{1}{2} \frac{U_{\text{чиқ.}m} I_{\text{чиқ.}m}}{E_M I_{\text{ҮРТ}}} , \quad (1)$$

бу ерда $I_{\text{чиқ.}m}$, $U_{\text{чиқ.}m}$ – чиқиши катталиклар амплитудаси, E_M – кучланиш манбаи, $I_{\text{ҮРТ}}$ – ўртача ток.


Ночизиқли бузилишлар коэффициенти чиқиши сигнали шаклининг кириш сигнали шаклидан фарқини ифодалайди. Бу фарқ босқичнинг узатиш характеристикасининг ночизиқлиги сабабли юзага келади. Кучайтиргич босқичи узатиш характеристикалари чиқиши катталигини ($I_{\text{чиқ}}$ ёки $U_{\text{чиқ}}$) кириш катталигига ($I_{\text{КИР}}$ ёки $U_{\text{КИР}}$) боғлиқлигини ифодалайди..

η ва K_f катталиклари кўп ҳолларда транзисторнинг сокинлик режими – кучайтириш синфи билан аниқланади. Шу сабабли қувват кучайтиргичларида қўлланиладиган кучайтиргич синфларини кўриб чиқамиз.

Кучайтириш синфлари

Узатиш характеристикасидаги ишчи нүкта (сокинлик нүктаси) ҳолатига кўра **A, B, AB ва бошқа кучайтириши синфлари** мавжуд.

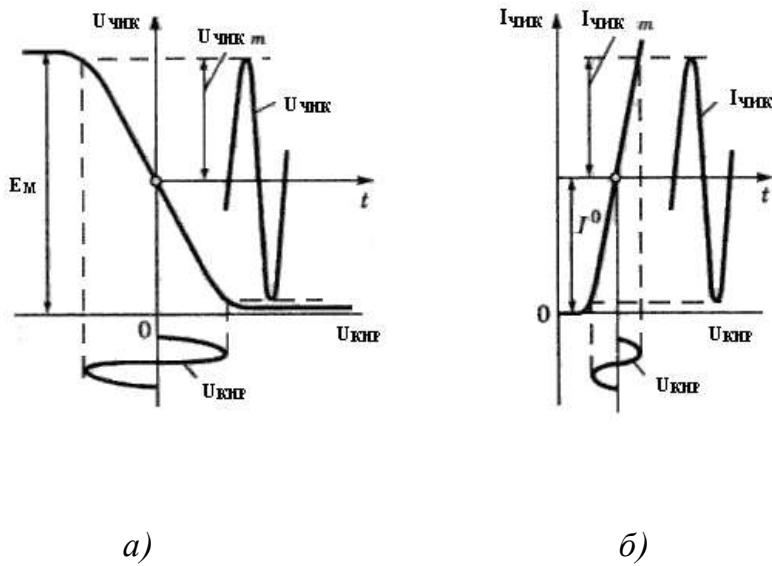A режимда сокинлик режимидаги ишчи нүкта узатиш характеристикаси квазичизиқ соҳа ўртасида жойлашади (4 - расм).



4 - расм

Кириш сигналининг иккала ярим даври узатиш характеристикасининг квазичизиқ соҳасида жойлашганлиги сабабли ночизиқли бузилишлар энг

кичик ($K_G \leq 1\%$) бўлади. Расмдан кўриниб турнибдик, агар $U_{ЧИК.m} = \frac{1}{2} E_M$;

$I_{ЧИК.m} = I_{\dot{Y}PT}$ бўлса, у ҳолда (1)ни ўрнига қўйиб, қуидагини оламиз

$$\eta = \frac{1}{4}, \text{ (яъни } 25\%).$$

B режимда сокинлик режимидаги ишчи нүкта транзисторнинг берк ҳолатига мос келувчи квазичизиқ соҳа чегарасида жойлашади. Транзистор фақат мусбат ярим давр мобайнида очиқ ҳолатда бўлади (5 – расм).

B режимда $K_G 70\%$ атрофида бўлади. (1) ифодага E_M ва $I_{\dot{Y}PT} = \frac{2}{\pi} I_{ЧИК.m}$ ларни қўйиб, қуидагини ҳосил қиласиз


$$\eta = \frac{\pi}{4} \text{ (яъни } 78\%).$$

B режимда ночизиқли бузилишларни камайтириш мақсадида мусбат ярим давни, иккинчиси – манфий ярим давни кучайтирадиган, иккита кучайтиргичдан ташкил топган **икки тактли схема** қўлланилади.

AB синфи A ва **B** синфлари оралиғидаги ҳолатни эгаллайди ва икки тактли қурилмаларда қўлланилади. Бу ерда сокинлик режимидаги бир

транзистор берк бўлганда, иккинчиси очилиш арафасида бўлади, лекин бу ҳолат асосий ишчи ярим даврни кичик инерцияга эга бўлган ВАХ соҳасига олиб чиқишига имкон яратади. η коэффициент A синфига нисбатан юқори, $K_T \leq 3\%$ бўлади.

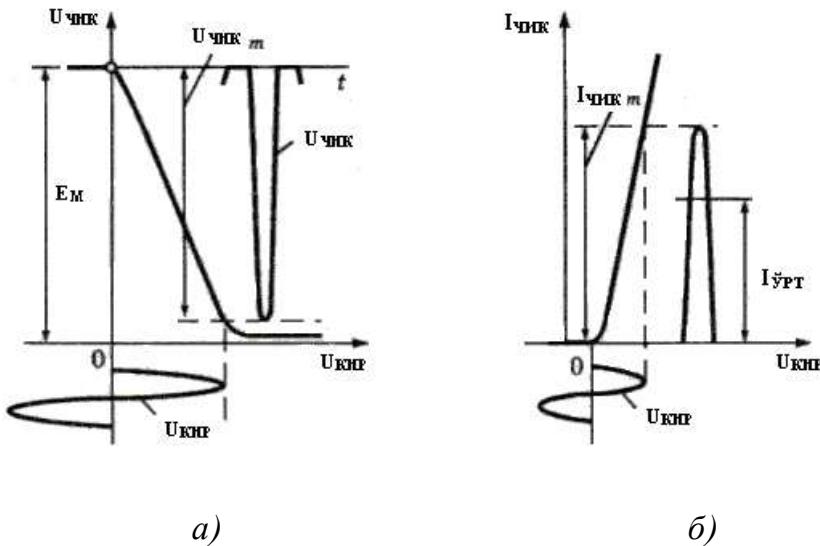Ночизиқли бузилишларни камайтириш ва кучайтириш коэффициентини температуравий барқарорлигини ошириш мақсадида кучайтиргич босқичига манфий тескари алоқа киритилади.



5 - расм

Тескари алоқа

Тескари алоқа деб чиқишидаги ёки бирор оралиқ звено қурилмаси чиқишидаги энергиянинг бир қисмини унинг киришига узатишга айтилади. Бунинг учун схемага махсус занжир киритилади ва у **тескари алоқа занжири деб аталади**. Бу занжир кучайтиргич чиқишидаги қувватнинг бир қисмини унинг киришига узатишга хизмат қилади. Бир босқични ўз ичига оладиган тескари алоқа – **маҳаллий**, кўпбосқичли кучайтиргичнинг баърини ўз ичига оладиган тескари алоқа – **умумий** деб аталади.

Тескари алоқанинг мавжудлиги қурилма чиқишидаги сигналнинг, демак кучайтириш коэффициентининг ҳам ортиши ёки камайишига олиб келиши мумкин. Биринчи ҳолатда кириш сигнални фазаси билан тескари алоқа сигнални фазалари бир – бирига мос келади ва уларнинг амплитудалари кўшилади – бундай тескари алоқа **мусбат тескари алоқа** деб аталади. Иккинчи ҳолатда эса фазалар тескари алоқа бўлиб, амплитудалар бир – биридан айирилади – бундай тескари алоқа **манфий тескари алоқа** деб аталади.

Кучайтиргичларда факат манфий тескари алоқа (МТА) қўлланилади. МТАнинг киритилиши сигнал кучайишини камайтиради, лекин параметрларнинг барқарорлиги ортади ва ночизиқли бузилишлар камаяди.


6 – расмда манфий тескари алоқали бир босқичли кучайтиргич схемаси келтирилган.

Бу ерда МТА эмиттер занжирига R_E резистор киритилиши билан амалга оширилган. Кириш кучланиши $U_{кир}$ ортиши билан эмиттер токи ортади, шу

сабабли R_β резисторда кучланиш пасайиши ҳам ортади: $U_\beta = I_\beta R_\beta$, чунки база-эмиттер ўтишида кучланиш кириш кучланишига нисбатан кичик бўлади $U_{БЭ} = U_{КИР} - U_\beta$.

Кириш ва R_β резистордаги кучланишиларнинг ўзгариши бир - бирига тенг деб хисоблаш мумкин, яъни база-эмиттер кучланиши ўзариши $\Delta U_{БЭ}$ ни хисобга олмаса ҳам бўлади.

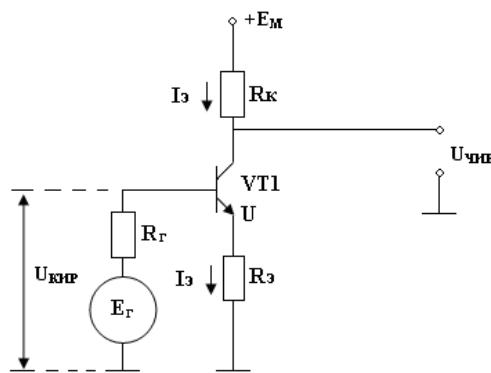R_β орқали оқиб ўтаётган ток I_K дан ҳам оқиб ўтади, демак, бу токнинг ўзгариши коллектордаги резисторда эмиттердаги резистордагига нисбатан R_K / R_β марта катта кучланиш ортишига олиб келади



6 – расм.

Агар $\Delta U_\beta = \Delta U_{КИР}$ ни инобатга олсак

$$K_U = \frac{\Delta U_{ЧИК}}{\Delta U_{КИР}} = -\frac{R_K}{R_\beta}.$$

Бу ифодага транзисторнинг токка боғлиқ бўлган параметрлари кирмайди. Шу сабабли, коллектор токи эмиттер токидан анча фарқ қилишини хисобга олсак, МТА ли кучайтиргичнинг кучланиш бўйича кучайтириш коэффициенти кам миқдорда бўлса ҳам ток қийматига боғлиқ бўлади


$$K_U = -\frac{SR_K}{1 + SR_\beta}.$$

Кучайтиргич кириш қаршилиги қиймати $r_{КИР} = r_{БЭ} + \beta R_\beta$ МТА хисобига ортади. Чиқиш қаршилиги эса манфий тескари алоқа хисобига секин ортади ва R_K қийматига интилади.

Кўп босқичли кучайтиригичлар

Кучайтиргич параметрларининг яхши барқарорлигини таъминлаб берувчи манфий тескари алоқа кучайтириш коэффициентини кескин камайтиради. Катта K_U қийматини олиш учун кенг полосали кўп босқичли кучайтиригичлар қўлланилади 7 – расмда кетма - кет – параллель тескари алоқали уч босқичли кучайтиргич принципиал схемаси келтирилган. Биринчи

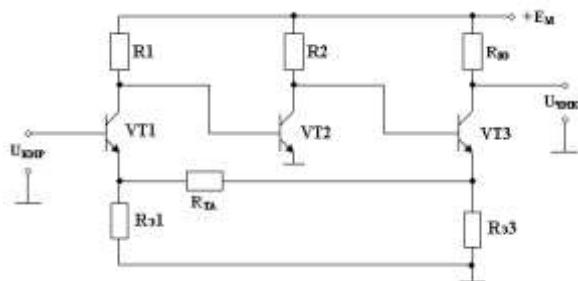УЭ босқич VT1 транзисторда бажарилган, унда ток бўйича маҳаллий кетма – кет МТА мавжуд бўлиб, у $R_{\Theta 1}$ да бажарилган. Иккинчи босқич VT2 транзисторда бажарилган. Учинчи босқич VT3 транзисторда бажарилган бўлиб, $R_{\Theta 3}$ резистор маҳаллий МТАни амалга оширади.



7 – расм.

Маҳаллий МТАдан ташқари кучайтиргичда умумий тескари алоқа қўлланилган. У кучайтиргич босқич чиқишини VT1 транзистор эмиттери билан боғловчи R_{TA} резистор занжирида бажарилган. Маҳаллий (bosқичлар ичидағи) тескари алоқаларга нисбатан бутун кучайтиригични қамраб оладиган тескари алоқа, янада юқори барқарорликни ҳамда алоҳида босқичларни кучайтириш коэффициенти оғишига сезгириликни камайишини таъминлайди. 7– схема интеграл кучайтиргич ясашда асос ҳисобланади.

Лекин тескари алоқали асосий уч босқичли кучайтиргичдан ташқари, интеграл кучайтиргич схемаси кичик чиқиш қаршилигини таъминлаш учун ва кучайтиригичда қўшимча кенг полосалик, чидамлилил, температуравий барқарорлик ва ўзидан олдинги чиқиш босқичи кучланиши ўзгармас ташкил этувчисини кейинги босқич кириш кучланиши ўзгармас ташкил этувчиси билан мувофиқлашни таъминлаш учун чиқиш босқичи сифатида эмиттер қайтаргичга эга бўлади. Гап шундаки, турли катта сифимларга эга бўлган конденсаторларнинг мавжуд эмаслиги туфайли барча босқичлар ўзгармас ток бўйича ўзаро боғланган.

Назорат саволлари

1. Кучайтиргич деганде нимани тушинасиз, унга тариф беринг.
2. Кучайтиргич асосий характеристика ва параметрлари қандай ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари нимада ?
3. Сизга қандай кучайтириш синфлари маълум ?
4. Нима сабабли A синфига мансуб кучайтиргичда фойдали иш коэффициенти жуда кичик ?
5. Нима сабабли B синфига мансуб кучайтиригич ишлаганда симметрик сигналнинг сезиларли шакл бузилишилари кузатилади ?
6. AB синфи B синфидан нимаси билан фарқ қиласи ва у қандай схемаларда қўлланилади ?
7. Тескари алоқа нима ?

8. мұсбат тескари алоқа нима ?
9. Манфий тескари алоқа нима ?
10. Күп босқычли күчайтиргиң нима ?

Маъруза 7 таркиби Интеграл технологияда бажарилган кучайтиргичлар.

Оперцион кучайтиргичлар, уларнинг параметр ва курсатгичлари.

Режа:

1. Интеграл схемалар
2. Операцион кучайтиргичлар.
3. Операцион кучайтиргичнинг асосий характеристикалари
4. Операцион кучайтиргичларнинг синфларга бўлиниши.

Калит сузлар: Интеграл схема, кучайтиргич, микросъемалар, гибрид, аралаш, элемент, ОК, операцион кучайтиргичлар

Мураккаблиги ёки қўлланиш соҳасидан қатъи назар ҳар қандай технологик жараён инсон меҳнатини енгиллатиш, машина ва механизмлар ишини оптимал бошқариш, экология муаммоларини ҳисобга олиб иш юритишни талаб этади. Автоматика ва микропроцессор техникаси тизимлари эса ана шундай долзарб ва муҳим масалани ҳал этишга хизмат қиласди.

Ҳар қандай параметрни ўлчаш ёки назорат қилишда бир қатор ҳолларда ўлчанаётган катталикларнинг қийматларини электрон асбоблар ёрдамида аниқлаш ва кузатиб бориш билан боғлиқ бўлган турли операцияларини автоматик равишда бажариш зарур бўлади. Бу масалалар микропроцессор қурилмалар ёрдамида ҳал қилинади.


Ўлчов асбобларида, ўзгарткичларда ва технологик ўлчашлар учун фойдаланиладиган тизимларда микропроцессорлар қўлланилади. Бу қурилмаларнинг техник асоси битта кристаллда 10^3 — 10^{12} та элементи бўлган катта ва ўта катта интеграл схема (КИС ва ЎКИС)лар ҳисобланади.

Кейинги пайтларда микроэлектроника ва ҳисоблаш техникасининг энг муҳим ютуғи КИС асосидаги микропроцессорларни яратиш ҳисобланади.

Интеграл микросхемалар (ИС)—деб, ягона технологик жараёнда тайёрланиб, муайян схема бўйича уланган ва умумий пластмассали ёки металл корпусга яхлит жойлаштирилган ва диод, транзисторлар, конденсаторлар, резисторлардан ташкил топган микроэлектроника қурилмаларига айтилади. Битта интеграл микросхема юзлаб ва ундан юқори миқдордаги дискрет элементлар (диод, транзисторлар, конденсаторлар ва бошқалар)дан ташкил топган электрон схемага эквивалентdir.

Интеграл схемалар ИС (10^2 элементгача), катта ИС (10^4 элементгача), ўта катта ИС (10^4 ва ундан кўп элемент) кўринишида бўлиши мумкин.

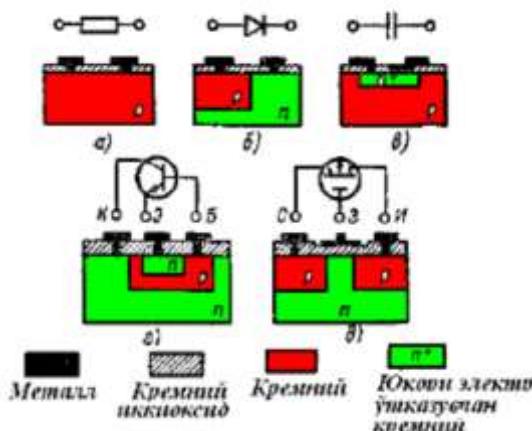ИС ларнинг ярим ўтказгичли, пленкали ва гибрид шакллари мавжуд.



Ярим ўтказгичли ИС ларда элементлар ва улар орасидаги боғланишлар я.ў. сиртида ва ичида (ҳажмида) бажарилади.

Плёнкали ИСлар диэлектрик асосга вакуум остида ёки бошқа усул билан маълум конфигурация ва турли материаллардан ташкил топган плекаларни ёпишириш йўли билан тайерланади.

Гибридли (аралаш) ИСлар пленкали технология усули билан ток ўтказувчи металл йўлакчалар ва майдончалар диэлектрик жойлаштирилиб, сиртига микроэлектроника элементлари (диодлар, транзисторлар, резисторлар ва бошқ.) монтаж қилинади.

1-чизма. Ярим ўтказгичли кристаллда турли элементларни жойлаштириш мисоллари.

ИС ларнинг афзаллиги юқори ишончлилик, тезкорлик, оғирлигининг камлиги, кам энергия талаб этиши, бажараетган функцияларини мураккаблаштириш имкониятининг борлиги ва бошқалар ҳисобланади.

Юқори даражадаги салбий таъсирларга бардошли мантикий ИС 511 серияси саноат автоматикаси ва дастгоҳларни рақамли-дастурли бошқариш тизимлари, шунингдек бошқа ТЖ ларни автоматлаштиришда қўлланилади. ИС нинг бардошлилиги айниқса вибрация, агрессив мухит, чанглик бқори бўлган қурилиш соҳасида, транспорт воситаларида, дастгоҳ ва электр ускуналарда мухим аҳамиятга эга.

ИС лар бир нечта йўналишда такомиллашиб бормоқда. Шулардан бири интеграцияланиш даражаси, яъни бир ҳажмда кўпроқ элементларни жойлаштириш, борган сари ошиб бормоқда. Ҳозирги кунда бир корпусда миллиондан кўпроқ микроэлементлар жойлаштирилган ва мураккаб мантикий қурилмалардан иборат микропроцессорларда бўлган КИС лар мавжуд.

Интеграция даражасини $k = \lg N$ формула орқали аниқлаш мумкин. Бунда N - ИС га жойлаштирилган элемент ва компонентлар сони.

ИС ларнинг шартли белгиланиши уларнинг қайси синф, гуруҳ ёки серияга мансублигини аниқлашга ёрдам беради.

ИС ларнинг шартли белгилари қуйидаги элементлардан ташкил топган:

Биринчи элемент - ИС гурухини билдирувчи рақам (1, 5, 7 — ярим ўтказгичли; 2, 4, 6, 8 — гибридли; 3 — пленкали, сопол (керамик) ва бошк.). Кенг истеъмолдаги қурилмаларда ҳарфлар ҳам ишлатилиши мумкин.

Иккинчи элемент - микросхема сериясими билдирувчи учта рақам (000 дан 999 гача).

Учинчи элемент — ИС вазифасидан келиб чиқиб, унинг кўриниши ва кичик гурухини англаади.


Тўртинчи элемент — шу сериядаги микросхеманинг шартли рақами (номери).

Операцион кучайтиргичлар

Аналог интеграл микросхемалардан ҳозирги кунда энг кўп фойдаланиладиган операцион кучайтиргичлар (ОК) ҳисобланади. Чунки ОКлар асосида турли чизиқли, ночизиқли аналог ва рақамли электрон қурилмалар ясалади.

Умумий маълумотлар. **Операцион кучайтиргич** (ОК) – бу кучланиш бўйича юқори кучайтириш коэффициенти ($10^4 \div 10^6$), юқори кириш ($10^4 \div 10^7$ Ом) ва кичик чиқиш ($0,1 \div 1$ кОм) қаршиликларига эга бўлган ўзгармас ток кучайтиргичи. ОК иккита кириш ва битта чиқишига эга. Чиқиш ва киришдаги сигналларнинг қутбига кўра киришларнинг бири **инверслайдиган** (“-” ишораси билан белгиланади), иккинчиси – **инверсламайдиган** (“+” ишораси билан белгиланади) деб аталади.

ОКнинг шартли белгиси 2 *a*, *b* - расмда келтирилган. Манба қийматлари бир – бирига teng, лекин умумий шинага нисбатан ишоралари тескари бўлган иккита манбадан таъминланади. Бу билан кириш сигнални мавжуд бўлмагандан чиқишида ноль потенциал таъминланади ва чиқишида ҳам мусбат, ҳам манғий сигнал олиш имконияти юзага келади. Реал ОКларда кучланиш манбаи қиймати ± 3 В $\div \pm 18$ В оралиғида ётади. Сигнал умумий шинага уланган симметрик сигнал манбаидан 1 ва 2 киришларга, ёки иккита алоҳида манбалардан узатилиши мумкин. Бу киришлардан бири инверслайдиган кириш ва умумий шинага, иккинчиси эса – инверсламайдиган кириш ва умумий шинага уланади.

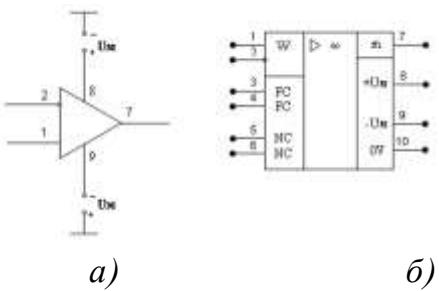

2 – расм.

ОК доим тескари алоқа занжирлари билан қамраб олинаган бўлади. Тескари алоқа занжири турига кўра ОК аналог сигналлар устидан турли амалларни (операцияларни) бажариши мумкин. Бундай амалларга йиғинди олиш, интеграллаш, дифференциаллаш, солиштириш, логорифмлаш ва бошқалар киради. Шунинг учун бундай кучайтиргичлар – *операцион* деб аталади.

Операцион кучайтиргич (ОК) кучланиш бўйича сезиларли катта кучайтириш коэффициентили тўғридан-тўғри кучайтиришли кўп каскадли ўзгармас ток кучайтиргичи ҳисобланади.

ОКнинг авфзалликлари ОКга нисбатан турли функционал қурилмаларнинг кўрсаткичлари фақат ОК таркибига киритилган ва ОКнинг ўзига боғлиқ бўлмаган тескари алоқа занжирлари элементлари параметрлари орқали аниқланишидир.

Дастлаб ОК аналог ҳисоблаш машиналарида қўшиш, айриш, масштаблаш, дифференциялаш ва бошқа математик амалларни бажариш учун мўлжалланган. Замонавий ОКлар схемотехник бажарилиши, параметрлари ва қўлланиш мақсади бўйича ажратилади.

Схемотехник бажарилиши бўйича кучайтиргичлар дифференциал ва инверс киришларли ОКларга бўлинади, бунда ОКлар сигналларни ҳам қайта ўзгартиришли, ҳам қайта ўзгартиришсиз бўлиши мумкин. ОКда сигналларни қайта ўзгартириш турли модуляция турлари (бир каррали, икки каррали, бошқарувчи генераторлар орқали) ёрдамида амалга оширилади.

ОКнинг барча памаметрлари бир неча синфларга бўлинади ва ҳар бир ОК тури фақат бир синфга таалуқли бўлган параметрларга эга бўлади, яъни ОКлар мавжуд параметрлари орқали маҳсуслаштирилган.

Қўлланилиш соҳалари бўйича ОКлар умумий қўлланиладиган, маҳсус, прецизион, ўлчаш, тезкор, кенг оралиқли ва бошқа турларга ажратилади. Интеграл ОКлар ҳам кучланиш орқали бошқариладиган стабил кучланиш ва ўзгармас ток манбалари сифатида, ҳам кучланиш қайтаргичлари сифатида қўлланилади. Улар асосида турли интеграторлар, дифференциаторлар ва сумматорлар қурилади. Кўпайтириш, бўлиш, логорифмлаш, антилогорифмлаш, айриш схемалари ҳам интеграл ОКлар асосида қурилади. Турли функционал ўзгартиргичлар, сигналларни сиқиши схемалари, турли детекторлар, компараторлар, гармоник ва релаксацион генераторлар, гираторлар, актив фильтрлар интеграл ОКлар асосида бажарилади.

Электрон аппаратураги интеграл асосида қуришда интеграл ОКлар хоссаларидан самарали фойдаланиш учун уларнинг ички тузилишини, параметрларини ва характеристикаларини билиш зарур бўлади.

Операцион кучайтиргич (ОК) кучланиш бўйича сезиларли катта кучайтириш коэффициентили тўғридан-тўғри кучайтиришли кўп каскадли ўзгармас ток кучайтиргичи ҳисобланади.

ОКнинг авфзалликлари ОКга нисбатан турли функционал қурилмаларнинг кўрсаткичлари фақат ОК таркибига киритилган ва ОКнинг ўзига боғлиқ бўлмаган тескари алоқа занжирлари элементлари параметрлари орқали аниqlанишидир.

Дастлаб ОК аналог ҳисоблаш машиналарида қўшиш, айриш, масштаблаш, дифференциялаш ва бошқа математик амалларни бажариш учун мўлжалланган. Замонавий ОКлар схемотехник бажарилиши, параметрлари ва қўлланиш мақсади бўйича ажратилади.

Схемотехник бажарилиши бўйича кучайтиргичлар дифференциал ва инверс киришларли ОКларга бўлинади, бунда ОКлар сигналларни ҳам қайта ўзгартиришли, ҳам қайта ўзгартиришсиз бўлиши мумкин. ОКда сигналларни қайта ўзгартириш турли модуляция турлари (бир каррали, икки каррали, бошқарувчи генераторлар орқали) ёрдамида амалга оширилади.

ОКнинг барча памаметрлари бир неча синфларга бўлинади ва ҳар бир ОК тури фақат бир синфа таалуқли бўлган параметрларга эга бўлади, яъни ОКлар мавжуд параметрлари орқали маҳsusлаштирилган.

Қўлланилиш соҳалари бўйича ОКлар умумий қўлланиладиган, маҳsus, прецизион, ўлчаш, тезкор, кенг оралиқли ва бошқа турларга ажратилади. Интеграл ОКлар ҳам кучланиш орқали бошқариладиган стабил кучланиш ва ўзгармас ток манбалари сифатида, ҳам кучланиш қайтаргичлари сифатида қўлланилади. Улар асосида турли интеграторлар, дифференциаторлар ва сумматорлар қурилади. Кўпайтириш, бўлиш, логорифмлаш, антилогорифмлаш, айриш схемалари ҳам интеграл ОКлар асосида қурилади. Турли функционал ўзгартиргичлар, сигналларни сиқиши схемалари, турли детекторлар, компараторлар, гармоник ва релаксацион генераторлар, гираторлар, актив фильтрлар интеграл ОКлар асосида бажарилади.

Электрон аппаратурага интеграл асосида қуришда интеграл ОКлар хоссаларидан самарали фойдаланиш учун уларнинг ички тузилишини, параметрларини ва характеристикаларини билиш зарур бўлади.

Операцион кучайтиргичнинг асосий характеристикалари

ОКнинг асосий характеристикаларига қуйидагилар киради:

- чиқиш кучланишини тескари алоқасиз ОК дифференциал кириш кучланишига нисбатига teng бўлган K_i кучланиш бўйича кучайтириш коэффициенти;

- синфаз сигналнинг сўндириш коэффициенти: $K_{c.c.c} = K_u/K_{uc}$, бу ерда K_{uc} – синфаз кириш кучланишига нисбатан кучланиш бўйича кучайтириш коэффициенти;
- $U_{чиқ} = 0$, (0,5 ... 15 мВ) бўлиши учун ОКнинг киришларидан бирига ёки дифференциал киришига берилиши лозим бўлган кучланишига тенг бўлган $U_{силж}$ нолни силжитиш кириш кучланиши;
- $U_{чиқ} = 0$ да ОК кириш занжиридан оқиб ўтадиган ўртача токка тенг бўлган $I_{силж}$ силжитиш кириш токи:

$$I_{силж} = (I_{силж}^+ + I_{силж}^-)/2$$

- $\Delta U_{силж}/\Delta t$ (мкВ/С°) нолни силжитиш кучланиши температуравий дрейфи;
- кириш силжитиш токларининг фарқи:

$$\Delta I_{силж} = |I_{силж}^+ - I_{силж}^-|, U_{чиқ} = 0 \text{ бўлганида.}$$

- $S_{c..ш}$ чиқишдаги ўз шовқини кучланишининг спектрал зичлиги;
- дифференциал ва синфаз сигнал учун кириш қаршилиги (0,011000 МОм);
- f_m бирлик кучайтириш частотаси, бу частотада ОК кучайтириш коэффициенти модули бирга тенг бўлади. Масалан, $|K(f)|=1$ $f_m=1000$ МГц бўлганида.
- тўғри бурчакли шаклдаги максимал кириш кучланиш импульси таъсир қилганида ОКнинг чиқиш кучланиш энг катта ўзгариши тезлигига тенг бўлган $V_{умакс}$ чиқиш кучланишининг ортиши тезлиги;
- чиқиш кучланишининг ўрнатилиш вақти:

$$t_{\text{ўрн}} = t_{0,9} - t_{0,1}$$

- чиқиш кучланиши ўзгаришни чиқиш токи ўзгаришининг актив ташкил этувчисига нисбатига тенг бўлган $R_{чиқ}$ чиқиш қаршилиги, (1...500 ОМ), (юкламанинг минимал қаршилиги);
- истеъмол токи ва қуввати. ОКлар рухсат этиладиган максимал параметрларига қуйидагилар киради:
- $U_{чиқ, макс}$ сигнални максимал (бузилишларсиз) мумкин бўлган чиқиш кучланиши:
- рухсат этиладиган максимал қувват тарқалиши;
- ишчи частота диапазони;
- максимал таъминот кучланиши;
- максимал кириш дифференциал кучланиши.


ОК таъминот кучланиши сифатида икки қутбли таъминот манбаи ишлатилади. Бу таъминот манбайнинг ўрта чиқиши, қоидага кўра кириш ва чиқиш сигналлари учун умумий шина ҳисобланади ($E_m = \pm 3 \dots \pm 18 V$).

ОКда қўйидаги чиқишиларга эга:

- 1 – инверсламайдиган кириш;
- 2 – инверслайдиган кириш;
- 3 – чиқиш.

Шунингдек, кучайтиргич АЧХсининг талаб қилинадиган кўринишини шакллантирадиган частотавий коррекция ташқи занжирларини улаш учун чиқишиларга эга бўлади.

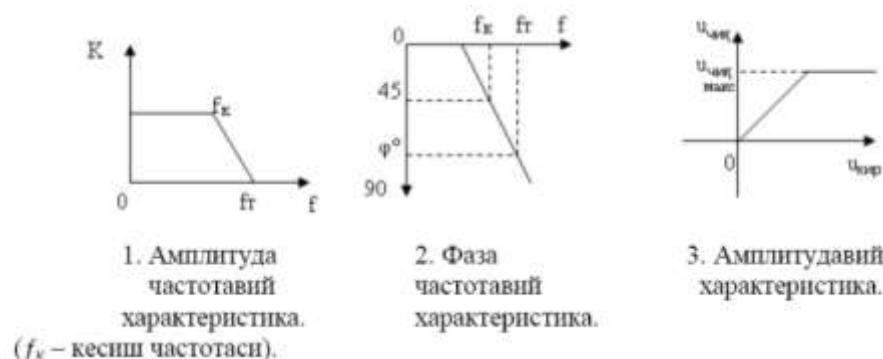ОКнинг характеристикалари 1- расмда келтирилган.



1-расм.

Турли функционал қурилмаларни қуриш учун операцион кучайтиргич қўйидаги талабларни қониктириши керак:


- кучланиш бўйича кучайтириш коэффициенти K_u чексизликка интилиши керак ($K_u \rightarrow \infty$);
- кириш қаршилиги чексизликка интилиши керак ($R_{kip} \rightarrow \infty$);
- чиқиш қаршилиги нолга интилиши керак ($R_{uik} \rightarrow 0$);
- агар $U_{kip} = 0$ бўлса, у ҳолда $U_{uik} = 0$ бўлиши керак;
- кучайтириладиган частоталар оралиғи чексиз бўлиши керак ($f_k \rightarrow \infty$).

Операцион кучайтиргичларнинг синфларга бўлиниши.

1. **Тезкор кенг оралиқли** ОКлар тез ўзгарадиган сигналларни ўзгартириш учун фойдаланилади. Олдинги фронтнинг ортиш тезлигининг максимал қиймати V_{vmax} , минимал ўрнатиш вақти t_{yrn} , максимал частота f_m орқали характерланади.
2. **Прецизион** (юқори аниқ) ОКлар юқори даражали шовқинли кичик электр сигналларни кучайтириш учун фойдаланилади. Кичик силжитиши

кучланиш $U_{силж}$, юқори кучайтириш коэффициенти K_u , синфаз сигналы сүндириш, юқори кириш қаршилиги R_{kip} , паст сатхли шовқин орқали характерланади ва кичик тезкорликка эга.

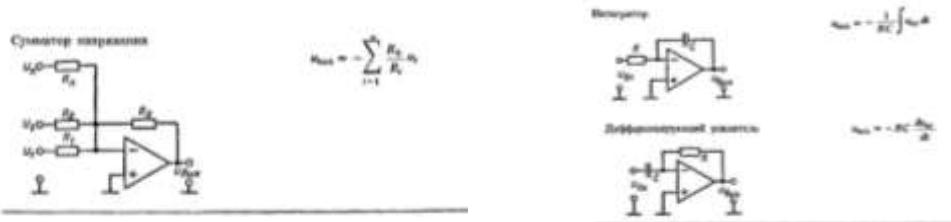3. **Умумий қўлланиладиган** ОКлар параметрларнинг ўртача даражасига, юқори бўлмаган таннархга ва 1% келтирилган йигинди хатоликка эга.
4. **Кичик кириш токини** ОКларда кириш каскади майдоний транзисторларда йиғилади ($I_{kip} \leq 100 \text{ mA}$).
5. **Кўп каналли** ОКлар умумий қўлланиладиган Оклардаги параметрларга эга бўлади.
6. **Юқори қувватли** ОКларда чиқиш каскадлари юқори кучланишли элементларда йиғилади ($U_{чиқ} \geq 15 \text{ V}$, $I_{чиқ} = 100 \text{ mA}$).
7. **Кичик қувватли** ОКлар минимал истеъмол қувватларида ишлатилади (кутиш режимидаги автоном таъминот).



Назорат саволлари

1. Интеграл мицросхемалар деб нимага айтилади?
2. Кичик, катта ва ўта катта ИС лар деганда нимани тушунасиз?
3. Ярим ўтказгичли ИС лар нима?
4. Гибридли ИС нима?
5. ИС ларнинг афзаллиги нимадан иборат?
6. Интегратсияланиш даражаси нима?
7. Оператсион кучайтиргич нима?
8. Оператсион кучайтиргичларнинг “оператсион” дейилиши сабаби нима?
9. Кўлланиш соҳалари бўйича ОК лар кандай турларга бўлинади?
10. ОК синфлари, Тезкор кенг ораликли ва презитсион синфларга таъриф беринг.
11. Юқори қувватли ва паст қувватли ОК ларга таъриф беринг

Маъруза №8. Оперцион кучайтиргичлар асосида аналог сигналларга ишлов берувчи қурилмалар


Режа :

1. ОК асосий уланиш схемалари.
2. идеал операцион кучайтиргич тушунчаси
3. ОКнинг дифференциал уланиши.
4. Айиравчи – кучайтиргич
5. ОКнинг инверс уланиши

Калит сўз : Кучайтиргич, идеал операцион кучайтиргич, дифференциал уланиши, айиравчи – кучайтиргич, импульс электрон қурилмалар

Умумий маълумотлар. Операцион кучайтиргич (ОК) – бу кучланиш бўйича юқори кучайтириш коэффициенти ($10^4 \div 10^6$), юқори кириш ($10^4 \div 10^7$ Ом) ва кичик чиқиш ($0,1 \div 1$ кОм) қаршиликларига эга бўлган ўзгармас ток кучайтиргичи. ОК иккита кириш ва битта чиқишга эга. Чиқиш ва киришдаги сигналларнинг қутбига кўра киришларнинг бири **инверслайдиган** (“-” ишораси билан белгиланади), иккинчиси – **инверсламайдиган** (“+” ишораси билан белгиланади) деб аталади.

ОКнинг шартли белгиси 1 *a*, *b* - расмда келтирилган. Манба қийматлари бир – бирига тенг, лекин умумий шинага нисбатан ишоралари тескари бўлган иккита манбадан таъминланади. Бу билан кириш сигнални мавжуд бўлмагандан чиқиша ноль потенциал таъминланади ва чиқиша ҳам мусбат, ҳам манфий сигнал олиш имконияти юзага келади. Реал ОКларда кучланиш манбаи қиймати ± 3 В $\div \pm 18$ В оралиғида ётади. Сигнал умумий шинага уланган симметрик сигнал манбаидан 1 ва 2 киришларга, ёки иккита алоҳида манбалардан узатилиши мумкин. Бу киришлардан бири инверслайдиган кириш ва умумий шинага, иккинчиси эса – инверсламайдиган кириш ва умумий шинага уланади.

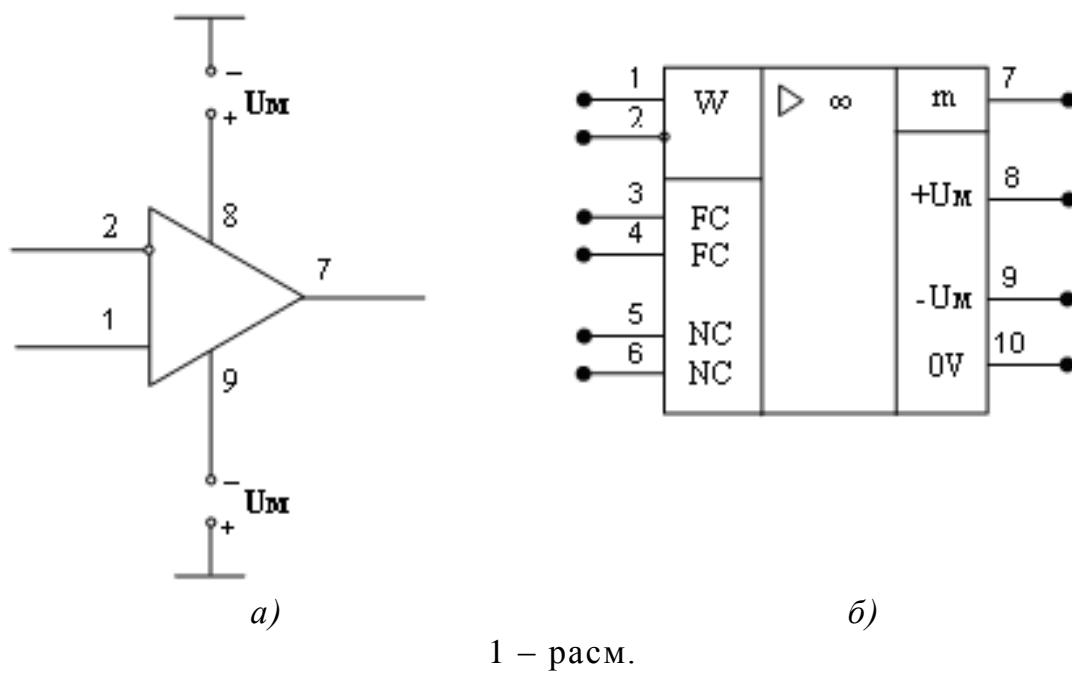

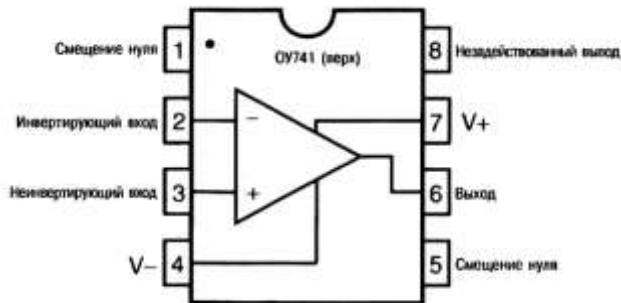


Рис. 7.1. Схема 8-выводного DIP-корпуса операционного усилителя 741.

Операцион кучайтиргичлар доим тескари алоқа занжирлари билан қамраб олинаган бўлади. Тескари алоқа занжири турига кўра ОК аналог сигналлар устидан турли амалларни (операцияларни) бажариши мумкин. Бундай амалларга йифинди олиш, интеграллаш, дифференциаллаш, солиштириш, логарифмлаш ва бошқалар киради. Шунинг учун бундай кучайтиргичлар – **операцион** деб аталади.

ОК идеал кучайтиргич элемент ҳисобланади ва бутун аналог электрониканинг асосини ташкил этади. ОК етарлича мураккаб тузилмага эга бўлиб, ягона кристалл юзасида бажарилади ва бирваракайига кўп миқдорда ишлаб чиқарилади. Шунинг учун ОКни диод, транзистор ва х.з. каби электрон схемаларнинг содда элементи каби қараш мумкин. Ҳозирги кунда ОКларнинг юзлаб тури ишлаб чиқарилади, кичик ўлчамга эга ва жуда арzon ҳисобланади.

Катта кучайтириш олиш учун ОКлар икки ёки уч босқичли ўзгармас ток кучайтиргичлари асосида қурилади.

2 – расмда уч босқичли ОК тузилмаси келтирилган.



2 – расм.

ОК асосий уланиш схемалари.

ОКларда доим чизиқли ёки ночизиқли занжир қўринишидаги чуқур манфий тескари алоқа бажарилган бўлади. МТА хоссалари ОК асосида турли аналог ва импульс электрон қуурилмалар яратиш имконини беради.

Бундай схемаларни ишлаш принципини тушуниш ва уларни тахминий таҳлил қилиш учун *идеал* операцион кучайтиргич тушунчаси киритилади. Идеал операцион кучайтиргич қуидаги хоссаларга эга бўлади:

- кучланиш бўйича чексиз катта дифференциал кучайтириш коэффициенти K_{U0} ;
- ноль силжиш кучланишининг нольга тенглиги $U_{СИЛ}$, яъни кириш сигналлари бир – бирига тенг бўлганда, чиқиш кучланиши нольга тенг бўлади; демак, ОК кириш потенциаллари доим бир – бирига тенг;
- кириш токлари нольга тенг;

г) чиқиш қаршилиги нольга тенг;


д) синфаз сигналларни кучайтириш коэффициенти нольга тенг.

ОКнинг дифференциал уланиши. З-расмда ОКнинг дифференциал уланиш схемаси келтирилган. Кирхгоф қонунига биноан $I_1 + I_2 - I_{KIP} = 0$.

Бундан в) хосса $I_{KIP} = 0$ бўлса, у ҳолда $I_1 + I_2 = 0$.

$$I_1 = \frac{U_1 - U'}{R} ; \quad I_2 = \frac{U_{ЧИК} - U''}{\kappa R} ;$$
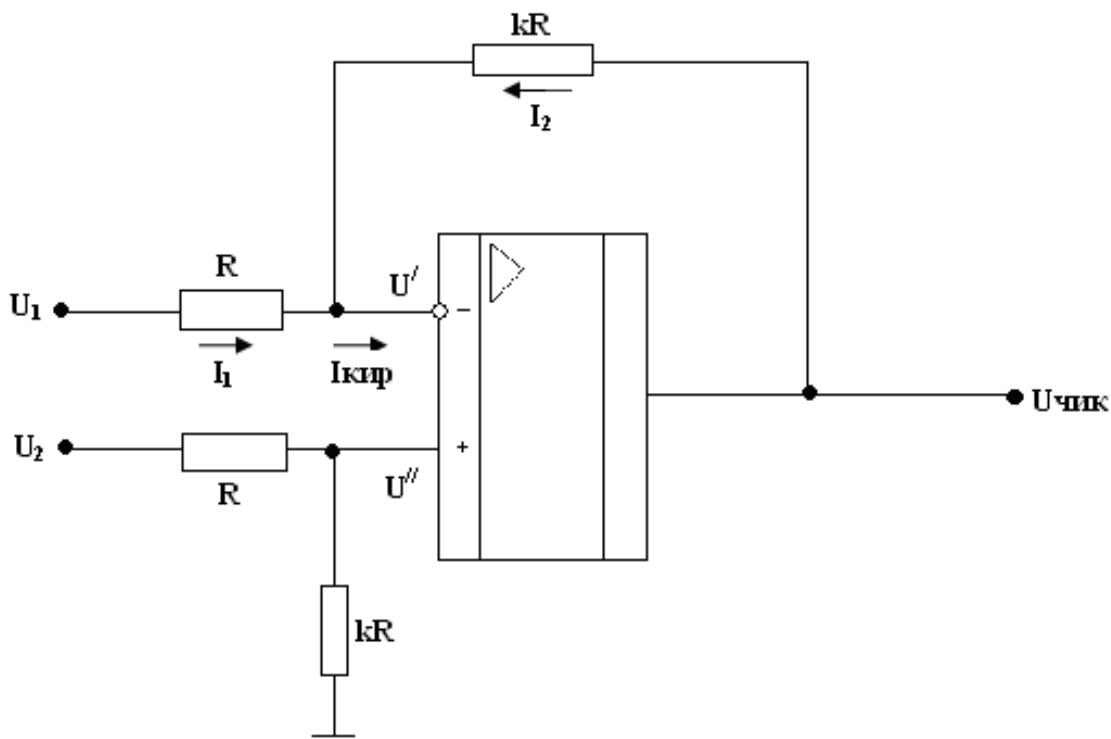
$$\frac{U_1 - U'}{R} = \frac{U_{ЧИК} - U''}{\kappa R} ; \quad \kappa U_1 - U''(\kappa + 1) = -U_{ЧИК}$$



3 – расм.

б) хоссага кўра $U' = U'' = U_2 \frac{\kappa}{\kappa + 1}$. Бу ердан $U_{ЧИК} = \kappa(U_2 - U_1)$.

Шундай қилиб, ОКнинг дифференциал уланиши натижасида юзага келган қурилма **айирувчи – кучайтиргич** ҳисобланади.

ОКнинг инверс уланиши. Инверс уланишда ОКнинг инверсламайдиган кириши умумий шина билан уланади (4 - расм). в) хосса натижасида $I_1 + I_2 = 0$. Кириш потенциаллари нольга тенг, демак


$$I_1 = \frac{U_{KIP}}{R_1} ; \quad I_2 = \frac{U_{ЧИК}}{R_2} ;$$

$$\kappa = \frac{U_{ЧИК}}{U_{KIP}} = -\frac{R_2}{R_1}$$

Реал ОК учун бу формуланинг қўлланилиши кучайтириш


коэффициентини ҳисоблашда хатоликларга олиб келади. ОКнинг K_{U0} ва R_{KIR0} қанча катта бўлса, бу формуладан фойдаланиш шунча кичик хатолик беради. Шундай қилиб, $K_{U0}=10^3$, $R_1=1$ кОм, $R_2=100$ кОм ва $R_{KIR0}=10$ кОм бўлса, кучайтириш коэффициентини аниқлашдаги хатолик 9 % ни ташкил этади, $K_{U0}=10^5$ (қолган катталиклар ўзгаришсиз) бўлганда - 0,1 % дан кичик.

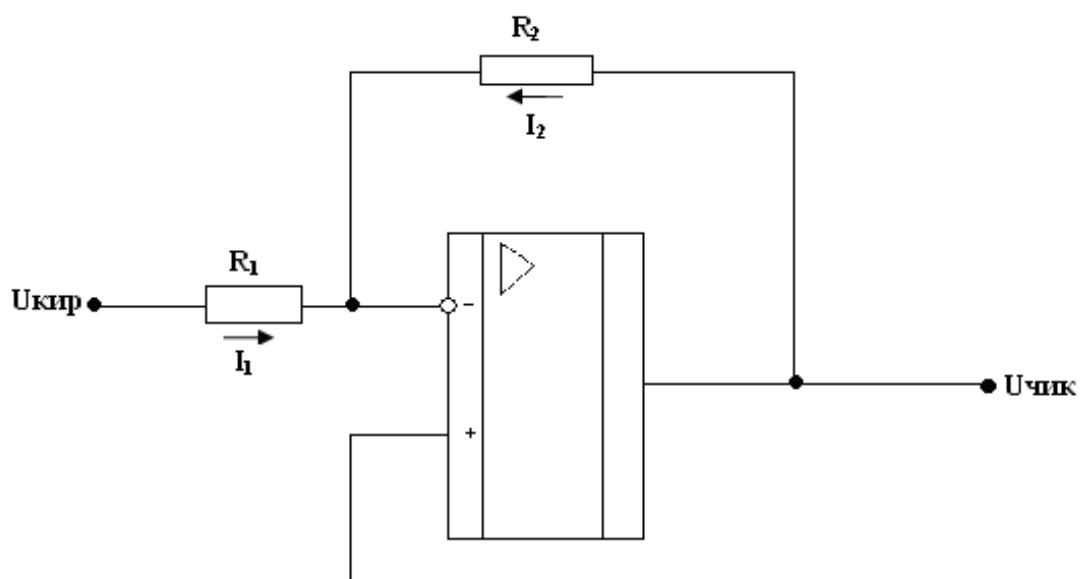Кучайтиргичнинг чиқиш кучланишлари киришга нисбатан тескари фазада бўлади. Бу схеманинг кучланиш бўйича кучайтириш коэффициенти резистор қаршиликларининг нисбатларига боғлиқ равишда бирдан катта ҳам, кичик ҳам бўлиши мумкин ва деярли барқарор бўлади.



4 – расм.

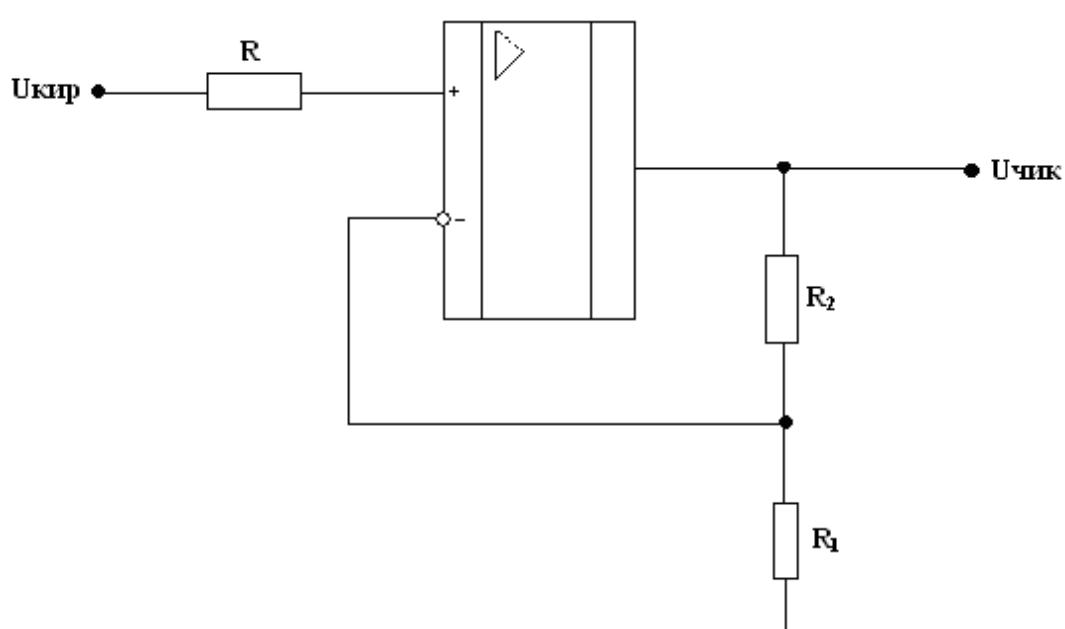ОКнинг инверсламайдиган уланиши. Инверслайдиган уланишда кириш сигнални ОКнинг инверсламайдиган киришига узатилади, инверслайдиган киришга эса R_1 ва R_2 бўлувчи резисторлар орқали кучайтиргич чиқишидан тескари алоқа сигнални узатилади (5 - расм).



5 – расм.

$$\frac{U_{КИР} - U'}{R} = 0, \quad U' = U'' = U_{ЧИК} \frac{R_1}{R_1 + R_2}.$$

$$\text{Бу ердан } U_{ЧИК} = (1 + \frac{R_2}{R_1}) \cdot U_{КИР}, \quad \text{яъни } \kappa = \frac{U_{ЧИК}}{U_{КИР}} = 1 + \frac{R_2}{R_1}.$$

Кўриниб турибдики, бу ерда чиқиш сигнали кириш сигналига синфаз.

Агар ОК инверс кириш билан қисқа туташган бўлса, бу коэффициент бирга тенг бўлади. Бундай схемалар инверсламайдиган қайтаргичлар деб аталади ва ягона қобиқда бажарилган бир неча кучайтиргич кўринишидаги алоҳида интеграл микросхемалар кўринишида бир варакайига ишлаб чиқарилади.


Қайтаргичда қўлланилаган ОК тури учун максимал кириш қаршилиги ва минимал чиқиш қаршилиги амалга оширилади. ОК асосидаги қайтаргич, ихтиёрий бирор қайтаргич каби (эмиттер ёки исток), мувофиқлаштирувчи босқич сифатида ишлатилади.

Операцион кучайтиргичларнинг ишлатилишидаги асосий хусусиятлари.

Оператцион кучайтиргичлардан фойдаланишда асосан икки қутибли манбалар ишлатилади. Бу ҳолда қутиблар бўйича кучланишларнинг максимал фарқи 10 % дан ошмаслиги керак. Амалда ОКлар кучланишнинг жуда катта оралиғида ишларлари мумкин $U_n = (2 \div 8) V$

Одатда (паразит) турли халақитларни олдини олиш мақсадида манба қисмига ҳар хил сифимли філтрлар қўйилади ва уларнинг катталиги тахминан (10 \div 68) пф ошмайди.

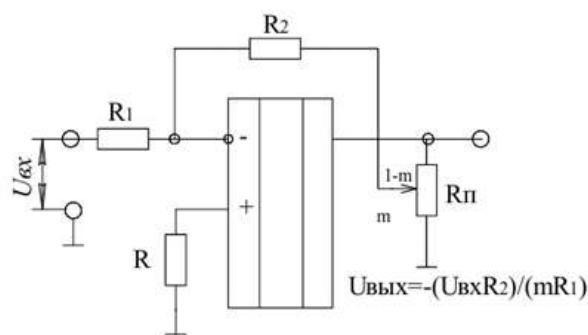Амалда ОКлар **қисқа туташувдан** ички ҳимояланган бўлади, агар бу ҳимоя воситаси йўқ бўлса чиқиш занжирига кетма-кет $R_3 = 200$ Ом бу қаршилик қайта уланиш (обратной связи) занжирига кетмакет уланган бўлиб бу ҳол чиқиш қаршилигига ўзгартириш киритмайди.



ОКнинг Кучайтириш коэффициентини ўзгартириш схемаси

ОКларнинг кучайтириши коэффициентини R_1 ва R_2 қаршиликларнинг ўз аро муносабатларини ўзгартириш ҳисобига амалга оширилади. Лекин бу йўл билан кучайтириш коэффициентини ўзгартириш кучайтиргични нотўғри ишлашига олиб келиши мумкин. Амалда кучайтириш

коэффицентини ўзгартириш учун юқорида келтирилган схемада кўрсатилган ўзгарувчан қаршилик орқали амалга оширилади.

Бу ерда кўриниб турибдики R_n қаршилик ёрдамида кечайтириш коэффициентини 0дан

$$K = \frac{R_2}{R_1}; U_{\text{вых}} = -\frac{U_{\text{вх}}}{m} \cdot \frac{\hat{R}_2}{R_1}$$
 гача ўзгартириш мумкин

Қўлланилиш соҳалари бўйича ОКлар умумий қўлланиладиган, махсус, прецизион, улчаш, тезкор, кенг оралиқли ва бонқа турларга ажратилади. Интеграл ОКлар ҳам кучланиш орқали бошқариладиган стабил кучланиш ва ўзгармас ток манбалари сифатида, ҳам кучланиш кайтаргичлари сифатида қўлланилади. Улар асосида турли *интеграторлар, дифференциаторлар ва сумматорлар қурилади. Кўпайтириш, бўлиш, логорифмлаш, антилогорифмлаш, айриши схемалари* ҳам интеграл ОКлар асосида қурилади. Турли функционал ўзгартиргичлар, сигналларни сиқиш схемалари, турли детекторлар, компараторлар, гармоник ва релаксацион генераторлар, гираторлар, актив фильтрлар интеграл ОКлар асосида бажарилади.

Электрон аппаратурани интеграл асосида қуришда интеграл ОКлар хоссаларидан самарали фойдаланиш учун уларнинг ички тузилишини, параметрларини ва характеристикаларини билиш зарур булади.

Назорат саволлари

1. *OK деб нимага айтилади ?*
2. *OK асосий функционал қисмлари қандай ?*
3. *Идеал OKга таъриф беринг.*
4. *OKнинг уч хил уланиш схемасини келтиринг.*

Маъруза 9 таркиби Аналог ахборотга ишлов берувчи қурилмалар.
Интегралловчи ва дифиренциалловчи қурилмалар.


Режа :

1. Операцион кучайтиргич
2. Блоклардан интеграллаш ва дифиренциаллаш блоклар
3. Сигналлар ва уларнинг турланиши
4. Ҳосилалавчи ОУ

ОКлари бир вақтнинг ўзида юқори кириш қаршилиги, катта кучайтириш коэффициенти ва юқори тезкорликка эга. Бундай ОКларнинг ўзига хослиги шундаки, уларда ток бўйича жуда катта кучайтириш коэффициенти ($f_t = 10^3 + 10^4$) га эга бўлган транзисторлар қўлланилган. Учинчи авлод интеграл ОКларига K140УД6 турдаги кучайтиргичлар киради. Тўртинчи авлод (маҳсус) ОКларининг баъзи параметрлари рекорд қийматларга эга. Уларга, масалан, кучланиш бўйича жуда катта кучайтириш коэффициенти ($K_v = 10^6$) га эга бўлган K152УД5 турдаги, чиқиш кучланишининг ортиш тезлиги юқори (75 В/мкс дан катта) бўлган K154УД2 турдаги ва кичик истеъмол токи (0,5 мА дан кам) га эга бўлган K140УД12 турдаги ОКлар киради.

ОК идеал кучайтиргич элемент ҳисобланади ва бутун аналог электрониканинг асосини ташкил этади. ОК етарлича мураккаб тузилмага эга бўлиб, ягона кристалл юзасида бажарилади ва бирваракайига қўп микдорда ишлаб чиқарилади. Шунинг учун ОКни диод, транзистор ва х.з. каби электрон схемаларнинг содда элементи каби қараш мумкин. Ҳозирги кунда ОКларнинг юзлаб тури ишлаб чиқарилади, кичик ўлчамга эга ва жуда арzon ҳисобланади.

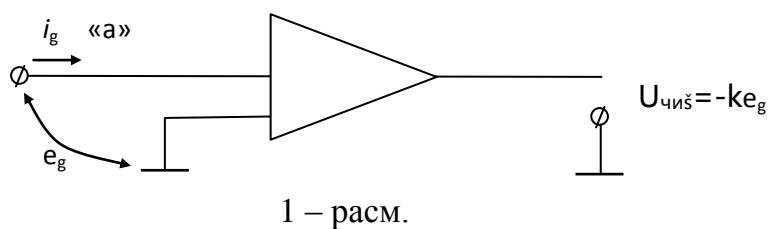ОК Амалий блоклар математик амалларни бажариш учун хизмат қиласиди. Улар қаторига жамлаш, интеграллаш, дифференциаллаш ва функционал ўзгартириш блоклари киради. Кўпчилик амалий блокларнинг асосий элементи амалий кучайтиргич ёки **операцион** кучайтиргич (АК) (1-расм) бўлиб, у электрон кучланиши кучайтиради ва қўйидаги хусусиятларга ега бўлади:




1. ОК нинг кучланиш бўйича кучайтириш коэффициенти жуда каттадир ($k \geq 4 \cdot 10^4$).

2. ОК нинг кириш ва чиқиши йўлидаги кучланишларнинг ишораси ҳар хилдир.
3. ОК нинг чиқиши йўлидаги кучланиш $\pm 100\text{V}$ дан ошмаслиги шарт (бу МН-7М типли машинаси учун).
4. ОК нинг кириш йўлидаги кучланиши e_g ва токи i_g деярли нолга тенг.

Куйида биз энг кўп ишлатиладиган амалий блоклардан интеграллаш ва дифириенциаллаш блоклари билан танишамиз.

Интеграторнинг электрик (а) структуравий (б) схемалари 2-расмда кўрсатилган. Бу ерда $m = 1/RC$ - интеграторнинг узатиш коэффициенти, U_0 - интеграллаш доимийси, $y(0)$ - интегратор чиқиши йўлидаги ўзгарувчининг бошланғич қиймати.

а)

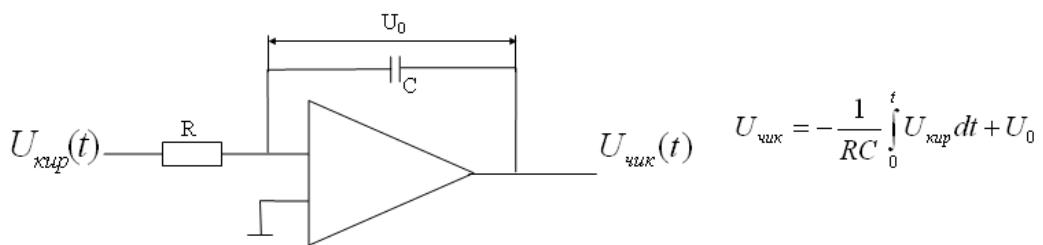


б)



2 - расм

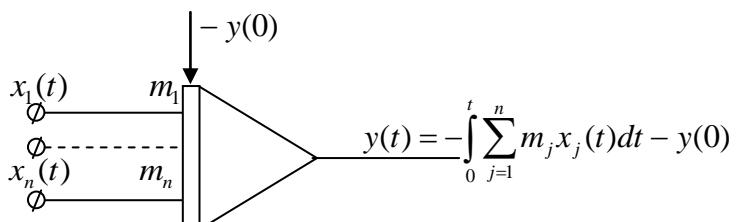Умумий ҳолда, н та кириш йўлига эга бўлган интегратор, интеграллаш амали билан биргаликда жамлаш амалини ҳам бажаради ва **интегралловчи жамлагач** (интегролжамлагач) деб аталади (3 - расм).



3 – расм

Агарда жамлагичда биттагина кириш йөсли бөлиб, унинг узатиш коэффициенти 1 га тенг ($\alpha=1$) бөлса, бундай жамлагич *инвертор* деб аталади. Инвертор фашатгина кириш йөслидаги сөзгарувчи X нинг ишорасини чишиш йөслида сөзгартириб беришга хизмат үйлади.

Дифференциалловчи кучайтиргичнинг чиқишидаги кучланиш унинг киришларидағи кучланишлар фарқига пропорционал бўлади. Суперпозиция усулидан фойдаланиб кириш сигналларининг ҳар бири таъсирини қўйидагича ёзиш мумкин. Берилаётган сигналлар учун U_1 ва $U_2 = 0$

$$U_{01} = -\frac{R_F U_1}{R_1} .$$

$$U_{02} = -\frac{R_F U_2}{R_1} .$$


Чиқиш сигнални U_0 кириш сигналларининг йигиндисидан иборат бўлади.

$$U_0 = U_{01} + U_{02} = (U_2 - U_1) \frac{R_F}{R_1} .$$

Синфаз ва дифференциаль сигналлар. Сигналлар дифференциаль кучайтиргичнинг чиқишида синфазную ва дифференциаль компонентлардан иборат бўлади. Синфаз сигналнинг кучланиши қўйидагига тенг $U_c = (U_1 + U_2)/2$, а дифференциаль сигналники эса $U_d = U_1 - U_2$, бу ерда U_1 ва U_2 – кириш сигналлари.

В идеале усилитель работает от дифференциального сигнала, однако и синфазный сигнал усиливается в некоторой степени. Коэффициент режекции синфазного сигнала определяется отношением коэффициента усиления дифференциального сигнала к коэффициенту усиления синфазного сигнала и является важным параметром ОУ. Чем выше коэффициент режекции, тем лучше параметры ОУ.

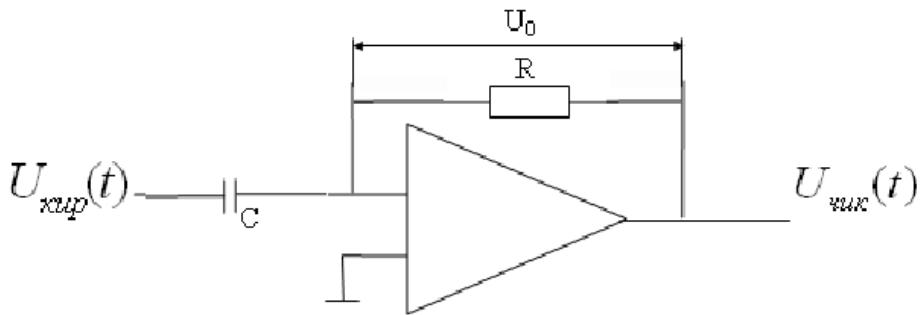Хосилалавчи ОУ схема (4 расм) интеграллашни тескариси деса бўлади. ОУ чиқишидаги кучланиш кириш кучланишининг ўзгариш тезлигига пропорциональдир. Эътибор беринг ОУ нинг кириши конденсатор орқали уланган тескари алоқа занжирида эса қаршилик уланган. Дифференциалловчи ОУ учун асосий тенгламани қўйидагича ёзиш мумкин




4 – расм

$$u_0 = -RC \frac{du_1}{dt},$$

или

$$u_0 = -RC \frac{\Delta u_1}{\Delta t},$$

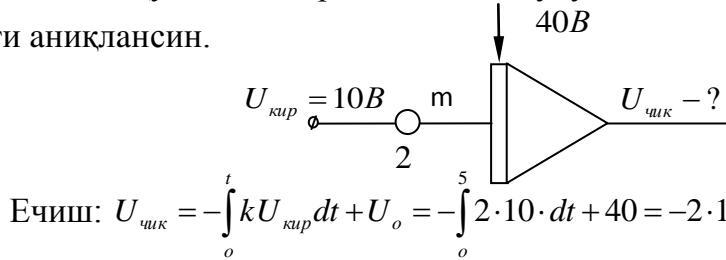Мисол. Күйидаги берилган схема учун, $t=5$ секунддан кейинги U_{uch} нинг қиймати аниqlансын.



$$\text{Ечиш: } U_{uch} = - \int_0^t k U_{kup} dt + U_o = - \int_0^5 2 \cdot 10 \cdot dt + 40 = -2 \cdot 10 \cdot 5 + 40 = -60B$$

НАЗОРАТ САВОЛЛАРИ

1. Операцией кучайтиргич деб нимага айтилади?
2. Идеал кучайтиргич хусусиятларини санаб ўтинг
3. ОКлар ривожланишнинг уч босқичи нималардан иборат
4. Интегралловчи жамлагичнинг таркиби ва хусусиятлари.
5. Инвертор нима?
6. Дифференциальловчи кучайтиргич нима?
7. Интегралловчи жамлагичнинг узатиш коэффициенти қандай ўрнатилади?
8. Интеграллаш доимийси деганда нимани тушинасиз?
9. Жамлагичнинг узатиш коэффициенти қандай ўрнатилади?
10. Ҳосилалавчи ОУ таркиби ва хусусиятлари.

Маъруза 10. Тебранишлар генераторлари. Оперцион кучайтиргичларда асосида ишловчи сигнал генераторлари

Режа:


1. тебранишлар генераторлари
2. импульслар манбаси
3. релаксацион генераторлар
4. шмидт триггери

Калит сузлар: Тебраниш, генератор, импульс, релаксацион генераторлар, шмидт триггери, релаксацион генераторлар,

Тебранишлар генераторлари кўплаб электрон қурилмаларнинг таркибий қисми ҳисобланади. Масалан, улар ўлчов қурилмаларида (ракамли мультиметрлар, осциллографлар), технологик жараёнларни ўлчашда, компьютер ва унинг ташқи қурилмаларида, ҳар қандай рақамли приборда (ҳисоблагич, таймер, калькулятор) ва бошқаларда ишлатилади.

Қўлланилиши бўйича тебранишлар генераторларидан мунтазам импульслар манбаси (ракамли тизимларда "соат"), таянч вақт интервали (частота ўлчагичларда), ростланувчи генератор (тарқатгич ва қабул қилгичларнинг гетеродинларида), маълум шаклдаги тебранишлар генератори (осциллографларда) ва бошқалар сифатида фойдаланилади.

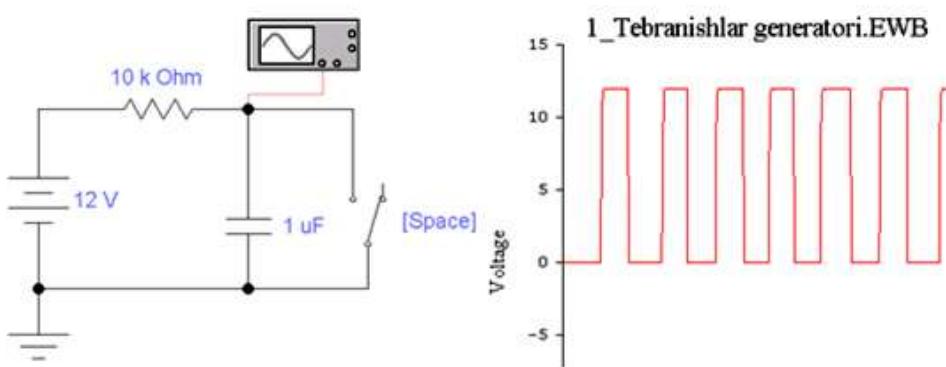Энг содда генераторни қўйидаги йўл билан ҳосил қилиш мумкин: конденсатор резистор (ёки ток манбаси) орқали зарядланади, конденсатордаги кучланиш маълум қийматга етганда разрядланади ва бундай цикл даврий равишда такрорланади. Буни EWB дастурида текшириб кўриш мумкин (1-расм). Схема йиғилиб ишга туширилгандан кейин пробел клавишишини даврий равишда босилса тебранишлар ҳосил бўлади.



1-расм. Тебранишлар генератори

Тебранишларни таъминлаш манбасининг қутбларини даврий равишда алмаштириш йўли билан ҳам ҳосил қилиш мумкин. Бундай йўл билан бажарилган генераторларга «релаксацион генераторлар» деб аталади. Улар

содда, арzon ва мукаммал лойиҳаланганда частота бўйича қониқарли стабилликка эга бўлиши мумкин.

Релаксацион генераторларни тайёрлаш учун манфий қаршиликка эга бўлган приборлардан (масалан, бир ўтишли транзисторлар ва неон лампалар) фойдаланилган, ҳозирги вақтда эса, афзалликларга эга бўлганлиги учун, операцион кучайтиргичлар ёки маҳсус интеграл схемалар ишлатилади.

Шмидт триггери асосида бажарилган релаксацион генератор

Релаксацион генератор дейилишига асосий сабаб операцион кучайтиргич риал вақт давомида узиб-уловчи режимда ишлашидир. Бундай генераторларга автоколебатель ва кутувчи мультивибраторлар, арасимон, учбурчак ва бошқа кўринишдаги сигналларни ҳосил қилувчи генераторлар киради. Операцион кучайтиргичларда ясалган релаксацион генераторнинг асосини компаратор режимида ишловчи Шмитта триггерни ташкил қиласди.

"Шмидт триггерлари" деб аталувчи электрон схемаларнинг ўзига хос ҳусусияти уларнинг узатиш характеристикасида (яъни чиқиши ва кириши сигналлари орасидаги боғланишида) гистерезис ҳалқасининг мавжудлигидир (2-расм а,б).

Компараторнинг ўтиш характеристикаси гистерезис кўринишида бўлиб унинг кенглиги остона кучланишидан икки баробар катта бўлади $2V_{TH}$, Рис 2а учун

$$V_{TH} = V_M \frac{R_1}{R_2} \quad (1)$$

Рис. 2б учун

$$V_{TH} = V_M \frac{R_1}{R_1+R_2} \quad (2)$$

Бу ерда V_M — чиқишининг максималь кучланиши (напряжение ограничения или насыщения).


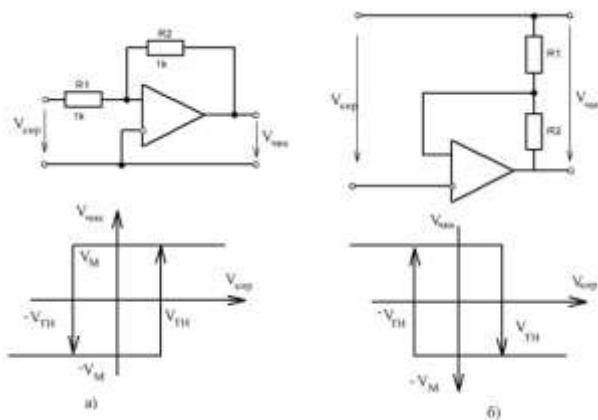


Рис.2. Триггер Шмитта

а — неинвертирующий, б — инвертирующий

Гистерезис ҳалқаси ҳосил бўлиши учун кучайтиргич мусбат тескари алоқага эга бўлиши керак (2 а -расм). Схемада мусбат тескари алоқа R_1 ва R_2 қаршиликлар ёрдамида ҳосил қилинган. Гистерезис ҳалқасининг кенглиги ушбу қаршиликларнинг нисбатига боғлиқ.

Агар операцион кучайтиргичнинг мусбат ва манфий чиқиш кучланишлари соҳаларидаги тўйиниш кучланишлари teng бўлса (амалда шундай) гистрезис ҳалқаси симметрик бўлади (2-расм).

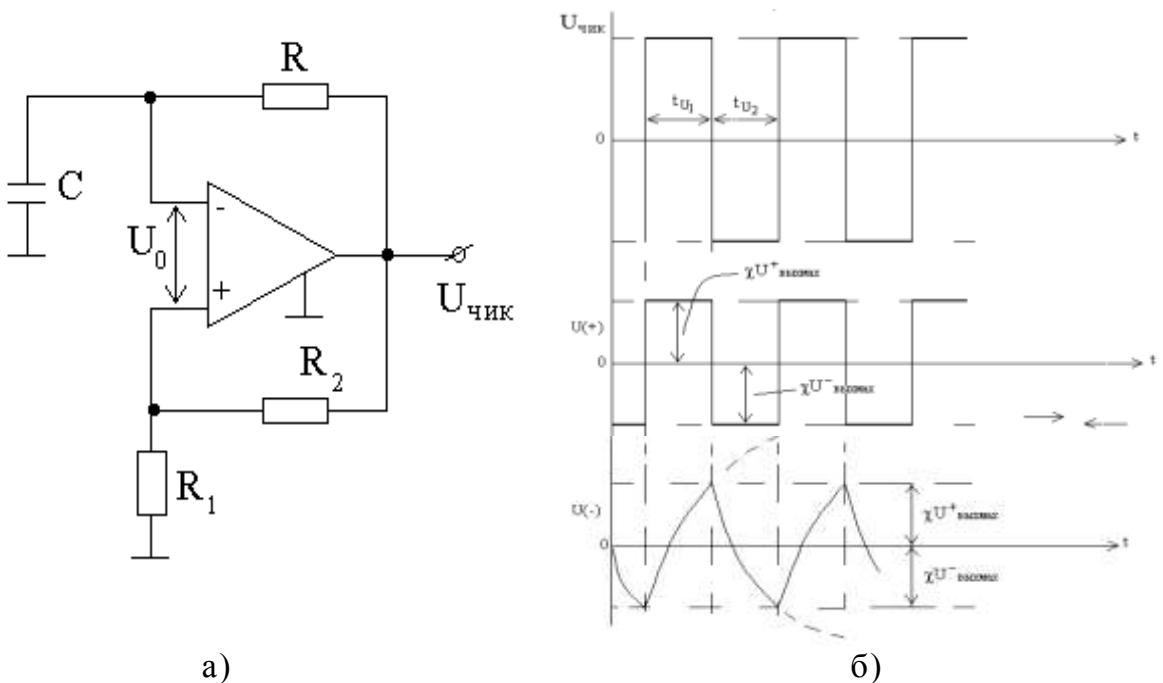

Расм 5

Амалий кучайтиргич асосидаги симметрик ўз - ўзидан тебранувчи мултивибратор схемаси расм 5,а да келтирилган. Унинг асосини амалий кучайтиргич асосидаги кампаратор ташкил этади. Ўз - ўзидан тебранувчи режим инверторловчи киришга С конденсатор ва R резисторлардан иборат вақт топширувчи занжирни киритиш билан амалга оширилади. Схеманинг ишлаш тамойилини расм 5,б да келтирилган вақт диаграммалари тушунтиради.

Фараз қилайлик, t_1 вақтигача амалий кучайтиргич киришлари ўртасидаги кучланиш $U_o > 0$. Бунга амалий кучайтиргич чиқишидаги кучланиш $U_{\text{чик}} = -U_{\text{чик мак}}$ ва унинг ноинверторловчи киришидаги кучланиш

$$U(+) = -\chi U_{\text{чик мак}}, \text{ бу ерда}$$

$$\chi = R_1 / (R_1 + R_2). - \text{ мусбат тескари боғланиш занжирининг чуқурлиги.}$$

Схема чиқишида - $U_{\text{чик мак}}$ мавжудлиги С конденсатор R резистор орқали зарядланишини таъминлайди.

t_1 вақтида амалий кучайтиргичнинг инверторловчи киришидаги экспоненциал ўзгарувчи кучланиши ноинверторловчи киришдаги

кучланиш сатхи - $\chi U_{\text{чик мак}}$ га етади. U_o кучланиш нолга тенг бўлади, бу ўз навбатида амалий кучайтиргич чиқишдаги кучланишнинг қутбини ўзгартиради: $U_{\text{чик}} = U^+_{\text{чик мак}}$. $U(+)$ кучланиши ишорасини ўзгартиради ва $\chi U^+_{\text{чик мак}}$ қийматига эга бўлади, бу $U_o < 0$ ва $U_{\text{чик}} = U^+_{\text{чик мак}}$ га мос келади.

t_1 вақтидан бошлаб конденсатор - $\chi U^-_{\text{чик мак}}$ кучланиш сатҳидан қайта зарядланади. Конденсатор R резисторли занжирда $+U^+_{\text{чик мак}}$ сатҳгача зарядланишга интилади. t_2 вақтида конденсатор кучланиши $\chi U^+_{\text{чик мак}}$ қийматга етади. U_o кучланиши нолга тенг бўлади, бу амалий кучайтиргични қарама - қарши ҳолатга қайта улайди. Кейин схемадаги жараён қайтарилади.

Симметрик мултивибратор частотаси деб қабул қилинса

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{t_{u_1} + t_{u_2}}$$

$$t_u = \tau \ln \frac{\chi U^-_{\text{чик мак}} + U^+_{\text{чик мак}}}{U^+_{\text{чик мак}} - \chi U^-_{\text{чик мак}}} \text{ ва}$$

$$f = \frac{1}{2\tau \ln \frac{\chi U^-_{\text{чик мак}} + U^+_{\text{чик мак}}}{U^+_{\text{чик мак}} - \chi U^-_{\text{чик мак}}}};$$

$$U^+_{\text{чик мак}} = U^-_{\text{чик мак}}$$

$$t_u = \tau \ln(1 + \frac{2R_1}{R_2})$$

$$f = \frac{1}{2\tau \ln(1 + \frac{2R_1}{R_2})}$$

Ёки релаксацион генераторнинг генерация частотасини қўйидаги ифодадан аниқлаш мумкин

$$f = \frac{1}{2RC \ln(1 + \frac{2R_1}{R_2})}$$

Генерация частотаси операцион кучайтиргичнинг таъминлаш ва тўйиниш кучланишларига боғлиқ бўлмаслиги сабабли ҳосил қилинадиган тебранишлар юқори барқарорликка эга бўлади.


Амалий кучайтиргич асосидаги **носимметрик мултивибратор** схемаси расм 6 да келтирилган. Келтирилган схема учун $t_{u1} \neq t_{u2}$

Носимметрик ишлаш режимини ярим даврлар бўйича вақт белгиловчи занжирларнинг бир хил бўлмаган вақт доимийликлари таъминлайди.


Схемада бу R резистор ўрнига иккита резистор ва диоддан иборат бўлган параллел тармоқларни улаш билан эришилади. D_1 диоди чиқиш кучланишининг мусбат ярим тўлқинда очик, D_2 эса - манфий ярим тўлқинда. Биринчи ҳолатда $\tau_1 = CR'$, иккинчи ҳолатда $\tau_2 = CR''$. Импулслар вақт давомийлиги

$$T_{U1} = \tau_1 \ln(1 + 2R_1 / R_2)$$

$$t_{U2} = \tau_2 \ln(1 + 2R_1 / R_2)$$

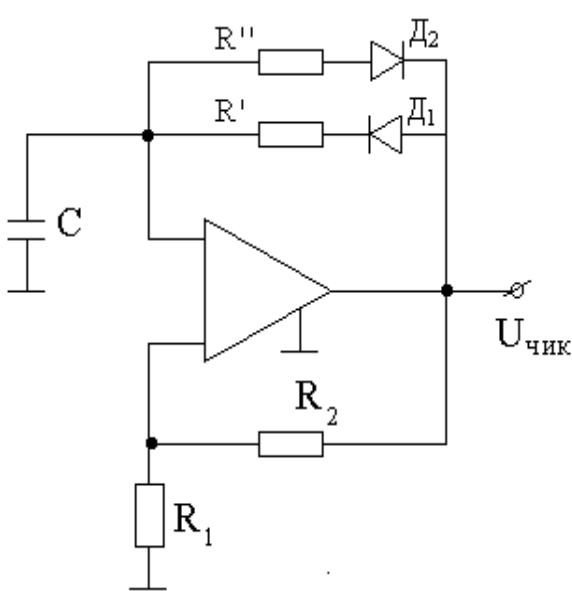

a)

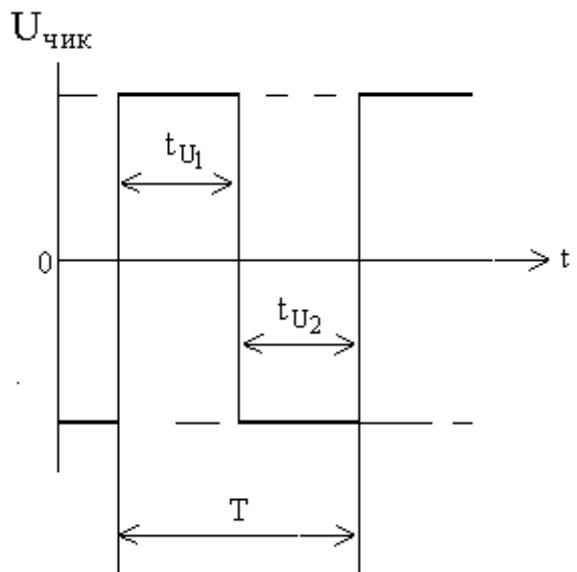

б)

6. – расм

Узатиш коэффициенті ва қаршиликлар қийматларини танлашга операцион кучайтиргични чегаравий мүмкін бўлган ишлаш режимлари чеклаш киритади. Масалан, χ ни танлашда амалий кучайтиргичнинг дифференциал кириши буйича мүмкін булган максимал кучланиш қиймати $U_{o\ max}$ инобатга олинади. Амалий кучайтиргичнинг инвертирловчи ва ноинвертирловчи киришларидаги кучланиш $\chi U_{\text{чик max}}^{\pm}$ булган вақт да, дифференциал кириш буйича максимал кучланиш $U_{o\ max}$ қиймати $2U_{\text{чик max}}^{\pm}$ га мос келади. Бундан келиб чикган холда.

$$\chi \leq U_{o\ max} / (2U_{\text{чик max}}^{\pm}).$$

Агар амалий кучайтиргични таъминлаш кучланиши $E_{k1} = E_{k2} = E_k$ ва $U_{\text{чик max}}^+ = U_{\text{чик max}}^- = E_k$ булса, χ куйидаги шартдан келиб чиқсан ҳолда танланади.

$$\chi \leq \frac{U_{0\ MAX}}{2E_k}$$

R , R_1 , R_2 қаршиликлар максимал мүмкін бўлган $I_{\text{чик max}}$ ток ҳисобига олган ҳолда танланади. Амалий кучайтиргичнинг чиқиши токи учта ташкил этувчилардан ҳосил бўлади: юклама токи $U_{\text{чик}} / R_{\text{ю}}$, ноинвертирловчи кириш бўйича тескари боғланиш токи $U_{\text{чик}} / (R_1 + R_2)$ ва инвертирловчи кириш бўйича тескари боғланиш токи $(U_{\text{чик}} - U_c) / R$

$$E_k \left(\frac{1}{R_{\text{ю}}} + \frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1+\chi}{R} \right) \leq I_{\text{чикmax}}$$

R , R_1 қаршиликларнинг максимал қиймати бўйича чеклаш амалий кучайтиргич $R_{\text{кир}}$ кириш қаршилиги ностабиллигини чиқиши импулслар давомийлигига ва мултивибратор частотасига таъсирини камайтириш учун киритилади. Бундан келиб чиқсан ҳолда R ва R_1 қаршиликлар амалий кучайтиргичнинг кириш қаршилигидан 3-5 маротаба кам қилиб танланади.

Генерацияланаётган импулслар фронти давомийлиги кириш сигналининг юқори сатҳи билан бошқарилгандаги амалий кучайтиргични қайта уланиш вақти билан аниқланади. Эришилаётган фронтлар давомийлиги қўлланилаётган амалий кучайтиргич турига боғлик ва 0.5 мксек.дан катта бўлмайди.

Назорат саволлари

1. Ўз-ўзидан тебранувчи мултивибраторнинг ишлаши тамоилини тушунтиринг.
2. Мултивибратор схемасидаги конденсатор вазифаси нимадан иборат?
3. Амалий кучайтиргич асосидаги ўз-ўзидан тебранувчи мултивибраторнинг ишлаши тамоилини тушунтиринг.
4. Амалий кучайтиргич асосидаги мултивибраторнинг вақт диаграммаларини тушунтиринг.
5. Носимметрик мултивибраторсхемасини келтиринг вашилаш тамоилини тушинтиринг?

Маъруза 11. Амалий кучайтиргичлар асосида ишловчи ўлчов курилмалари

Режа:

1. Кичик сигналли датчиклар
2. Инstrumentал кучайтиргич
3. Ўлчовчи кучайтиргичнинг схемаси
4. INA 101 - инструментал кучайтиргичи (Burr-Brown)

Калит сузлар: кичик сигналли датчиклар, инstrumentал кучайтиргичлар, ўлчовчи кучайтиргич.

Бизга маълумки функционал электриниканинг асосий йўналишларидан бири бу **кичик сигналли датчиклар** билан ишлаш хисобланади. Ҳар хил физиковий катталикларни электр сигналига ўзгартирувчи термоэлектрик, поезоэлектрик, тензометрик ионизация датчиклари, биопотенциаллар шунга киради. Токнинг кичик қийматлари: 10^{-18} дан 10^{-5} Ампергача, кучланишларники: 10^{-10} дан 10^{-5} волртгача, электр миқдориники: 10^{-12} дан 10^{-5} кулонгача хисобланади. Асосан частотаси 1 Гц дан паст кичик сигналлар ўлчанади.

Ўлчаниши керак бўлган сигналларни кучайтириш учун ишлатиладиган, аниқ ўрнатилган кучайтиришга эга ва бу кучайтириш коэффициенти 1 дан 10 000 гача ва ундан ҳам юқори бўлган маҳсус кучайтиргичлар **инструментал кучайтиргич деб аталади**. Бу кучайтиргичларнинг схематик тузилиши кўп ҳолларда электрометрик киришли айирувчи кучайтиргичдан иборат бўлади. Бу кучайтиргичнинг интеграл схемасида амалий кучайтиргич билан бирга унинг кучайтиргич коэффициенти ва частота характеристикасини аниқ белгилаб берувчи бошқа элементлар мавжуд бўлиб, ундан ўлчаш вазифасини бажарадиган кучайтиргич модулини яратиш учун кам ташқи элементлар талаб этилади. Инструментал кучайтиргичларда мавжуд бўлган сигнални нолдан силжитадиган силжиш кучланишини компенсация қилиш потенциометр ёрдамида амалга оширилади. Кучланиш коэффициентини аниқ ўрнатиш резисторларни танлаш ёки кўприк схемасини ишлатиш билан амалга ошириладиган бўлса, бу кучайтиргичда потенциометр ёрдамида осон ҳал қилиниши мумкин. Сигнални ўлчаш нуқталарига уланиши икки терминал воситасида бажарилади.


Кучайтиргичларни метрология масалаларида ишлатиш учун улар қўйидаги характеристикаларга эга бўлишлари керак:

- кириш қаршилиги катта

- силжиш кучланишининг қиймати кичик
- силжиш кучланишининг температура коэффициенти кичик
- юқори чизиклилик
- стабил кучайтириш коэффициенти
- чиқиш қаршилиги кичик

Кичик сигналларни ўлчаш усулларининг кўпи ўлчанаётган сигнални дастлаб кучайтириб олишга асосланган. Бунда фотогалрванометрик (электромеханик) ва электрон (спектрни ўзгартирмасдан ва ёки ўзгартириб) кучайтиргичлар ишлатилади. Кичик сигнални ўлчашдаги асосий тўсиқлар ўлчов асбобининг ички шовқинлари ва ташқи халақитлар ҳисобланади.

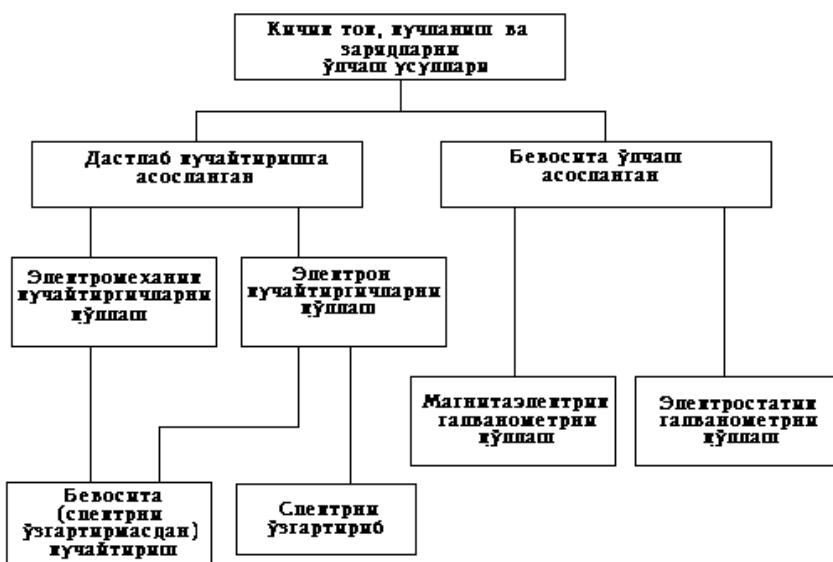
Кичик токлар, кучланишлар ва зарядларни ўлчашда қўлланиладиган усулларнинг синфланиши қуйида келтирилган.



Маолумки, хатоликни камайтиришнинг асосий йўлларидан бири – кириш ва чиқишлилар орасига манфий тескари алоқа киритишидир.


Бундай алоқани фақат амалий кучайтиргичларни қўллаб киритиш мумкин. Кучайтиргич ва тескари алоқа занжиридан ташкил топган ёпик контур катта кучайтириш коэффициентига эга бўлса, кучайтириш коэффициентининг аниқлиги бутунлай тескари алоқанинг аниқлиги билан белгиланади. Муайян тескари алоқалар ёрдамида керакли кириш ва чиқиш қаршиликларининг қийматлари хам таъминланади. Ўлчаш асбоби ўлчанаётган обектга иложи борича кам таъсир қилиши учун унинг кириш қаршилиги кучланишини ўлчашда катта, токни ёки зарядни ўлчашда эса кичик қийматларга эга бўлиши таоминланади. Кичик чиқиш қаршилиги, одатда, кейинги ўзгартиргичларнинг иши қулай ва самарадор бўлишилиги учун керак.

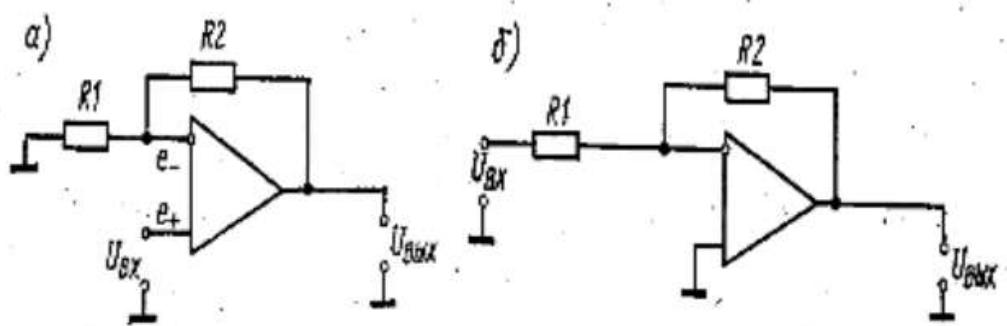Кучланишни кучайтириш учун қуйидаги чизмалардан фойдаланилади:



Бу ерда Амалий(операцион) кучайтиргичлар (ОК)дан фойдаланилган. Амалий кучайтиргичлар ўзгармас ток кучайтиргиши хисоблансада, ўзгарувчан токларни ҳам (частотаси бир неча юз килогерцгача бўлган) кучайтириш учун хизмат қилиши мумкин. Бундай кучайтиргичлар кеима-кет ёки параллел усулларда қулланилиши мумкин. Умуман олганда ОК лар ярим ўтказгичли, лампали ёки фотогальванометрик бўлиши мумкин. Уларнинг кириш қаршилиги катта, кучланишни кучайтириш коэффициенти баланд ва шовқинлари кам бўлишлари керак.

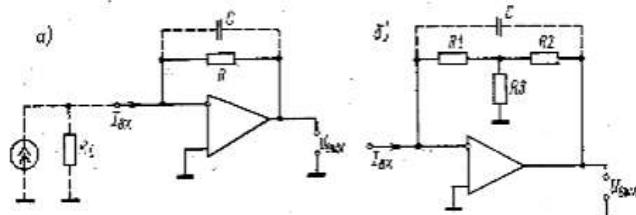Амплитда-частотавий характеристикасининиг чизиқли қисмида ишлаётган операцион кучайтиргичнинг



а) кетма – кет кучайтиргич кўрсатилган чизма учун қуйидаги муносабатлар ўринли:

$$\frac{U_{\text{чиз}}}{U_{\text{кур}}} = \left(\frac{R_2}{R_1} + 1 \right) \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{k\beta}} \right); R_{\text{кур}} \approx r_{\text{кур}}(k\beta + 1)$$

б) параллел кучайтиргич кўрсатилган чизма учун:

$$\frac{U_{\text{чиз}}}{U_{\text{кур}}} = \frac{R_2}{R_1} \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{k\beta}} \right); R_{\text{кур}} \approx R_1 + R_2(k + 1)$$

Бу ерда $U_{кир}$ ва $U_{чиқ}$ лар – кириш ва чиқиш кучланишлари,

$R_{кир}$ – кучайтиргичнинг кириш қаршилиги,

$r_{кир}$ – операцион кучайтиргичнинг хусусий кириш қаршилиги,

$$\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad - \text{тескари алоқа коэффициенти}$$

k – операцион кучайтиргичнинг хусусий кучайтириш коэффициенти.

Кетма-кет кучайтиргичнинг кириш қаршилиги $k\beta$ боълиқлиги унинг афзаллиги ъисобланади.

$k\beta \geq 1$ ёки $k\beta >> 1$ шартларини бажариб, жуда катта кириш қаршиликларига эришиш мумкин.

Кичик токларни кучайтириш учун токли киришга эга кучайтиргичнинг икки варианти қуйидаги чизмаларда берилган :

а) вариант учун :

$$U_u = -I_k R \frac{K}{K+1+R/r_k};$$

$$R_{кир} = \frac{R}{(K+1)} \frac{1}{1 + (R/r_{кир})/(K+1)}.$$

Агар $K \gg 1$ ва $K \gg R/r_{кир}$ бўлса, унда $U_{чиқ} \approx -IR$;

$$R_{кир} \approx R/K$$


Кўриниб турибдики, кучайтириш коэффициентини ошириш учун R ни ошириш керак.

б) вариант учун

$$U_{чиқ} = -I_{кир} \frac{R_1 + R_2 + R_1 R_2 / R_3}{1 + [1 + (R_2/R_3) + (R_1 + R_2 + R_1 R_2 / R_3)/r_{кир}] / K}$$

Бу вариант юқори Омлик резисторларни қўлламаслик имконини беради. Кучайтиришни ошириш учун R_2 / R_3 нисбатни ошириш етарли.

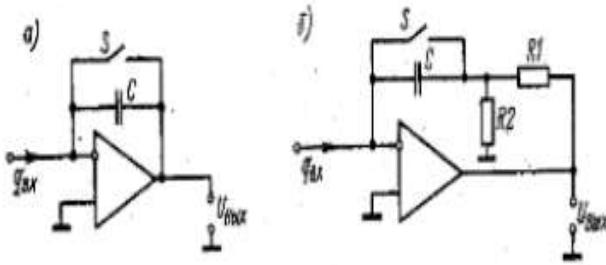Зарядларни кучланишга ўзгартириб ўлчаш учун қуйидаги кучайтиргичлардан фойдаланиш мумкин.



а) вариантда С конденсатор дастлаб разрядланган бўлса, qk заряди кучайтиргичга берилганда, унинг чиқишида $U_{\text{чек}} = -qk/C$ кучланишини оламиз. ($k \gg 1$) .

S – конденсаторни разрядлаш учун керак бўлган улагич.

б) вариант С сиъимни кичрайтириб ўтирмасдан катта кучайтириш коэффициентини олиш имконини беради:

$$U_u = \frac{-q_k(1 + R_1/R_2)}{C}.$$

Ушбу чизмалар кичик токларни ъам ўлчаш учун ишлатилиши мумкин. Хақиқатдан $q = Ikt$ эканлигини эотиборга олиб, t вақт ичида чиқиш кучланишининг ўзгариши $U_{\text{чек}}$ токка боълиқ эканини кўрамиз:

$$\text{а)} \quad \Delta U_{\text{чек}} = -\frac{I_{\text{кур}} t}{C}$$

$$\text{б)} \quad \Delta U_{\text{чек}} = -\frac{I_{\text{кур}} t \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)}{C}$$

хусусан, (а) чизма учун интеграллаш вақти $t = 10$ сек, сиъим $C=100$ пФ бўлганда кириш қаршилигининг қиймати


$$-\frac{\Delta U_{\text{кур}}}{\Delta I_{\text{кур}}} = \frac{t}{C} = \frac{10}{10^{-10}} = 10^{11} \Omega$$

га тенг бўлади.

Шундай қилиб, бу кучайтиригич токни ўлчаш учун ишлатилса, тескари алоқа занжирида 1011 Ом бўлган кучайтиргичга эквивалент бўлар экан. Чиқиш кучланиши бу чизмалар бўйича бажарилган кучайтиргичда нафақат токка, балки вақтга ъам боълиқ бўлгани учун унинг қиймати тўхтовсиз ошиб боради. Чиқида фақат токка боълиқ бўлган кучланиш олиш учун унга кетма – кет дифференциалловчи аозо улаш керак. Бу ъолда чиқиш кучланишининг ифодаси:

$$U_{\text{чек}} = I_{\text{кир}} (C_1/C_2) R$$

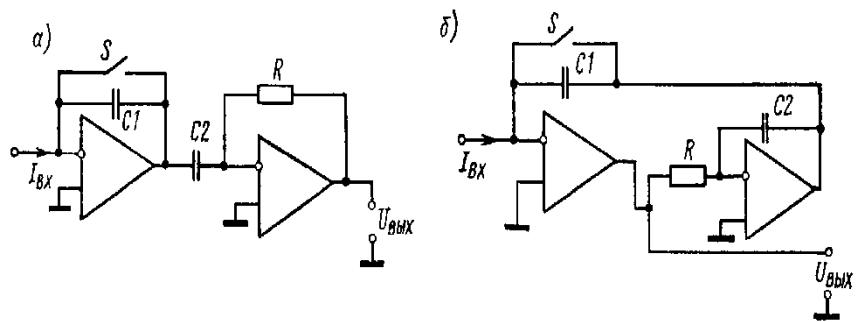Кучайтиргичлар эса қуидаги чизмалар асосида бажарилған бўлади:



Функционал электроникада энг кўп тарқалган ўлчаш жараёнлариға этибор берадиган бўлсак унда умумий нол нуқтага нисбатан икки нуқта орасидаги кучланишни ўлчаш жараёни муҳим ҳисобланади. Бундай ўлчов қурилмаларини ясашда амалий (операцион) кучайтиргичлардан кенг фойдаланилади. Ва улар амалда (измерительные усилители (ИУ)) ўлчовчи кучайтиргичлар номи билан аталади. 1 расмда шундай ўлчовчи кучайтиргичнинг схемаси келтирилган.

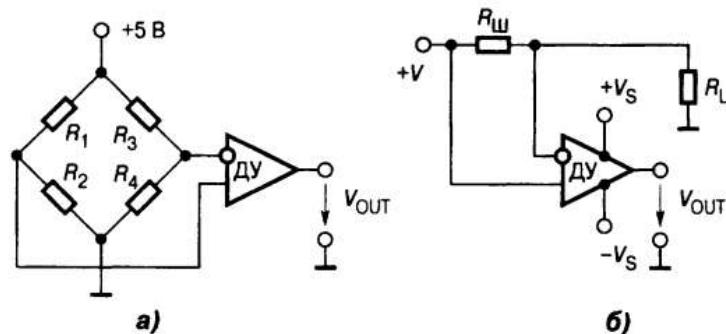



Рис. 1. Ўлчовчи кучайтиргичлар а — кўприксимон датчикасосида ишловчи ва б — шунтловчи қаршилик орқали ишловчи

Кўп фирмалар инструментал кучайтиргичларни ишлаб чиқаради. Мисолга улардан бир нечтасининг тузилиши ва характеристикасини кўриб чиқамиз.


INA 101 - инструментал кучайтиргичи (Burr-Brown)

Кириш токи	15 nA
Силжиш кучланиши	25 mV
Силжиш кучланишининг	
температура коэффициенти	0,25 μ V/K
Кучайтириш диапазони	1 дан 1000 гача
Частота диапазони	0,3 MHz

Кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициенти R_G резисторининг қаршилигини ўзгартириш билан 1 дан 4 гача ўзгартирилиши мумкин. Коэффициентнинг қиймати $V = 1 + (40\ 000 \Omega/R_G)$ ифодасидан аниқланади. Бунда кучайтириш коэффициенти қийматини аниқ ўрнатиш имкони йўқ. Кучайтиргичнинг силжиш кучланишини компенсация қилиш учун микросхеманинг 2 ва 3 оёқларига қаршилиги $100\ k\Omega$ бўлган потенциометр (ўзгарувчан қаршилик) уланади ва потенциометрнинг учинчи ўзгарувчан клеммаси кучайтиргичнинг мусбат кучланиш манбасига уланади. 1 а – расмда инструментал кучайтиргичнинг ички тузилиши , 1 б- расмда унинг асосида йиғилган кўприк кучайтиргичининг схемаси келтирилган.

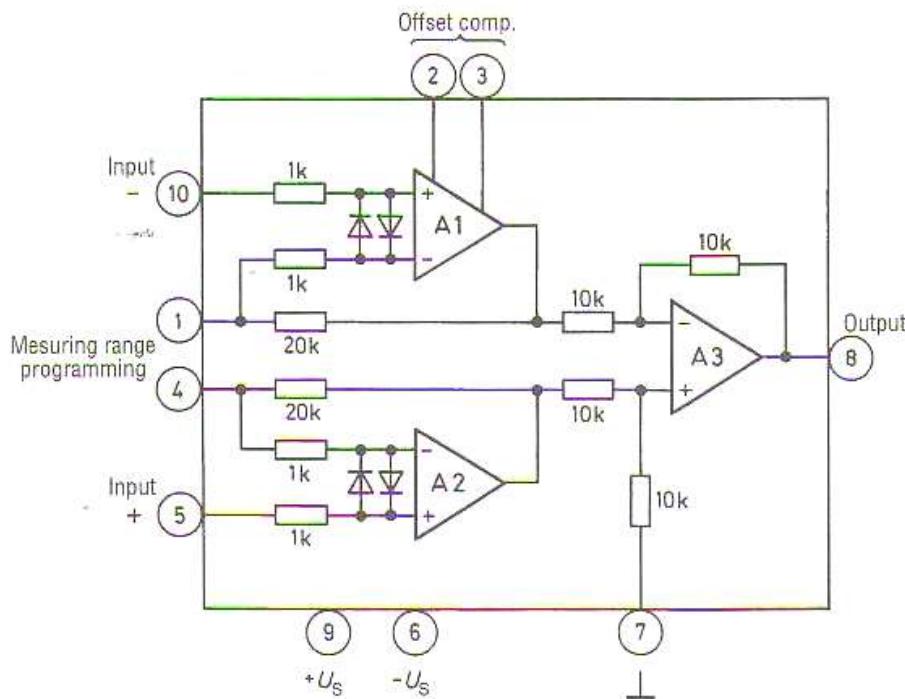

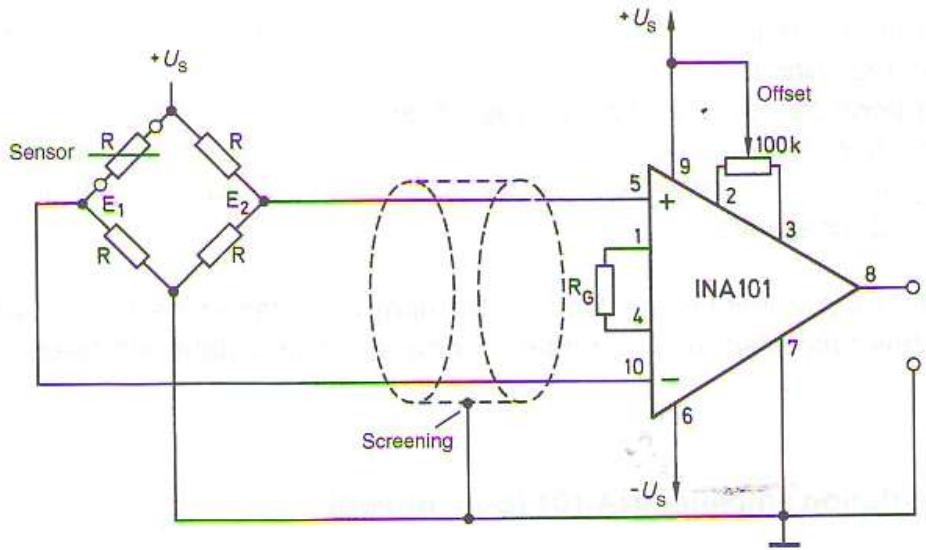1 а – расм INA 101 - инструментал кучайтиргичининг ички тузилиши



1 б – расм INA 101 микросхемаси асосида йиғилган күпприк кучайтиргичи

Измерительный усилитель на одном ОУ

Назорат саволлари

1. Кичик сигналларни ўлчашга қандай эътиёжлар бор?
2. Қандай кичик сигналларни манбаларини биласиз?
3. Инструментал кучайтиргич деб аталади.
4. Кичк сигналларни ўлчаши усулларини синфлаб беринг?
5. Кичик сигналларни ўлчашдаги асосий түсиқлар?
6. Кучланишини түгридан-түгри кучайтириб олишда қандай кучайтиргичдан фойдаланиши мумкин?
7. Кичик ток ва зарядларни ўлчашга мүлжалланган чизмаларни келтиринг?

Маъруза №12 Интеграл схемаларда яратилган датчиклар

Режа:

1. Даччиклар.
2. Параметрик датчиклар
3. Генератор-датчиклар
4. Датчикнинг сезгирилиги
5. Датчикларнинг вақт характеристикалари
6. Интеграл датчиклар
7. Биполяр транзисторлар асосида яратилган ҳароратни ўлчовчи датчиклар

Калит сўз: Даччиклар, пьезоэлектрик эфект, термоэлектрик эфект, электромагнит индукцияси, фотоэффект ҳодисаси, солишириш методи, дифференциаль метод, интеллектуал датчика.

Даччиклар(*сенсор*, от англ. *sensor*) ҳақида гапирганда биз одатда электор катталиклари бўлмаган маълумотларни ўлчаш, назорат қилиш ва бошқариш жараёнларини амалга ошириш мақсадида уларни электор сигналларига ўтказувчи қурилмаларни тушинамиз.

Датчиклар ўз навбатида ишлаш тамоилига асосланиб икки гурухга бўлинади: **Генератор-датчиклар, Параметрик датчиклар.**

Генератор-датчиклар улар ўлчанаётган сигнал таъсирида ўзидан ток ёки кучланиш ҳосил қиласидилар. Генератор датчикларнинг маълум физик жараёнлар асосида ишлайдиган бир неча турлари мавжуд:

1. Пьезоэлектрик – пьезоэлектрик эфектга асосланган;
2. Термоэлектрик – термоэлектрик эфектга асосланган;
3. Индукцион – электромагнит индукциясига асосланган;
4. Фотоэлектрик – фотоэффект ҳодисасига асосланган.

Параметрик датчиклар – улар ўлчанаётган сигнал таъсирида ўзларининг маълум бир параметрларини ўзгарирадилар. Параметрик датчикларга ва уларнинг ўзгариши мумкин бўлган параметрларига мисол қилиб:

1. Сигимли – сигим ўзгаришига асосланган;
2. Реостатли – қаршиликни ўзгаришига асосланган;
3. Индукцион – индуктивлик ўзгаришига асосланган.

Маълумотларни етказиб берини ва узатини жараёнида қатнашаётган энергиянинг турига қараб датчиклар – механик, акустик,

температурали, электрик, оптик ва бошқа турларга ҳам ажратиласы.

Датчикларнинг асосий характеристикаларидан бири **ўзгартириши функцияси (ўзгартириш қобилияти)** ҳисобланади. У қуйидаги аналитик күринишга эга $y = f(x)$ унинг x га боғлиқлик функцияси.

Датчикнинг сезгирлиги бу кириш сигналининг чиқиш сигналы орасидаги боғлиқликни күрсатувчи катталик бўлиб у

$$Z = \Delta y / \Delta x. \text{ кўринишга эга.}$$

Бу катталик датчикларнинг турига қараб Ом/мм ом миллиметрларда милливолт градусларда мВ/С° ва шунга ўхшаш катталикларда ўлчанади.

Датчикларнинг вақт характеристикалари деганда – ҳар қандай физик процесслар датчикларда маълум бир вақт давомида юз беради. Бу эса ўлчанаётган маълумотларни кечикишига сабаб бўлади. (кириш сигналлари ва чиқиш орасидаги кечикиш). Амалда бу датчикларнинг ўлчанаётган маълумотларининг ўзгариш тезлиги ва ўлчаш тезлиги орасидаги боғланишга олиб келади. Демак ўлчанаётган катталикни ўзгариш тезлиги муҳим катталиклардан бири ҳисобланади ва бу тиббиёт техникаси яратилаётган вақтда этибор бериладиган катталиклардан биридир.

Датчиклар билан ишлаётганда факат уларга хос бўлган хатолтиклар мавжуд. Буларнинг сабаблари қуйидагилар бўлиши мумкин.

1. Ўзгартириш функциясини температурага боғлиқлиги;
2. Гистерезис – кириш сигналининг ўзгариш тезлигига боғлик бўлмаган ҳолда кириш сигналлариниг чиқишга нисбатан жуда секин ўзгариши;
3. Ўзгартириш функциясини вақтга боғлиқлиги;
4. Датчикни биологик обектга тасири натижасида бўладиган ўзгаришлар;
5. Датчикларни инерцион бўлиши сабабли бўладиган хатоликлар.

Демак датчиклар физик ва физико – химик катталикларни ўлчашга асосланган, ўз навбатида ўлчанаётган катталик физика ёки химиянинг қайси бўлимiga тегишли бўлса ўлчаш тури ҳам фанларнинг тегишли бўлими номи билан аталади.

1. Механик ўлчашлар:
2. Теплофизик ўлчашлар:
3. Электрик ва магнитик катталикларни ўлчашлар:
4. Оптик ўлчашлар:
5. Атом ва ядро ўлчашлари:

6. Физико-химик ўлчашлар:

Натижса олининишига қараб – тўғридан тўғри ўлчашлар, ўз аро таъсирга асосланган ўлчашлар ва ўлчаш катталикларини тахлил қилиш орқали олинадиган маълумотлар.

Ўлчаши катталикларининг ўз аро боғланиши орқали олинадиган маълумотлар.(давление в сосудах и скорость кровотока, скорость ультразвука в биосреде и ее плотность и т. д.).

Қабул қилинган маҳсус бир катталикка асосланиб ўлчаши куйидаги турларга бўлинади:

1. **солишириши методи** (по принципу «больше – меньше»);
2. **дифференциаль методи** – бунда қурилма ўлчанадиган катталик билан қабул қилинган катталик ўртасидаги фарқни кўрсатади;
3. **нул метод** – бунда ўлчанаётган катталик билан қабул қилинган ўлчов катталиги орасидаги фарқ нолга олиб келинади.(индикатор равновесия доводится до нуля (используется набор мер));
4. **ўз аро алмашлаши методи** – бунда ўлчанадиган катталик қабул қилинган катталик билан ўз аро алмаштирилади;

Ўлчанувчи катталикларнинг вақт давомида ўзгаришига қараб улар **статистик ва динамик** ўлчаш катталикларига бўлинади.

Юқорида келтирилган датчик ва электродларнинг маълум бир келишилган катталиклари асосида синфларга ажратилиши функционал электриниканинг масалаларни тез ва тўғри ечишда, мухандисларга ёрдам беришга мўлжалланган.

Замонавий технологиялар асосида яратилаётган **интеграл датчиклар** нафақат ўлчам жихатдан балки ўлчаш жараёнидаги технологик ноцизиқликлар асосида вужудга келадиган хатоликларни ҳисобга олиши, улар устида бажариладиган амалларни автоматлаштириш, имконини бериши, олинаётган маълумотларни рақамли кўринишда узатиш билан бирга ўлчаш жараёнини бошқариш имкониятига ҳам эгадирлар.

Бундай датчиклар мажмуаси **интеллектуал датчиклар** деб номланган бўлиб улар нафақат ўлчаш жараёнини бошқариш балки олинаётган маълумотларни баҳолаш билан бир вақтда шу маълумотларга асосланиб буйруқ бериши, ҳатто ўзининг параметрларини ўзгартириш қобилиятига ҳам эгадир.


Биполяр транзисторлар асосида яратилган ҳароратни ўлчовчи датчиклар

Зомонавий ҳароратни ўлчовчи датчиклар -55°C дан $+150^{\circ}\text{C}$ градусгача оралиқда жуда катта аниқликда ўлчаш имкониятига эга бўлиши билан бир қаторда уларда ишлатилган кучайтиргичлар ўлчаш натижаларини ишлашга жуда қулай бўлган наминал чизиқли қийматларда узатиш имкониятига эгадирлар. (масалан $10 \text{ мВ/}^{\circ}\text{C}$) Бу ҳароратни ўлчовчи қурилмаларни яратишида асосан ярим ўтказгичларнинг ўтказиш характеристикаларини температурага боғлиқлик хоссасидан кенг фойдаланилади.

Бизга маълумки биполяр транзисторларнинг база эмиттер кучланиш тушиши коллектор токи билан қуйидаги муносабат орқали боғлиқ

$$V_{\delta\vartheta} = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{I_k}{I_T} \right) \quad 1$$

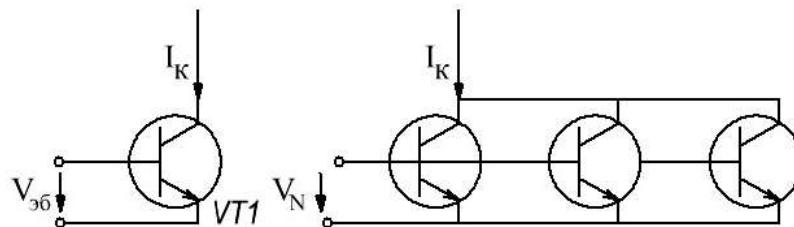Бу ерда k — постоянная Больцмана, T — абсолют температура, q — электроннинг заряди, I_T — коллектор ўтишининг иссиқлик токи.



1-расм температурани ўлчаш қурилмасининг асосий кўриниши.

$N+1$ та абсалют бир хил транзисторларни олиб улардан бирига қолган N тасини паралел уласак N та транзисторларнинг коллектор токи ўз аро тенг бўлади.


Биринчи транзисторнинг коллектор токи билан қолган N та транзисторларнинг коллектор токлари ўз аро тенглигини ҳисобга олиб база – эмиттор кучланиш фарқини қуйидагича баҳолашимиз мумкин.

$$\Delta V_{\delta\vartheta} = V_{\delta\vartheta} - V_N = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{I_k}{I_T} \right) - \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{I_k}{NI_T} \right) = \frac{kT}{q} \ln(N) \quad 2$$

Шундай қилиб бу кучланишлар фарқи абсалют температурага тўғри пропорционал экан.

Амалий кучайтиргичлар асосида яратилган интеграл датчиклар. Брокеу ячейкаси.

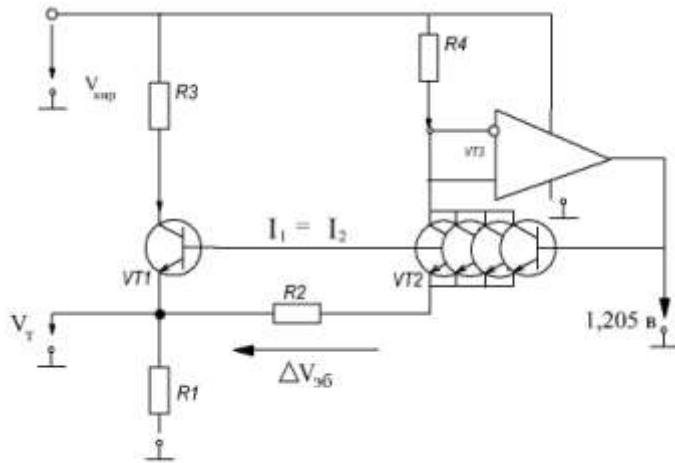Қуйидаги схема 2-тенглама асосида яратилган ҳароратни ўлчаш қурилмаси бўлиб у Брокеу ячейкаси деб ном олган.



2- расм тақиқланган зонанинг катталигига асосланган ҳарорат датчигининг схемаси.

Бу схемада VT2 N та ўз аро паралел уланган транзисторлар мажмуаси бўлиб, улар VT1 транзистор эмитторига уларнинг эмитторлари R₂ қаршилик орқали уланган схемадан кўриниб турибдики VT2 транзисторнинг эмиттор токи қуидагига тенг.

$$I_{E2} = \frac{\Delta V_{\text{ЭБ}}}{R_2}$$

Амалий кучайтиргичнинг қайта уланиш занжири сабабли R₁ қаршилик орқали ўтаётган коллектор токларининг жами ўз аро тенг. Бунинг натижасида R₁ қаршиликка тушаётган кучланишлар фарқи абсолют температурага тўғри пропорционал. Ҳақиқатдан ҳам 2 тенгликни ҳисобга олиб қуидаги тенгликни келтириб чиқаришимиз мумкин.

$$V_T = \frac{2R_1 \Delta V_{\text{ЭБ}}}{R_2} = 2 \frac{R_1 kT}{R_2 q} \ln(N) \quad 3$$

R₁/R₂ ва N катталикларни шундай танлашимиз мумкинки натижада VT1 транзисторнинг базасидаги кучланиш ва ўз навбатида кучайтиргичнинг чиқишидаги кучланиш кремнийнинг тақиқланган зонасининг катталиги 1.205 В га тенг бўлиши мумкин. Бу катталик ҳароратга боғлиқ эмас. 2-расмда ишлаб чиқаришда кенг тарқалган яrim ўтказгичли датчикнинг схематик кўриниши келтирилган.

Замонавий схемотехникани ривожланиши, кўп функциали датчикларнинг ишлаб чиқариш ва улар устида олиб борилаётган тадқиқотлар шуни кўрсатадики технологик жараёнларни бошқаришда ишлатиладиган контроллерларнинг ҳам жуда кўп функцияларни датчиклар орқали амалга оширилмоқда. Уларнинг интелектуал турлари яратилмоқда бу датчиклар нафақат ўzlари ўлчаётган катталикни балки технологик жараён устида ҳам маълум амаллар бажариш имкониятига ҳам эгадирлар.

Датчик ва ижро этувчи механизмларнинг қаерга - тизимга ёки бошқариш обьектига боғланиши ҳақида бахслашиш мумкин, лекин улар қаерга тааллуқли ёки боғланган бўлмасин бир нарса аниқ: бу воситалар бир томондан обьектнинг ажралмас қисми, чунки улар унинг ичига ўрнатилган ва маълумотларни ишлов бериш учун узатишга ҳамда бу ишлов бериш натижасида олинган буйруқларни бажариш учун қабул қилишга имкон беради; иккинчи томондан улар бошқариш тизимининг ажралмас қисмидир, чунки датчиклар ҳам, ижро этувчи механизмлар ҳам органик жиҳатдан унга мувофиқ келиши, яъни тизимнинг бошқарилувчи жараён ҳақидаги кирувчи ахборотни қабул қилиши учун, бошқарув обьектининг эса бошқарувчи ҳисоблаш машинасидан келаётган чиқувчи ахборотни қабул қилиши учун мослашган бўлиши керак.

Ҳозирда датчик ва ижро этувчи органларни технологик жиҳозлар (агрегатлар, станоклар ва бошқалар) билан комплекс етказиб бериш анъанаси мавжуд бўлиб, бунда, уларни турли хил ҳисоблаш техникаси (ХТ) воситалари билан турлича уланишлар эҳтимоли ҳисобга олинади. Демак, уларнинг тузилиши, ишлаш принципи ва характеристикалари шу мақсад учун мос келиши керак. Шунинг учун, бошқарув обьектининг БҲМ билан боғланиш органларини танлаш буюртмачининг вазифаси деб ҳисоблаш лозим. Қуйида бундай органлар қандай асосий талабларга жавоб бериши кераклигини ва уларни танлашда асосий эътиборни нимага қаратиш лозимлигини қараб чиқамиз.

Назорат саволлари

1. Датчиклар деганда нимани тушинасиз?
2. Генератор-датчиклар деганда нимани тушинасиз?
3. Параметрик датчикларга тариф беринг ва мисол келтиринг.
4. Датчикларнинг ўзгартириш функцияси деганда нима?
5. Датчикларнинг сезгирилиги қандай баҳоланади?
6. Датчикларнинг вақт характеристикалари деганда нимани тушинасиз?
7. Датчикларнинг хатоликлари нима?
8. Датчикларнинг номланишида асосан қандай катталикларга этибор берилади?
9. Солишлириш методи деганда нимани тушинасиз?
10. Статистик ва динамик ўлчаш катталиклари деганда нимани тушинасиз?
11. Интеграл датчиклар нима?

12. Интеллектуал датчик деганда нимани тушинасиз?
13. Брокау ячейкаси асосида ясалган датчикнинг ишлаш принципини тушинтириб беринг?

Маъруза 13. Генераторлар. Генераторларнинг классификациялари. функционал схемалари ва ишлаш принциплари. Эквивалент схемаси ва унинг тахлили.

Режа:

1. Электрон сигнал генераторлари
2. LC Генераторлари
3. RC Генераторлари
4. Носинусоидал тебраниш генераторлари
5. Амплитуда чеклагичлари

Электрон сигнал генераторлари ўзгармас ташқи кучланиш манбай ёрдамида маълум частота ва формадаги электр тебранишларни ишлаб чиқарувчи қурилмадир. Генераторларнинг асосий характеристикалари бўлиб сигналнинг формаси, амплитудаси ва частотаси ҳисобланади. Шу кўрсаткичларга қараб сигнал генераторига баҳо берилади ва танланади. Тебранишлар формаси (кўринишига) қараб генераторлар синусоидал тебранишлар ва носинусоидал тебранишлар генераторларига бўлинади.


Чиқарилаётган сигналлар частотасига қараб генераторлар инфра паст (*Герцнинг бир неча улушидан 10 Гц.гача*), паст (*10-100 кГц*), юқори (*100 кГц – 10 мГц*) ва ўта юқори (*10 мГц дан юқори*) частотали генераторлар турларига бўлинади.

Ташқи таъсирлар натижасида ҳосил қилинадиган тебранишларга *мажбурий тебранишлар* дейилади. Бунда тебранишнинг параметрлари амплитудаи, частотаси схема элементларидан ташқари кириш сигналининг параметрларига боғлиқ бўлади. Мустақил ҳосил бўладиган тебранишларга *автомобранишлар* дейилади. *Бундай генераторлар автогенераторлар дейилади.* Автогенераторларнинг классификацияси:


- ✓ Гармоник тебранишлар генераторлари
- ✓ Ногармоник тебранишлар генеарторлари.
- ✓ Ногармоник тебранишлар генераторлари:
- ✓ Мультибраторлар
- ✓ Бир вибраторлар
- ✓ Аррасимон кучланиш генераторлари.
- ✓ Учбурчалли импульслар генераторлари.

СУНМАС ТЕБРАНИШЛАР ҲОСИЛ БЎЛИШ ШАРТЛАРИ Индуктивлик ва сигимдан иборат занжирда электромагнит тебранишлар ҳосил бўлиш жараёни 1- расмда кўрсатиласган. Занжирга ташқаридан қисқа муддат берилган

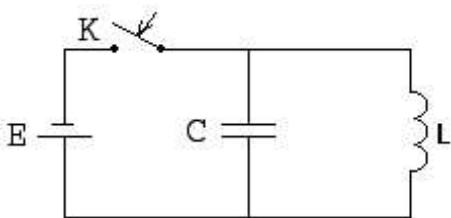
ўзгармас ток энергияси, электромагнит тебранишлар ҳосил қиласи. Бундай



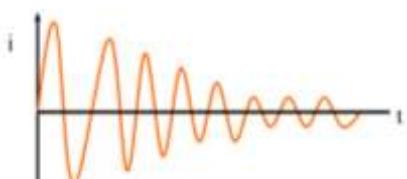контурда актив қаршилик доимо мавжуд бўлганлиги сабабли тебранишлар сунувчи характерга эга бўлади. Тебранишлар сўнмаслиги учун контурда йўқолган энергияни даврий равишда бирорта ток манбаидан бериб туриш керак 1-расмда контурга энергия бериш учун калит уланиши керак.



Лекин, калит доимиий уланган ҳолда қолса, контурда тебранишлар вужудга келмайди, чунки конденсатор тўла зарядланган ҳолда қолади. Тебранишлар вужудга келиши учун калит даврий равишда уланиб-узилиб туриши керак. Бу деган суз, тебранишлар частотаси 500 кГц бўлса, бир секунд ичida калит 500000 марта уланиб — узилиши зарур. Бу вазифани бирорта механик ёки электромеханик қурилма бажара олмайди. Бундай ҳолларда инерцияга эга бўлмаган асбоблар — электрон лампа ёки транзистор калит сифатида ишлатилади. Ҳақиқатан ҳам,

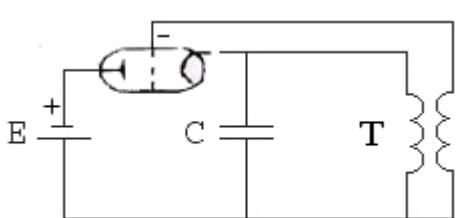

узилиши зарур. Бу вазифани бирорта механик ёки электромеханик қурилма бажара олмайди. Бундай ҳолларда инерцияга эга бўлмаган асбоблар — электрон лампа ёки транзистор калит сифатида ишлатилади. Ҳақиқатан ҳам,

лампанинг бошқарувчи турига катодга нисбатан етарли микдорда манфий кучланиш берилса, лампадан ток ўтмайди. Бу ҳолда лампа «ёпик», яъни калитнинг узилган холатига туғри келади. Лампа бошқарувчи тўрига, катодга нисбатан мусбат потенциал берилса, лампа «очик», яъни калитнинг уланган холатига тўғри келади. Худди шундай холатлар р-п-р тип транзисторнинг базасига мусбат, п-р-п тип транзистор базасига манфий потенциал берилганда транзисторлар «ёпик» ва аксинча ҳолларда «очик» холатга ўтганлигидан, электрон лампа ва транзистордан электрон калит сифатида фойдаланиш мумкин.

Шу сабабли электрон лампа ёки транзистордан контури ток манбаига уловчи калит сифатида фойдаланиш мумкин Бунинг учун лампанинг тўрига бирор манбадан навбатма-навбат мусбат ва манфий потенциал бериб турилади. Лекин бу узиб-улаш контурда ҳосил бўлаётган тебранишлар фазаси билан мос келиши керак. Акс ҳолда бериладиган энергия тебранишларни кучайтирмай, уларни сўндиришга «ёрдам» бериши мумкин. Шу сабабли калитни очиш ва ёпиш контурда ҳисил бўлаётган тебранишлар ҳисобига амалга оширилади. Бунинг учун контурда ҳосил бўлаётган тебранишларнинг бир қисми олиниб қайтадан лампа тўрига берилади б). Контурнинг манбага уланиши, яъни тебранишлар фазаси мос тушиши L_b галтагининг лампа турига уланадиган учлари ўрни алмаштирилиб танланади. Бу система **лампали**


генератор деб аталади. Шундай қилиб, лампали генераторда ҳосил бўладиган электромагнит *тебранишлари сунмаслиги учун иккита шарт бажарилиши керак*:

- 1) Лампа аноди ва туридаги ўзгарувчан кучланиш фаза жихатидан 180° га фарқ килиши;
- 2) тескари борланиш кучли бўлиши керак. Умуман олганда лампали ёки транзисторли генератор тескари боғланишга эга бўлган кучайтиргичдан унчалик фарқ қилмайди. Негаки, контурда ҳосил бўлаётган тебранишлар, қайтадан лампа тўрига берилиб, унда кучайтирилади. Контур энди нагрузка (юк) ролини бажариб, кучайган сигналларни қабул қиласи ва яна қайтадан лампа тўрига узатади. Бундай кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициенти K га teng бўлса, тебранишлар сунмаслиги учун, *тескари борланиш коэффициенти*

$$\beta = \frac{1}{K} \quad \text{бўлиши керак.}$$

Умумдан олганда, бу шартларни қаноатлантирувчи тескари боғланиш – *мусбат тескари боғланиши* деб юритилади. Коэффициентлар β ва K частотага боғлиқ бўлганлиги учун (1) шарт бирорта ω_0 частота учун бажарилиши мумкин.

Импусли сигналларга ҳар хил геометрик кўринишга эга бўлган сигналлари киради ўларнинг фарқлаш осон бўлиши учун номлашда амалда шу гиометрик кўриниш номлари берилади. Импусли сигналлар одатда кучланишнинг ёки ток кучининг катталиклари орқали баҳоланди ва бу баҳолаш жараёни амалда анча мураккаб ва тушинарсиз ҳолатларга олиб келишини ҳисобга олиб импусли сигналларнинг бир қатор асосий катталикларини баҳолаш олдиндан келишилган муносабатлар орқали белгилаб олинади булар: (расм.2).

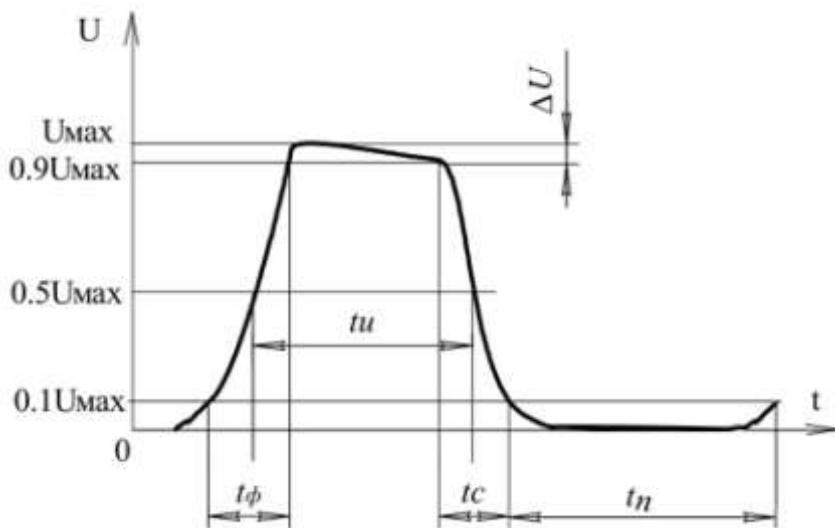

Расм. 2. Импульси сигнал.

U_{max} – **импулс амплитудаси**. Белгиланган дастлабки қиймат U_0 дан то кучланишнинг энг юқори нуқтасигача эришилган қиймати;

t_ϕ – **импулс фронтининг давомийлиги** (ёки фронт вақти). Бу кучланишнинг $0,1U_{max}$ дан $0,9U_{max}$ гача күтарилигунча кетган вақт оралиғидир.

t_c - **импулс пасайишнинг давомийлиги (ёки пасайиши вақти)**. Бу кучланишнинг $0,9U_{max}$ дан $0,1U_{max}$ гача тушгунича кетган вақт оралиғидир. Адабиётларда буни импульснинг **срез вақти** деб аташган.

t_u – **импулс давомийлиги**. $U = 0,5U_{max}$ давомийлиги t_ϕ ва t_n моментлар орасидаги вақт оралиғида кўрилади. Бунда импулс давомийлиги амплитуда сатхининг ярмида ўлчанади.

t_n – **пауза давомийлиги**. Яъни иккита импулслар ўртасидаги вақт У импулс давомийлиги каби $0,5U_{max}$ сатҳда ўлчанади. Бунда $t_n = T - t_y$ нисбатига риоя қилинади.

T – **импульснинг ўтиши даври**. $U=0,5U_{max}$ давомийлиги, t_ϕ ва t_n моментлар орасидаги вақт оралиғидир. Бунда импулс давомийлиги амплитуда сатхининг ярми, фронт ва тушиш даврида ўлчанади.

f – **импульснинг ўтиши частотаси**. Бу катталик, импульснинг ўтиш даврига тескари катталикдир $f=1/T$

Q – **импулс тирқиши**. Бу катталик импульснинг ўтиш даврини t_n га нисбатига тенг даврdir: $Q = T/t_n$

Kz – **импульснинг тўлдириши коеффициенти**. Бу катталик импулс давомийлигининг даврга муносабатига тенглиги: $Kz = t_n/T$.

Тўлдириш коефиценти ва импулс тирқиши – ўзаро қарама-қарши катталиклардир.

Ташқи таъсирлар натижасида ҳосил қилинадиган тебранишлар **мажбурий тебранишлар** дейилади. Автогенераторларда ҳосил бўладиган тебранишлар мажбурий тебранишлардан фарқлироқ ички таъсир натижасида ҳосил қилинади. Автогенераторлар дастлабки тебраниш сўнувчи характерга эга бўлган тебранишдир.

Релаксационные генераторы

Кўриниши гармоник тебранишлардан кескин фарқ қиласидиган тебранишлар, **релаксацион тебранишлар деб аталади**. Уларда ток кучи ва кучланишнинг ортиши ёки камайиши кескин бўлади. Шу сабабли релаксацион тебранишларнинг шакли даврий равишда такрорланувчи учбурчак, туғри бурчакли ёки трапеция кўринишидаги импульслардан иборат булади.

Умуман, импульс деганда, қисқа муддат ичидаги таъсир қилувчи кучланиш ёки ток тушунилади. Импульснинг мавжуд бўлиш вақти **импульс давомийлиги деб аталиб**, бир неча наносекунддан, унларча секундгача бориши мумкин. Импульслар қайтарилиши хусусиятига кўра **даврий ва нодаврий бўлади**. Даврий қайтарилювчи импульслар такрорланиш частотаси f , чуқурлиги Q ёки тўлалик коэффициенти η каби параметрлар орқали ифодаланади:

$$f = \frac{1}{T_{\text{кай}}}; Q = \frac{T_{\text{кай}}}{\tau}; \eta = \frac{1}{Q} \quad (1)$$

бунда $T_{\text{кай}}$ - импульсларнинг қайтарилиш даври.

Импульсли сигналларни икки усулда олиш мумкин: сигнални ўзгартириб импульс ҳосил қилиш ва генерациялаш. Импульс ҳосил қилиш бошлангич сигнал параметрларини ўзгартириб, керакли параметрга эга бўлган импульсни олиш демакдир. Бошлангич сигнал сифатида кўпинча гармоник тебранишлар ёки бошқача параметрли импульслар олинади. **Импульсларни генерациялаш** бирорта қурилма ёрдамида ўзгармас ток манбай энергиясини керакли параметрларга эга бўлган импульслар энергиясига айлантириш демакдир.

Релаксацион генераторлар.

Релаксацион генераторлар деб операцион кучайтиргичларнинг ўчириб-ёкиш (реле) режимидаги ишилашига айтилади. Улар жумласига автотебранувчи ва кутувчи мультивибраторлар, учбурчак ва арасимон

импульсli генераторлар киради. ОК дан иборат релаксацион генераторларнинг асосини одатда регенератив компаратор ташкил этади ва у Шмитт триггери деб ҳам аталади. Регенератив компаратор мусбат қаршиликли тескари алоқа боғланишига эга бўлган ОК дан иборатдир.

Бизга маълумки компараторнинг асосий катталиги унинг характеристикасини гистерезис ҳалқасидан иборатлигидир. Гистерезис ҳалқасининг катталиги бўсағавий кучланишдан икки баробар катталигига teng $2V_{TH}$, (расм-1а)

$$V_{TH} = V_M \frac{R_1}{R_2} \quad (1)$$

1б- расмда уланган схема учун эса

$$V_{TH} = V_M \frac{R_1}{R_1+R_2} \quad (2)$$

V_M — максимальное выходное напряжение усилителя (напряжение ограничения или насыщения).

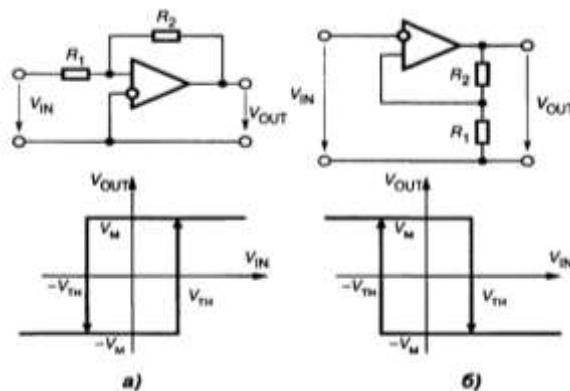


Рис. 1. Триггер Шмитта (регенеративный компаратор)
а — неинвертирующий, б — инвертирующий


Импульсли қурилмаларга кучланиши чизиқли ўзгартирадиган мультивибраторлар, триггерлар, **одновибраторы**, блок-генераторлар киради.

Мультивибратор — лотинча сўздан олинган бўлиб, “мульти” — кўп, “вибратор” — тебраниш маъносини англатади. Мультивибраторлар тўғри тўртбурчакли импульсларнинг генератори бўлиб, мусбат тескари боғланишга эга кучайтиргичdir. Мультивибраторларнинг иккита тури мавжудdir.


1) Автотебранувчи (турғун мувозанат ҳолатига эга эмас).

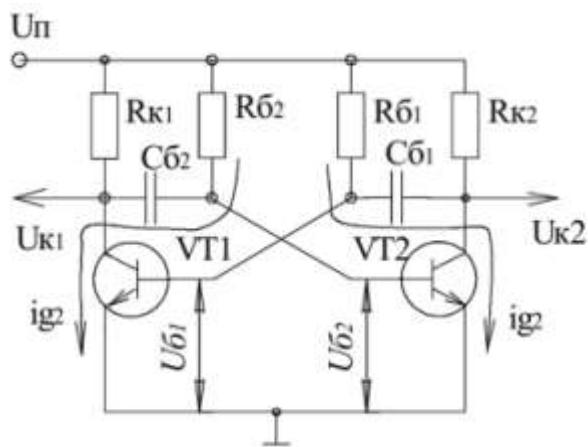2) Кутувчи (битта турғун мувозанат ҳолатига эга) баъзи ҳолларда бир вибраторли деб ҳам юритилади

Биринчи расмда транзисторлар ва қайтувчи мусбат алоқали C_{b1} и C_{b2} конденсаторлари орқали транзисторнинг VT1, VT2 коллекторларига ва VT2, VT1 базасига боғланган мультивибратор схемаси кўрсатилган.



a)

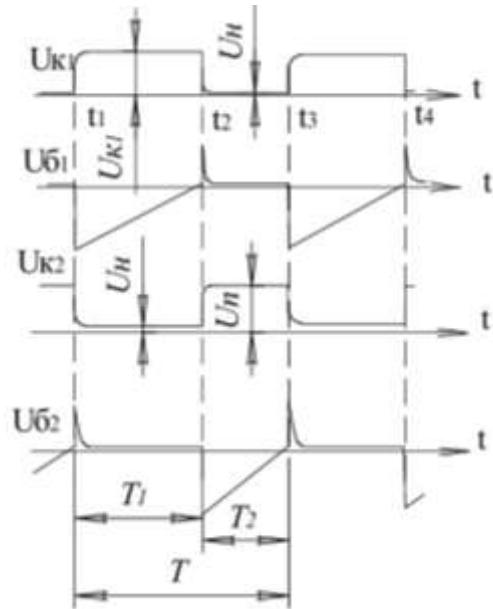

б)

Расм 1. Мультивибратор схемаси (а) ва унинг вақт диаграммаси(б).

Мультивибраторда импульслар генерацияси манба ёқилиши билан рўй беради. (расм 1. б)

Биполяр транзисторли мультивибраторларни қўпинча коллектор-база боғламли симметрик схемада қилинади (расм 1.а). Расмдан кўриниб турибдики, мультивибратор икки кучайтиргич ОЭ каскадли, бунда ҳар бир чиқувчи кучланиш бошқасининг киришига узатилади.

Схема манбага E_k уланганда иккала транзистор базасига R_{b1} и R_{b2} резисторлари орқали манфий силжиш берилади, бунда транзистор коллектор нуқталарини ўтказиб юборади. Аммо схеманинг бундай ҳолати турғун эмасдир. Схемада қайтувчи мусбат алоқа мавжудлигига $\beta_{Ky} > 1$ шартлар бажарилади ва икки каскадли кучайтиргич ўз-ўзича пайдо бўлади. Регенерация жараёни бошланади – бир транзисторда ток тезда ортади ва бошқа транзисторда эса ток камаяди.

Транзистор VT1да тасодифий равишда база ёки коллекторда қаршилик ўзгариши натижасида ток I_{K1} ортиб борсин. Бунда резистор R_{k1} да кучланиш пасайиши ортади ва транзистор VT1 коллектори мусбат потенциал ошишига эга эга бўлади. Модомики конденсатор C_{b1} даги кучланиш бир лаҳзада ўзгармас экан, бу кучланиш транзистор VT2 базасига сарфланади, **ва уни ёпади**.

Бунда коллектор токи IK2 камайиб боради, транзистор VT2 нинг коллекторидаги кучланиш янада манфийлашади ва, конденсатор СБ2 орқали транзистор VT1 базасига узатиб, уни янада каттароқ очиб, ток IK1 оширади. Бу жараён шиддатли кечади ва транзистор VT1ни тўйинган режимга олиб ўтади, транзистор VT2 эса узилиш режимига ўтиши билан якунланади. Схема вақтингчалик ўзининг бир мувозанат (квазимувозанат ҳолат) ҳолатига ўтади. Бунда транзистор VT1 очиқ ҳолатини манбаа Ек резистор RB1 орқали таъминлаб туради, ёпиқ транзистор VT2 ҳолатини эса конденсатор СБ1даги мусбат кучланиш ($UC_{B1} = UB_2 > 0$), очиқ транзистор VT1нинг база – эмиттер оралиғидаги таъминлайди.

Назорат саволлар

1. Электрон сигнал генераторлари деб нимага айтилади?
2. Мажбурий тебранишларга тариф беринг.
3. Автотебранишлар деганда нимани тушинасиз?
4. Автогенератор нима?
5. Сунмас тебранишлар ҳосил бўлиш шарти?
6. Энг сода тебраниш контури схемасини келтиринг?
7. Релаксацион тебранишлар деб нимага айтилади?
8. Импульс давомийлиги деб нимага айтилади?
9. Импульслар такрорланиш частотаси деганда нимани тушинасиз?

Маъруза 14 таркиби Мантиқий алгебранинг асосий тушунчалари, мантиқий элементлар ва уларнинг эквивалент схемаси унинг тахлили.

Режа:

1. Позицион саноқ системаси
2. Позицион бўлмаган саноқ системасига
3. Ўнлик саноқ системаси
4. Иккилиқ саноқ системаси
5. Мантиқий элементлар ва уларнинг ишлаш принциплари
6. «ВА» - мантиқий кўпайтириш, «Конюнкция» элементи
7. «ЁКИ» - мантиқий қўшиш, «Дизюнкция» элементи
8. «ИНКОР» - мантиқий инкор қилиш («ЭМАС») элементи
9. «ВА – ИНКОР» - мантиқий кўпайтиришнинг инкори элементи
10. Шеффер элементи (ВА-ЭМАС)
11. ПИРС ЭЛЕМЕНТИ (ЁКИ-ЭМАС)

Калит сўз: позицион, позицион бўлмаган саноқ, конюнкция, дизюнкция, «ВА», «ЁКИ», «ИНКОР», «ВА – ИНКОР», Шеффер элементи (ВА-ЭМАС), ПИРС ЭЛЕМЕНТИ (ЁКИ-ЭМАС)

Ҳар қандай ҳисоблаш машиналарининг арифметик асоси бўлган саноқ системалари билан танишамиз. Шу кунгача математика дарсларида турлитуман ҳисобларни ўнта рақамдан, яъни 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рақамларидан фойдаланиб бажариб келдик. Шунинг учун ҳам бу *ўнлик саноқ системаси* деб аталади.

Рим саноқ системасидан бошқа саноқ системаларининг ҳаммаси *позицион*, Рим саноқ системаси эса *позицион бўлмаган* саноқ системасига мисол бўлади. Ҳақиқатан, Рим саноқ системасида ўттиз беш қуйидагича ёзилади:

$$\text{XXXIV} = 10+10+10-1 +5 = 3x10 + -1 +5 = 34.$$

V ----- қиймати беш
X ----- қиймати ўн
X ----- қиймати ўн
X ----- қиймати ўн

Бу ерда фойдаланилган X рақами учта бўлишига қарамасдан, ҳаммаси ҳам ўн қийматга teng, яъни рақамнинг қиймати унинг туриш ўрнига боғлиқ эмас.

Ўнлик саноқ системасида ёзилган 222 сонини олайлик:

2 ----- икки бирлик
2 ----- икки ўнлик
2 ----- икки юзлик

Хар қандай асосли саноқ системасида қисқа ёзувда берилған сонларни асос даражалари бүйічә ёйиб ёзиш мүмкін. Масалан, 451 сонини $4 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10^1 + 1 \cdot 10^0$ каби ёзиш мүмкін. Шу каби қуидагилар ҳам үринли:

Үнлик тизимида ҳисоблаш тизими асоси 10 рақами ҳисобланади. Хар қандай N – сонни қуидаги шаклда ифодалаш мүмкін:

$$N = \dots + a_2 10^2 + a_1 10^1 + a_0 10^0;$$


бунда a_0, a_1, \dots, a_n – коэффициентлари 0 дан 9 гача қийматтарни олади. Масалан: 375 сони $3 \cdot 10^2 + 7 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0$ шаклида ифодаланади.

Умуман ҳисоблаш асоси қилиб ҳар қандай M сони олиниши ва N сони қуидагица ифодаланиши мүмкін:

$$N = a_n m^n + a_{n-1} m^{n-1} + \dots + a_1 m^1 + a_0 m^0.$$

бунда $a_0, a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ – коэффициентлар 0 билан $m-1$ орасидаги қийматтарни үз ичига олади.

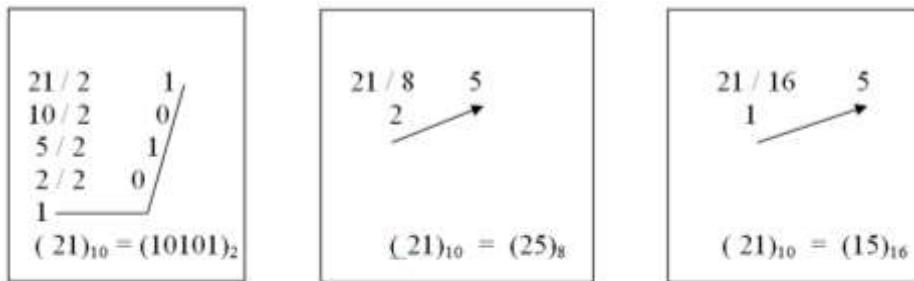Агар $m=2$ бўлса, унда иккилик ҳисоблаш тизимидан фойдаланиш ва ҳар қандай сонни фаҳат икки рақам 0 ва 1 орқали ифодалаш мүмкін. Масалан: 15 рақами $1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$



Иккилик тизимида арифметик ҳисоблаш жуда содда. Масалан, қўшиш қуидаги қоида асосида бажарилади: $0+0=0; 0+1=1; 1+0=1; 1+1=10$. Бундан ташқари иккилик модул билан қўшишда қуидаги қоидага амал қилиш керак: $0 \oplus 0 = 0; 0 \oplus 1 = 1; 1 \oplus 0 = 1; 1 \oplus 1 = 0$.

Иккилик саноқ системасида арифметик амаллар бажариш.

Юқорида келтирилган иккилик саноқ системасидаги асосий амаллардан ташқари қўшимча амаллар ҳам мавжуд бўлиб улар қуидаги амаллардан иборат.

Импликация $a \rightarrow b$ 1 ни қабул қиласи агар $a = 0$ ёки

$$b = 1, \text{ бунда } a \rightarrow b = \bar{a} + b.$$

Тақиқлаш функцияси $a \Delta b$ 1 ни қабул қиласи агар $a = 1$ ва

$b = 0$, бўлганда $a \Delta b = a \bar{b}$. Функцияning иккинчи аргументи тақиқловчи ҳисобланади.

Функция ИЛИ-НЕ (функция Пирса, стрелка Пирса, функция Вебба) $a \downarrow b$

1 ни қабул қиласи агар $a = 0$ ва $b = 0$, бунда $a \downarrow b = \overline{a+b}$.

Функция И-НЕ (функция Шеффера, штрих Шеффера) $a \mid b = 1$ ни қабул қиласи агар $a = 0$ ёки $b = 0$, бунда $a \mid b = \overline{a \cdot b}$.

Функция логической равнозначности $a \equiv b = 1$ ни қабул қиласи агар аргументлар бир хил қийматни қабул қилса бунда $a \equiv b = \overline{\overline{a} \cdot \overline{b}} + ab$.

Функция логической неравнозначности (сумма по модулю 2, исключающее ИЛИ) $a \oplus b = \overline{\overline{a} \cdot b} + a \cdot \overline{b}$.

Юқорида келтирилган элементларнинг ҳаққонийлик жабвали 1 келтирилган.

Таблица 1. 2та ўзгарувчидан иборат бўлган мантиқий элементларнинг ҳаққонийлик жадвали

a	b	$a \rightarrow b$	$a \Delta b$	$a \downarrow b$	$a \mid b$	$a \equiv b$	$a \oplus b$
0	0	1	0	1	1	1	0
0	1	1	0	0	1	0	1
1	0	0	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0	1	0

Бул алгебрасининг асосий қоидалари.

Бирта ўзгарувчи учун Бул алгебраси қонуни. Бу теорема 0 ва 1 ўзгармаслар учун қўшиш қўпайтириш ва инкор амаллари бажарилаётган бирта ўзгарувчи учун ҳамма ҳолларда тўлиқ бажарилади.

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1) $x + 0 = x;$ | 5) $x \cdot 0 = 0;$ |
| 2) $x + 1 = 1;$ | 6) $x \cdot 1 = x;$ |
| 3) $x + x + \dots + x = x;$ | 7) $x \cdot x \cdot \dots \cdot x = x;$ |
| 4) $x + \overline{x} = 1;$ | 8) $x \cdot \overline{x} = 0.$ |

Иккита ва ундан ортиқ ўзгарувчи учун Бул алгебраси қонуни. Мантиқий қўшиш ва мантиқий қўпайтириш жараёнлари учун хар бир тиорема икки мартадан берилади. Бул алгебраси қонунига асосан келтирилган тиоремаларни исботлаш жуда сосон ва шунинг учун исботларни келтириб ўтирумаймиз.

1) Ўрин алмасиши қонуни:

- а) $x+y = y+x$ қўшиш амали учун;
- б) $x \cdot y = y \cdot x$ қўпайтириш амали учун;

2) Ўз аро гурӯхлаши қонуни:

$$a) x + y + z = x + (y + z) = (x + y) + z;$$

$$\bar{b}) x \cdot y \cdot z = x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z.$$

3) **Умумий гурұхлаш қонуни:**

$$a) x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z;$$

$$\bar{b}) x + y \cdot z = (x + y) \cdot (x + z).$$

4) **Номсиз гурұх:**

$$a) (x + \bar{y}) \cdot y = xy;$$

$$\bar{b}) x \cdot \bar{y} + y = x + y.$$

5) **Үз аро ютилиши қонуни:**

$$a) x + xy = x;$$

$$\bar{b}) x(x + y) = x.$$

6) **Үз аро елимланиши қонуни:**

$$a) xy + \bar{x}y = y;$$

$$\bar{b}) (x + y)(\bar{x} + y) = y.$$

7) **де Морган қонуни ёки инкор қонуни:**

$$a) \overline{x+y} = \bar{x} \cdot \bar{y};$$

$$\bar{b}) \overline{x \cdot y} = \bar{x} + \bar{y}.$$

де Морган қонуни ёки инкор қонуни хар қандай күпликтеги үзгарувчилар учун ҳам ҳақли:

$$в) \overline{x+y+z+\dots} = \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} \cdot \dots;$$

$$\bar{г}) \overline{x \cdot y \cdot z \dots} = \bar{x} + \bar{y} + \bar{z} + \dots.$$

И-НЕ и ИЛИ-НЕ элементлар базасыда де Моргана қонуни қуидаги күренишга эга бўлади:

$$x + y = \overline{\overline{x} \cdot \overline{y}};$$

$$x \cdot y = \overline{\overline{x} + \overline{y}}.$$

Бул алгебраси қонунларида келиб чиқсан ҳолда де Моргана теоремаларини худди шундай қабул қилиш керак.

Маълумки, иккиси саноқ системасыда факат иккита, 0 ва 1 рақамлари қатнашади. Шу системада қўшиш, айриш ва кўпайтириш қуидагича бажарилади:

$$a) 0+0=0$$

$$\bar{b}) 0-0=0$$

$$в) 0 \cdot 0=0$$

$$0+1=1$$

$$1-0=1$$

$$0 \cdot 1=0$$

$$1+0=1$$

$$10 - 1=1$$

$$1 \cdot 0=0$$

$$1+1=10$$

$$1 \cdot 1=1$$

Энди иккилиқ саноқ системасида турли арифметик амаллар бажаришга доир мисоллар кўрамиз:

1-мисол. 1010_2 ва 1011_2 сонларининг йиғиндисини топинг.

Ечиш. Бу сонларни бир устунга ёзиб, умумий қоида бўйича қўшамиз:

$$\begin{array}{r} + 1010_2 \\ + 1011_2 \\ \hline 10101_2 \end{array}$$

Жавоб: 10101_2

2-мисол. $1011,01_2$ ва $101,101_2$ сонларининг йиғиндисини топинг.

$$\begin{array}{r} + 1011,01_2 \\ + 101,101_2 \\ \hline 10000,111_2 \end{array}$$

Жавоб: $10000,111_2$

3-мисол. $101,01_2$ ва $10,10_2$ сонларининг айирмасини топинг.

Ечиш.

$$\begin{array}{r} - 101,01_2 \\ - 10,10_2 \\ \hline 10,11_2 \end{array}$$

Жавоб: $10,11_2$

4-мисол. $1011,11_2$ ва $101,101_2$ сонларининг айирмасини топинг.

$$\begin{array}{r} - 1011,11_2 \\ - 101,101_2 \\ \hline 110,001_2 \end{array}$$

Жавоб: $110,001_2$

5-мисол. 10111_2 ва 101_2 сонларининг кўпайтмасини топинг.

Иккилиқ саноқ системасида сонларни кўпайтириш ўнлик саноқ системасидаги қоида бажарилади:

Ечиш.

$$\begin{array}{r} \times 10111_2 \\ \times 101_2 \\ \hline 10111 \\ + 00000 \\ \hline 10111 \\ \hline 1110011_2 \end{array}$$


Жавоб: 1110011_2

Мантиқий элементлар ва уларнинг ишлаш принциплари

Мантиқий элементлар мантиқий ифодаларни бажаришга мўлжалланган бўлиб, барча арифметик ва мантиқий амалларни улар асосидаги қурилмалар ёрдамида амалга оширилади. Қуйидаги расмларда ҳисоблаш

машиналаридагы күлланиладиган асосий мантиқий элементлар ва уларнинг ишлаш принциплари көлтирилган.

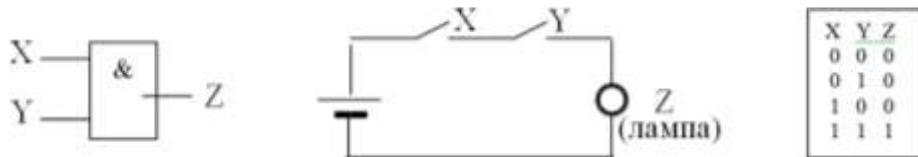
«ВА» - мантиқий күпайтириш, «Конюнкция» элементи



Х ва Y киришларга бир вақтда “1” сигналы берилса (яъни улагичлар бир вақтда уланса), Z чиқишида “1” сигналы хосил бўлади (яъни лампа ёришади). Киришлардан бирортасига ёки бир вақтда иккаласига «0» сигналы берилса (яъни улагичлардан бири ёки бир вақтда иккаласи уланмаган холда бўлса), чиқишида «0» сигналы хосил бўлади (яъни лампа ўчган холда бўлади).

«ВА» элементи мантиқий функция сифатида $Z = X \& Y$, ҳамда $Z = X \cdot Y$ ёки $Z = X^{\wedge}Y$ кўринишлардан бирортасини тасвирланалиши мумкин.

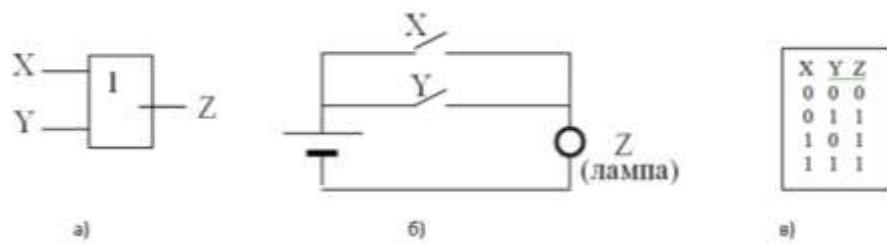«ЁКИ» - мантиқий қўшиш, «Дизюнкция» элементи



a)

б)

в)


Х ва Y киришлар бир вақтда “0” сигналы берилса (яъни улагичлар бир вақтда уланмаган холда бўлса), Z чиқишида “0” сигналы хосил бўлади (яъни лампа ўчиқ холда бўлади). Киришлардан бирортасига ёки бир вақтда иккаласига «1» сигналы берилса (яъни улагичлардан бири ёки бир вақтда ккаласи уланса), чиқишида «1» сигналы хосил бўлади (яъни лампа ёришади).

«ЁКИ» элементи мантиқий функция сифатида $y = x_1 + x_2 + \dots + x_n$.

Иккита ўзгарувчи учун унинг кўриниши қуйидагича $y = x_1 + x_2$,

«ЁКИ» элементи мантиқий функция сифатида $Z = X+Y$ ҳамда $Z = XvY$ кўринишларда тасвирланади.

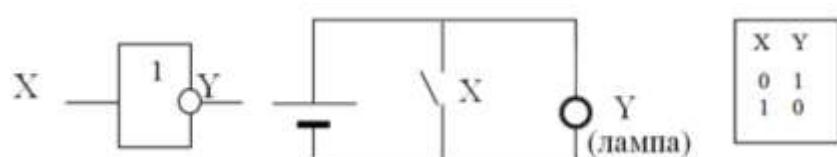«ИНКОР» - мантиқий инкор қилиш («ЭМАС») элементи




«ИНКОР» элементининг чиқишидаги сон унинг киришидаги сонга нисбатан тескари кодга бўлади.

«ИНКОР» элементи мантиқий функция сифатида $Y = \bar{X}$ қўринишда тасвирланади.

«ВА – ИНКОР» - мантиқий қўпайтиришнинг инкори элементи

Схематик белгиланиши

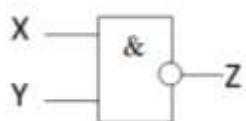

Мантиқий функцияси

$$Z = \overline{X \& Y}, \quad Z = \overline{X} * \overline{Y}$$


Ишлаш жадвали

X	Y	Z
0	0	1
0	1	1

X ва Y киришларга бир вақтда “1” сигнали берилса, Z чиқишида “0” сигнали хосил бўлади. Киришлардан бирортасига ёки бир вақтда иккаласига «0» сигнали берилса, чиқишида «1» сигнали хосил бўлади.

«ЁКИ - ИНКОР» - мантиқий қўшишнинг инкори элементи

Схематик белгиланиши

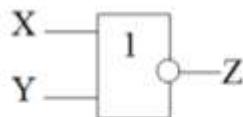

Мантиқий функцияси

$$Z = \overline{X} \vee \overline{Y},$$


Ишлаш жадвали

X	Y	Z
0	0	1
0	1	0

X ва Y киришлар бир вақтда “0” сигнали берилса, Z чиқишида “1” сигнали хосил бўлади. Киришлардан бирортасига ёки бир вақтда иккаласига «1» сигнали берилса, чиқишида «0» сигнали хосил бўлади.

Шеффер элементи (ВА-ЭМАС)

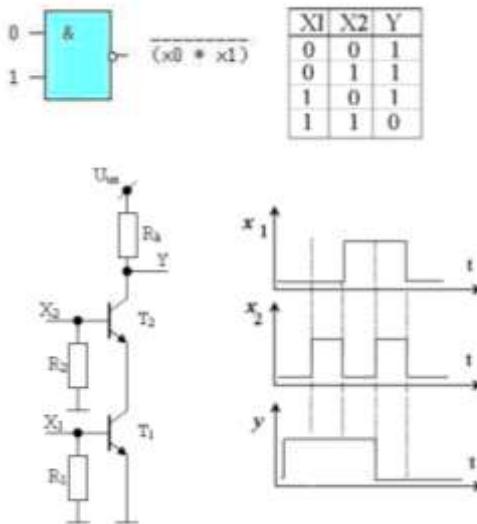Шиффер элементи - ЭҚ нинг иккилик мантиқ элементи бўлиб, мантиқ қўпайтиришни тескари ўчириш билан бажариб, киришларда бирортасида мантиқий «О» бўлса, чиқишида мантиқий «1» хосил бўлади.




Юқоридаги расмда элементнинг функция схемаси ва шартли белгиси берилган бу ерда, x_1 , x_2 , - киришлар, Y -чқиши. Элементнинг чинлик жадвали берилган. Шеффер элементнинг барча киришларига мантикий «1» берилса, унинг чиқишидаги мантикий «0» ҳосил бўлади.

Расмда элементнинг вақт диаграммаси берилган, бу ерда, U^o , $U1$ - «0», «1» га мос кучланишлари босқичи.

Расмда, қаршиликли транзистор мантиқи Шеффер элементининг электр схемаси берилган. $U0 = 0$ В, деб олайлик; $U1 = U_{\text{чиқ}}$. Схеманинг ишлашидан, x_1 , x_2 , киришлардаги $U1$ кучланиш босқичи мос, келса, транзисторлар очилиб, чиқишда U^o босқичи пайдо бўлади. Шеффер элементи асосида ДТМ за ТТМ туркумли элементлар чиқарилади. ДТМ га мисол бўлиб: K156, K202, K 215 ҳамда ТТМ га: K130, K155, K555 х.к.

ПИРС ЭЛЕМЕНТИ (ЁКИ-ЭМАС)

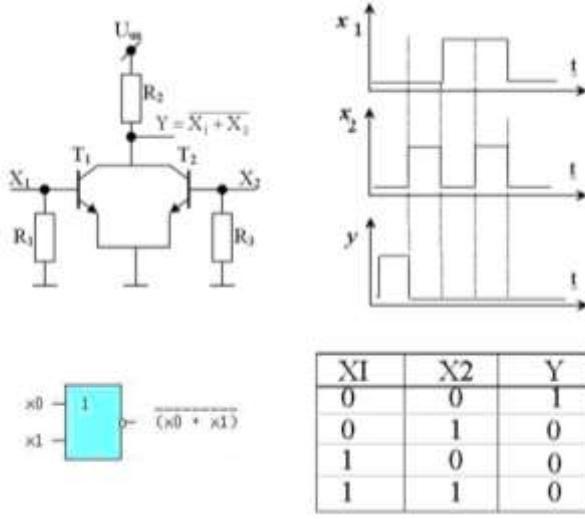Пирс элементи - ЭХМ нинг иккилиқ мантиқ, элементи бўлиб, қўшиш мантигини тескари ўчириш билан амалга оширувчи элемент ҳисобланади. расмда элементнинг функционал схемаларда кўрсатиладиган шартли белгиси бу ерда, x_1 , x_2 , - киришлар. У - чиқиш. 2 киришли Пирс элементининг ишлаш мантиги чинлик жадвали орқали берилган.



расмда элементнинг ишлашини очиб берувчи, вақт диаграммаси берилган, бу ерда, U_0 - U_1 «0», «1» нинг кучланиш даражаси. Вақт диаграммасидан, агар ЁКИ-ЭМАС схемаси киришига сигналлар ҳар вактда ва ҳар хил моментда келса, унда чиқищдаги сигнал кириш сигналларининг инверсли бирлашиш натижаси бўлиб, аниқданади. Бу элемент киришларнинг барчасига мантиқий «0» берилса чиқишда мантиқий «1» ҳосил бўлади. Агар киришлардан бирортаси мантиқий «1» бўлса, чиқиш мантиқий «0» бўлади.

Назорат саволлари

- Мантиқий элементлар деб нимага айтилади?
- Мантиқий бошқарув алгоритми нима?
- Асосий мантиқий амаллар қаторига қандай амаллар киради?
- “Инкор қилиш” (инверсия) ҳақиқийлик жадвалини келтиринг.
- Мантиқий “Қўшиш” амалини ҳақиқийлик жадвалини келтиринг.
- Мантиқий “Қўпайтириш” амалини (конъюнкция), ҳақиқийлик жадвалини келтиринг.
- Мантиқий ифодаларни ҳисоблаганда қандай тартибга риоя қилиниши керак?
- Аксиома сифатида мантиқ амалларини бажаришда қабул қилинган маносабатлар?
- n – разрядли кодли сигнал ёрдамида неча турли комбинацияли кодлар ҳосил қилиш мумкин?
- Икки сатхли сигналлар деб нимага айтилади?
- Мантиқий алгебра деб нимага айтилади?
- Шиффер элементи деб нимага айтилади, шартли белгисини келтиринг.
- Шеффер элементи асосида қандай туркумли элементлар чиқарилади?
- Пирс элементи деб нимага айтилади, шартли белгисини келтиринг.

Маъруза 15 таркиби Дискретизациялаш, квантлаш ва кодлаш жараёнлари

Режа :

1. Аналогли электрон қурилмалар
2. Узлукли сигналлар
3. Дискрет электрон қурилмалар
4. Импульсные электрон қурилмалар:
5. кодлаш сигнал коди
6. Дискрет сигналлар
7. Аналог ракамли ва рақамли аналог ўзгартиргичлар

Калит сўз: Электрон қурилмалар, аналогли, дискрет, импульсли, ўзгартиргич, кодлаш, квантлаш, АИМ, жараёнлар, квантизация, кутблар

Аналогли электрон қурилмалар узликсиз диапазонда ҳар қандай қийматга эга бўлиши мумкин бўлган сигналларни қабул қилиш ва уларга ишлов беришга мўлжалланган. Аналогли қурилмалар ўзларининг соддалиги билан ажралиб туради, лекин улар ташқи таъсирга жуда тез берилувчан ҳисобланади (температура ўзгариши, намлик ва х.).

Замонавий ҳисоблаш техникасида ахборотни рақамли қайта ишлаш усули муҳим роль ўйнайди. Рақамли ярим ўтказгичли ИМСлар ҳисоблаш техникаси қурилмалари ва тизимининг негиз элементи ҳисобланади. Ҳисоблаш машиналари томонидай қайта ишланаётган берилганлар, натижа ва бошқа ахборотлар фақат икки қиймат оладиган (иккилик саноқ тизими) электр сигналлари кўринишида ифодаланади.

Аналогли электрон қурилмалар узликсиз диапазонда ҳар қандай қийматга эга бўлиши мумкин бўлган сигналларни қабул қилиш ва уларга ишлов беришга мўлжалланган. Аналогли қурилмалар ўзларининг соддалиги билан ажралиб туради, лекин улар ташқи таъсирга жуда тез берилувчан ҳисобланади (температура ўзгариши, намлик ва х.). **Аналогли электрон қурилмаларга:** электрон кучайтиргичлар, операцион кучайтиргичлар, камутатирлар компараторлар, стабилизаторлар ва бошқалар киради...

Дискрет электрон қурилмалар дискрет формадаги сигналларни қабул қилишга ва ишлов беришга асосланган, улар ўзларининг кам қувват талаб қилиши ва ташқи шум сигналларига бардошлилиги билан ажралиб туради.

Ўз новбатида дискрет ЭҚ иккига бўлинади Рақамли ва импульсные (цифровые и импульсные).

Импульслии электрон қурилмалар сигналларнинг импульсли кетма-кетлигини ҳосил қиласди Аналог сигналларни импульс сигналлари кетма-кетлигидаги ифодалаш импульс модуляцияси дейилади. Амалда амплитудавий, фазавий, модуляциялар кенг тарқалган. **Импульсные электрон қурилмалар:** мультивибраторы, одновибраторы, триггеры, блокинг-генераторы, функциональные преобразователи, генераторы пилообразного напряжения, таймеры и т.д.

Рақамли электрон қурилмалар сигналларни маълум қонуният асосида ташкил қилинган бир хил сигналлар кетма-кетликдаги айлантириб беради. Рақамли ЭҚ ҳозирги пайтда жуда катта тезликда ривожланиб бормоқда бунга сабаб уларнинг ташки шум сигналларига ўта бардошлилиги ва жуда узоқ вақт давомида маълумотларни сақлаш имкониятлари борлиги. **Рақамли электрон қурилмалар:** логические элементы, триггеры, регистры, счетчики, дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, демультиплексоры, сумматоры и т.д.

Аналог ахборотни рақамли кўринишга айлантириш учун уни **квантлайдилар**, яъни вақт бўйича узлуксиз сигнал унинг маълум нуқталардаги дискрет қийматлари билан алмаштирилади. Сўнгра берилган сигнал охирги дискрет қийматига мос равишда рақам берилади. Сигнал дискрет даражаларини рақамлар кетма-кетлиги билан алмаштириш жараёни **кодлаш** деб аталади. Олинган рақамлар кетма-кетлиги **сигнал коди** деб аталади.

Аналог раками узгартиргич - узликсиз диапазонда ҳар қандай қийматга эга бўлиши мумкин бўлган сигналларни ўзига мутаносиб равишда рақамли сигналларга алмаштириш қурилмасидир.

Автоматлашган тизимларда ахборот алмашиниши сигналлар ёрдамида амалга ошади. Сигнални ташувчилари сифатида физик катталиклар тушунилади, масалан, ток, кучланиш, магнит ҳолатлар ва ҳ.к. Физик катталиклар ўзининг вақт функцияси орқали ёки белгиланган фазовий тақсимланишида ифодаланади

Частота, амплитуда, фаза, импульслар давомийлиги, кетма-кет импульслар серияларининг бир ёки бир нечта параллел линияларида тақсимланиши, тасвир нуқталарининг текислик ва ҳ.к. ларда тақсимланиши каби узатувчи вақтли функцияларни аниқловчи

параметрлар (улар орқали ахборот узатиш ҳолатида) **ахборот параметрлари** деб аталади. Агар физик катталик икки ёки ундан ортиқ ахборот параметрларнинг ташувчиси бўлса, у кўп ўлчовли сигнал ҳисобланади. Ахборот параметрлар бир қатор аниқ миқдорлар тўпламига эга.


Аналог сигналлар узлуксиз диапазонда ҳар қандай қийматга эга бўлиши мумкин бўлган сигналлар. (ахборот параметрлари берилган диапазон ичидаги ҳар қандай миқдорни қабул қилиши мумкин);

Дискрет сигналлар (ахборот параметрлари фақатгина берилган аниқ дискрет миқдорларни қабул қилиши мумкин); Узлуксиз сигналлар (ахборот параметрлари ҳар вақтда ўзгариши мумкин);

Узлукли сигналлар (ахборот параметрлари вақтнинг дискрет онларидагина бошқа миқдорни қабул қилиши мумкин);

Аналог ракамли ва рақамли аналог узгартиргичлар

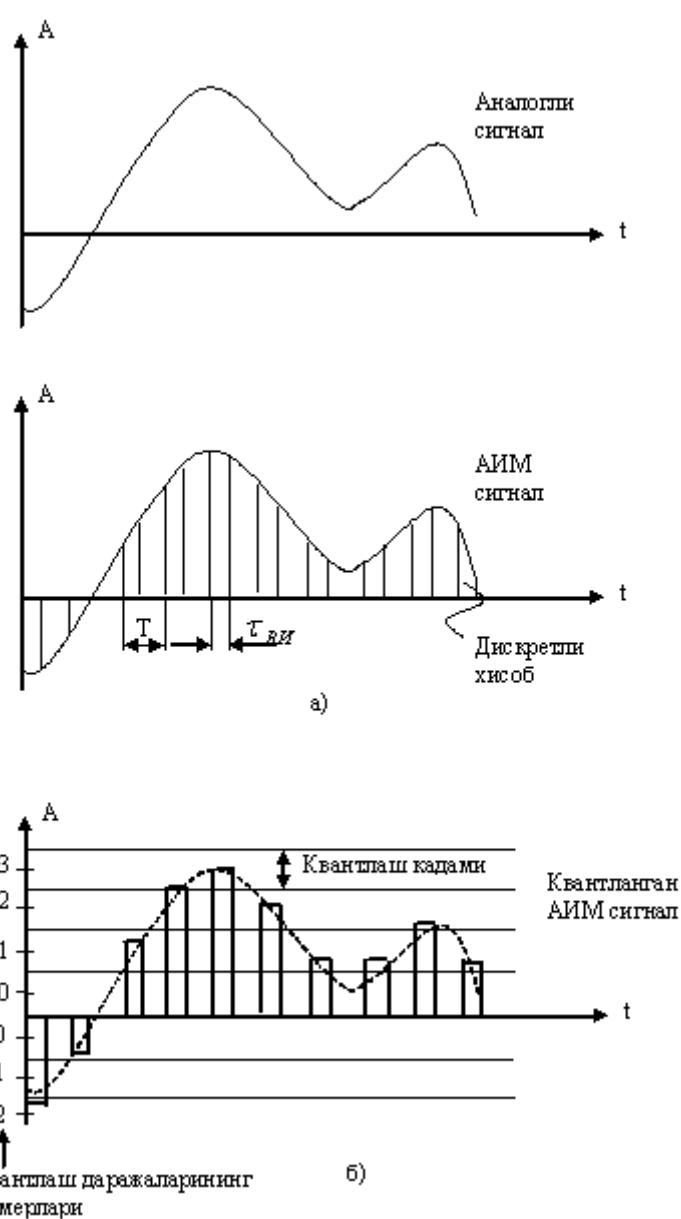Аналог ракамли узгартиргич (АРУ) куйидаги структуравий схема асосида қурилади



Аналог ахборотни ракамли кўринишга айлантириш учун уни **квантлайдилар**, яъни вақт бўйича узлуксиз сигнал унинг маълум нуқталардаги дискрет қийматлари билан алмаштирилади. Сўнгра берилган сигнал охирги дискрет қийматига мос равишда рақам берилади. Сигнал дискрет даражаларини рақамлар кетма – кетлиги билан алмаштириш жараёни **кодлаши** деб аталади. Олинган рақамлар кетма – кетлиги **сигнал коди** деб аталади.

- биринчи жараён сигнални дискретлаш

Квантлаш жараёни $U(t)$ узлуксиз функцияни $U^*_n(t)$, функция күринишида ифодалашдан иборат:

Бунда $U(t)$ функцияни бутун диапозон бўйича $D=U(t)_{\max}-U(t)_{\min}$ N та уревнларга бўлинади ва ҳар бир вақт оралиғидаги $U_n(t)$ нинг қиймати $U^*_n(t)$ функцияни энг яқин кўринишигача яқинлаштирилади.

- иккинчи жараён сигнални дискретлаш

Бу ерда $h=D/N$ катталик квантлаш қадами деб аталади, ва натижада аналог кўринишидаги $U(t)$ сигнал $U^*_n(t)$ кўринишидаги *дискрет сигналга* айланади.

- Учинчи жараен кодлаш

Дискрет хабарни маълум матн деб ҳисобласак, у ҳарфлардан, рақамлардан ва тиниш белгиларидан иборат бўлади. Дискрет хабар ҳамма элементларини рақамлаб чиқамиз ва бу ҳолда хабарни рақамлар шаклида узатишни амалга ошириш мумкин бўлади.

Ўнлик тизимида ҳисоблаш тизими асоси 10 рақами ҳисобланади. Ҳар қандай N – сонни қуидаги шаклда ифодалаш мумкин:

$$N = \dots + a_2 10^2 + a_1 10^1 + a_0 10^0 ; \quad (1.8)$$

бунда a_0, a_1, \dots, a_n – коэффициентлари 0 дан 9 гача қийматларни олади. Масалан: 375 сони $3 \cdot 10^2 + 7 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0$ шаклида ифодаланади.

Умуман ҳисоблаш асоси қилиб ҳар қандай M сони олиниши ва N сони қуидагича ифодаланиши мумкин:

$$N = \dots a_3 m^3 + a_2 m^2 + a_1 m^1 + a_0 m^0 ;$$

бунда $a_0, a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ – коэффициентлар 0 билан $m-1$ орасидаги қийматларни ўз ичига олади.

Агар $m=2$ бўлса, унда иккилиқ ҳисоблаш тизимидан фойдаланиш ва ҳар қандай сонни фаҳат икки рақам 0 ва 1 орқали ифодалаш мумкин. Масалан: 15 рақами $1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$

Иккилиқ тизимида арифметик ҳисоблаш жуда содда. Масалан, қўшиш қуидаги қоида асосида бажарилади: $0+0=0; 0+1=1; 1+0=1; 1+1=10$. Бундан ташқари иккилиқ модул билан қўшишда қуидаги қоидага амал қилиш керак: $0 \oplus 0 = 0; 0 \oplus 1 = 1; 1 \oplus 0 = 1; 1 \oplus 1 = 0$.

Агар дискрет хабар элементларини кетма-кетлигини иккилик сонлар кетма-кетлиги билан алмаштирасак, уларни алоқа канали орқали узатиш учун фақат иккита 1 ва 0 код символини узатиш кифоя қиласди. Мисол учун: 0 ва 1 сонлари турли частотали тебранишлар ёки турли қутбли (“+” ёки “-“) доимий ток кетма-кетлигини узатиш орқали амалга ошириш мумкин. Ўзининг соддалиги билан иккилик асосда кодлаш турли алоқа тизимларида ва ҳисоблаш техникасида кенг қўлланилмоқда.

Аналогли кучланиш диапазони

Натурал бинар кодлар мусбат салмоғли кодлар туркумига киради ва унда манфий ҳосилловчилар йўқ. Энг катта қийматдаги рақам ($+0,5$) энг катта бит қиймати (MSB – Most Significant Bit). Шунга мувоғиқ, энг кичик қийматдаги рақам ($+ an x 2^{-n}$) Least Significant Bit (LSB) – энг кичик бит қиймати деб аталади. LSB Q квантумнинг аналог қийматига эквивалент қийматга эга бўлади:

$$LSB = \frac{\text{Кучланиш диапазони}}{2^n}$$

1 – мисол 3 – битли квантизация


$$Q = \frac{10V}{2^3} = 1,25 V$$

2 – мисол 8 – битли квантизация

$$Q = \frac{10V}{2^8} = 0,039 V$$

Чиқиши коди ўзгармаган ҳолдаги кириш кучланишнинг ўзгариш интервали квантизация хатолиги туғилишига сабаб бўлади. Квантизация хатолигининг қиймати бевосита квантизацияга боғлиқ бўлади. Квантизация хатолигининг қиймати $+Q/2$ ва $-Q/2$ оралиғида бўлади. Бу хатолик квантизация ноаниқлиги ёки квантизация шовқини деб ҳам аталади.

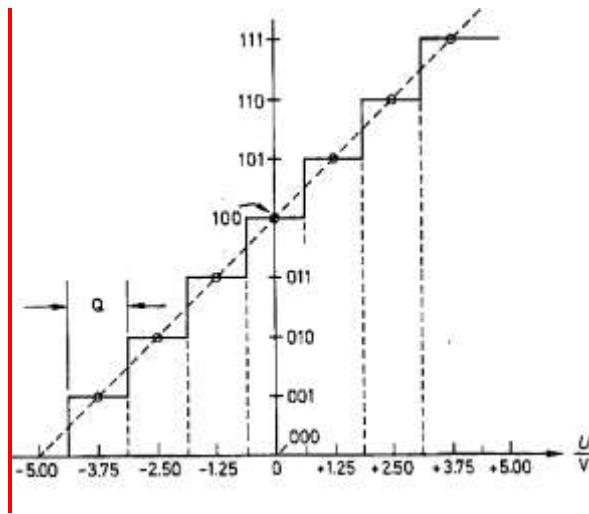Бошқарув инжениирингида одатда қўлланиладиган 10 V кучланиш диапазони билан бир қаторда $\pm 2,5 V$; $\pm 5 V$ ва $\pm 10 V$ икки қутбли кучланиш диапазонлари ҳам ишлатилади. Икки қутбли кириш сигналлар кучланишнинг манфий ярим қисми кўтарилиб кодланади (2 – расм).




2 – расм. ± икки күтбили күчланишни квантлаш принципи

Кодлаш натижасида дискрет хабар элементлари уларга мөс сонлар (код символлари 0 ва 1 лар түплами) билан алмаштирилади. Дискрет хабар ҳар бир элементига элементар сигналлар жамлигидан иборат кодлар комбинацияси бириктирилади. Дискрет хабар ҳамма элементларга мөс келувчи кодлар комбинациялари код деб аталади. Кодлаш қоидаси одатда код жадвали шаклида келтирилади ва хабар элементларига мөс кодлар комбинациясидан иборат бўлади. Мисол учун 1.2-жадвал.

1.2-жадвал

Хабар элементи	Код комбинациялари	Сигнал
A	1 0 0 0 0	
Б	0 0 1 1 0	
В	0 1 1 0 1	
Г	0 1 0 1 0	

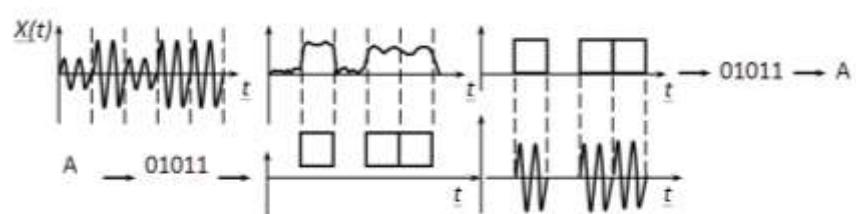

Назорат саволлари

1. *Аналогли электрон қурилмалар деб нимага айтилади?*
2. *Дискрет электрон қурилмалар деб нимага айтилади?*
3. *Импульсные электрон қурилмалар деб нимага айтилади?*
4. *Рақамли электрон қурилмалар деб нимага айтилади?*
5. *Сигналларнинг ахборот параметрлари нима?*
6. *Сигналларни кодлаш деганда нимани тушинасиз?*
7. *Иккилик саноқ системаси нима?*
8. *Разряд нима?*
9. *Квантлаш қадами нима?*
10. *Код камбинациялари нима?*
- 11.

Маъруза 16 таркиби Аналог ахборотларни дисекретловчи қурилмалр.

Аналог калитлар.


Режа:

1. Аналогл сигнал калитлари.
2. Аналог калитларнинг асосий параметрлари.
3. Биполяр транзисторларда ясалган калит схемалар.
4. Оптоэлектрон калитлар ва уларнинг хусусиятлари.

Калит сўз: Аналогли калитлар, бошқарувчи S сигналлар, ток калитлари ва кучланиш бўйича калитлар, Кетмакет калит, Паралел калит, Калитнинг тўғри қаршилиги, Қолдик кучланиш, Тескари қаршилик, Тескари ток, Калитнинг уланиш параметри, электрон калит, Биполяр транзисторларда, инвертор, Оптоэлектрон калитлар

Аналогли калитлар узлукчиз сигналларни занжирга улаш, узиш учун хизмат қилади. **Аналогли калитлар** – уланган ҳолатида узатилаётган сигнални ҳеч қандай ўзгаришларсиз узатиши ва узуқ ҳолатда занжирга ҳеч қандай сигналларни ўтказмаслиги билан характерланади.

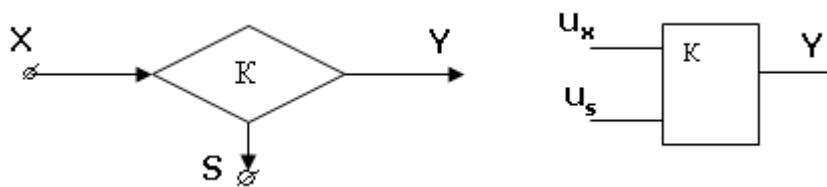Аналог калитлар – иккита киришга ва бир чиқишга эга бўлиб улардан **биринчиси** – X кириш канали бўлиб, у аналог кўринишдаги сигналларни (кучланиш ёки ток) киришига мўлжалланган. **Иккинчиси** – S кириш паст ёки юқори кучланишлар ёрдамида бошқаришга мўлжалланган кириш канали ва **учинчиси** – Y чиқиш канали. Анаолг калитнинг шартли белгиси 1-расмда келтирилган.



1-расм аналог калитнинг шартли белгиси

Бошқарувчи S сигналнинг катталигини мантикий функция катталиги кўринишида бўлади "0" ва "1". Чиқиш юқорида қўрсатилган қийматга асосиан тегишли катталикни қабул қилади:

$$Y = \begin{cases} X, & \text{агар } S = 1 \\ 0, & \text{агар } S = 0 \end{cases}$$


Демак бошқариш каналига S=1 берилганда электрон калит киришга берилган сигнални ҳеч қандай ўзгаришларсиз чиқишга узатади, агар S=0

берилса чиқишдаги сигналнинг катталиги оға тенг бўлиши керак

$$Y=X^*S.$$

бу ҳолатни тахлил қилиб биз аналог калитни оддий қилиб кўпайтириш блоги сфатида қарашимиз мумкин экан.

Одатда аналог калитлар уланиш типига қараб иккига бўлинади, **ток калитлари ва кучланиш бўйича калитлар**. 2-расмда кучланиш бўйича аналог калитнинг схемаси келтирилган бунда сигнал манбасининг қаршилиги R билан истемолчининг R_i қаршилиги ўртасидаги муносабат $R \ll R_i$ катталик билан баҳоланади ва ўз навбатида калит очик ҳолатда сигналнинг катталиги кучланиш бўйича $U_{чик} = U_{кир}$ ток бўйича эса $i_{чик} = U_{чик}/R_i$ га тенг бўлади.

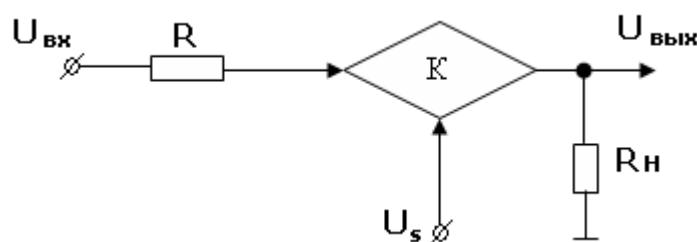


2-расм аналог калитнинг шартли белгиси

Агар $R \gg R_i$ бўлиб $i_{чик} = U_{кир}/R$ шарт бажарилса унда 2 – расмда келтирилган калит ток бўйича калитга айлатади. Юқоридаги шартдан кўриниб турибдики чиқиш токи истемолчининг қаршилигига R_i жуда кучсиз боғлиқ бўлади экан.

Истемолчи билан уланишига қараб калитлар паралел, кетмакет ва кетмакет-паралел турларига бўлинади.


Кетмакет калит 2-расм $U_s=1$ да очик $U_{вых}$ қийматга эга ва $U_s=0$ калит ёпиқ ва қийматга эга $U_{вых}=0$.

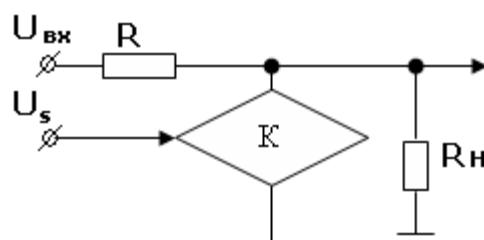Паралел калит 3-расм очик ҳолатда ($U_s=1$) истемолчини шунтлайди яъни келаётган сигнални ерга улайди, $U_{чик}=0$, ва калит ёпиқ ҳолатда кириш сигналини чиқишга улаб беради.



3 - расм параллель калит

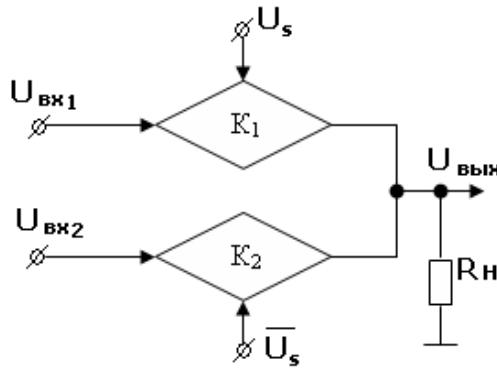Кетмакет-паралел аналог калит U_s и $\overline{U}_s=1-U_s$, сигналлари билан бошқарилувчи иккита калитдан иборат бўлиб унда калитлардан бири ҳамма вақт очиқ иккинчиси эса ёпиқ бўлади. Бундай схеманинг чиқишида ҳамма вақт $U_s=1$ бўлганда $U_{\text{чиқ}}=U_{\text{кир}1}$, агар $U_s=0$ бўлганда $U_{\text{чиқ}}=U_{\text{кир}2}$. бўлади.



4- расм кетмакет-паралел калит

Аналог калитларда ўчириб ёкиш элементи бўлиши, улар ёрдамида кириш сигналларини чиқишга улаш имконияти бўлиши ва улар ўз навбатида маълум схематик кўринишда бўлиши билан биргаликда улар ток ва кучланиш кўринишига эга бўлган мантикий сигналлар ёрдамида бошқарилиши, уларни очиқ ёки ёпиқ ҳолда ушлаб туриш учун малум бир катталикка эга бўлган бошқариш сигналлари талаб қилиниши **аналог калитларнинг асосий характеристикалари ҳисобланади**.

Аналог калитларнинг асосий параметрлари:

- **Калитнинг тўғри қаршилиги** – $R_{\text{тўғри}}$ бу калитнинг очиқ ($U_s=1$), ҳолатдаги қаршилиги бўлиб (ясалган элементига боғлик) унинг катталиги жуда кичикдир (100 омдан 0,0001омгача);
- **Қолдик кучланиши** – e_0 калитнинг очиқ ҳолатига тўғри келувчи потенциаллар фарқи бўлиб калит орқали ўтаётган токнинг 0 қийматига тўғри келади. Бу катталик ҳар хил калитлар учун ўртacha 0 вольтдан бирнеча милливолтьгача бўлиши мумкин;
- **Тескари қаршилик** – $R_{\text{тес.}}$ Бу қаршилик калитнинг ёпиқ ҳолатдаги қаршилиги бўлиб кириш ва чиқиш сигналларининг узиш қиймати ҳисобланиб унинг катталиги юзлаб МегаОМ қийматга етиши мумкин;
- **Тескари ток** – $i_{\text{oбр}}$ бу ёпиқ калитнинг силжиб ўтиш токи ҳисобланиб унинг катталиги наноампердан микроампергача бўлиши мумкин;

- **Калитнинг уланиши параметри** – унинг очилиши $t_{очил}$ ёки уланиши $t_{ёпик}$ учун кетган вақт бўлиб бу динамик параметр ҳисобланади, ва унинг катталиги наносекунддан то микросекундгача бўлиши мумкин;
- **Камутатия токи ёки кучланишининг катталиги** – бу очилиш ёки ёпилиши керак бўлган мантиқий сигналларнинг катталиги ҳисобланиб калитнинг ишлаш диапазонини билдиради;
- $R_{түғри}$ ва e_0 катталиклар очик калитнинг статистик характеристикаси ва $R_{тескари}$. и $i_{тескари}$ катталиклар калитни ёпик ҳолатини баҳолайди.

Электрон калитлар сифатида кремнийли биполяр ва майдоний транзисторлар қўлланилади. Майдоний транзисторларда бажарилган калитлар кичик сочилиш кувватига эга бўлсалар, бир вақтнинг ўзида биполяр транзисторларда бажарилган электрон калитларнинг қўлланилиши уларнинг тезкорлигини оширишга имкон яратади.

Биполяр транзисторларда ясалган калит схемалар

БТ да ясалган содда калит схемаси 5 – расмда келтирилган. Юклама қаршилиги РК эмиттери умумий шинага уланган транзисторнинг коллектор занжирига уланган. Калит иккита турғун ҳолатга эга бўлиши керак: очик ва берк.

Очиқ калит ҳолатига транзисторнинг тўйиниш ёки актив иш режими, берк ҳолатга эса - беркилиш режими мос келади.

Агар транзистор базасига манфий кучланиш берилса ($U_{КИР} < 0\text{В}$), у ҳолда эмиттер ва коллектор ўтишлар тескари йўналишда уланган бўлади, яъни берк ҳолатда бўлади. Бу вақтда транзистор коллектор токининг беркилиш режимида ишлайди ва калит узилган ҳолатда бўлади. Беркилиш режимида транзистор токлари мос равишда

$$I_{\Theta} \cong 0, I_K = I_{K0}, I_B = -I_{K0} \quad (1) .$$

Натижада транзистор коллекторидаги кучланиш

$$U_K = U_{ЧИК} = E_M - I_{K0} \cdot R_K \approx E_M, \text{ (мантиқий бир } U^I) \quad (2),$$

бўлиб, юкламанинг манбадан узилган ҳолатига мос келади (калит узилган).


База занжирида R_B резистор мавжуд бўлганда транзистор база кучланиши

$$U_B = U_{B\bar{E}} = -U_{KIP} + I_{K0} \cdot R_B \quad (3)$$

Юқори температура ларда калит I_{K0} киймати кескин ортади ва натижада эмиттер ўтишдаги кучланиш ҳам ортади. Шу сабабли беркилиш режимида транзистор нормал ишлаши учун қуидаги шарт бажарилиши керак

$$-U_{KIP} + I_{K0} \cdot R_B \leq U_{B\bar{C}} \quad (4),$$

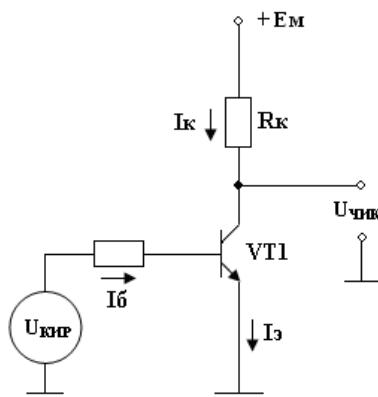бу ерда $U_{B\bar{C}}$ – эмиттер ўтишдаги мусбат кучланиш $U_{B\bar{E}}$ бўлиб, ушбу қиймат ортса транзистор берк режимдан актив режимга ўтади, яъни очилади.



5 – расм.

Интеграл технологияда бажарилган кремнийли транзисторлар учун $U_{B\bar{C}}=0,5\div0,6$ В.

Агар $U_{KIP}=0$, у ҳолда (9.4) шарт қуидагича қайта ёзилади.

$$I_{K0} \cdot R_B \leq U_{B\bar{C}} \quad (5) .$$

$U_{B\bar{C}}=0,6$ В ва $I_{K0}=1\text{мкA}$ деб фараз қилсак, у ҳолда $R_{B,max}=0,6$ МОм га тенг бўлади.

Киришга $U_{KIP}\geq0,7$ В (мантиқий бир U^1) кучланиш берилса транзистор актив ёки тўйиниш режимида ишлайди (калит уланган).

Калит режимда транзисторнинг актив иш режими маъқулланмайди, чунки юкламадаги ток факат юклама R_K ва манба кучланиши E_M катталиги билан эмас, балки транзистордаги кучланиш пасайиши $U_{K\bar{E}}$ билан ҳам аниқланади,

$$I_{IO} = I_K = \frac{E_M - U_{K\bar{E}}}{R_K} \quad (9.6) ,$$

яъни транзистор хоссаларига (параметрларнинг ўзгариши ва уларнинг температурага боғлиқлиги) ҳам боғлиқ бўлади. Бундан ташқари, актив режимда транзисторда қўшимча қувват $P_K = I_K \cdot U_{K\Theta}$ сочилади, схеманинг ФИК камаяди.

Интеграл технологияда бажарилган кремнийли транзисторлар учун тўйиниш режимида $U_{ЧИК}=U_{K\Theta} \approx 0,25$ В (мантиқий ноль U^0). Аналог схемаларда алоҳида калитлар қўлланилади. Рақамли схемаларда эса **калитли занжирлар** қўлланилади. Бундай занжирларда ҳар бир калитни ўзидан олдинги калит бошқаради ва ўз навбатида бу калитнинг ўзи кейинги калит учун бошқарувчи ҳисобланади. Демак, агар олдинги калитда транзистор тўйиниш режими бўлса, у ҳолда бу калит кейинги калитни қайта улаши мумкин эмас.

Шундай қилиб, агар калит киришига мантиқий ноль потенциали берилса, у ҳолда унинг чиқишида мантиқий бирга мос потенциал ҳосил бўлади ва аксинча, яъни бундай калит инверс схема ҳисобланади ва **инвертор** деб аталади.

Асосий динамик параметрларидан бири бўлиб, схеманинг уланиш ва узилиш вақтидаги қайта уланиш жараёнлари билан аниқланадиган **тезкорлиги** ҳисобланади. Схема чиқишидаги кучланишнинг бўсағавий қиймати, кириш сигналини U^0 дан U^1 га ўзгартирганда маълум t_K^1 вақтига, U^1 дан U^0 га ўзагтирганда t_K^0 вақтига кечикади. Кечикишларга транзисторлар қайта зарядланиш сифими ва юклама сабаб бўлади. Схема тезкорлиги ўртача кечикиш вақти билан аниқланади

$$t_K = 0,5 \cdot (t_K^1 + t_K^0).$$


Схема истеъмол қилаёнган ток ортса, сигналарнинг катта қайта зарядланиш тезлиги ҳисобига қайта уланиш вақти ортади. Лекин бу вақтда схеманинг истеъмол қуввати ортади. Шу сабабли ўртача кечикиш вақти қайта уланиш иши $A_K=Pt_K$ деб аталувчи катталик билан аниқланади. Замонавий ИМСлар учун $A_K=10^{-12}-10^{-14}$ Дж.

Оптоэлектрон калитлар


Диодли ва транзисторли калитлар аналог сигнални занжирларини комутацияси учун кенг қўлланилади. Якин вақтларгача трансформаторли калитларни контактсиз бошқарилиши импульс трансформатор ёрдамида

амалга оширилар эди. Хозирги вактда импульс трансформатор ўрнини мұваффақият билан диодли ва транзисторлы опттронлар әгалламоқда.

Расм 6 да күрсатилған схемада ΦD_1 ва ΦD_2 оптронлар қарама - қарши уланган. Иккала фотодиод оптик канал орқали битта светодиод СД ёрдамида бошқарилади. Фотодиодлар қарма - қарши уланганлыклари учун $I_{\text{ю}} < I_{\phi}$ токлар диапазонида йўналтирилган диодлар нисбатан кичик қаршиликка әгалар. Светодиод токи 10mA бўлганида ва оптоэлектрон калит очик бўлганида у қаршиликни қиймати $10^3\text{-}10^4$ Ом га тенг. Бириктирилмаган калит қаршилиги 10^9 Ом га тенг. Қолдиқ кучланиш 20÷30 мВ ни ташкил этиши мумкин. Яхши техник күрсаткичларга бир турдаги транзисторлы оптронларда қкурилган калитлар эга. Расм 7 да күрсатилған схема компенсацион таройил буйича ташкил этилган. ΦT_1 ва ΦT_2 фототранзисторлар қарама-қарши уланган, шунинг учун қолдиқ кучланиш ёритилган ва тўйинган фототранзисторлардаги кучланишлар фарқига тенг.

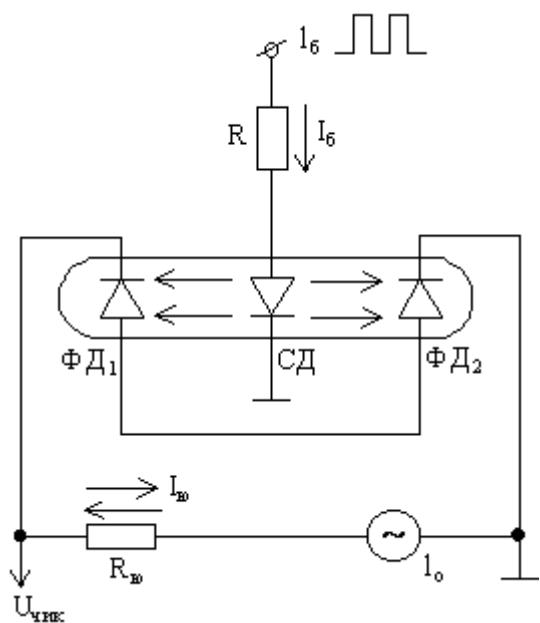

Расм 6

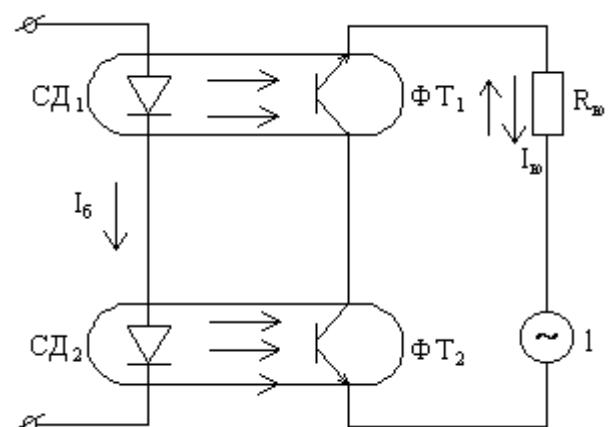

Расм 7

Компенсацион турдаги калитларнинг сифати жуфтли схема комбинацияларида қўлланиладиган транзисторлар тавсифларининг ўхшашлигига жуда боғлиқ. Нормал ва инверс уланган режимларда транзисторлар хусусиятларини тенглаштирувчи транзистор структурасининг симметрияси хам жуда мухим. Бу турдаги схемаларда битта технологик жараёнда тайёрланган интеграл транзисторли узгични қўллаш мақсадга мувофик.

Назорат саволлари

1. Аналоги калитлар деганда нимани тушинасиз?
2. Ток калитлари ва кучланиш бўйича калитларга тариф беринг ва ишлаш принципларини тушинтиринг?
3. Кетмакет ва паралел калитларнинг ишлаш принциплари ва қўлланиш соҳалари?
4. Аналог калитларнинг асосий характеристикаларини санаб ўтинг.
5. Калитнинг тўғри қаршилиги нима?
6. Калитнинг қолдик кучланиши деб нимага айтилади?
7. Тескари қаршилик деб нимага айтилади?
8. Калитнинг уланиш параметри деганда нимани тушинасиз?
9. Биполяр транзисторларда ясалган калит схемасини келтиринг ва тушинтириб беринг?
10. Оптоэлектрон калитлар нима?

Маъруза 17 таркиби: Аналогли тақкослагич қурилмалари – компараторлар


Режа:

1. Аналогл сигнал калитлари.
2. Компараторларнинг асосий катталиклари.
3. Гистерезис ҳалқаси.
4. Синфаз сигналнинг кучсизланиши.
5. Компараторнинг кириш қаршиликлар
6. Компараторларнинг асосий динамик параметри
7. Компараторларнинг асосий динамик параметри

Калит сўзлар: Компаратор, тақкослаш, бўсағавий сезгирилик, силжиш кучланиши, кириш токлар, гистерезис ҳалқаси кучланиши, синфаз сигналнинг кучсизланиши, компараторнинг кириш қаршиликлар, мантиқий чиқиш сигналларининг катталиги, компараторларнинг асосий динамик параметри, мантиқий чиқиш сигналларининг катталиги, бўсағавий кучланишлар.

Бизга маълумки электрон қурилмалар иккига яъни *аналог ва рақамли* турларга бўлинади. Замонавий бошқариш системаларини бу икки турларсиз тасаввур қилиш қийин. Функционал *электроникада аналог қурилмалар* ҳар хил датчиклар ва механизмлардан малумотларни олиш жараёнларини амалга оширса, *рақамли қурилмалар* жараёнларни талаб қилинган ёки олдиндан белгиланган алгаритмлар асосида бошқариш жараёнини ўз зиммасига олади. Ўз навбатида икки тур ўртасидаги муносабатларни - *аналог рақамли* (АРЎ) ва *рақамли аналог ўзгартирувчилар* (РАЎ) ёрдамида амалга ошириширилади.

Бу ўзгаришларни амалга оширишда *компараторлар* асосий ўринда туради. *Компаратор бу – киришга берилаётган аналог сигналларни таянч катталиклар билан солиштирувчи, тақкословчи қурилма* бўлиб, иккита киришга эга (инвертировчи ва ноинвертировчи), унинг вазифаси схематик қурилишига боғлик ҳолда киришларига берилган иккита сигнални тақкослаб, уларнинг нисбатини чиқишга узатиб беришдан иборат. *Тақкослаш натижаси бўлиб мантиқий сигнал ҳисобланади.* Агар ноинвертировчи киришдаги кучланиш инвертировчи киришдаги кучланишдан юқори бўлса чиқиша мантиқий 1 (ёки белгиланган кучланиш) ҳосил бўлади, агар инвертировчи киришдаги кучланиш юқори бўлса мантиқий 0 ҳосил бўлади.

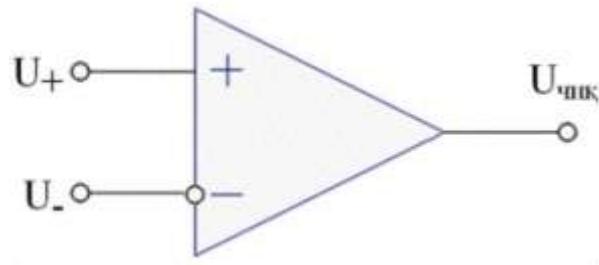

U_+ – ноинвертирловчи кириш;

U_- – инвертирловчи кириш;

$U_{чик}$ – чиқиши.

Компораторлар асосан датчиклар яратишда, аналог сигналларни рақамли ишловчи қурилмаларда, кучланиш стабализаторида калит бошқарилувчи қурилмаларда ва бошқа соҳаларда ишлатилади. Манфий тескари боғланиш занжири бўлмаган операцион кучайтиргич ҳам компоратор сифатида ишлатилади.

Компараторнинг ишлаш алгаритми қўйидаги ифода билан баҳоланади.

$$U_{чик} = U^1, \text{ агар } U_{кир} < U_{чега},$$

$$U_{чик} = U^0, \text{ агар } U_{кир} > U_{чега}$$

Кампараторнинг энг сода схематик қўриниши ва унинг узатиш характеристикиси қўйидаги 1-расмда кўрсатилган, унда кўрсатилган компаратор чегаравий қурилма ҳисобланиб бунда киришга берилаётган сигнал маълум бир катталикка эга бўлган таянч сигнал билан солиширилади ва натижа 1б-расм да тасвирланганидек чиқишида агар кириш сигнали таянч сигналдан катта бўлса чиқишига 1, ва ўз навбатида кичик бўлса чиқишига 0 қиймат узатилади.



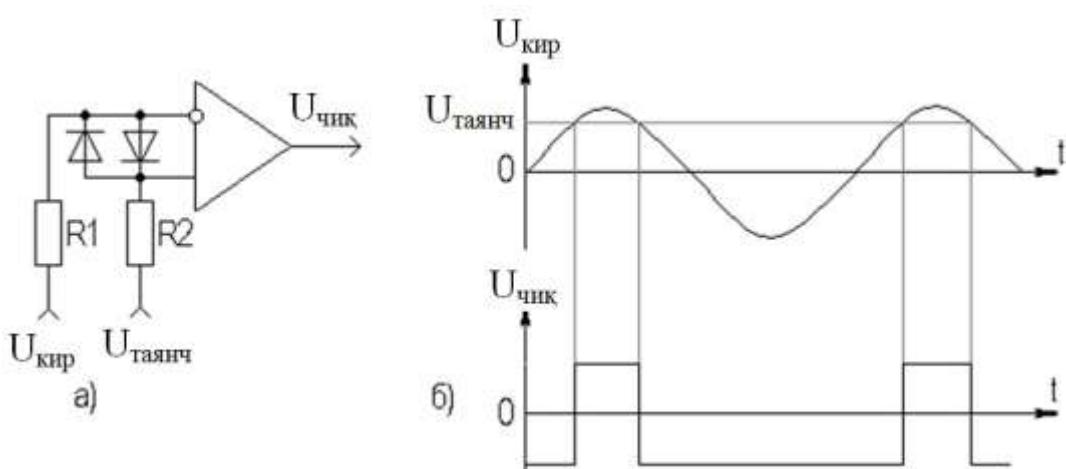


Рис -1

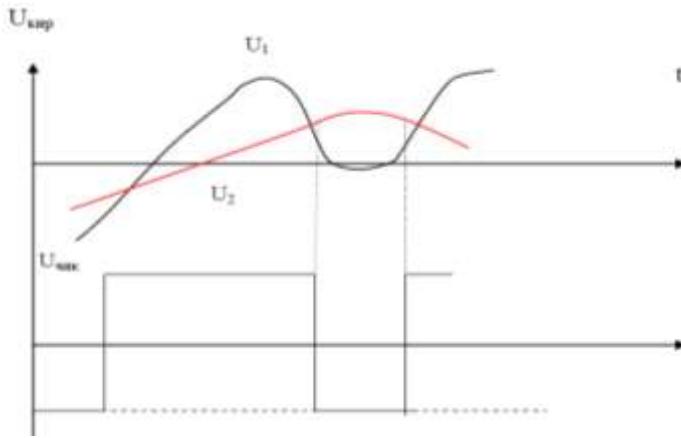

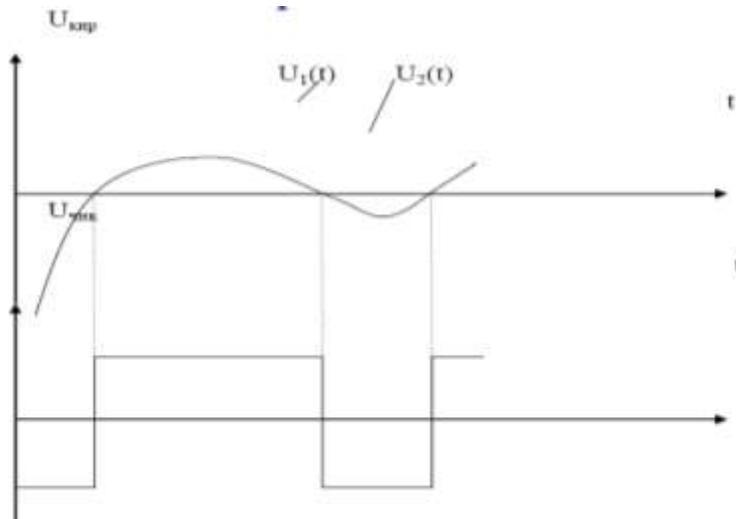2- расм Иккита сигнални ўз аро таққословчи компараторнинг чиқиши характеристикаси



3- расм ноллик-сатх компараторнинг чиқиши характеристикаси

Компараторларнинг асосий катталиклари бу унинг **динамик ва статик катталиклари** ҳисобланади.

Компараторларнинг статик катталиклари:

- **Бұсагавий сезгирлиги** – бу компараторнинг сезиши мүмкін бўлган ва натижани мантиқ кўринишида таъминлашга қодир бўлган, сигналлар ўртасидаги энг кичик фарқ;
- **Силжиши кучланиши** $U_{СМ}$ — чиқиши характеристикасини берилган кучланишга мутаносиб равишда силжиши;
- **кириш токлари** $I_{кир(+)} \text{ ва } I_{кир(-)}$ — камутаторнинг кириш шиналари орқали ўтувчи токлар;
- **кириш токларининг фарқи** $\Delta I_{кир} = I_{кир(-)} - I_{кир(+)}$ — кириш шиналарининг ўз аро қисқа туташтирилган ҳолатдаги токлар;
- **гистерезис ҳалқаси кучланиши** U_T — компараторнинг


ишга (вызывающих срабатывание компаратора) тушиш кучланиши бўлиб кириш сигналарининг фарқи;

- **Синфаз сигналнинг кучсизланиши** K_{occ} — компараторнинг ишга (вызывающих срабатывание компаратора) тушиш учун керак бўладиган синфаз кучланишнинг дифференциал кучланишга нисбати

$$K_{occ} = \left(\frac{U_{\text{син}}}{\Delta U_{\text{кир}}} \right);$$

- **компараторнинг кириш қаршилиги** — $R_{\text{кир}}$;
- **мантиқий чиқиши сигналарининг катталиги** — U^1 чиқ и U^0 чиқ
- **чиқиши токларининг катталиги** — $I_{\text{чиқ}}$ — компараторнинг чиқиши шиналаридағи токларнинг катталиги.

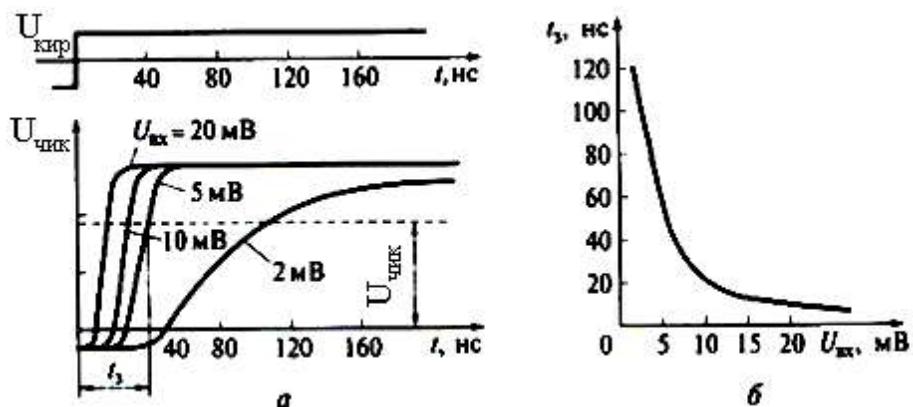Компараторларнинг асосий динамик параметри—компараторнинг кириш сигналини чиқиша узатишга кетган вақт хисобланади. Кириш сигналы $U_{\text{кир}}$ қанча катта бўлса унинг тезлиги ҳам шунча катта бўлади.




4- расм компараторнинг чиқиши характеристикалари.

Юқоридаги расмда компараторларнинг киришига берилаётган кучланишнинг катталигига ($\Delta U_{\text{чиқ}} = 2 \dots 20 \text{ мВ.}$) қараб унинг уланиш вақти ўзгариши функцияси кўрсатилган $t_{\text{уланиш}}$ бу графикларни анализ қилиб киришига берилаётган сигналнинг қиймати қанча катта бўлса уланиш вақти шунча кичик бўлиши тўғрисида хулоса чиқаришимиз мумкин.


Амалий кучайтиргичлардан фарқли ўлароқ (ОУ Операционный усилитель) компараторларда манфий тескари алоқа амалда умуман фойдаланилмайди бунинг сабаби уни стабил ишлашига йўл қўймаслигидир,

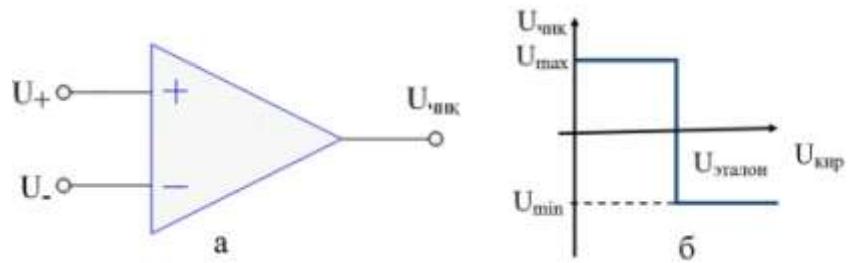лекин уланиш пайтидаги «дребезга» яъни сачраш жараёнини олдини олиш учун мусбат тескари алоқадан фойдаланилади.



5 расм

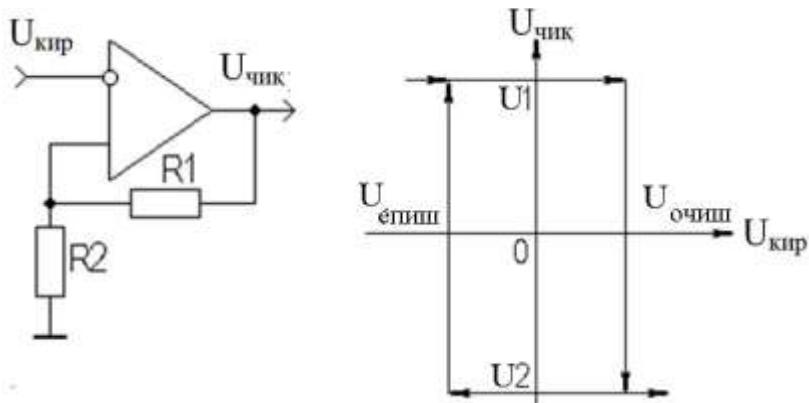Юқорида такидлаганимиздек компараторлар бир сатҳли ва икки сатҳли бўлиши мумкин. 5-расмда бир сатҳли камутаторнинг схемаси ва чиқиш характеристикалари келтирилган.



6-расм

Юқоридаги 6-расимдан кўриниб турибдики компаратор гистерезис ҳалқасига эга бу занжирда мусбат тескари алоқанинг борлиги билан боғлиқдир. Схеманинг ҳолатини U_2 га ўтиши кириш кучланиши қийматини $U_{очиш}$ кучланишига тенглашгани билан боғлик десак, ўзнинг аввалги ҳолатига қайтишини $U_{чик} = U_1$ кириш сигналининг катталиги камайиб $U_{эпиш}$ кучланишига тенглашганлиги оқибатида юз беради. Компараторларнинг бўсағавий кучланишлари ва гистерезис ҳалқасининг кенглигини қўйидаги формулалар орқали аниқлаш мумкин:

$$U_{очил} = \frac{U_2 R_1}{(R_1 + R_2)},$$

$$U_{эпиш} = \frac{U_1 R_1}{(R_1 + R_2)},$$

$$U_{\text{гис}} = U_{\text{очил}} - U_{\text{ёпил}} = \frac{R_1(U_2 - U_1)}{(R_1 + R_2)}.$$

Бўсағавий кучланишларни белгиланиши компараторнинг ташқи шовқинларга нисбатан сезгирилигини камайтириш учун киритилади бунда ташқи шовқинлар қандай бўлишидан қатий назар компараторда белгиланган бўсағавий кучланишларга етмагунча ҳеч қандай узиш ёки уланишлар амалга оширилмайди.

Компараторларнинг узатиш характеристикасини ўзгартириш учун одатда силжиш кучланиши $U_{\text{силж}}$ киритилаган бу кучланиш инверсловчи киришга берилади ва унинг катталигини ўзгартириб гистерезис ҳалқасини ўнгга ёки чапга суриш мумкин(рис. 7).

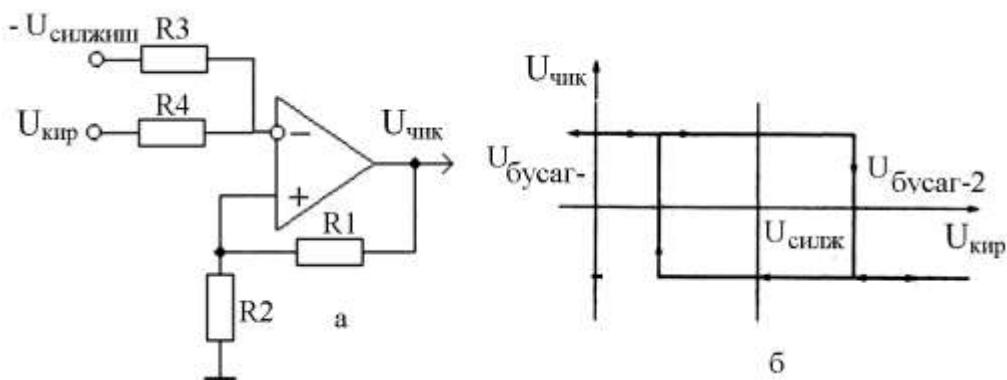


Рис – 7

Функционал электроникада компараторлар сифатида ПС521, К554, К597, К1401 серияли микросхемалар ишлатилади. К521САЗ сериядаги компараторлар прецизин компараторлар хисобланади уларда балансировка ва стробирлаш хусусиятлари ҳам мавжуд. К521СА1 серияли микросхемалар умумий киришга эга бўлган 2 компаратордан иборат бўлиб улар иккита алалогли сигналларни солиштириш учун хизмат қиласидилар. К1401СА1 серияли микросхемалар кўп каналли хисобланаб уларнинг корпусида тўртта кампаратор мужассамлашган бўлади.

Интеграл технологияда бажарилган компараторларнинг умумлашган параметрларини хисобга олиб уч гурухга бўлиш мумкин.


- ✓ Умумий қўлланишга мўлжалланган ($t_3 < 300$ нс, $K_V < 100$ дБ);
- ✓ Тезкор ($t_3 < 30$ нс);
- ✓ Ўта аниқ прецизинные ($K_V > 100$ дБ, $U_{CK} < 3$ мВ, $\Delta I_{VX} < 10$ нА).

Компараторлар асосан датчиклар яратишда, аналог сигналларни рақамли ишловчи қурилмаларда, кучланиш стабилизаторида калит бошқарилувчи қурилмаларда ва бошқа соҳаларда ишлатилади. Манфий

тескари боғланиш занжири бўлмаган операцион кучайтиргич ҳам компоратор сифатида ишлатилади.

Назорат саволлари

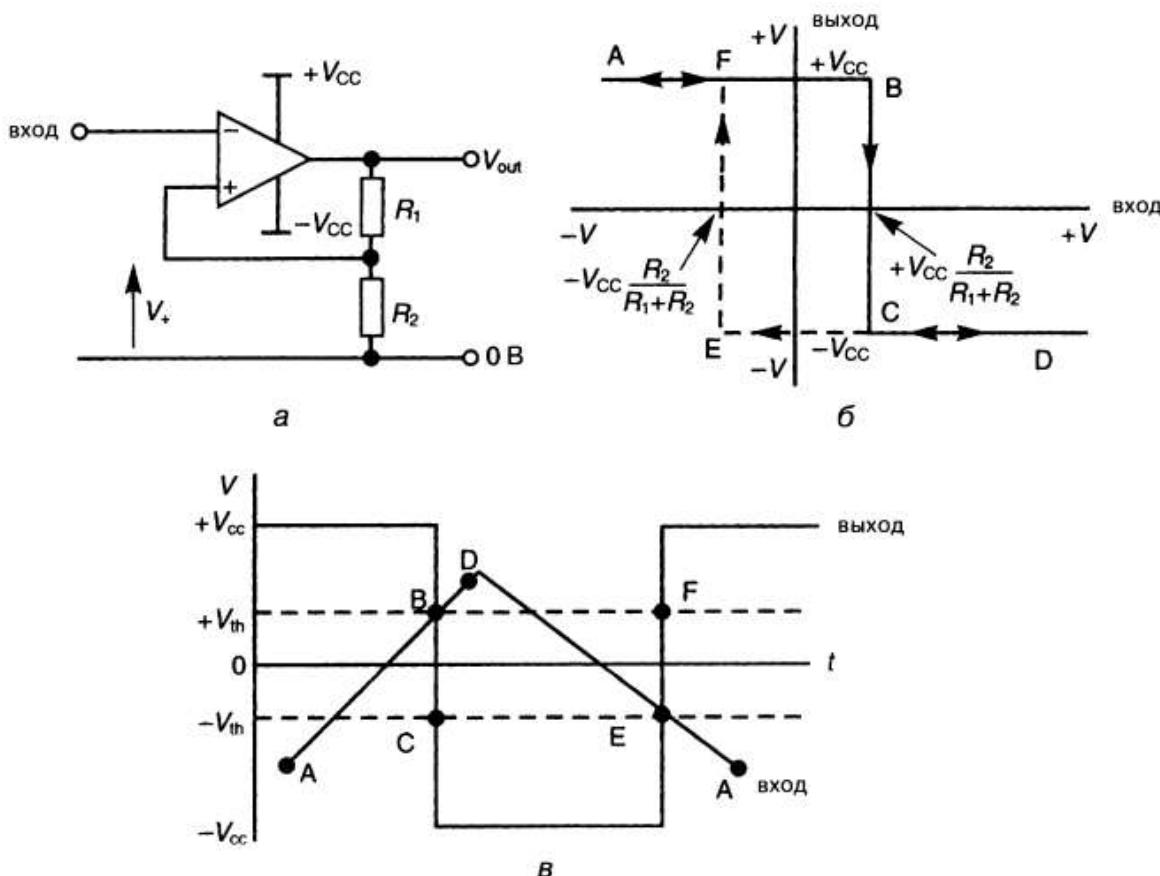1. Компараторга тариф беринг.
2. Компараторларнинг асосий катталиклари нималардан иборат?
3. Компараторнинг бўсағавий сезгириллиги деганда нимани тушинасиз?
4. Компараторнинг силжиш кучланиши деганда нимани тушинасиз?
5. Компараторларнинг асосий динамик параметрларини санаб ўтинг.



7.8 Компаратор с гистерезисом (триггер Шмидта):

а — схема; б — переходные характеристики; в — диаграммы входного и выходного напряжения.

Чтобы описать работу схемы на рис. 7.8, а, допустим, что входной сигнал (наинвертирующем входе) имеет большую отрицательную величину. Соответствующее выходное напряжение V_{CC} — положительное; на графике 7.8, б, оно обозначено точкой А. Подаваемое напряжение на неинвертирующий вход V_+ определяется как:

$$V_+ = V_{\text{th}} = V_{\text{cc}} \frac{R_2}{R_1 + R_2},$$

где V_{th} — пороговое напряжение. Выходное напряжение остается неизменным, пока входное напряжение более отрицательное, чем V_+ (обычно более 0,1 мВ). Предположим, что входной сигнал становится все менее и менее отрицательным, переходит через ноль, становится все более положительным (как бы проходит от точки А до точки В на рис. 7.8, б). Когда напряжение достигает порогового значения, компаратор переходит в очень узкую область своего функционирования: уменьшение разницы между входами уменьшает выходное напряжение. Это уменьшение выходного напряжения уменьшает напряжение на входе V_+ и, следовательно, увеличивает разницу между входами, уменьшая выход еще больше. Вследствие этого выходное напряжение изменяется с V_{cc} до $-V_{\text{cc}}$, (на графике это переход из точки В в точку С). И это изменение происходит так быстро, как быстро компаратор может переключиться. Все это — результат положительной обратной связи, которая осуществляется через делитель напряжения. Далее на выходе нет никаких изменений, пока входное напряжение изменяется от точки С до точки D. Новое значение входного напряжения $V_+ = V_{\text{th}}$

$$V_{\text{th}} = -V_{\text{cc}} \frac{R_2}{R_1 + R_2}.$$

Если входное напряжение уменьшится от этого значения на точке D, выход остается неизменным до тех пор, пока входное напряжение не достигнет нового значения на точке Е. Выходное напряжение изменит свое значение на $+V_{\text{cc}}$, перейдя на точку F. И процесс начинается сначала.

Из описания процесса гистерезиса видно, что, когда выход изменяется от В до С или от Е до F, входное напряжение изменяется на $2V_{\text{th}}$ (ширина петли), меняя свое значение с V_{ih} на противоположное. Следовательно, небольшие изменения (меньше $2V_{\text{th}}$), такие как шумы и помехи, не вызывают изменений на выходе. График формы сигнала представлен на рис. 7.8, в. Значение напряжения V_{th} — это требуемое для определенного применения и достигается подбором резисторов обратной связи. В схеме на рис. 7.8, а, делитель напряжения формирует симметричные пороги компаратора (относительно линии О В). Для некоторых применений цепь обратной связи можно разработать так, что получатся асимметричные пороги напряжения.

Маъруза 18 таркиби: Электр сигналларни аналог ўзгартирувчилари.

Режа:

1. Ом қонуни
2. Чизиқли электр занжирлар
3. Ночизиқли электр занжирлар
4. Параметрик занжирлар

Калит сўзлар: Компаратор, таққослаш, бўсағавий сезгирилик, силжиш, чизиқли электр занжирлар, ночизиқли электр занжирлар, параметрик занжирлар.

Чизиқли занжирлар

Агарда электр занжири элементлари (R , L ва C) параметрлари доимий бўлса, яъни вақт давомида ўзгармас ва улардан ўтаётган ток, ёки кучланишга боғлиқ бўлмаса бундай занжир **чизиқли электр занжир** деб аталади.

Қаршилик учун Ом қонуни асосидаги чизиқли боғланиш $U=RI$, $I=U/R$ ва $I=GU$ бажарилади.

Ўзгарувчан ток ўтувчи доимий сифимли конденсатор учун


$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt}(CU) = C \frac{dU}{dt} \quad \text{ёки} \quad U = \frac{1}{C} \int idt ,$$

бунда $q=CU$ заряд Кулонда бўлиб q ва U орасида чизиқли боғлиқлик мавжуд.

Доимий индуктивликдаги кучланиш

$$U = \frac{d\Phi}{dt} \frac{d}{dt}(Li) = L \frac{di}{dt} \quad \text{ёки} \quad i = \frac{1}{L} \int U dt ,$$

бунда $\Phi=Li$ – магнит оқими токга пропорционал. Чизиқли электр занжирларга (ЧЭЗ) нисбатан суперпозиция принципини қўллаш мумкин, яъни ЧЭЗ киришига бир неча синал берилгандаги чиқиш токи, ҳар бир сигнал алоҳида –алоҳида берилгандаги чиқиш токлари йиғиндисига тенг. Масалан: ЧЭЗ ўтаётган ток қўйилган кучланиш билан $i=aU$ ифода орқали боғланган бўлсин ва $U_k=U_1+U_2$ бунда $i_{\Sigma}=a_1U_1+a_2U_2$ бўлади. Агар $U_2=0$ бўлса $i_1=aU_1$ бўлади ва $U_1=0$ бўлса $i_2=aU_2$ ва ниҳоят $i_1+i_2=i_2=a_1U_1+a_2U_2$ га тенг бўлади. ЧЭЗ да янги киришига берилмаган спектрал ташкил этувчилик пайдо бўлмайди. Чизиқли режимда ишловчи актив элемент вольт-ампер тавсифи $i=aU$ бўлса киришига

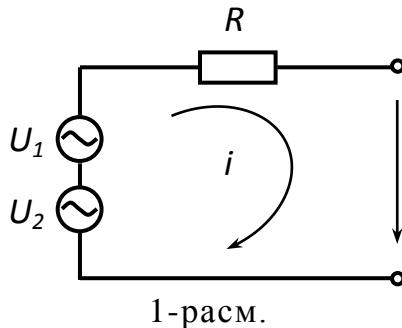


1-расм.

$$U(t) = U_0 \cos(\omega_0 t + \phi_0) \quad (1)$$

кучланиш берилса ундан

$$i(t) = a U_0 \cos(\omega_0 t + \phi_0) \quad (2)$$

ток ўтади (2а-расм).

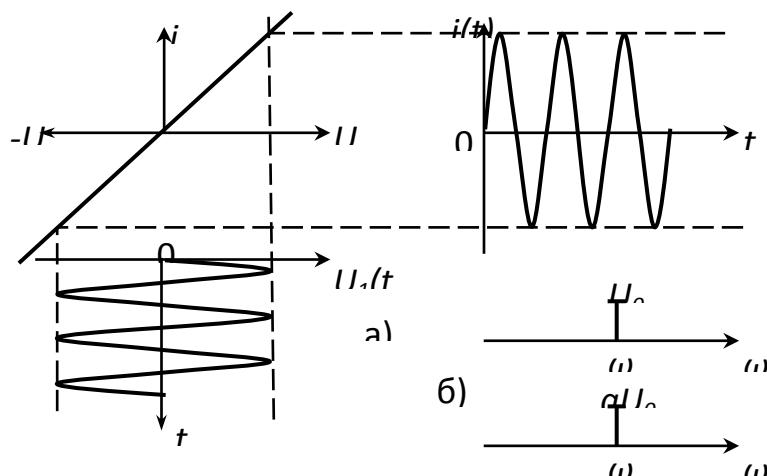

2-расм.

Актив чизиқли элементдан ўтаётган ток киришдаги сигнал шаклини такрорлайди.

Агар ЧЭ киришига турли частотали бир неча сигнал берилса, у орқали частоталари кириш сигнални частотасига мос бир неча ток спектрал ташкил этувчилари ўтади.

Агар чизиқли элемент сифатида L ёки С лар олинса, у ҳолда ҳам ток спектри бойимайди, чунки гармоник функциялардан олинган ҳосила ва интеграл ҳам гармоник функция бўлади. Бунда ток ёки кучланиш амплитудаси ва фазаси ўзгариши мумкин.

Ночизиқли электр занжирлар


Агар электр занжирида кўрсаткичи катталиги ўтаётган ток қиймати ёки қўйилган кучланишга боғлиқ бирор-бир қаршилик, конденсатор ёки индуктивлик бор бўлса, бундай ЭЗ ночизиқли электр занжир (НЭЗ) хисобланади. Бунда $R = \Phi(u, i)$, $C = \Phi(u)$ ёки $L = \Phi(i)$ бўлади.

НЭЗ га нисбатан суперпозиция принципини қўллаш мумкин эмас, чунки НЭга бир вақтда бир неча кириш сигнални берилгандаги чиқиш токи, улар алоҳида-алоҳида берилганда пайдо бўладиган токлар йиғиндисига тенг бўлмайди. Масалан: НЭдан ўтаётган ток ундан ўтадиган ток билан $i=aU^2$ ифода шаклида боғланган бўлсин. Агар $U_k=U_1+U_2$ бўлса, $i_{\Sigma}=aU_1^2+aU_2^2+2aU_1U_2$ бўлади. Кириш сигналлари алоҳида-алоҳида берилса $i_1=aU_1^2$ ва $i_2=aU_2^2$ қийматларга эга бўлади, i_1 ва i_2 токларнинг йиғиндиси $i_1+i_2 \neq i_{\Sigma}$ бўлади ва фарқ $2aU_1U_2$ га тенг бўлади.

НЭЗ да янги спектрал ташкил этувчилик ҳосил бўлади. Масалан $i=aU^2$ ва $U=U_0\cos(\omega_0 t+\phi_0)$ бўлса, ток

$$i=aU_0^2 \cos^2(\omega_0 t+\phi_0)=aU_0^2/2 + aU_0^2/2 \cos(2\omega_0 t+2\phi_0) \quad (3)$$

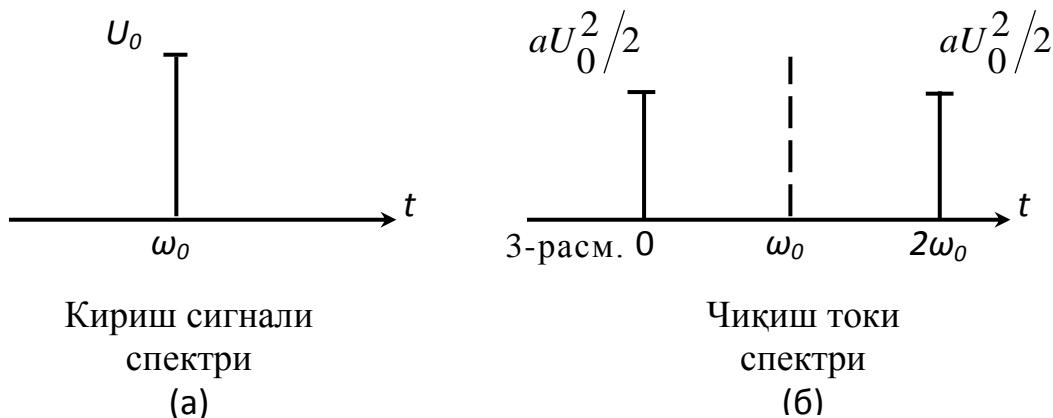дан иборат бўлади. Бунда ток ўзгармас ташкил этувчи $aU_0^2/2$ ва кириш сигнални иккинчи гармоникаси билан тебранувчи ток ташкил этувчисидан иборат бўлади. З-расмда кириш кучланиши ва чиқиш токи спектрлари келтирилган.



НЭЗ дан сигналлар ўтганда токнинг янги спектрал ташкил этувчилари ҳосил бўлиши радиотехникада сигналларни турлича ўзгартиришда кенг фойдаланилади.

Параметрик занжирлар

Агарда ЭЗ даги R , L , C элементлардан бирортасининг параметри қаршилиги, сифими ёки *индуктивлиги вақт бўйича ўзгарса бундай занжирлар параметрик занжирлар (ПЭЗ) деб аталади.*


ПЭЗ икки таъсир: кириш тебраниш сигнални $U(t)$ ва бошқарувчи тебраниш $K(t)$ таъсирида бўлади (4-расм).

Бунда бошқарувчи тебраниш ток ёки кучланиш бўлиши шарт эмас.

Бошқарувчи тебраниш электрик, механик ёки иссиқлик шаклида бўлиши ҳам мумкин.

ПЭЗ учун қуйидаги математик ифодани келтириш мумкин:

$$i(t) = K(t) \cdot U(t). \quad (4)$$

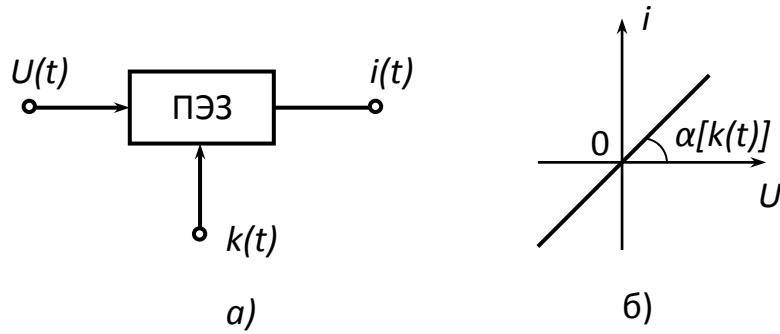

4-расм.

Бу ифодадан ток кучланишга оний боғлиқлиги чизиқли бўлиб, бу боғлиқлик узатиш коэффициенти K нинг вақт бўйича ўзгариб туриши натижасида чизиқсиз боғлиқ бўлиб қолади. Узатиш коэффициенти K нинг вақт бўйича ўзгариши қиялик бурчаги $\alpha = \Phi[K(t)]$ нинг вақт бўйича ўзгаришига сабаб бўлади (4б-расм).

Параметрик элемент сифатида қаршилиги вақт бўйича ўзгариб турувчи резисторни оламиз. Бунда

$$U = R(t) \text{ ёки } i = U/R(t) = G(t) \cdot U \quad (5)$$

бўлиб, $G(t)$ – параметрик резистор ўтказувчанлиги. Агар кириш тебраниши

$$U = U_1 + U_2 \quad (6)$$

бўлса, параметрик элементдан ўтаётган ток

$$i = G(t) \cdot (U_1 + U_2) = G(t) \cdot U_1 + G(t) \cdot U_2 = i_1 + i_2 \quad (7)$$

бўлади. (7) ифодадан кўриниб турибдики, ПЭЗ ларга нисбатан суперпозиция принципини қўллаш мумкин.

ПЭЗ дан ўтаётган ток спектри кириш сигнали спектридан фарқланади, яъни бундай ЭЗ да янги спектрал ташкил этувчилар пайдо бўлади. Масалан: параметрик резистор ўтказувчанлиги (5-расм) вақт бўйича гармоник тебраниш қонуни билан ўзгариши, яъни

$$G(t) = G_m \cos \omega_0 t \quad (8)$$

бўйича ўзгарса ва унинг киришига

$$U_k = U_m \cos \omega_0 t \quad (9)$$

гармоник ўзгарувчи кучланиш берилсин.

Бунда ПЭ резистордан ўтувчи ток (5) га асосан


$$i = G_m \cos \omega_1 t \cdot U_m \cos \omega_2 t \quad (2.10)$$

га тенг бўлади. (2.10) формулани тригонометрик функциялар кўпайтмаси шаклида ўзгартирсак

$$i=0,5G_mU_m\cos(\omega_2t-\omega_1t) + 0,5G_mU_m\cos(\omega_2t+\omega_1t) \quad (11)$$

күринишини олади.

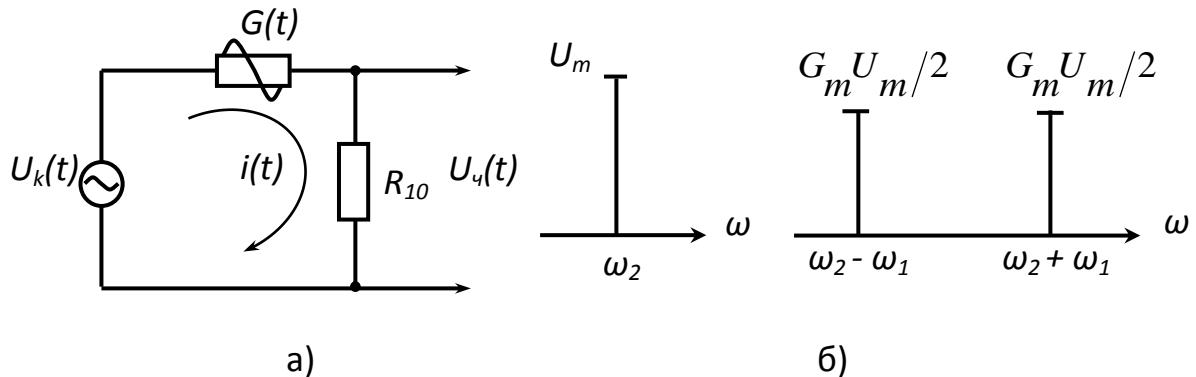(10) ифодадан ПЭ лар кириш сигналы спектрини бойитиш хусусияти күриниб турибди (5б-расм).



5-расм.

Ночизиқли параметрик электр занжирлар резистор, индуктивлик ва конденсаторларнинг баъзилари параметрик элемент бўлиш билан бир вақтда ночизиқли элемент хусусиятига эгадирлар. Агар ЭЗ да шундай элементлардан бирортаси бўлса, у ҳолда бундай ЭЗ ночизиқли параметрик электр занжир деб ҳисобланади.

НПЭЗ ларни ҳисоблашда суперпозиция принципини қўллаб бўлмайди ва уларнинг чиқишида киришидаги сигналларнинг спектри бойийди, яъни янги спектрал ташкил этувчилар ҳосил бўлади.

Одатда фойдаланиладиган кўпчилик элементлар ярим ўтказгичли диод, варикап, биполяр ва майдон транзисторлари, электрон лампалар ночизиқли параметрик элемент сифатида қўлланиши мумкин, чунки улар паст сатҳли сигналлар таъсирида бўлганларида вольт-ампер ёки вольт-кулон тавсифлари идеаллаштирилиб чизиқли боғланишда деб ҳисобланади. Улар киришига бир ёки бир неча сатҳи нисбатан бир хил, аммо вольт-ампер ёки вольт-кулон тавсифининг нисбатан катта қисмидан фойдаланишга тўғри келса ночизиқли элемент деб ҳисобланади. Агарда улар киришига бир-бирига нисбатан сатҳлари катта фарқ қиласиган икки сигнал берилса, бу ҳолда улардан кучлиси бошқарувчи сигнал вазифасини бажаради, бунда бу элементларни ночизиқли параметрик элемент деб ҳисобланади.

Элементлар	1-жадвал			
Резисторлар	R	$R(i)$	$R(t)$	$R(I,t)$
Конденсаторлар	C	$C(i)$	$C(t)$	$C(I,t)$
Индуктивлик ғалтаги	L	$L(i)$	$L(t)$	$L(I,t)$

1-жадвалда юқорида күриб ўтилган радиотехник занжирлардаги элементларнинг шартли белгилари көлтирилган.

Назорат саволлари

1. Электр занжирлар улардаги элементларнинг ҳоссаларига қараб қайси турларга бўлинади?
2. Қандай электр занжирлар чизиқли электр занжирлар деб аталади?
3. Қандай электр занжирлар начизиқли электр занжирлар деб аталади?
4. Қандай электр занжирлар параметрик электр занжирлар деб аталади?
5. Начизиқли-параметрик электр зандирлар деб фандай электр занжирларга айтилади?
6. Қандай элементлар начизиқли элементларга мисол бўлади?
7. Параметрик элементлар қандай режимда ишлайдилар?
8. ЧЭЗ лар асосий ҳоссаларини айтинг (ёзинг).
9. НЭЗ лар асосий ҳоссаларини айтинг (ёзинг).
10. ПЭЗ лар асосий ҳоссаларини айтинг (ёзинг).
11. Чизиқли, начизиқли, параметрик ва начизиқли-параметрик элементлар электр занжирларда қандай шартли белгилар билан белгиланадилар?

Маъруза 19 Аналогли рақам –ўзгартиргичлар уларни турлари ишлаш принциплар. Кетмакет ҳисоблашга асосланган аналог-рақамли ўзгартирувчилар (АРЎ)

Режа:

1. Ахборот алмашиниши сигналлари
2. Аналог Рақамли Ўзгартирувчилар ва уларнинг муҳим томонлари
3. РАЎ асосий характеристикалари
4. АРЎнинг Диференциал ночизиқлиги
5. Кетмакет ҳисоблашга асосланган аналог-рақамли ўзгартирувчилар

Калит сўзлар: Сигналлар, аналог, дискрет, узлукли, рақамли, кучланиш ўрта қиймати, ўтиш вақти АРУ, кодлаш, квантлаш, дискретлаш, РАЎ

Автоматлашган тизимларда ахборот алмашиниши сигналлар ёрдамида амалга ошади. Сигнални ташувчилари сифатида физик катталиклар тушунилади, масалан, ток, кучланиш, магнит ҳолатлар ва ҳ.к. Физик катталиклар ўзининг вақт функцияси орқали ёки белгиланган фазовий тақсимланишида ифодаланади

Частота, амплитуда, фаза, импульслар давомийлиги, кетма-кет импульслар серияларининг бир ёки бир нечта параллел линияларида тақсимланиши, тасвир нуқталарининг текислик ва х. к. ларда тақсимланиши каби узатувчи вақтли функцияларни аниқловчи параметрлар (улар орқали ахборот узатиш ҳолатида) *ахборот параметрлари* деб аталади. Агар физик катталик икки ёки ундан ортиқ ахборот параметрларнинг ташувчиси бўлса, у кўп ўлчовли сигнал ҳисобланади. Ахборот параметрлар бир қатор аниқ миқдорлар тўпламига эга.


Аналог сигналлар - ахборот параметрлари берилган диапазон ичидаги ҳар қандай миқдорни қабул қилиши мумкин;

Дискрет сигналлар - ахборот параметрлари фақатгина берилган аниқ дискрет миқдорларни қабул қилиши мумкин;

Узлуксиз сигналлар - ахборот параметрлари ҳар вақтда ўзгариши мумкин;

Узлукли сигналлар - ахборот параметрлари вақтнинг дискрет онларидағина бошқа миқдорни қабул қилиши мумкин.

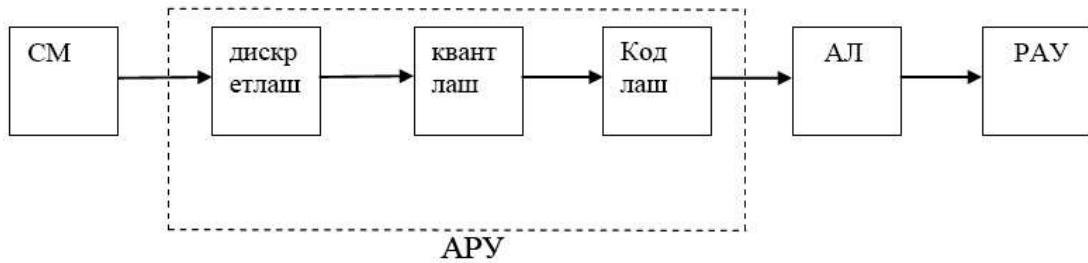Аналог рақамли ўзгартиргич (АРУ) куйидаги структуравий схема асосида қурилади



Аналог Рақамли Ўзгартрувчилар ва уларнинг муҳим томонлари.

АРҮ лар аналог сигналларни (кучланиш, ток, қувват) рақамли сигналларга ўзгаришишга мўлжалланган электрон қурилмалар ҳисобланади. Кўп ҳолларда асосан чиқиш сигналлари кучланиш U ҳисобланади. Шуни ҳисобга олиб сигналларни рақамли сигналга ўтказишдан олдин уни кучланиш кўринишига келтириб олинади. Бунга сабаб серияли ишлаб чиқариладиган кўп микросхемалар асосан U кучланиш билан ишлашга мўлжалланган.

Умумий ҳолда U кучланиш маълум бир вақтда эга бўлиши мумкин бўлган қиймати билан баҳоланади. Лекин кучланиш ҳақида гапирганда унинг маълум Т вақт оралигига ўртача эришган қийматининг ҳам кўп ҳолларда тушинилади.

$$U_{cp} = U = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt.$$

Юқоридаги муносабатдан келиб чиқиб АРҮ ларни *икки гуруҳга* бўлишимиз мумкин *маълум бир вақтдаги (оний) кучланишининг қиймати билан ишловчи АРҮ ва кучланишининг ўртача қиймати билан ишловчи АРҮлар*. Кучланишни ўртача қийматини ҳисоблаш кучланишининг оний қийматларини интеграллаш йўли билан олинишини ҳисобга олибган бу гуруҳни **ИНТЕГРАЛЛАШ гуруҳи** ҳам дейилади.

Кучланишни рақамли кодларга айлантиришда бир-бири билан боғлик бўлмаган учта босқичда бажарилади: **ДИСКРЕТЛАШ, КВАНТЛАШ** ва **КОДЛАШ**. Аналог сигналларни рақамли сигналга ўтказиш жараёни вақт бўйича узлуксиз $U(t)$ функцияни $U(t_n)$ – маълум бир t вақтда эришган қийматини рақамлар кетмакетлиги билан ифодалашдан иборатdir $n = 0, 1, 2, 3, \dots$.

Аналог ахборотни рақамли кўринишга айлантириш учун уни **квантлайдилар**, яъни вақт бўйича узлуксиз сигнал унинг маълум нуқталардаги дискрет қийматлари билан алмаштирилади. Сўнгра берилган сигнал охирги дискрет қийматига мос равишда рақам берилади. Сигнал дискрет даражаларини рақамлар кетма – кетлиги билан алмаштириш жараёни **кодлаш** деб аталади. Олинган рақамлар кетма – кетлиги **сигнал коди** деб аталади.

- **биринчи жараён** сигнални дискретлаш

Квантлаш жараёни $U(t)$ узлуксиз функцияни $U^*_n(t)$, функция кўринишида ифодалашдан иборат:

Бунда $U(t)$ функцияни бутун диапозон бўйича $D=U(t)_{\max}-U(t)_{\min}$ N та уревнларга бўлинади ва ҳар бир вақт оралиғидаги $U_n(t)$ нинг қиймати $U^*_n(t)$ функцияни энг яқин кўринишигача яқинлаштирилади.

- **иккинчи жараён** сигнални квантлаш

Бу ерда $h=D/N$ катталик квантлаш қадами деб аталади, ва натижада аналог кўринишидаги $U(t)$ сигнал $U^*_n(t)$ кўринишидаги **дискрет сигналга** айланади.

- **Учинчи жараен** кодлаш бунда $U^*_n(t)$, дискрет сигналлар маълум бир қонуният асосида 0 ва 1 дан иборат рақамли сигналлар кетмакетлигига айлантирилади.

Агар дискрет хабар элементларини кетма-кетлигини иккилик сонлар кетма-кетлиги билан алмаштиrsак, уларни алоқа канали орқали узатиш учун фақат иккита 1 ва 0 код символини узатиш кифоя қиласди. Мисол учун: 0 ва 1 сонлари турли частотали тебранишлар ёки турли қутбли (“+” ёки “-“) доимий ток кетма-кетлигини узатиш орқали амалга ошириш мумкин. Ўзининг соддалиги билан иккилик асосда кодлаш турли алоқа тизимларида ва ҳисоблаш техникасида кенг қўлланилмоқда.

РАЎ асосий характеристикалари Ҳар қандай РАЎ жуда мураккаб электрон қурилма ҳимсобланади, ва улар ўта мураккаб микросхема кўринишида ёки жуда кўп электрон қурилмалар мажмуасидан иборат бўлиши мумкин. Шунинг учун **РАЎ асосий характеристикалари** нафақат унинг тузилишидан, балки у тайёрланган элементларнинг ўз аро муносабатларига боғлиқдир. Шундай бўлишига қарамасдан РАЎ ларни баҳолашда ўлчов катталикларига қараб икки гурухга бўлинади, булар **статистик ва динамик**.

РАЎ нинг статистик характеристикаларига сигналларнинг чиқишдаги абсолют аниқлик қийматини белгиласа **РАЎнинг динамик**


характеристикаси маълум бир қурилманинг сигналларга ишлов бериш тезлигини билдиради.

Бази бир параметирларни чуқурроқ кўриб чиқадиган бўлсак. РАЎнинг асосий характеристикаларига **аниқлай олиш қобилиятидир** бу сигналларнинг чиқишидаги максимал код камбинациялари билан баҳоланади. **Аниқлай олиш қобилиятини** протцент қўринишида хам ифодалаш мумкин мисол: $10 \text{ разрядлик } RA\dot{U} \text{ нинг аниқлай олиш қобилияти } (1024)^{-1} \approx 10^{-3} = 0,1\%$. Агар кучланишнинг қиймати 10 вольт бўлса **Аниқлай олиш қобилиятининг** абсолют қиймати 10 мВ бўлади.


Аналог ва рақамли ўзгартиргичнинг амалдаги аниқлиги назарий жихатдан ҳисобланган катталтигидан анча фарқ қиласди. Аналог ва Рақамли ўзгартиргичнинг аниқлиги дифференциал ва интеграл ночизиқлики хатоликларнинг абсолют қиймати билан фарқ қиласди.

АРЎнинг Дифференциал ночизиқлиги – (DNL) иккита ёнмаён сигналларнинг фарқлари билан ифодаланади яни квантларнинг (қадамларнинг) фарқи билан:

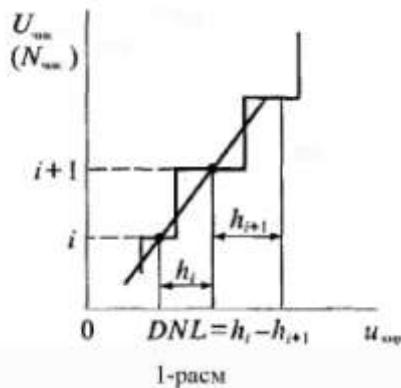$DNL = h_i - h_{i+1}$ дифференциал ночизиқликни аниқлаш 1 расмда кўрсатилган.



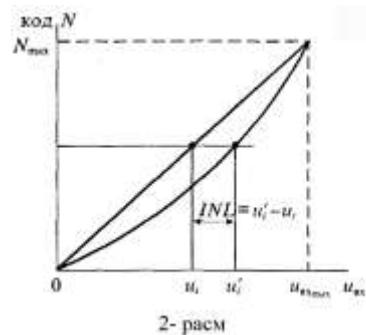АРЎнинг Интеграл ночизиқлиги (INL) – чиқиш сигналининг бутун диапазондаги асосий сигналдан фарқи сифатида қараш мумкин ёки $INL = U'_i - U_i$. 2- расм



Үтиши вақты АРҮ бу одатда аналоги сигнални рақамли сигналга үтказиш учун кетган вақт ҳисобланади (бирта қадам учун). АРҮларнинг бир хиллари учун бу вақт ўзгармас бўлиб сигналнинг катталигига боғлиқ эмас. Иккинчи турлари учун эса үтиш вақти сигналнинг катталигига боғлиқ бўлади.

Дискретизация қилишининг максимал частотаси – чиқиш сигналининг максилал частотаси,


АРҮ қурилиши асослари- амалда ишлатиладиган АРҮлар кучланиш кўрсаткичларни ўлчашларига қараб икки турга бўлинади.

- ✓ **Оний қийматли АРҮ**
- ✓ **Ўртacha қийматли АРҮ**

Оний қийматли АРҮларни ҳам қуйидаги асосий гурухларга бўлиш мумкин:

- ✓ **кетмакет ҳисоблаш (последовательного счета)**
- ✓ **кетмакет яқинлашиш (последовательного приближения)**
- ✓ **паралел (паралельное)**
- ✓ **паралел-кетмакет ҳисоблаш (паралельно - последовательные)**

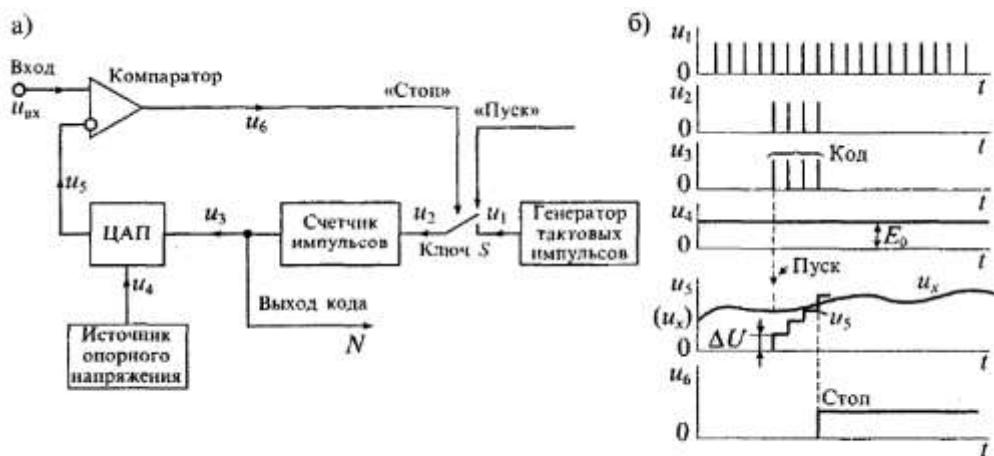АРҮнинг **кетмакет ҳисоблаш (последовательного счета)** турининг структуравий схемаси 3 – расмда келтирилган.



АРҮнинг кетмакет ҳисоблаш турининг структуравий схемаси (а)
Ўтказиш жараёнининг график тасвири (б)

Расмда кўриниб турибдики компоратор ёрдамида кириш кучланиши $U_{\text{кир}}$ таянч кучланиши U_s билан солиширилади. РАҮ жараёни «Пуск» сигнални келиши билан бошланади. Бу S калитни улайди ва натижада генератордан келаётган U_1 импульслар счетчикка келади, счетчик эса РАҮчининг ишини бошқаради. Натижада кириш кодининг N кетмакет катталашиб бориши кириш кучланиши U_s нинг зинапоясимон усишига олиб келади. Кириш сигналининг чиқиш сигнални билан тенглашган вақтида кампаратор уланади ва натижада «Stop» сигнални S калитни ўчиради. Чиқиш коди $U_{\text{чик}} = U_s$ тенгликка эга бўлади ва регистирнинг чиқишидан олинади.

Бу жараённи күрсатадиган график 3 расм б да күрсатилган. Бу расмдан күриниб турибиди АРҮ вақти ўзгарувчан ва у кириш сигналининг катталигига боғлиқ ва қуйидаги ифода билан аниқланади.

$$T_{\text{yt}} = (2^n - 1)T$$

Мисол: $n=10$ разрдли сигнал учун $T=1\text{мкс}$ (яни 1МГц тактли частота) ҳолатда максимал ўтиш вақти

$$T_{\text{yt}} = (2^{10} - 1) = 1024\text{мкс} \approx 1\text{мс}$$

Бу 1kГс частата билан ўтиш дагани

АРҮ ўтиш катталигини қуйидаги катталик билан ифодалаш мумкин

АРҮчининг кетмакет ҳисоблаш (последовательного счета) тегнламасини қуйидагича ёзиш мумкин

$$k\Delta U = U_{\text{чик}}$$

бу ерда $0 \leq k \leq n$ –солиширишгача бўлган қадамлар сони $\Delta U = h$ – квантлаш қадами

Основные характеристики АЦП мгновенных значений

Тип микросхемы	Принцип действия	Число двоичных разрядов	Интсгр. нслин., МЗР	Диффс. нслин., МЗР	$T_{\text{уп}}$ мкс	$F_{\text{мэ}}$ МГц
AD7570 (572ПВ1)	Последовательного приближения с побайтным вводом/выводом	12	$\pm 2,00$	$\pm 4,00$	110	
AD7574 (572ПВ3)	Последовательного приближения, сопрягаемый с микропроцессором	8	$\pm 0,75$	$\pm 0,75$	7,5	1,5
AD677	Последовательного приближения с перераспределением зарядов	16	$\pm 1,00$	$\pm 0,50$	10	0,1
AD775	Двуступенчатый, конвейерный	8	$\pm 0,50$	$\pm 0,30$	$18 \cdot 10^{-3}$	35
AD876	Многоступенчатый, конвейерный	10	$\pm 0,30$	$\pm 0,50$	10^{-2}	20
AD7882	Последовательного приближения с переключаемыми	16	$\pm 0,50$	$\pm 0,50$	2,5	0,4

	конденсаторами					
AD7710	С сигма-дельта модулятором и уравновешиванием зарядов	20	0,0045			0,156
1107ПВ3	Параллельного действия, быстродействующий	6	$\pm 0,25$	$\pm 0,25$	$^{+10}_{-2}$	100
1107ПВ4	То же	8	$\pm 1,00$	± 1.00	$^{+3-10}_{-2}$	100

Назорат саволлари

1. Сигналарнинг ахборот параметрлари нима?
2. Сигналарни **кодлаш** деганда нимани тушинасиз?
3. Код камбинациялари нима?
4. РАЎ нинг статистик характеристикалари деганда нимани тушинасиз?
5. РАЎ нинг аниқлай олиш қобилияти деганда нимани тушинасиз?
6. АРЎнинг Диференциал начириклиги деганда нимани тушинасиз?
7. АРЎнинг Интеграл начириклиги деганда нимани тушинасиз?
8. АРЎнинг ўтиши вақти нима?
9. Оний қийматли АРЎларнинг асосий гурӯҳларинисанаб ўтинг?
10. Кетма-кет ҳисоблаш (последовательного счета) турининг структуравий схемасини тушинтиринг.
11. АРЎнинг паралел турининг структуравий схемасини тушинтиринг.


Маъруза 22 Параллелда кетма-кетли АРУ

Режа:

- Кетма-кет ҳисоблашга асосланган аналог-рақамли ўзгартирувчилар
- АРҮнинг *АРҮнинг паралел*

Калит сўзлар: Сигналлар, аналог, дискрет, узлукли, рақамли, кучланиш ўрта қиймати, ўтиш вақти АРУ, кодлаш, квантлаш, дискретлаш, РАЎ

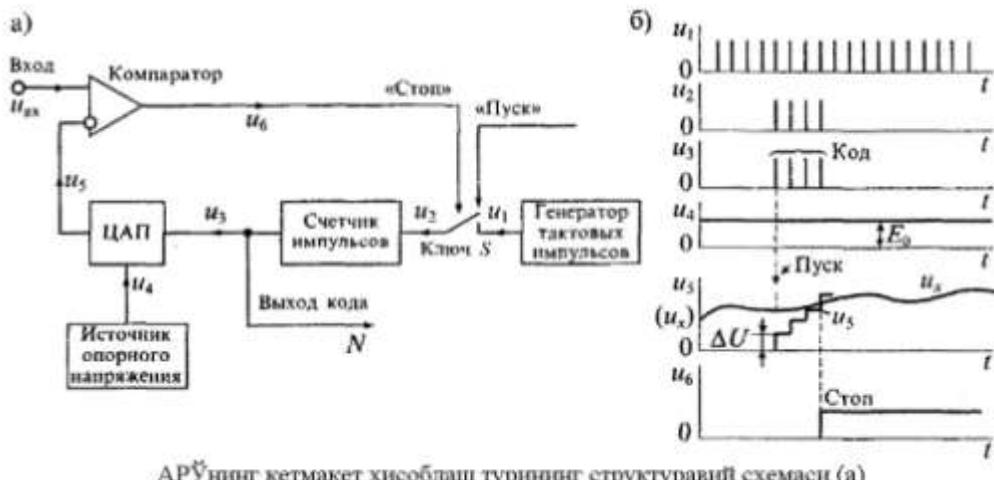АРҮнинг *кетма-кет ҳисоблаш (последовательного счета)* турининг структуравий схемаси 1 – расмда келтирилган.



АРҮнинг кетмакет ҳисоблаш турининг структуравий схемаси (а)
Ўтказиш жараёнининг график тасвири (б)

Расмда кўриниб турибдики компоратор ёрдамида кириш кучланиши $U_{\text{кир}}$ таянч кучланиши U_s билан солиширилади. РАЎ жараёни «Пуск» сигнали келиши билан бошланади. Бу S калитни улайди ва натижада генератордан келаётган U_1 импульслар счетчикка келади, счетчик эса РАЎчининг ишини бошқаради. Натижада кириш кодининг N кетма-кет катталашиб бориши кириш кучланиши U_s нинг зинапоясимон усишига олиб келади. Кирish сигналининг чиқиш сигнали билан тенглашган вақтида кампаратор уланади ва натижада «Stop» сигнали S калитни ўчиради. Чиқиш коди $U_{\text{чик}} = U_s$ тенгликка эга бўлади ва регистирнинг чиқишидан олинади.

Бу жараённи қўрсатадиган график 1 расм б да қўрсатилган. Бу расмдан кўриниб турибдики АРЎ вақти ўзгарувчан ва у кириш сигналининг катталигига боғлиқ ва қуйидаги ифода билан аниқланади.

$$T_{\text{йт}} = (2^n - 1)T$$

Мисол: $n=10$ разрдли сигнал учун $T=1\text{мкс}$ (яни 1МГц тактли частота) ҳолатда максимал ўтиш вақти

$$T_{yt} = (2^{10} - 1) = 1024\text{мкс} \approx 1\text{мс}$$

Бу 1kГс частата билан ўтиш дагани

АРҮ ўтиш катталигини қуидаги катталик билан ифодалаш мүмкин


АРҮчининг кетма-кет ҳисоблаш (последовательного счета) тегнламасини қуидагида ёзиш мүмкин

$$k\Delta U = U_{чик}$$

бу ерда $0 \leq k \leq n$ –солиштиришгача бўлган қадамлар сони $\Delta U = h$ – квантлаш қадами

АРҮнинг паралел турининг структуравий схемаси 4 – расмда келтирилган. Бу ерда АРҮ жараёни паралел уланган компараторлар ёрдамида амалга оширилади. Компараторнинг бўсағавий кучланиши қаршиликларнинг бўлиш ёрдамида квантлаш қадамига мутаносиб равиша танланади. Шундай қилиб киришга берилган $U_{кир}$ катталиклари чиқишида маълум бир унитар код кўринишига келади.

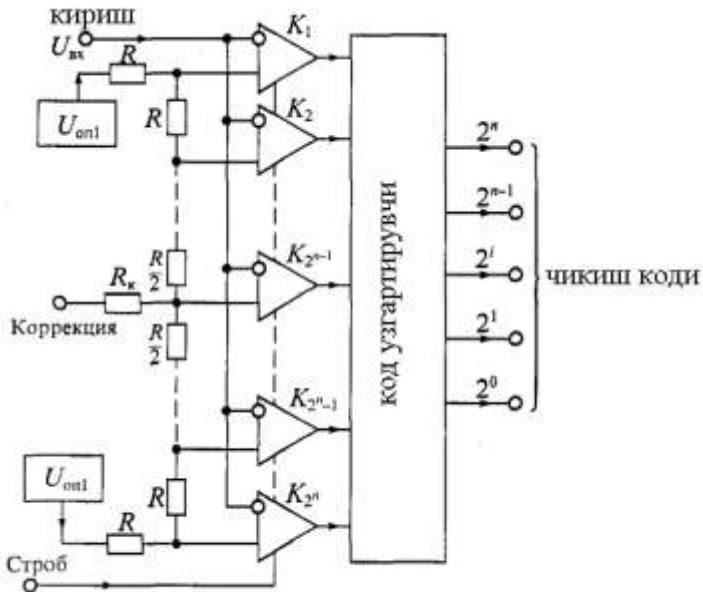Унитар кодни иккилак кодга айлантириш эса код ўзгартиргич ёрдамида амалга оширилади. Паралел ўзгартиргичлар ҳозирги пайтда енг тезкор ҳисобланади 100 МГц дискретлаш частотаси билан ишлаш имкониятига эга. Таянч кучланишини бўлишга хизмат қиласиган қаршиликларнинг катталиги 1 ом атрофида бўлади.



4-расм паралел АРУ структуравий схемаси

Основные характеристики АЦП мгновенных значений

Тип микросхемы	Принцип действия	Число двоичных разрядов	Интегр. память, МЭР	Диффер. память, МЭР	$T_{пр}$ мкс	$F_{пр}$ МГц
AD7570 (572ПВ1)	Последовательного приближения с побайтным вводом/выводом	12	$\pm 2,00$	$\pm 4,00$	110	
AD7574 (572ПВ3)	Последовательного приближения, сопрягаемый с микропроцессором	8	$\pm 0,75$	$\pm 0,75$	7,5	1,5
AD677	Последовательного приближения с перераспределением зарядов	16	$\pm 1,00$	$\pm 0,50$	10	0,1
AD775	Двуступенчатый, конвейерный	8	$\pm 0,50$	$\pm 0,30$	$18 \cdot 10^{-3}$	35
AD876	Многоступенчатый, конвейерный	10	$\pm 0,30$	$\pm 0,50$	10^{-2}	20
AD7882	Последовательного приближения с переключаемыми конденсаторами	16	$\pm 0,50$	$\pm 0,50$	2,5	0,4
AD7710	С сигма-дельта модулятором и уравновешиванием зарядов	20	0,0045			0,156
1107ПВ3	Параллельного действия, быстродействующий	6	$\pm 0,25$	$\pm 0,25$	$2 \cdot 10^{-2}$	100
1107ПВ4	То же	8	$\pm 1,00$	$\pm 1,00$	$3 \cdot 10^{-2}$	100

Назорат саволлари

1. Сигналларнинг ахборот параметрлари нима?
2. Сигналларни **кодлаш** деганда нимани тушинасиз?
3. Код комбинациялари нима?
4. РАЎ нинг статистик характеристикалари деганда нимани тушинасиз?
5. РАЎ нинг аниқлай олиш қобилияти деганда нимани тушинасиз?
6. АРЎнинг Диференциал начизиқлиги деганда нимани тушинасиз?
7. АРЎнинг Интеграл начизиқлиги деганда нимани тушинасиз?

8. APҮнинг ўтиши вақти нима?
9. Оний қииматлы APҮларнинг асосий гуруҳларинисанаб ўтинг?
10. Кетма-кет ҳисоблаш (последовательного счета) турининг структуравий схемасини тушинтиринг.
11. APҮнинг паралел турининг структуравий схемасини тушинтиринг.

Маруза №24: РАЎ микросхемалари. РАЎ микросхемаларини ишланишасослари ва қўллаш соҳалари.

Режа

1. Турли даражада интеграцияланган интеграл микросхемалар тўғрисида тушунча.
2. Интеграл микросхемаларни таърифлаш тартиби.
3. Рақамли микросхемаларнинг вазифалари ва қўлланилиши.

Калит сўзлар. Микросхема. Рақамли интеграл микросхема. Ярим ўтказгичли микросхема. Пленкали микросхема. Гибрид микросхема. Катта интеграл микросхема. Микросхема серияси. Мантикий операция. Мантикий функция. Микропроцессор. Микропроцессорли комплект.

Интеграл микросхема бу микроэлектрон маҳсулот бўлиб, вазифаси маълум ўзгартиришлар киритиш, сигналга ишлов бериш ва маълумот йиғишидир. Интеграл микросхемада электр бириктирилган элементлар, компонентлар, кристаллар жуда зич жойлашган бўлиб, у синовда, қабул қилишда ва ишлатишда бир бутун бўлиб кўринади.

Ракамли интеграл микросхема- бу дискрет функция қонуни бўйича ўзгарувчи сигналларни ўзгартиради ва сигнал яратади. Интеграл микросхемалар ишлаб чиқаришнинг технологиясига қараб ярим ўтказгичли, пленкали ва гибрид турларга бўлинади.

Ярим ўтказгичли микросхема – хамма элементлар ва элементлараро бирлашувлар ярим ўтказгичнинг ичидаги сиртида бўлади.

Пленкали микросхема – хамма элементлар ва элементлараро бирлашув ўтказувчи ва диэлектрик материалларнинг пленкасида бўлади. Юпқа пленкали ва қалин пленкали микросхемалар бўлади.

Гибрид микросхема – элементлардан ташқари оддий ва мураккаб компонентлардан (ярим ўтказгич микросхеманинг кристалли микросхемаси) ташкил топади. Кўп кристалли микросхема гибрид микросхеманинг бир туридир.

Рақамли микросхемалар ёрдамида дискрет функция қонуни бўйича ўзгарувчи сигналлар ўзгартирилади ва уларга ишлов берилади. Мантикий алгебрада таърифланган иккилик коди билан операцияларни бажарувчи мантикий микросхема хам рақамли микросхемадир.


Микропроцессор – дастур-бошқарув асбоби, рақамли ахборотга ишлов беради ва бошқаради. Бу асбоб бир ёки бир нечта катта интеграл схемалардан ташкил топганадир (КИС). Микропроцессорли микросхема деб МП ёки уни бир қисми функциясини бажарувчи микросхемага айтилади.

Бир нечта микросхемалар тўплами биргаликда архитектураси, конструктив ясалиши ва электрик параметрлари мос келиши, микропроцессор комплект (МПК) деб аталади. Микросхемалар хар томонлама ўрганилиб, текширилиб ишлаб чиқариш корхонаси томонидан сериялаб чиқарилади. Турли хил ишлаб чиқариладиган серияли микросхемалар қабул қилинган белгиланиш шартлар системаси, конструктив – технологик ясалиш бўйича З та гурух – ярим ўтказгичли, гибрид, пленкалига бўлинади.

Кўрсатилган микросхема гурухларига белгилаш шарти системаси бўйича қуидаги сонлар берилган: 1, 5, 7 – ярим ўтказгичлар (7 корпуссиз); 2, 4, 8 – гибридлилар; 3 – бошқа схемалар.

Берилган вазифаларига кўра РЭАда микросхемалар гурухларга (генераторлар, модуляторлар, триггерлар ва бошқалар) ва турларга (тўлқин ўзгартирувчи, фаза, узунлиги, кучланиш ва бошқалар) бўлинади. Қабул қилинган системага кўра микросхемаларнинг белгилари 4 элементдан ташкил топган бўлиши шарт. 1 – элемент – сон, конструктив – технологик гурухга мос. 2 – элемент 2-3 сон, ушбу серияга лойиҳанинг тартиб рақами деб берилган. Шундай қилиб биринчи иккита элемент 3-4та сондан иборат бўлиб, микросхемани бутун серия номерини маълум қиласди. 3 – элемент – 2та харф бўлиб подгруппа ва турларга мос. 4 – элемент – микросхемани ишлаб чиқаришни шу сериядаги тартиб рақами, бунда функционал белгиси бир хил бўлган микросхемаларбир нечта бўлиши мумкин. У битта ёки бир нечта сондан иборат бўлиши мумкин.

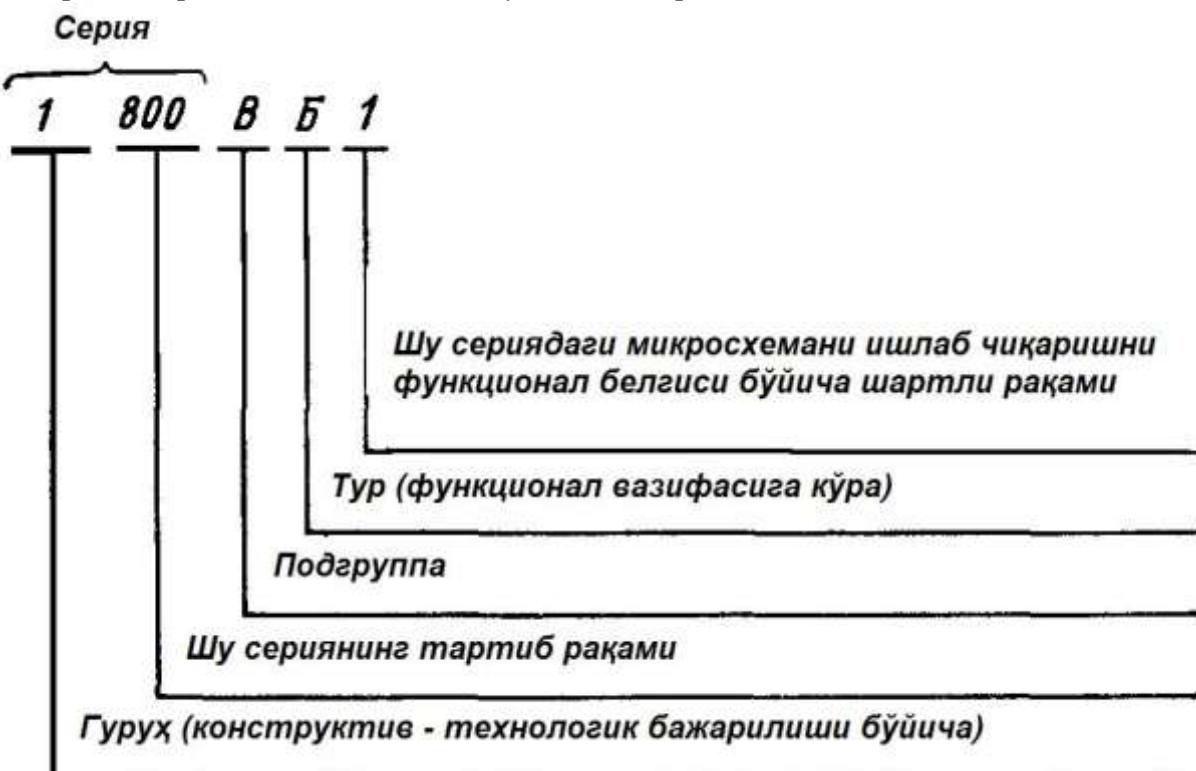
Ярим ўтказгичли микросхема шартли белгисининг мисолини келтирамиз – МПКнинг серия тартиб рақами 800 ва шу серияда микросхемани ишлаб чиқаришни фенкционал белгиси бўйича номери 1.



Микросхеманинг тўлиқ белгиси 18800ВБ1.

Ярим ўтказгичли микросхемасининг шартли белгисини мисол келтирамиз: Мантиқли элемент И-НЕ (ВА-ЙЎК)нингсерия тартиб рақами 33 ва шу серияда микросхемани ишлаб чиқаришнинг функционал белгиси бўйича рақами 1.

Микросхеманинг тўлиқ белгиси 133ЛА1

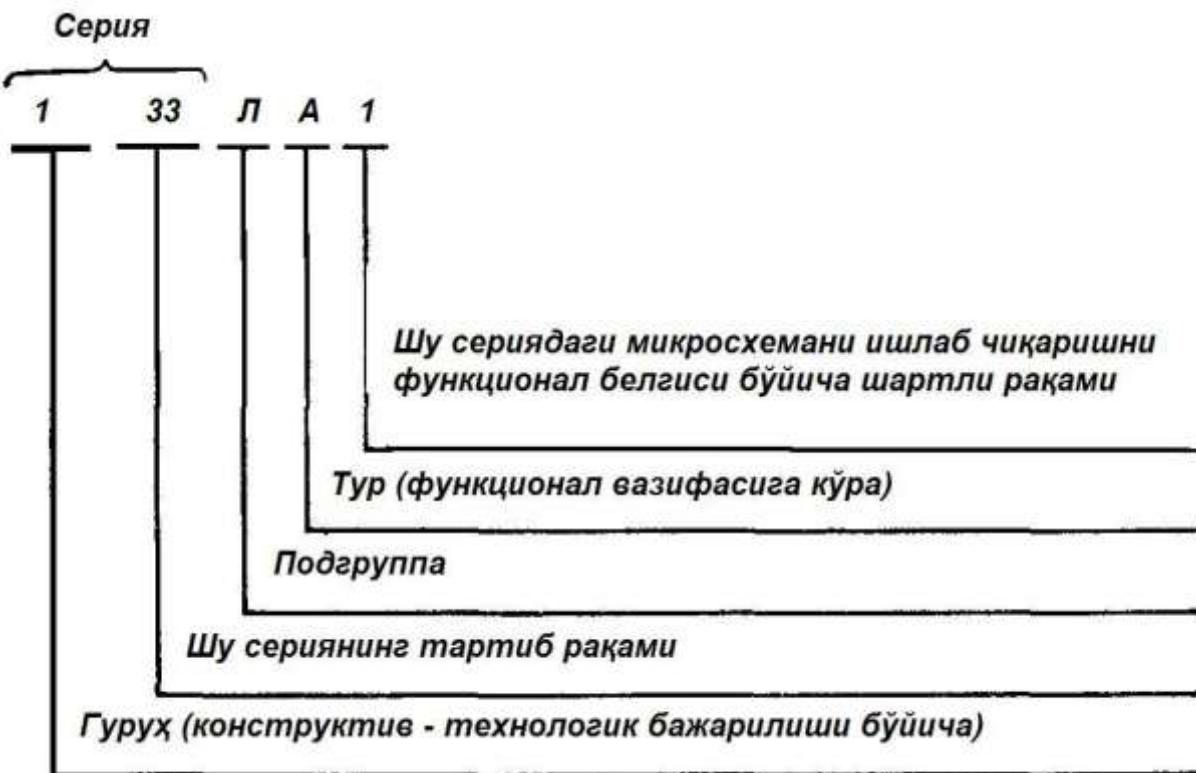

Кейинги вақтларда 4талик серия рақамининг 1чи ёки 2чи серия рақами микросхеманинг шу сериядаги функционал вазифасига қараб күйилади. Шундай қилиб, 0 рақами микросхеманинг ушбу серияси рўзғор РЭАни бутлаш учун белгиланган.

1-рақам аналог микросхемаларга; 4-рақам ОУ микросхемаларига; 6-рақам хотира микросхемаларига (оператив ва доимий); 8- рақам МПга берилади.

Кенг қўлланиладиган ускуналарнинг микросхемаларига белгилашнинг бошига К ҳарфи кўйилади: К133ЛА1. Конструктив бажарилиши бўйича фарқ қиласидан микросхемаларга одатда умумий рақамли белги серия биритирилади. Материалнинг характеристикиси ва корпус турига қараб сериянинг рақамли белгиларидан олдин ушбу харфлар кўйилиши мумкун: Р-ДИП туридаги пластмасса корпус; А-пластмасса пленар корпус; М-ДИП туридаги металлокерамик корпус; Е-ДИП туридаги металло-полимер корпус; С-ДИП туридаги шиша-керамик корпус; И-шиша-керамикли пленар корпус; Н-керамик “чиқишиз - оёқсиз” корпус.

Микросхемаларни шартли белгилашда корпуссиз чиқариладиган вариантида серия номеридан олдин Б ҳарфи ёзилади.

Рақамли интеграл микросхемалар. Вазифа ва қўлланилиши.

Рақамли микросхемалар электрон ускуналар бўлиб, ундан ЭХМ барча узел ва блокларини куриш мумкин, бунда ишланадиган ахборот иккилик сон билан берилади. Ўзгарувчан катталиклар ва унинг функциялари, фақат 2та 0 ва 1 сонларини қабул қилиб, мантикий алгебра, мантикий функцияларни амалга оширадиган ускуналар мантикий ёки рақамли деб аталади. Миллионлаб серияларда ишлаб чиқариладиган микросхемалар асосида потенциалли, импульсли, импульс-потенциалли энг содда конбинацион рақамли элементлар ётади. Потенциал мантикий элементлар (ЛЭ) жуда кўп тарқалган. Улар учун схемадаги

кириш ва чиқишида доимий токнинг алоқаси характерлидир. Потенциал рақамли микросхемаларнинг схематехник амалга ошириш асосида (реализациясида) намунавий (типовий) базали ЛЭ ётади. НЕ- ЙЎҚ (мантиқий рад этиш ёки инверсия) энг содда мантиқий функсия, $Y(x)=\bar{X}$ деб ёзилади.

Электрон схемаларда рад этиш кучайтиргич асбоб билан НЕ- ЙЎҚ калит элемент ёрдамида амалга оширилади. Сигналлар чиқиш калитида, кириш сигналларининг белгиларига кўра инвертиранади. Баъзан ЛЭ мантиқий функцияларнинг турига қараб содда элементларнинг бир зинали (И, ИЛИ, НЕ,) ва икки зинали (И-ИЛИ, И-ИЛИ-НЕ) мантиқка бўлинади. Хамма потенциал рақамли элементлар иккита мантиқий режимда ишлай олади. Агар “1” ни сигналнинг баланд нуқтаси десак, ИЛИ-НЕ элементларининг иши “мусбат мантиқ”дир. Агар “1” сигналини паст нуқта деб қабул қиласак И-НЕ[1] элементларнинг ишини “манфий мантиқ” деб оламиз. Одатда ЛЭнинг паспорт белгилари функциянинг мослиги “мусбат мантиқ”қа яқин туради. Рақамли калитнинг Зта чиқадиган холи бор. Бундай схеманинг чиқиши каскади учинчи хол “Узилган - Разомкнуто” га ўтади, агарда маҳсус бошқарувдан кириш командаси берилса. Рақамли элементларнинг бир ва икки зинали мантиқи асосида мураккаб функционал тугунлар: комбинатор схемалар(сумматорлар, мултиплексорлар) ва хотира схемаси (триггерлар, ҳисоблагичлар, регистрлар) қуриш мумкин. Ҳозирги замон рақамли микросхемалар сериялари одатда ўз ичига триггерларнинг турли хилларини олади. Бу ускуналар 2та барқарор холатли, ўз ичига эслаб қолувчи бистабиль элементлар (триггерлар) ва бошқарув схемасини олади. Энг кенг тарқалган триггер турлари қуидагилардир: RS, D, T ва JK.

Аналогли рақам –ўзгартиргичлар уларни турлари ишлаш принциплар.

Кетмакет ҳисоблашга асосланган аналог-рақамли ўзгартирувчилар (АРЎ)

Автоматлашган тизимларда ахборот алмашиниши сигналлар ёрдамида амалга ошади. Сигнални ташувчилари сифатида физик катталиклар тушунилади, масалан, ток, кучланиш, магнит ҳолатлар ва ҳ.к. Физик катталиклар ўзининг вақт функцияси орқали ёки белгиланган фазовий тақсимланишида ифодаланади

Частота, амплитуда, фаза, импульслар давомийлиги, кетма-кет импульслар серияларининг бир ёки бир нечта параллел линияларида тақсимланиши, тасвир нуқталарининг текислик ва ҳ. к. ларда тақсимланиши каби узатувчи вақтли функцияларни аниқловчи параметрлар (улар орқали ахборот узатиш ҳолатида) **ахборот параметрлари** деб аталади. Агар физик катталик икки ёки ундан ортиқ ахборот параметрларнинг ташувчиси бўлса, у кўп ўлчовли сигнал ҳисобланади. Ахборот параметрлар бир қатор аниқ миқдорлар тўпламига эга.


Аналог сигналлар - ахборот параметрлари берилган диапазон ичida ҳар қандай миқдорни қабул қилиши мумкин;

Дискрет сигналлар -ахборот параметрлари факатгина берилган аниқ дискрет миқдорларни қабул қилиши мумкин;

Узлуксиз сигналлар - ахборот параметрлари ҳар вақтда ўзгариши мумкин;

Узлукли сигналлар - ахборот параметрлари вақтнинг дискрет онларидагина бошқа миқдорни қабул қилиши мумкин.

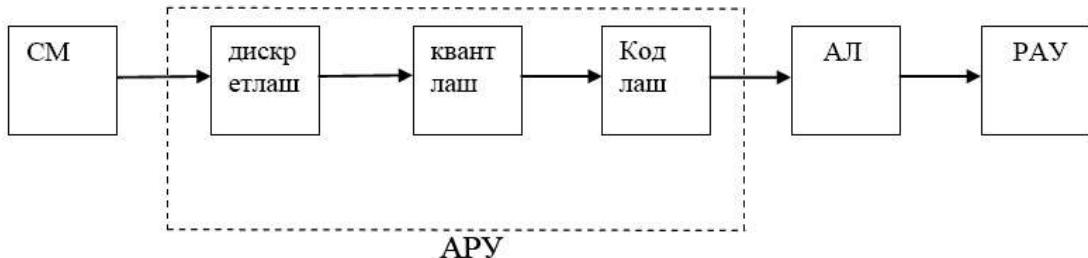Аналог рақамли ўзгартиргич (АРҮ) куйидаги структуравий схема асосида курилади



Аналог Рақамли Ўзгартрудилар ва уларнинг муҳим томонлари. АРҮ лар аналог сигналларни (кучланиш, ток, қувват) рақамли сигналларга ўзгартришига мўлжалланган электрон қурилмалар ҳисобланади. Кўп ҳолларда асосан чиқиш сигналлари кучланиш U ҳисобланади. Шуни ҳисобга олиб сигналларни рақамли сигналга ўтказишдан олдин уни кучланиш кўринишига келтириб олинади. Бунга сабаб серияли ишлаб чиқариладиган кўп микросхемалар асосан U кучланиш билан ишлашга мўлжалланган.

Умумий ҳолда U кучланиш маълум бир вақтда эга бўлиши мумкин бўлган қиймати билан баҳоланади. Лекин кучланиш ҳақида гапирганда унинг маълум Т вақт оралигида ўртача эришган қийматининг ҳам кўп ҳолларда тушинилади.

$$U_{cp} = U = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt.$$

Юқоридаги муносабатдан келиб чиқиб АРҮ ларни **икки гурӯҳга** бўлишимиз мумкин **маълум бир вақтдаги (оний) кучланишининг қиймати билан ишловчи АРҮ ва кучланишининг ўртача қиймати билан ишловчи АРҮлар**. Кучланишни ўртача қийматини ҳисоблаш кучланишининг оний қийматларини интеграллаш йўли билан олинишини ҳисобга олибган бу гурӯҳни **ИНТЕГРАЛЛАШ гурӯҳи** ҳам дейилади.

Кучланиши рақамли кодларга айлантиришда бир-бири билан боғлиқ бўлмаган учта босқичда бажарилади: **ДИСКРЕТЛАШ, КВАНТЛАШ ва КОДЛАШ**. Аналог сигналларни рақамли сигналга ўтказиш жараёни вақт бўйича узлуксиз $U(t)$ функцияни $U(t_n)$ – маълум бир t вақтда эришган қийматини рақамлар кетмакетлиги билан ифодалашдан иборатdir $n = 0, 1, 2, 3, \dots$

Аналог ахборотни рақамли кўринишига айлантириш учун уни **квантлайдилар**, яъни вақт бўйича узлуксиз сигнал унинг маълум нуқталардаги

дискрет қийматлари билан алмаштирилади. Сүнгра берилган сигнал охирги дискрет қийматига мос равища рақам берилади. Сигнал дискрет даражаларини рақамлар кетма – кетлиги билан алмаштириш жараёни **кодлаш** деб аталади. Олинган рақамлар кетма – кетлиги **сигнал коди** деб аталади.

- **биринчи жараён** сигнални дискретлаш

Квантлаш жараёни $U(t)$ узлуксиз функцияни $U^*_n(t)$, функция кўринишида ифодалашдан иборат:

Бунда $U(t)$ функцияни бутун диапозон бўйича $D=U(t)_{\max}-U(t)_{\min}$ N та уревнларга бўлинади ва ҳар бир вақт оралиғидаги $U_n(t)$ нинг қиймати $U^*_n(t)$ функцияни энг яқин кўринишигача яқинлаштирилади.


- **иккинчи жараён** сигнални квантлаш

Бу ерда $h=D/N$ катталик квантлаш қадами деб аталади, ва натижада аналог кўринишидаги $U(t)$ сигнал $U^*_n(t)$ кўринишидаги **дискрет сигналга** айланади.

- **Учинчи жараен** кодлаш бунда $U^*_n(t)$, дискрет сигналлар маълум бир қонуният асосида 0 ва 1 дан иборат рақамли сигналлар кетмакетлигига айлантирилади.

Агар дискрет хабар элементларини кетма-кетлигини иккилик сонлар кетма-кетлиги билан алмаштиrsак, уларни алоқа канали орқали узатиш учун фақат иккита 1 ва 0 код символини узатиш кифоя қиласди. Мисол учун: 0 ва 1 сонлари турли частотали тебранишлар ёки турли қутбли (“+” ёки “-“) доимий ток кетма-кетлигини узатиш орқали амалга ошириш мумкин. Ўзининг соддалиги билан иккилик асосда кодлаш турли алоқа тизимларида ва ҳисоблаш техникасида кенг кўлланилмоқда.

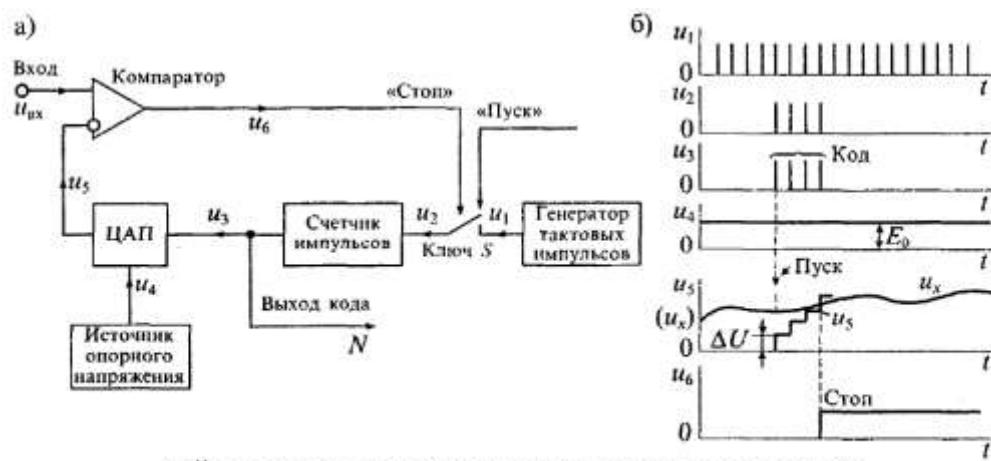АРЎнинг **кетмакет ҳисоблаш** (*последовательного счета*) турининг структуравий схемаси 3 – расмда келтирилган.



АРЎнинг кетмакет ҳисоблаш турининг структуравий схемаси (а)
Ўтказиш жараёнининг график тасвири (б)

Расмда кўриниб турибдики компоратор ёрдамида кириш кучланиши $U_{\text{кир}}$ таянч кучланиши U_s билан солиширилади. РАЎ жараёни «Пуск» сигнали келиши билан бошланади. Бу S калитни улайди ва натижада генератордан келаётган U_1 импульслар счетчикка келади, счетчик эса РАЎчининг ишини бошқаради. Натижада кириш кодининг N кетмакет катталашиб бориши кириш кучланиши U_s нинг зинапоясимон усига олиб келади. Кириш сигналининг чиқиш сигнали билан тенглашган вақтида кампаратор уланади ва натижада «Stop» сигнали S калитни ўчиради. Чиқиш коди $U_{\text{чиқ}} = U_s$ тенгликка эга бўлади ва регистирнинг чиқишидан олинади.

Бу жараённи кўрсатадиган график З расм б да кўрсатилган. Бу расмдан кўриниб турибдики АРЎ вақти ўзгарувчан ва у кириш сигналининг катталигига боғлиқ ва қуйидаги ифода билан аниқланади.

$$T_{\text{ыт}} = (2^n - 1)T$$

Мисол: $n=10$ разрдли сигнал учун $T=1\text{мкс}$ (яни 1МГц тактли частота) ҳолатда максимал ўтиш вақти

$$T_{\text{ыт}} = (2^{10} - 1) = 1024\text{мкс} \approx 1\text{мс}$$

Бу 1kГц частата билан ўтиш дагани

АРЎ ўтиш катталигини қуйидаги катталик билан ифодалаш мумкин

АРЎчининг кетмакет ҳисоблаш (последовательного счета) тегнламасини қуйидагича ёзиш мумкин

$$k\Delta U = U_{\text{чиқ}}$$

бу ерда $0 \leq k \leq n$ –солиширишгача бўлган қадамлар сони $\Delta U = h$ – квантлаш қадами

Основные характеристики АЦП мгновенных значений

Тип микросхемы	Принцип действия	Число двоичных разрядов	Интср. нслин., МЗР	Диффср. нслин., МЗР	$T_{\text{уп}}$ мкс	$F_{\text{мэ}}$ МГц
AD7570 (572ПВ1)	Последовательного приближения с побайтным вводом/выводом	12	$\pm 2,00$	$\pm 4,00$	110	
AD7574 (572ПВ3)	Последовательного приближения, сопрягаемый с микропроцессором	8	$\pm 0,75$	$\pm 0,75$	7,5	1,5
AD677	Последовательного приближения с перераспределением зарядов	16	$\pm 1,00$	$\pm 0,50$	10	0,1
AD775	Двуступенчатый, конвейерный	8	$\pm 0,50$	$\pm 0,30$	$18 \frac{10}{3}$	35

AD876	Многоступенчатый, конвейерный	10	$\pm 0,30$	$\pm 0,50$	10^{-2}	20
AD7882	Последовательного приближения с переключаемыми конденсаторами	16	$\pm 0,50$	$\pm 0,50$	2,5	0,4
AD7710	С сигма-дельта модулятором и уравновешиванием зарядов	20	0,0045			0,156
1107ПВ3	Параллельного действия, быстродействующий	6	$\pm 0,25$	$\pm 0,25$	$2 \cdot 10^{-2}$	100
1107ПВ4	То же	8	$\pm 1,00$	± 1.00	$3 \cdot 10^{-2}$	100

Назорат саволлари.

- 1. Интеграл микросхемалар деб нимага айтилади?**
- 2. Рақамли интеграл микросхема деб нимага айтилади ?**
- 3. Ярим ўтказгичли микросхема деб нимага айтилади?**
- 4. Пленкали микросхема деб нимага айтилади?**
- 5. Гибрид микросхема деб нимага айтилади?**
- 6. Микропроцессор деб нимага айтилади?**
- 7. Конструктив-технологик аломатларга кўра микросхемалар қандай турларга бўлинадилар?**
- 8. Рақамли микросхемалар ёрдамида қандай функциялар амалга оширилади?**
- 9. РАУ ва АРУ вазифалари ва иши хақида таркибидаги электрон курилмалардан фойдаланишни ўрганинг**
- 10. РАУ ва АКУ тузилиш усулларини кўрсатинг**
- 11. Узгартиргичларда сигнал разрадларини роли ва кўриниши**
- 12.**
- 13. Интеграл триггерлар комбинацион мантикий элементлар ва схемалардан нимаси билан фарқ қиласи?**

Маъруза 21 таркиби: Функционал электроника ривожланишининг асосий йўналишлари


Режа :

Калит сўзлар:

ИМСларда компонентли тузилишдан четлашиш ва динамик бир жинсликмаслилардан фойдаланишга асосланган йўналиш — **функционал электроника**" номини олди. Функционал электроника (ФЭ) ривожланишининг бошланғич босқичида турибди. ФЭнинг кўп қурилмалари микроэлектрониканинг ракамли қурилмалари билан ишлашга мослашган. Улар биринчи навбатда юқори тезкорлик ва $10^8 \text{--} 10^{10}$ бит сифимга эга хотира қурилмаларидир.

Функционал электрониканинг энг истиқболли баъзи асбоблари ишлаш принципларини кўриб чиқамиз.

Заряд алоқали асбоб (ЗАА) (1 - расм) юпқа диэлектрик қатлам D билан қопланган ва юзасига 12 та бошқарувчи метал электродлар тизими жойлаштирилган яримўтказгич кристалдан (масалан p -турли) иборат. Шундай қилиб 12 та МДЯ - тизим ҳосил қилинади. Тизимлар сони N элементлар орасидаги масофага, ёзувчи импульс давомийлигига боғлиқ бўлади ва $N = 200$ га этиши мумкин. Ҳар бир электрод кенглиги 1^{-12} мкм ни, улар орасидаги масофа эса 2^{-4} мкм ни ташкил этиши мумкин.

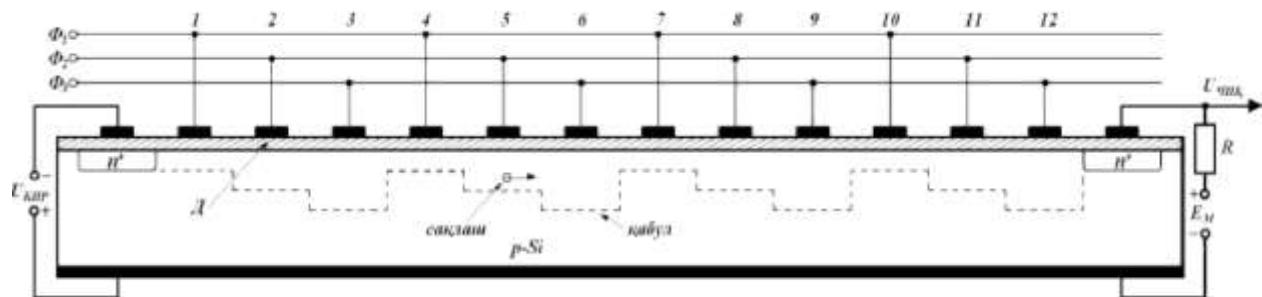

1 - расм. ЗАА туркумидаги уч фазали силжитувчи регистр тизимида заряд кучиши.

Барча электродларга бўсағавий кучланиш U_0 берилганда диэлектрик билан яримўтказгич орасида камбағаллашган соҳа ҳосил бўлади, бу соҳа потенциал чуқур деб аталади. Алоҳида электроддаги кучланиш қиймати ахборотни сақлаш кучланиши $u_{CAK} > U_0$ гача ўзгартирилганда, ушбу электрод остидаги камбағаллашган соҳа яримўтказгичнинг бошқа

юзаларига қараганда "чуқурроқ" бўлади. Потенциал чуқурда электронларни (пакетини) тўплаш мумкин. Демак, МДЯ - тузилма маълум вақтгача потенциал чуқурдаги зарядга мос ахборотни эслаб қолувчи элемент сифатида хизмат қилиши мумкин. Электрон пакет динамик бир жинсликмасликни ташкил этади. Электрон пакетни сақлаш жараёнида маълум электрод (затвор) остида термогенерация ҳисобига қўшимча электронлар ҳосил бўлиши мумкин. Агар заряд ўзгаришининг рухсат этилган қиймати 1 % ни ташкил этса, ахборотни сақлаш вақти эса бир неча секунддан ошмайди. Шунинг учун ЗАА *динамик турдаги асбообидир*. Бирламчи тўпланган ва маълум аниқ потенциал чуқур билан боғлиқ зарядлар, яримўтказгич сирти бўйлаб потенциал чуқур силжитилган ҳолда кўчирилиши мумкин. Бунинг учун затворлардаги кучланишлар аниқ кетма - кетлика ўзгартирилиши мумкин.

Зарядни маълум йўналишда кўчириш учун ҳар бир электрод уч фазали бошқариш тизимиning Φ^1 , Φ_2 , Φ_3 такт шиналаридан бирига уланади. Демак, ЗААнинг бир элементи учта МДЯ - тузилмали ячейкадан иборат бўлади. Агар ЗАА қўшни электродларига берилган кучланишлар қиймат жиҳатдан бир-биридан фарқ қиласа, қўшни потенциал чуқурлар орасида электр майдон ҳосил бўлади. Ушбу майдон йўналиши шундайки, электронлар каттароқ потенциалга эга соҳага дрейф ҳаракат қиласи, яъни "саёзроқ" потенциал чуқурдан нисбатан "чуқурроқ" қа кўчади.

Агар заряд биринчи электрод остида тўпланган бўлса-ю, уни иккинчи электрод остига силжитиш зарур бўлса, унга каттароқ кучланиш берилади, бунда заряд юқорироқ кучланишли электрод остига кўчади. Кейинги тактда юқорироқ кучланиш навбатдаги электродга берилади ва заряд унга кўчади. Заряд кўчиришнинг уч тактли тизимида 1,4,7,10 ва шунга ўхшаш электродлар Φ^1 шинага, 2,5,8,11 электродлар Φ_2 шинага, 3,6,9,12 ва шунга ўхшаш электродлар эса Φ_3 шинага уланади.

Зарядларнинг электродлараро циркуляцияси барча ЗААлар қўлланишларнинг асоси ҳисобланади. Зарядларни кўчириш имконияти ЗААлар асосида силжитувчи регистрлар ва хотира қурилмалар яратиш имконини беради. Регистр деб иккилиқ код асосида берилган кўп разрядли ахборотни ёзиш, сақлаш ёки силжитиш учун қўлланиладиган қурилмага айтилади.


Сигналнинг заряд пакетларини бир неча усууллар билан, масалан, p - n ўтишдан заряд ташувчиларни метал электродлар остига инжекциялаш, МДЯ - турдаги тузилмада юза бўйлаб кўчкисимон тешилиш ёки метал

электродлар орасидаги аниқ жойлар орқали ёруғлик киритиб электрон - ковак жуфтликларни генерациялаш билан ҳосил қилиш мумкин.

Акустоэлектроника асбоблари. Акустоэлектрон асбобларнинг ишлаши электр сигнални ультратовуш тўлқинларга, уни товуш ўтказувчи орқали тарқалишига ва кейинчалик чиқиш электр сигналга ўзгартирилишига асосланади.

Шундай қилиб, бундай асбобларда кириш билан чиқиш орасида ахборот ташувчи бўлиб ультратовуш (акустик) сигнал деб аталувчи динамик бир жинслимаслик хизмат қиласди. У 10 Гц частотали тебранишлардан иборат бўлиб, қаттиқ жисмда $1,5 \times 5,5$ км/с товуш тезлигига тарқалади. Акустик тўлқин тезлиги электромагнит тебранишлар тарқалиш тезлигига нисбатан 5 тартибга кичикилиги кўриниб турибди. Шунинг учун ушбу хусусиятдан биринчи навбатда кичик ўлчамли кечиктириш линияларини ишлаб чиқишида фойдаланилди. Акустоэлектрон асбоблар микроэлектроникада қўлланиладиган усуллар билан ҳосил қилиниши ва ИМСларга ўхшашлиги билан эътиборга лойик.

Ультратовуш тўлқинлар пьезоактив материалларда (пьезоэлектрикларда) ҳосил қилиниши мумкин. Шунинг учун ушбу синф асбоблар учун ишчи муҳит сифатида пьезоэффект жуда яққол наомён бўладиган диэлектрик ва яримўтказгич кристаллар хизмат қиласди. **Тўғри пьезоэффект** деб механик кучланиш натижасида пьезоэлектрикнинг қутбланиш ҳодисасига айтилади (2, а - расм). Қутбланиш натижасида пьезоэлектрикнинг қарама - қарши томонларида пьезо - ЭЮК деб аталувчи потенциаллар фарқи ҳосил бўлади. **Тескари пьезоэффект** деб берилган ташки қучланиш таъсирида жисмнинг геометрик ўлчамлари ўзгаришига айтилади (2, б - расм). Расмда жисмнинг деформациядан кейинги ўлчамлари пунктир чизиқ билан кўрсатилган.

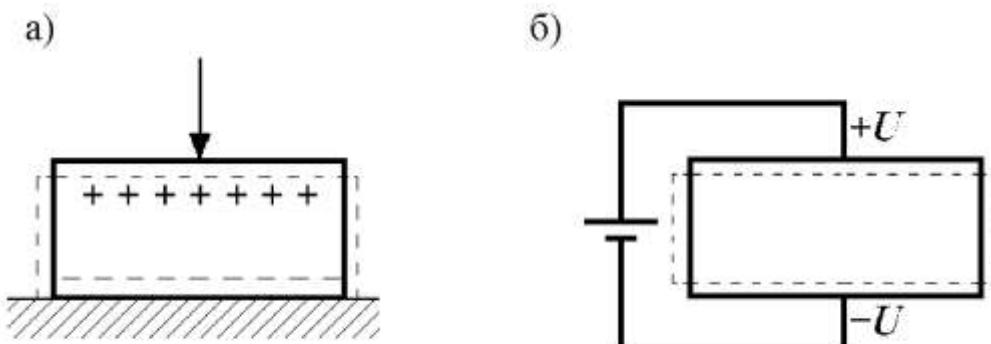

17.2 – расм. Тўғри (а) ва тескари (б) пьезоэффект.

2 - раем. Тугри (а) ватескари (б) пьезоэффект.

Кучланиш берилган жойда электр майдон кучланганлиги йўналишига боғлик холда пьезоэлектрик сиқилади ёки кенгаяди. Натижада, товуш ўтказувчи деб аталадиган, кристал пластинада кўндаланг ёки бўйлама акустик ультратовуш частотаси берилган кучланиш частотасига тенг бўлади. Пьезоэлектрик маълум хусусий механик тебранишлар частотасига эга бўлгани сабабли, ташки ЭЮК частотаси билан пластина хусусий тебранишлар частотаси бир - бирига тенг бўлганда (резонанс ҳодисаси) пластинанинг тебранишлари амплитудаси энг катта қийматга эга бўлади.

Акустоэлектроника асбобларида частотаси $1 \sim 10$ ГГЦ бўлган, кварц, литий ниобити ва танталати ҳамда CdS, ZnS, ZnO, GaAs, InSb ва бошқа юпқа яримўтказгич қатламларда генерацияланадиган ультратовуш тўлқинлар ишлатилади. Ушбу диапазондаги ҳажмий ва сирт акустик тўлқинлар (САТ) ишлатилади. САТларда ишлайдиган акустоэлектрон асбоблар кенг тарқалган. Уларга кечиктириш линиялари, полосали фильтрлар, резонаторлар, турли датчиклар ва шунга ўхшашлар киради. Бу асбобларда электр сигналларни акустик сигналга ва аксинча ўзгартириш махсус ўзгартиргичлар ёрдамида амалга ошади. САТлар ўзгартиргичларининг етти тури мавжуд бўлиб, амалда икки метал электродлари синфаз ва қозиқсимон жойлашган турлари кенг тарқалган.

САТли фильтрлар кўп каналли электр алоқа ва космик алоқа тизимлари фильтрлари сифатида кенг ишлатилади. Улар телевизион қабулқилгичларининг тасвир орқали частота кучайтиргич блокларида LC - фильтрларни алмаштироқда. Ҳозирги вақтда тасвирни ташиб частотаси 38 ва 38,9 МГц ни ташкил этувчи САТли телевизион фильтрлар серияли равища ишлаб чиқарилмоқда.

Замонавий САТли фильтрлар А $/=0,05-50$ % ўтказиш полосасига эга, ўтказиш полосасидаги сўниш $2 \sim 6$ дБ, селективлиги 100 дБ гача. Бундай фильтрлар 900 МГц гача частоталарда ишлайди.

Магнитоэлектроника асбоблари. Магнитоэлектрон асбобларда ферромагнит материаллар ишлатилади. Улар домен тузилишга эга, яъни бутун ҳажми кўп сонли локал соҳалар - доменлардан ташкил топади. Доменлар тўйингунча спонтан магнитланган. Улар **полосали, лабиринтсимон** ва **цилиндрик** шаклга эга бўлиши мумкин. Доменнинг

чизиқли ўлчамлари миллиметрнинг мингларча улушидан ўнларча улушига тенг. Доменлар ўзаро *чегарадош деворлар* (Блох деворлари) билан ажралиб туради. Бу деворларда битта домен магнитланганлик векторига нисбатан аста ўзгаришлари содир бўлади.

Магнитоэлектроника асбобларида ахборот сигналини ташувчи сифатида қуидаги динамик биржинслимасликларнинг биридан фойдаланилади:

- 1) цилиндрик шаклдаги доменлар;
- 2) чизиқли доменларда вертикал Блох чизиқлар (ВБЧ). Қўшни ВБЧлар орасидаги масофа етарли кичик, ўлчами 0,5 мкм бўлган чизиқли домен деворида 100 битгача ахборот сақлаш мумкин;
- 3) ферромагнит материални частотаси квант ўтишлар частотасига тенг ёруғлик билан ёритилганда ҳосил бўлувчи резонанслар ва тўлқинлар;
- 4) спин тўлқинлари ва бошқаларнинг квант тебранишларини акс эттирувчи квазизаррачалар - магнонлар.

НАНОЭЛЕКТРОНИКА

Наноэлектроника нанотехнологияларнинг илмий ва технологик усусларидан фойдаланишга асосланади.

Нанотехнология - алоҳида атом ва молекулаларни бошқаришни (манипуляция), шунингдек бунинг учун зарур назарий ва амалий текширишларни қўллаш асосида нанообъектларни ишлаб чиқиш ва ишлаб чиқариш билан шуғулланувчи фан ва техника соҳасидир.

ISO/TK 229 техник комитетда натотехнология деганда:

- бир ёки ундан ортиқ координаталарда 100 нм дан кичик ўлчамларда ўлчамли ҳодисаларни эътиборга олиш одатда янги қўлланишларга олиб келувчи нмли диапазонда материалларни тушуниш ва материалдаги жараён ва хусусиятларни бошқариш;
- алоҳида атом ва молекула, шунингдек ҳажмий материаллар хусусиятларидан фарқ қилувчи нмли материаллардан янги хусусиятларни намоён қилувчи мукаммаллашган материаллар, асбоблар ва тизимлар ҳосил қилиш учун фойдаланиш назарда тутилади.

Нанотехнологиялар обьекти - аввалам бор ўлчамлари 12×100 нм бўлган "нанозаррача" деб аталувчи зарралардан иборат. Нанозаррачалар

катализатор ва адсорбцияловчи моддалар сифатида қизиқ. Оқсиллар, нуклин кислоталар билан таъсирилашувида нанозаррачалар қизиқ хусусиятларга эга. Нанозаррачалар ўз - ўзидан янги хусусиятларни намоён этувчи маълум тизимни ҳосил қилиши мумкин.

Нанозаррачаларнинг қўйидаги турлари маълум:

- ўтказгичларни портлатиш, плазма синтези, юпқа пардаларни тиклаш ва бошқа йўллар билан олинувчи уч ўлчамли обьектлар;
- молекуляр ва атом нурли эпитаксия, газ фазали эпитаксия, ион ўстириш ва бошқа усууллар билан ҳосил қилинувчи наноқатламлар - икки ўлчамли обьектлар;
- бир ўлчамли обьектлар - вискерлар;
- ноль - ўлчамли обьектлар - квант нуқталар.

Нанотехнологиялар олдидаги энг муҳим масалалардан бири табиатда мавжуд биополимерларнинг ўз - ўзини ташкил этишига ўхшаш нанозарраларни ўз - ўзидан ташкилланишидан иборат.

Кўлланилиши нуқтаи - назаридан, жумладан, наноэлектроникада энг қизиқ ва истиқболли нанообъектлар:

- Углеродли нанотрубкалар - одатда яримсферик бошча билан тугалланувчи ва диаметри бир нм дан бир неча нм гача узунлиги бир неча см ни ташкил этувчи, бир ёки бир неча (кўп қатламли нанотрубка) трубка шаклида ўралган гексагонал графит текисликлар (графен).
- Фуллеренлар - жуфт сонли уч координатали углерод атомларидан тузилган қавариқ туташ кўпёкликлар.
- Графен - углерод атомларининг монокатлами. Графен хона температурасида электронларнинг юқори ҳаракатчанлигига, тузилиши бўйича ноёб тақиқланган зонага эга ва шунинг учун нисбатан арzon кремнийни алмаштириш истиқболи мавжуд.
- Нанокристаллар - турли кристал нанозаррачалар - наностерженлар, наносимлар, нанотрубкалар, наноленталар, нанохалқалар, нанопружиналар ва бошқалар, микро - ва оптоэлектроникада, микросенсорларда, фотокатализда, пъезоўзгартгичларда ва шунга ўхшашларда истиқболли. Барча нанозаррачалар кристал тузилишга эга бўлгани сабабли нанокристал ва нанозарра синонимлардир. Нанокристалл атамаси билан нанообъектнинг кристаллигига қўшимча урғу берилади. Шу билан биргаликда, охирги

вақтда нанокристалл деб кристалга ўхшаш икки ўлчамли ва уч ўлчамли нанозаррачалардан иборат тузилмалар атала бошланди, яъни ушбу атама янги маънога эга бўлди.

- Наноқурилма, хусусан, наноэлектроникада асосий объект - электрон наноқурилма.

Наноўлчамларга ўтганда модда хусусияти (нанообъект хусусияти) ўзгаради. Биринчидан, моддалар ҳажмидаги атомларга нисбатан нанозаррачалар сиртидаги кимёвий боғланишлари тўйинмаган атомлар бошқача хусусиятга эга бўлади. Микрозаррачаларда сиртқи атомларнинг нисбий зичлиги улуши эътиборга олмаса бўладиган даражада кичик, нанозаррачаларда эса - сезиларли ва хатто кўп бўлади. Иккинчидан, 12 мкм дан кичик ўлчамларда, электр ўтказишнинг классик назарияси нотўғри бўлади ва нанозарралар ўлчами электроннинг эркин юриш йўли узунлигидан кичик бўлгани учун Ом қонуни бузилади. Электронлар харакати баллистик бўлиб қолади. Учинчидан, нанотузилмаларда электронлар харакатининг квант табиати ва нанотузилмаларнинг де - Бройль тўлқин узунлигига яқин $X=h/(mv)$ кичик ўлчамлари ҳамда электронлар ҳаракатининг квант табиати билан боғлиқ турли квант - ўлчамли эффектлар кузатилади.

Микроэлектроника ўзининг ярим асрлик тарихи давомида ИМСлар элементлари ўлчамларини камайтириш йўлида Мур қонунига мувофиқ ривожланмоқда. 1999 йилда микроэлектроника технологик ажратишнинг 100 нмли довонини енгиб наноэлектроникага айланди. Ҳозирги вақтда 45 нмли технологик жараён кенг тарқалган. Бу жараён оптик литографияга асосланишини айтиб ўтамиз.

Микроэлектрон қурилмалар (ИМСлар) яратишнинг ананавий, планар жараён каби, усуллари яқин 10 йиллик ичида иқтисодий, технологик ва интеллектуал чегарага келиб қолиши мумкин, бунда қурилмалар ўлчамларини камайтириш ва уларни тузилиш мураккаблигининг ошиши билан ҳаражатларнинг экспоненциал ошиши кузатилади. Муаммони нанотехнологиялар усулларини қўллаган ҳолда янги сифат даражасида ечишга тўғри келади.

МДЯ транзисторларда затворости диэлектриги ананавий равиша SiO_2 ишлатилади, 45 нм ўлчамли технологияга ўтилганда диэлектрик қалинлиги 1 нмдан кичик бўлади. Бунда затвор ости орқали сизилиш токи ортади.

Кристалнинг 1 см юзасида энергия ажралиш 1 кВтга етади. Юпқа диэлектрик орқали ток оқиш муаммоси SiO_2 ни диэлектрик сингдирувчанлик коэффициенти с катта бошқа диэлектрикларга, масалан $s = 20+25$ бўлган гафний ёки цирконий оксидларига алмаштириш йўли билан хал этилади.

Келгусида, транзистор канали узунлиги 5 нмгача камайтирилганда, транзистордаги квант ҳодисалар унинг характеристикаларига катта таъсир кўрсата бошлайди ва хусусан, сток - исток орасидаги туннеллашув токи 1 cm^2 юзада ажраладиган энергияни 1 кВт га етказади.

Планар технологиянинг замонавий процессорлар, хотира қурилмалари ва бошқа рақамли ИМСлар ҳосил қилишдаги ютуқлари ўлчамлари 90 нм, 45 нм ва ҳатто 28 нмни ташкил этувчи ИМСлар ишчи элементларини ҳосил қилиш имконини яратганлиги бугунги кунда кўпчилик тадқиқотчилар томонидан нанотехнологияларнинг қўлланилиш натижасидек қаралмоқдалигини айтиб ўтамиш. Бу мавжуд ISO /TK 229 нуқтаи - назаридан тўғри. Лекин, планар жараён биринчи ИМСлар пайдо бўлиши билан, ўтган асрнинг 60 - йилларида ҳеч қандай нанотехнологиялар мавжуд бўлмаган вақтда пайдо бўлди ва шундан бери принципиал ўзгаргани йўқ.

Назорат саволлари

1. Функционал электроника нима?
2. Акустоэлектроника асбоблари деганда нимани тушинасиз?
3. Ультратовуш тўлқинлар қандай материалларда ҳосил қилинади?
4. Пьезоэффект ҳодисасига тариф беринг?
5. Магнитоэлектроника асбоблари деганда нимани тушинасиз?
6. Нанотехнология нима?